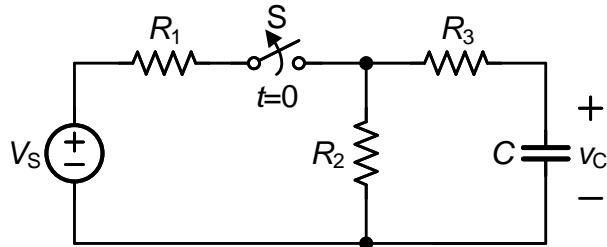



习题 8

- 1、如图所示电路, $V_S = 12 \text{ V}$, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 9 \Omega$, $R_3 = 1 \Omega$, $C = 20 \text{ mF}$, 在 $t < 0$ 时处于稳定, $t = 0$ 时开关断开。求 $t \geq 0$ 时的电压 $v_C(t)$ 及在 $t = 0$ 时电容上储存的能量。




图题 1

- 2、如图所示电路, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $r = 3 \Omega$, $L = 0.5 \text{ H}$, 电感电流 $i_L(0-) = 10 \text{ A}$ 求 $t \geq 0$ 时的电流 $i_L(t)$ 及 $i_1(t)$ 。

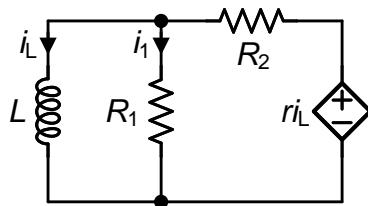


图题 2

- 3、如图所示电路, $V_S = 30 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 1 \Omega$, $C = 1 \text{ F}$, 在 $t < 0$ 时处于稳定, $t = 0$ 时开关闭合, 求 $t \geq 0$ 时的电压 $v_C(t)$ 。

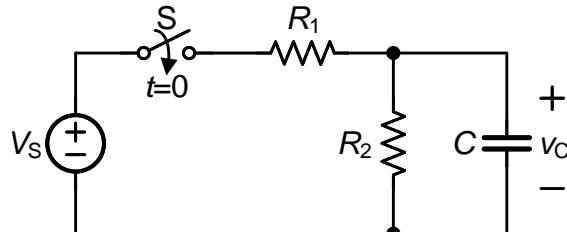


图题 3

- 4、如图所示电路, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 1 \Omega$, $R_3 = 1 \Omega$, $r = 2 \Omega$, $C = 1 \text{ F}$, $v_C(0-) = 20 \text{ V}$, 求 $t \geq 0$ 时的电压 $v_C(t)$ 。

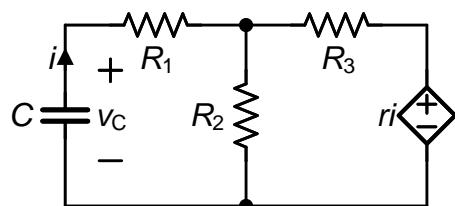


图题 4

- 5、如图所示电路， $V_{S1} = 24 \text{ V}$, $V_{S2} = 30 \text{ V}$, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 4 \Omega$, $C = 0.5 \text{ F}$, 在 $t < 0$ 时开关 S 闭合 1 处, $t = 0$ 时开关由位置 1 切换至位置 2, 求 $t \geq 0$ 时的电压 $v_C(t)$ 。

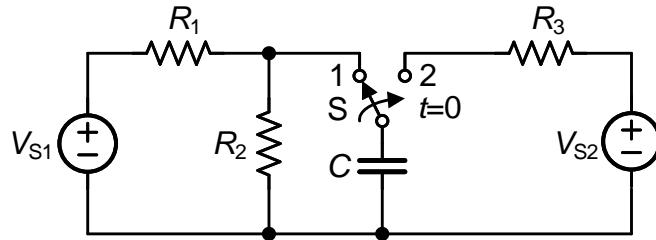


图题 5

- 6、如图所示电路， $V_{S1} = 40 \text{ V}$, $V_{S2} = 24 \text{ V}$, $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $L = 5 \text{ H}$, 在 $t < 0$ 时处于稳定, $t = 0$ 时开关 S_1 闭合, $t = 4 \text{ s}$ 后开关 S_2 闭合, 求 $t \geq 0$ 时的电流 $i_L(t)$ 。

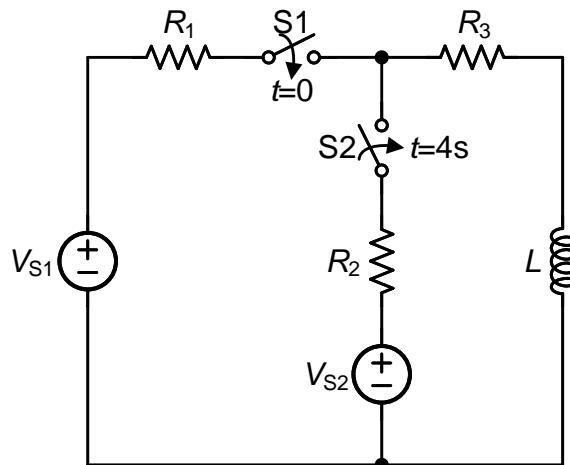


图题 6

- 7、如图所示电路， $V_{S1} = 24 \text{ V}$, $V_{S2} = 20 \text{ V}$, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 8 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$, $r = 4 \Omega$, $L = 0.5 \text{ H}$, 在 $t < 0$ 时开关 S 闭合 1 处, $t = 0$ 时开关由位置 1 切换至位置 2, 求 $t \geq 0$ 时的电压 $v(t)$ 。

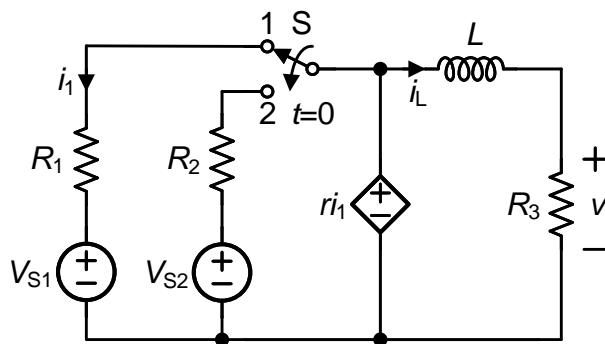


图题 7

- 8、如图所示, 已知 $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = R_4 = 5 \Omega$, $C = 2 \text{ F}$, $v_s = 2\cos(t + 60^\circ) \text{ V}$, 在 $t = 30 \text{ s}$ 时开关接通, 开关接通之前电路处于稳态, 求 $t \geq 30 \text{ s}$ 时电压 $v_C(t)$ 。

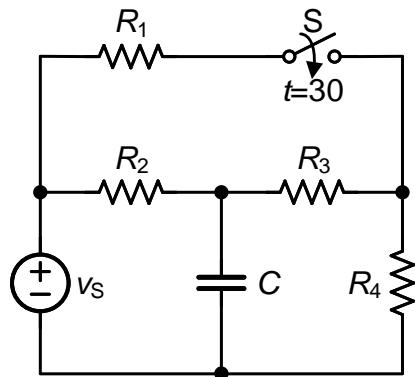


图题 8

- 9、如图所示电路， $V_S = 10 \text{ V}$ ， $R_1 = 4 \Omega$ ， $R_2 = 3 \Omega$ ， $R_3 = 6 \Omega$ ， $L = 0.5 \text{ H}$ ， $C = 0.02 \text{ F}$ ，在 $t < 0$ 时开关 S 闭合且处于稳态， $t = 0$ 时开关断开，求 $t \geq 0$ 时的电流 $i_L(t)$ 。

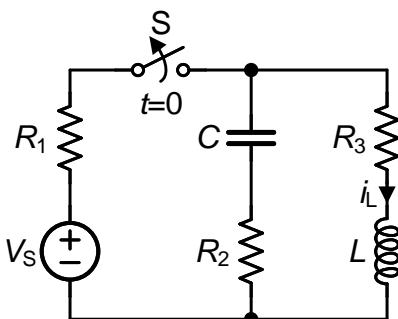


图题 9

- 10、如图所示电路， $V_S = 12 \text{ V}$ ， $R_1 = 4 \Omega$ ， $R_2 = 2 \Omega$ ， $L = 1 \text{ H}$ ， $C = 0.5 \text{ F}$ ，在 $t < 0$ 时开关 S 断开且处于稳态， $t = 0$ 时开关闭合，求 $t \geq 0$ 时的电压 $v_C(t)$ 。

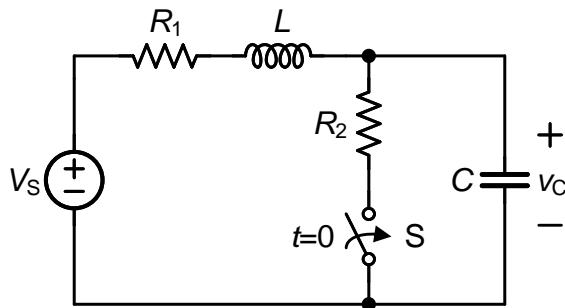


图题 10

- 11、如图所示，已知 $R_1 = 1 \Omega$ ， $R_2 = 2 \Omega$ ， $R_3 = 1 \Omega$ ， $R_4 = 4 \Omega$ ， $C = 1 \text{ F}$ ， $L = 2 \text{ H}$ ， $V_S = 2 \text{ V}$ ， $I_S = 1 \text{ A}$ ，在 $t = 0 \text{ s}$ 时开关接通，开关接通之前电路处于稳态，求响应 $i_L(t)$ 和 $v_C(t)$ 。

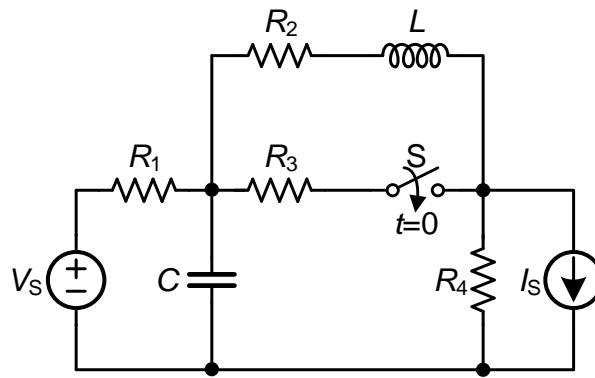


图题 11

12、如图所示，已知 $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$, $C = 2 F$, $v_s = kt^2\varepsilon(t) V$, $k = 50$ Vs^{-2} , $v_c(0-) = 2 V$, 求电容电压 $v_c(t)$ 。

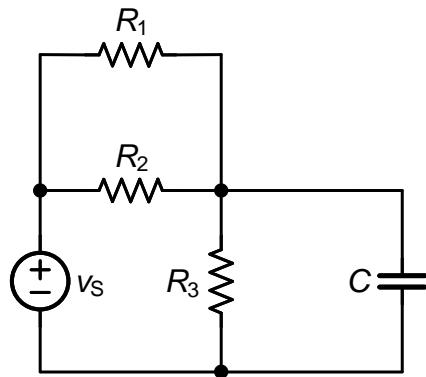


图题 12

13、如图所示电路，N 为线性电阻网络， $v_c(0-) = 10 V$ ， v_c 的单位阶跃响应为 $s v_c(t) = (20 - e^{-6t})\varepsilon(t)$ 。当 $i_s(t) = 10\varepsilon(t) A$ 时，求 $t \geq 0$ 时全响应 $v_c(t)$ 。

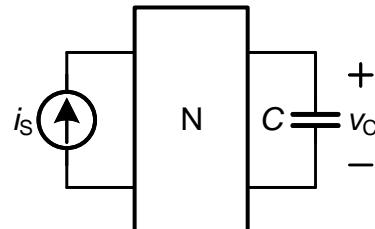


图题 13

14、如图所示，N 为线性电阻网络， $C = 0.01 F$, v_s 为阶跃电压，零状态响应 $v(t) = 5 - 3e^{-2t}$ V ($t > 0$)。如果将电容 C 改为 $0.1 F$ ，阶跃电压改为 $2v_s$ ，求电压 $v(t)$ 。

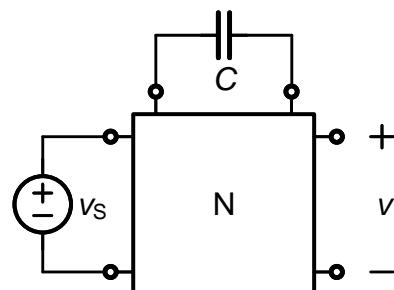


图题 14

- 15、如图所示， $i_s = \varepsilon(t)$ A, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 1 \Omega$, $L_1 = 2 \text{ H}$, $L_2 = 1 \text{ H}$, $M = 1 \text{ H}$, 求电流 $i_{L1}(t)$ 和电压 $v(t)$ 。

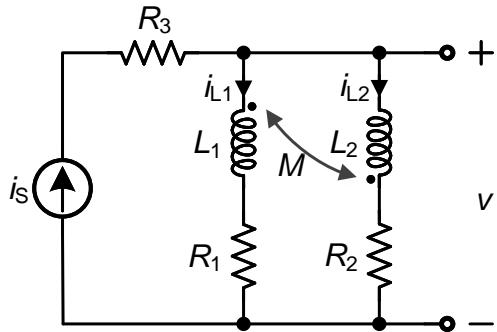


图题 15

- 16、如图所示电路， $R = 0.5 \Omega$, $L = 1 \text{ H}$, $C = 1 \text{ F}$, 求不同激励下的响应 $v_C(t)$, (1) $v_S(t) = 10\varepsilon(t)$, (2) $v_S(t) = 10\delta(t)$ 。

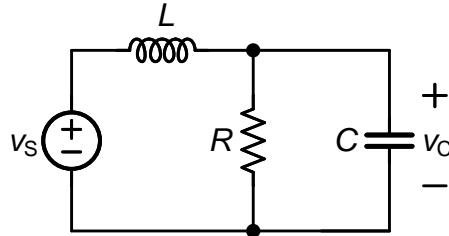


图题 16

- 17、如图所示，已知 $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $r = 2 \Omega$, $C = 10 \text{ F}$, $L = 15 \text{ H}$, $v_S = 5\varepsilon(t) \text{ V}$, 试问 r 为何值时电路分别处于过阻尼、欠阻尼、临界阻尼状态。

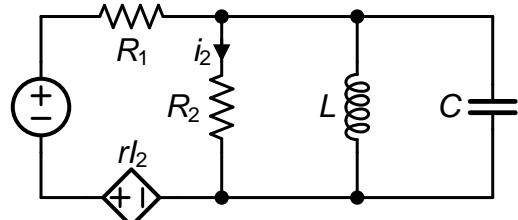


图题 17

- 18、如图所示电路， $v_C(0-) = 1 \text{ V}$, $i_L(0-) = 1 \text{ A}$, $R = r = 0.2 \Omega$, $L = 0.25 \text{ H}$, $C = 2 \text{ F}$, $v_S(t)$ 波形如图， $t_0 = 1 \text{ s}$, 求 $t \geq 0 \text{ s}$ 时电压 $v_C(t)$ 。

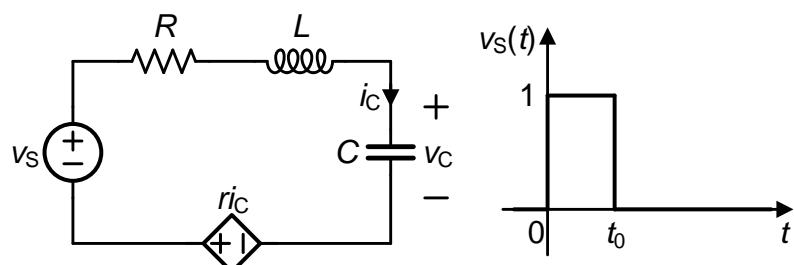


图题 18

19、如图所示电路, $v_s(t) = 18\delta(t)$, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $r = 2 \Omega$, $C = 1 F$, 求电压 $v_C(t)$ 。

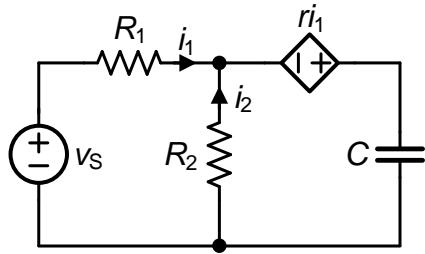


图题 19

20、如图所示电路, $i_s(t) = 2\delta(t)$, $R_1 = 2 \Omega$, $L = 2 H$, $C = 2 F$, 求电流 $i_L(t)$ 。

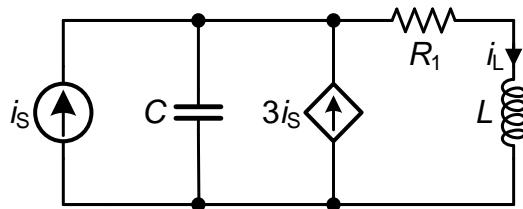


图题 20

21、如图所示电路, 已知 $R = 5 \Omega$, $C = 0.2 F$, $i_s(t) = 2e^{-t}\varepsilon(t) A$, 试用卷积积分方法求响应 $v_C(t)$ 。

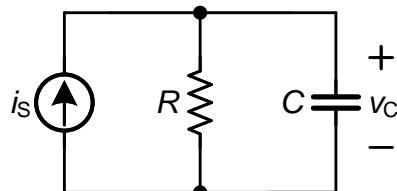


图题 21

22、如图所示电路, $i_s(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t)$, $R_1 = 6 \Omega$, $L = 5 H$, $C = 1 F$, 用卷积法求电流 $i_L(t)$ 。

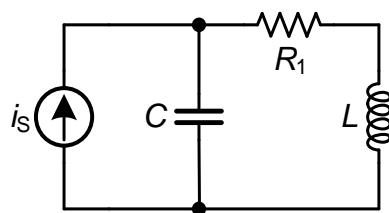


图题 22

23、如图所示电路, $v_{s1}(t) = 2e^{-2t}\varepsilon(t)$, $v_{s2}(t) = 5e^{-5t}\varepsilon(t)$, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $C = 1 F$, 用卷积法求 $v_C(t)$ 。

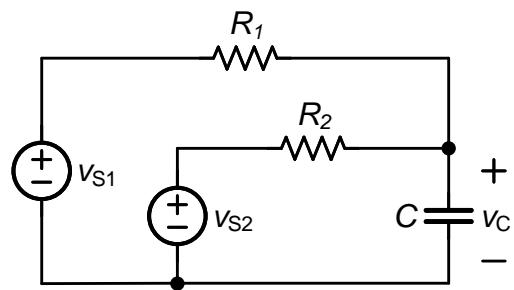

图题 23

24、如图所示电路，列写标准形式的状态方程，并写出以 i_1 为输出变量的输出方程。

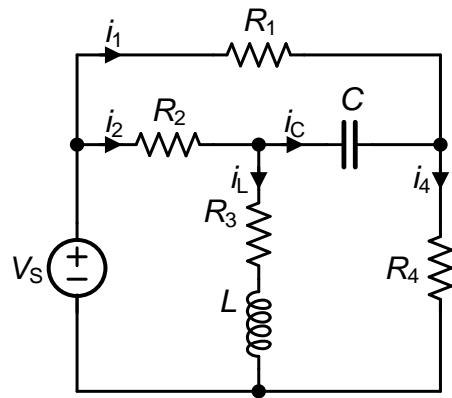

图题 24