

# 模拟集成电路设计原理

## (Principle of Analog Integrated Circuit Design, INF0130025.02)

2014年10月23日

唐长文 教授

[zwtang@fudan.edu.cn](mailto:zwtang@fudan.edu.cn)


<http://rfic.fudan.edu.cn/Courses.htm>

复旦大学/微电子学院/射频集成电路设计研究小组

版权©2014，版权保留，侵犯必究

# 共源放大器， 源极跟随器和共栅放大器

# 运算放大器(Opamp)

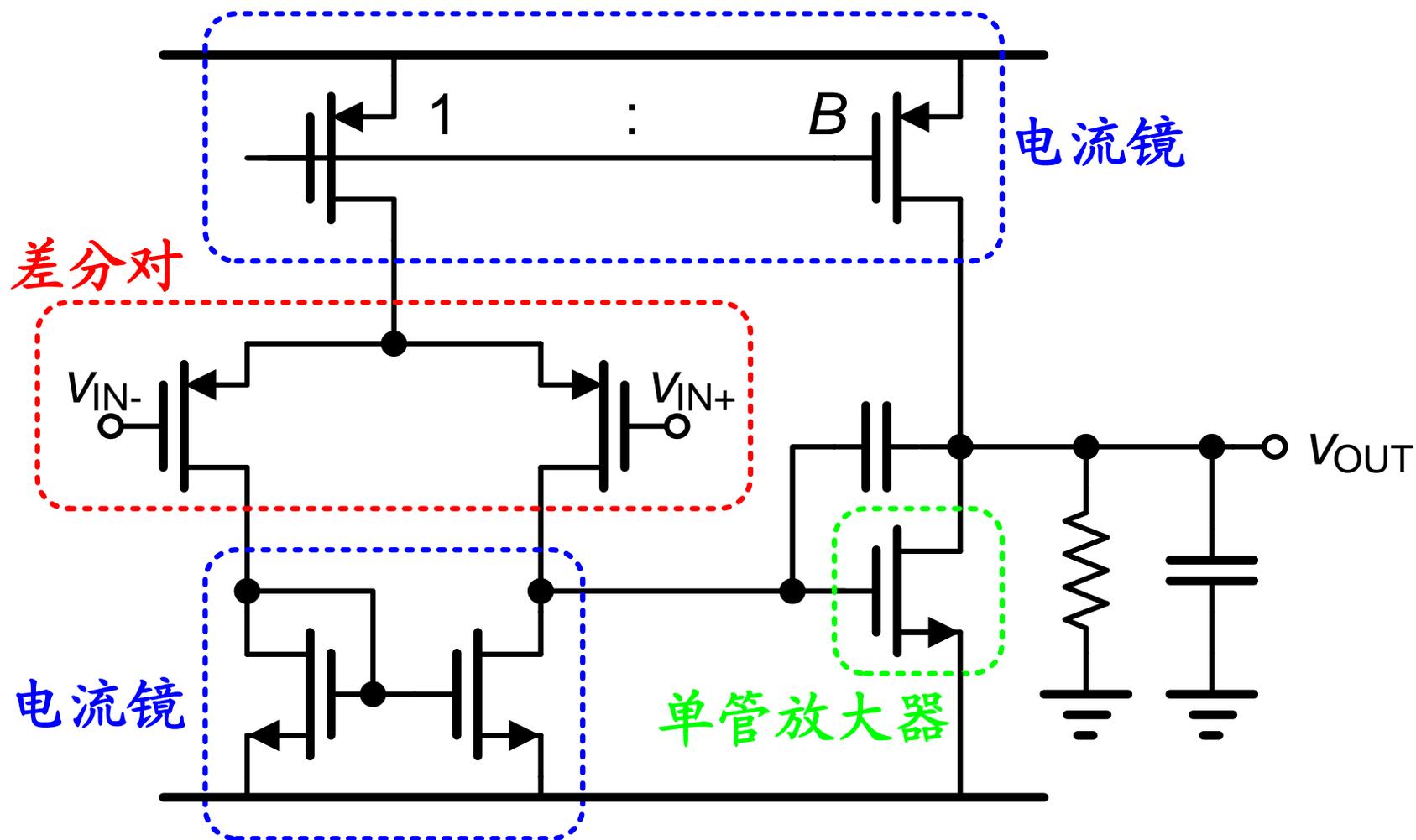


# 目录

---

- 共源放大器
- 源极跟随器
- 共栅放大器

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

# 共源放大器 1

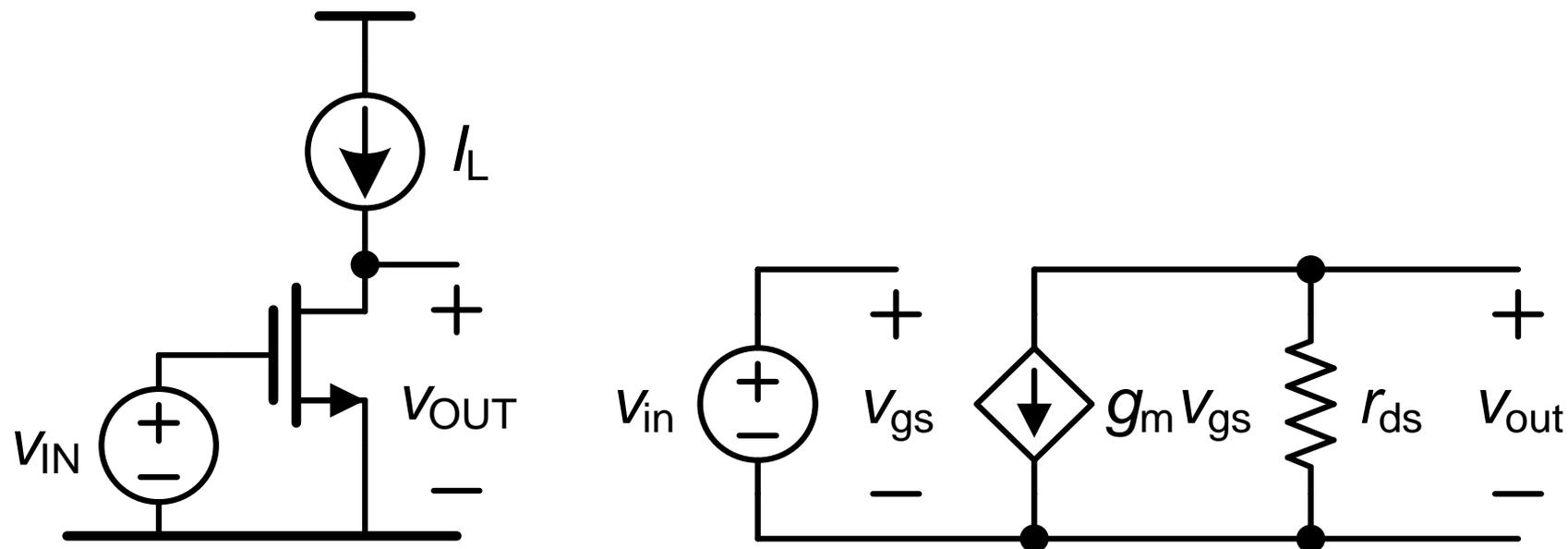

$$A_V = g_m r_{ds} = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH,GS}} \frac{V_E L}{I_D} = \frac{2V_E L}{V_{GS} - V_{TH,GS}}$$

如果  $V_{GS} - V_{TH,GS} = 0.2 \text{ V}$ 、 $V_E L \approx 10 \text{ V}$ ，则  $A_V \approx 100$ 。

# 共源放大器 2

高增益？

小( $V_{GS} - V_{TH,GS}$ )，大 $L$ !!!

$0.15 \sim 0.2 \text{ V}$      $4 \sim 5 L_{\min}$

# MOST或BJT晶体管放大器？

**MOST:** 
$$A_V = \frac{V_E L}{(V_{GS} - V_{TH,GS})/2}$$


如果  $V_{GS} - V_{TH,GS} = 0.2 \text{ V}$ 、 $V_E L \approx 10 \text{ V}$ ，则  $A_V \approx 100$ 。

**Bipolar:** 
$$A_V = \frac{V_A}{V_T}$$

如果  $V_E \approx 26 \text{ V}$ 、 $V_T = kT/q \approx 26 \text{ mV}$ ，则  $A_V \approx 1000$ 。

放大  $10^6$  倍，**MOST** 需要 **3** 级，**双极型晶体管** 只需要 **2** 级

# 增益带宽乘积：输出负载电容 $C_L$

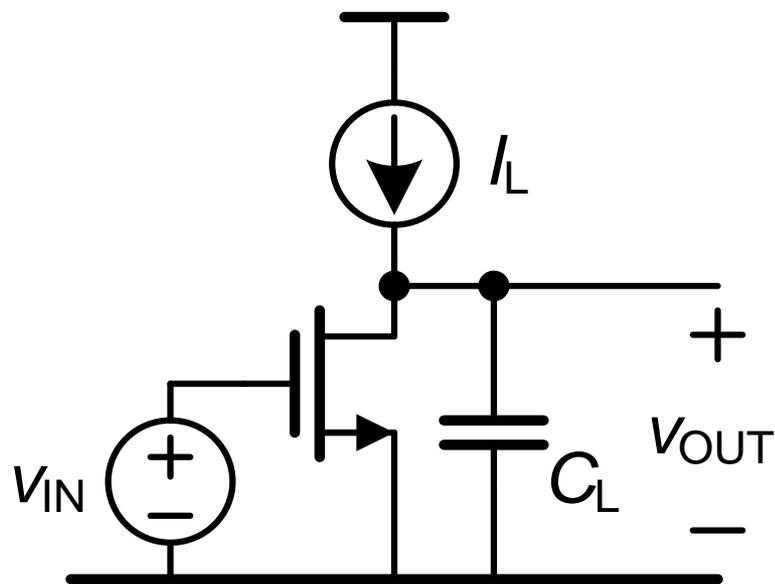


$$A_{V0} = g_m r_{ds}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi r_{ds} C_L}$$

适用于所有的单级运算放大器 →

$$GBW = \frac{g_m}{2\pi C_L}$$

# 增益 $A_{V0}$ 、 $BW$ 和 $GBW$

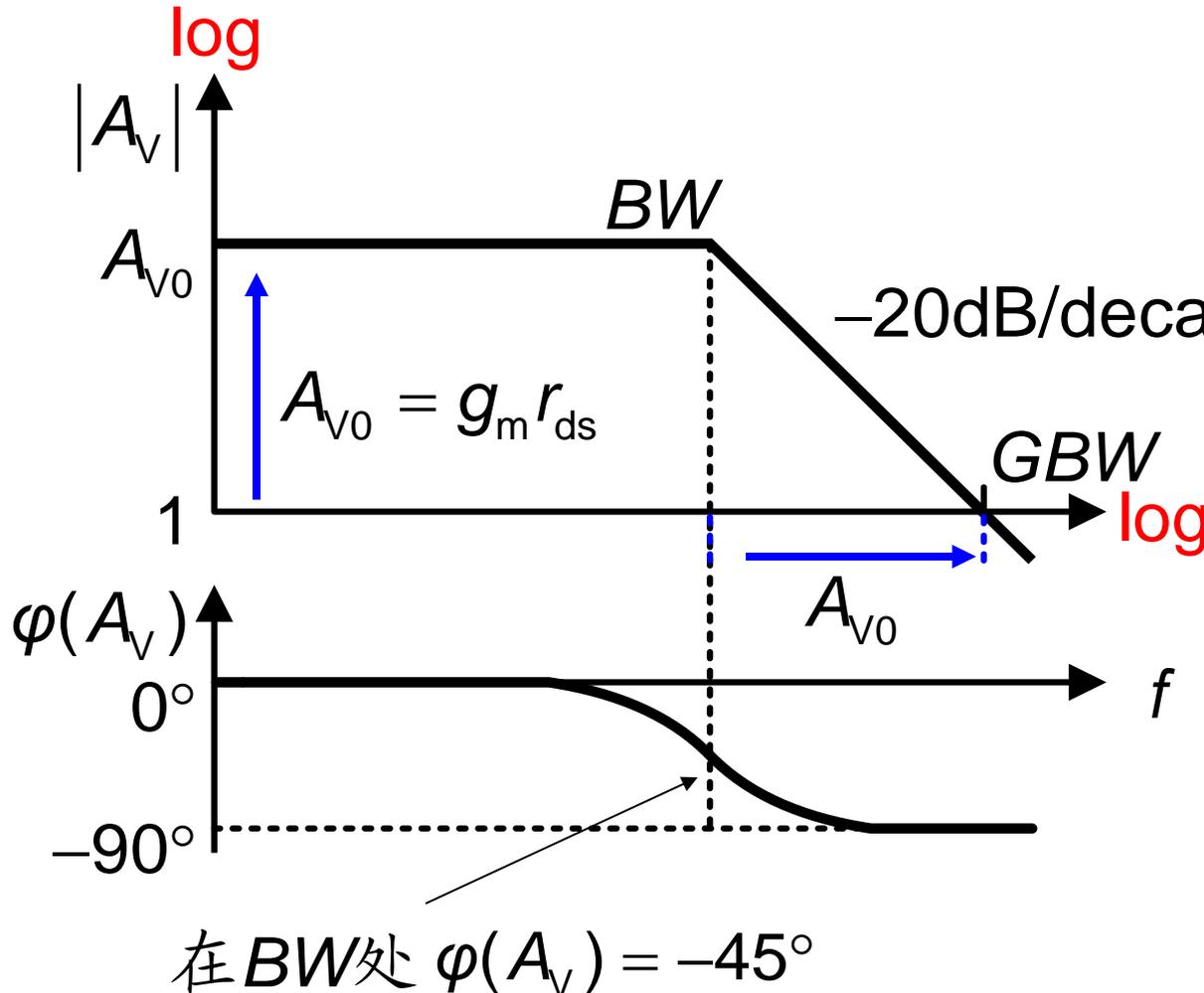

$$A_V = \frac{A_{V0}}{1 + j \frac{f}{BW}}$$

$$GBW = \frac{g_m}{2\pi C_L}$$

# 练习

已知：  $GBW=100$  MHz,  $C_L=3$  pF


求：  $I_D$ 、  $L$ 、  $W$ 、  $\frac{GBW \cdot C_L}{I_D}$

$$K_n' \approx 50 \mu\text{A}/\text{V}^2$$

$$L_{\min} = 0.5 \mu\text{m}$$

$$FOM = \frac{GBW \cdot C_L}{I_D}$$

# 增益带宽乘积：输入电容 $C_{gs}$

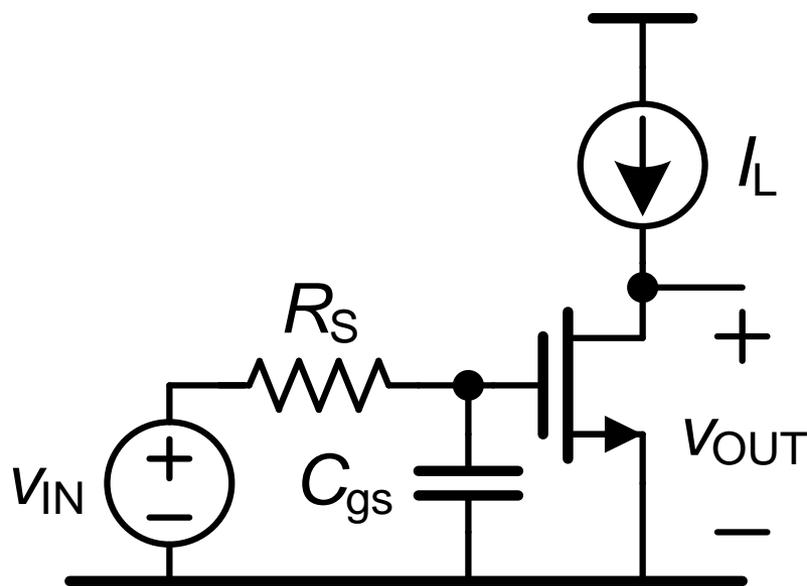


$$A_{V0} = g_m r_{ds}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi R_S C_{gs}}$$

$$GBW = \frac{g_m}{2\pi C_{gs}} \frac{r_{ds}}{R_S} = f_T \frac{r_{ds}}{R_S} \sim \frac{1}{WC_{ox}} \frac{1}{V_{GS} - V_{TH,GS}}$$

**$W ? L ? V_{GS} - V_{TH,GS} ?$**

# 增益带宽乘积：密勒电容 $C_m$


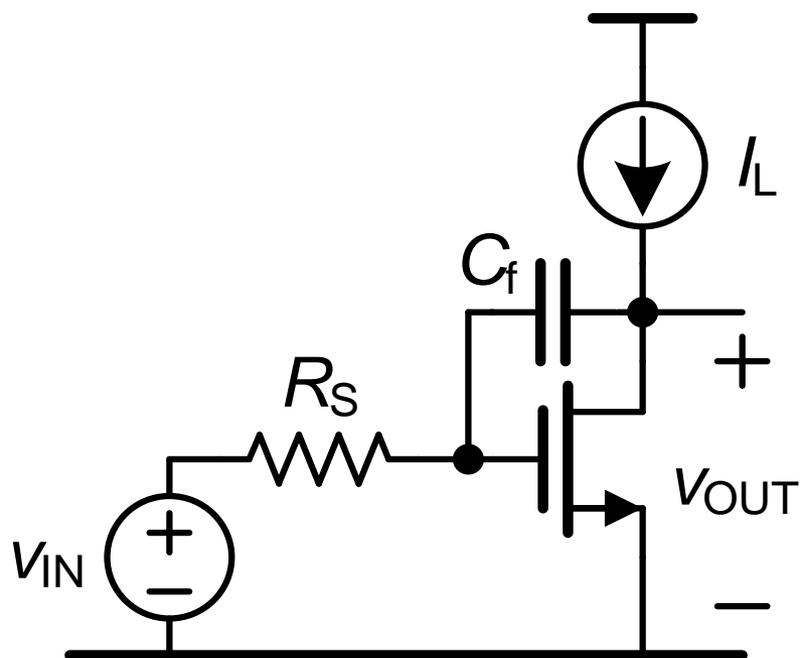


$$A_{V0} = g_m r_{ds}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi R_S A_{V0} C_f}$$


$$GBW = \frac{1}{2\pi R_S C_f}$$

# 密勒效应

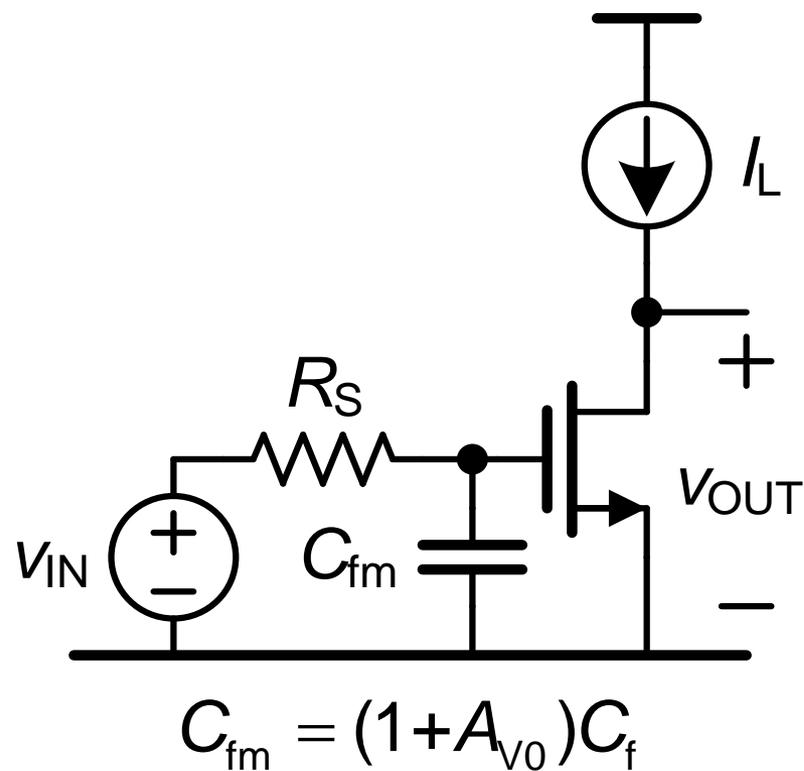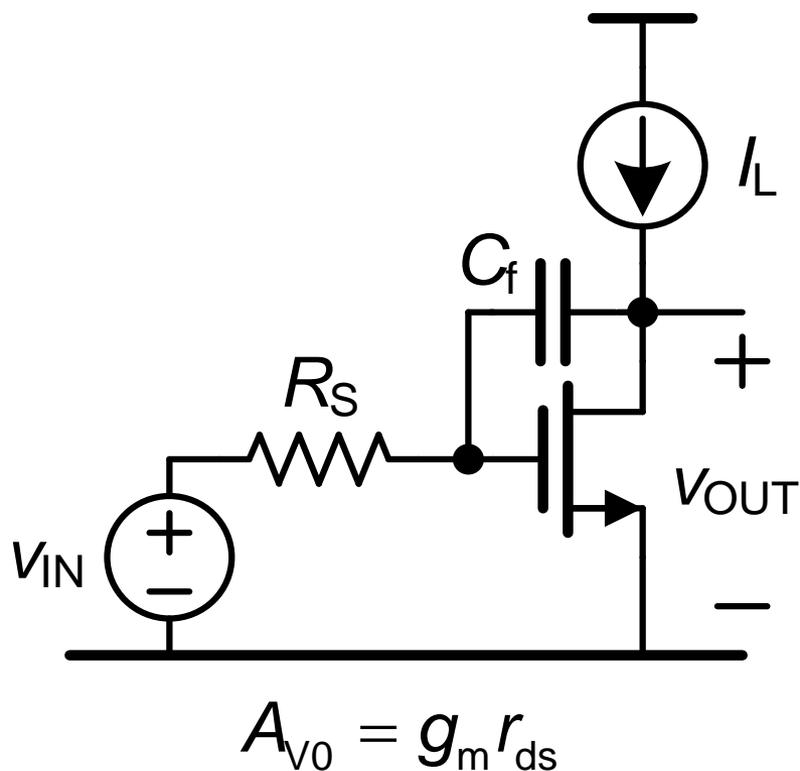


Ref.: Miller, Dependence of the input impedance of a three-electrode vacuum tube upon the load in the plate circuit, *Scient. Papers Bur. Standards*, 1920, 367-385.


# 密勒电容的反馈效应

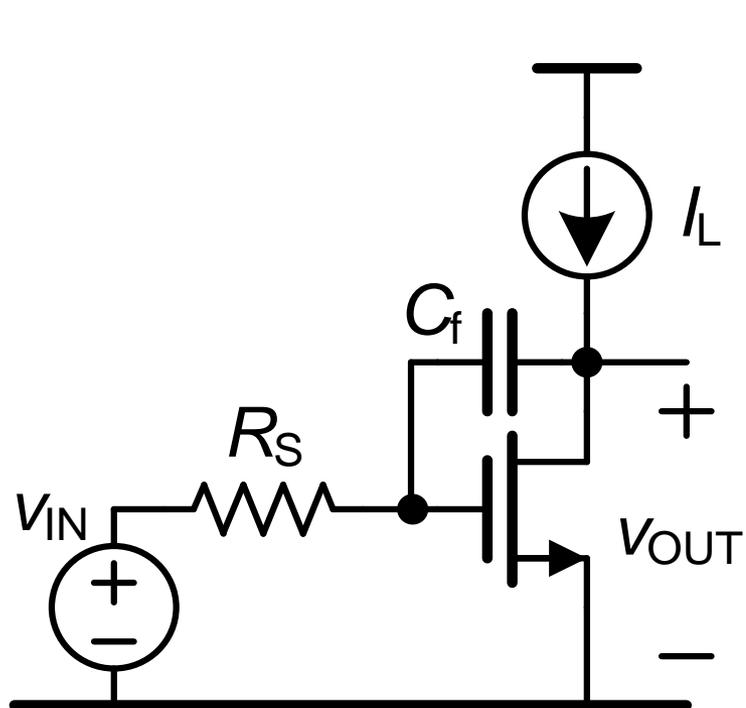
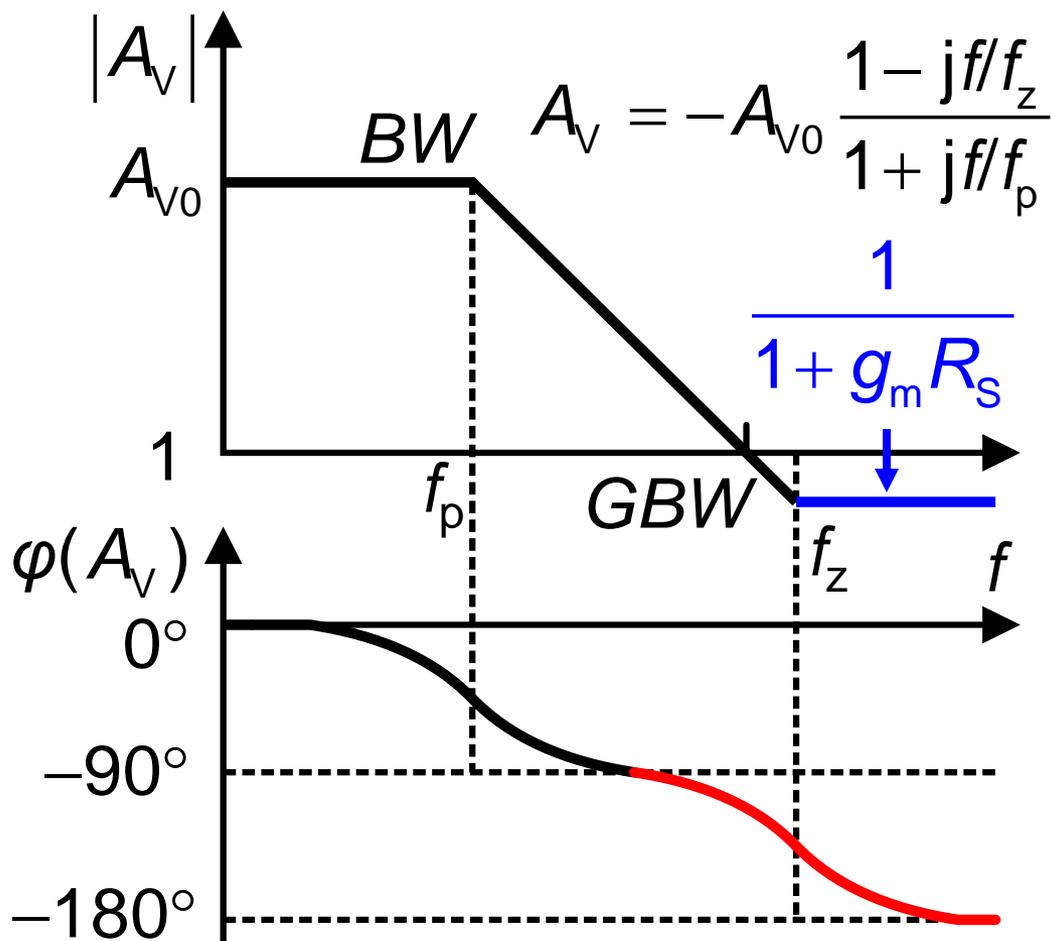
$$f_z = \frac{g_m}{2\pi C_f} \quad f_p = \frac{1}{2\pi R_S A_{V0} C_f}$$



就相位而言，一个正零点相当于一个负极点!!!

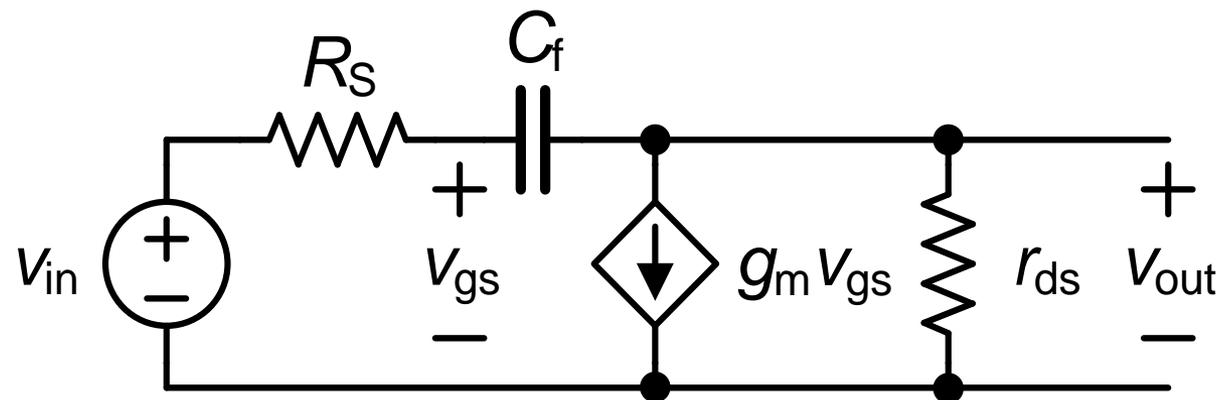

$$\frac{V_{out} - V_{in}}{R_S + 1/sC_f} + g_m \left( \frac{V_{out} - V_{in}}{R_S + 1/sC_f} R_S + V_{in} \right) + \frac{V_{out}}{r_{ds}} = 0$$

整理得

$$\frac{g_m/sC_f - 1}{R_S + 1/sC_f} V_{in} = -\frac{(g_m R_S + 1)V_{out}}{R_S + 1/sC_f} - \frac{V_{out}}{r_{ds}}$$

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_m r_{ds} \frac{1 - \frac{C_f}{g_m} s}{1 + [r_{ds} + (1 + g_m r_{ds}) R_S] s C_f}$$

$$= -A_{V0} \frac{1 - \frac{C_f}{g_m} s}{1 + [r_{ds} + (1 + A_{V0}) R_S] s C_f}$$

$$f_z = \frac{g_m}{2\pi C_f}$$


$C_f$ 的并联等效电阻

$$r_{ds} + (1 + g_m r_{ds}) R_S$$

$$f_p = -\frac{1}{2\pi R_S A_{V0} C_f}$$

密勒效应

# 源极接电阻的退化共源放大器

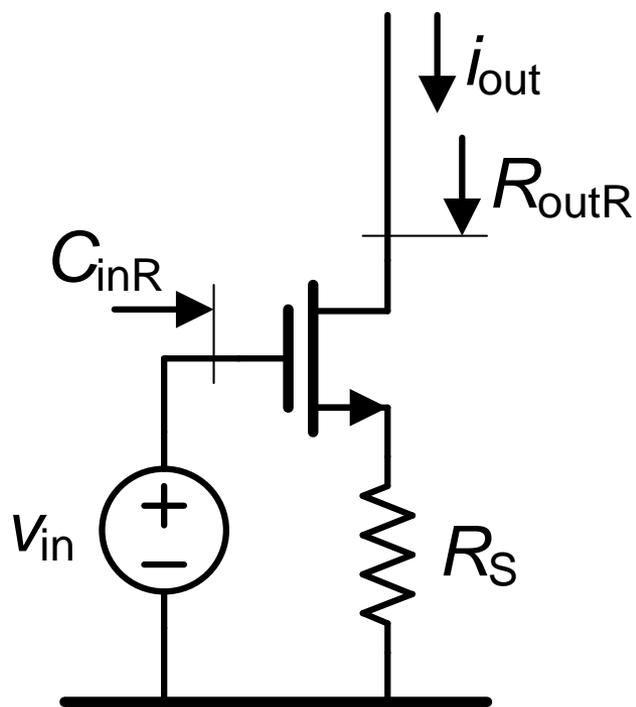


$$g_{mR} = \frac{g_m}{1 + g_m R_S} \approx \frac{1}{R_S}$$

$$R_{outR} = r_{ds} + (1 + g_m r_{ds}) R_S \\ \approx (g_m r_{ds}) R_S$$

$$C_{inR} = \frac{C_{gs}}{1 + g_m R_S}$$

但是， $R_S$ 引入额外的噪声！

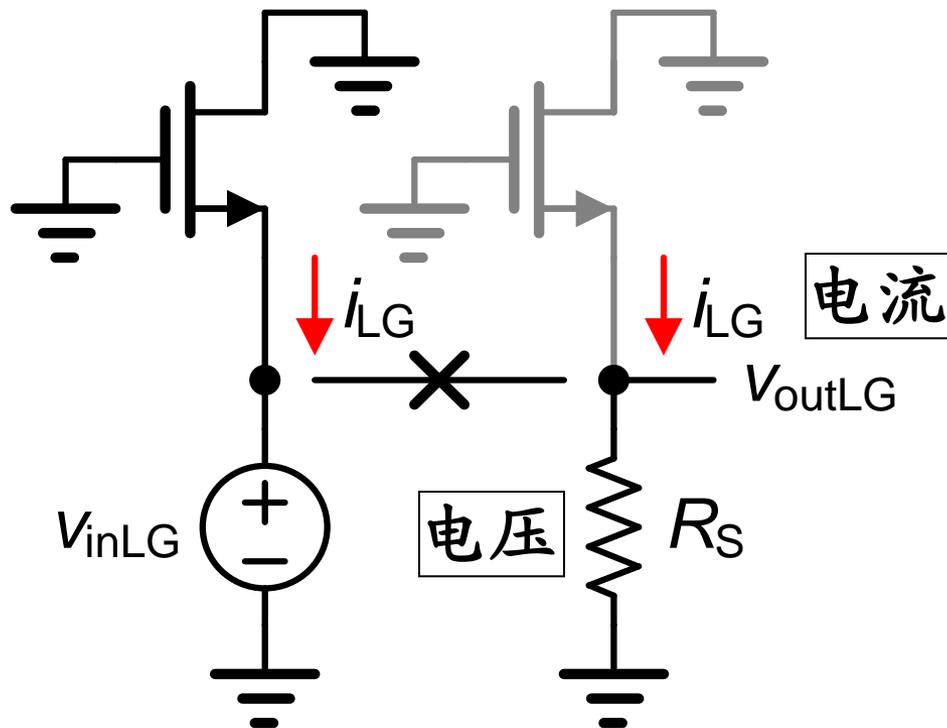


$$i_{LG} = -g_m V_{inLG}$$

$$V_{outLG} = i_{LG} R_S$$

$$A_{LG} = \frac{V_{outLG}}{V_{inLG}} = -g_m R_S$$

## 串联-串联反馈(电压-电流反馈)

# 源极接电感的退化共源放大器

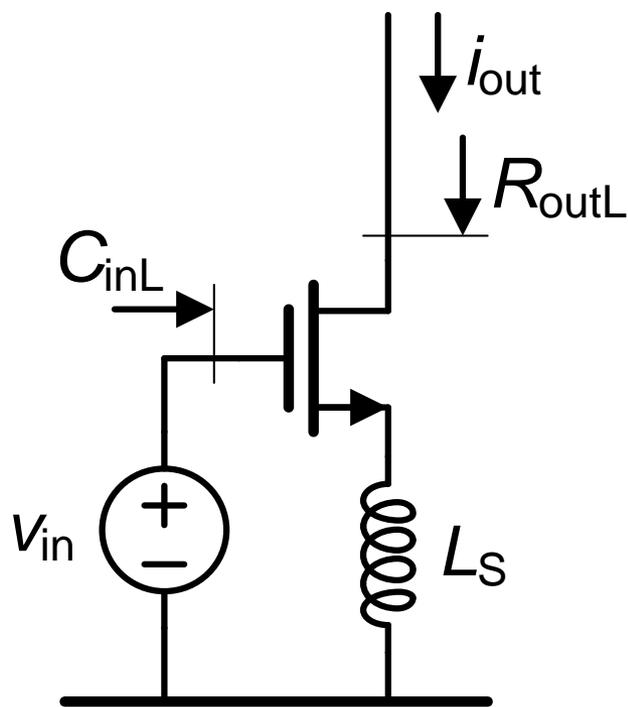

$$g_{mL} = \frac{g_m}{1 + g_m L_S s}$$


$$R_{outL} = (1 + g_m L_S s) r_{ds} + L_S s$$

$$Z_{inL} = g_m \frac{L_S}{C_{gs}} + \frac{1 + L_S C_{gs} s^2}{C_{gs} s}$$

$$Z_{inL} = L_S \omega_T + L_S s + \frac{1}{C_{gs} s}$$

没有额外的噪声!

# 源极接线性MOST的退化共源放大器

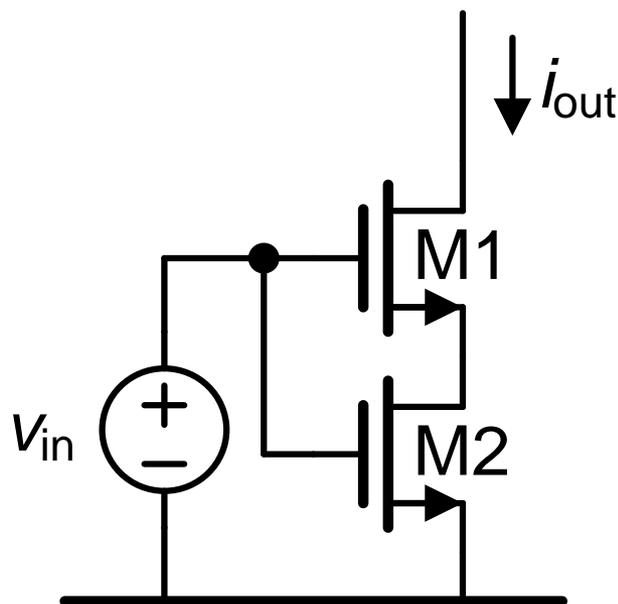



$$V_{DS2} = V_{GS2} - V_{GS1} \approx 0.2 \text{ V}$$

$$r_{ds2} = \frac{1}{KP \cdot W_2/L_2 \cdot (V_{GS2} - V_{TH,GS2})}$$

$$R_{outM} = r_{ds1} (1 + g_{m1} r_{ds2}) + r_{ds2}$$



$$C_{inM} = \frac{C_{gs1}}{1 + g_{m1} r_{ds2}} + C_{gs2}$$

# 二极管连接MOST： 并联反馈

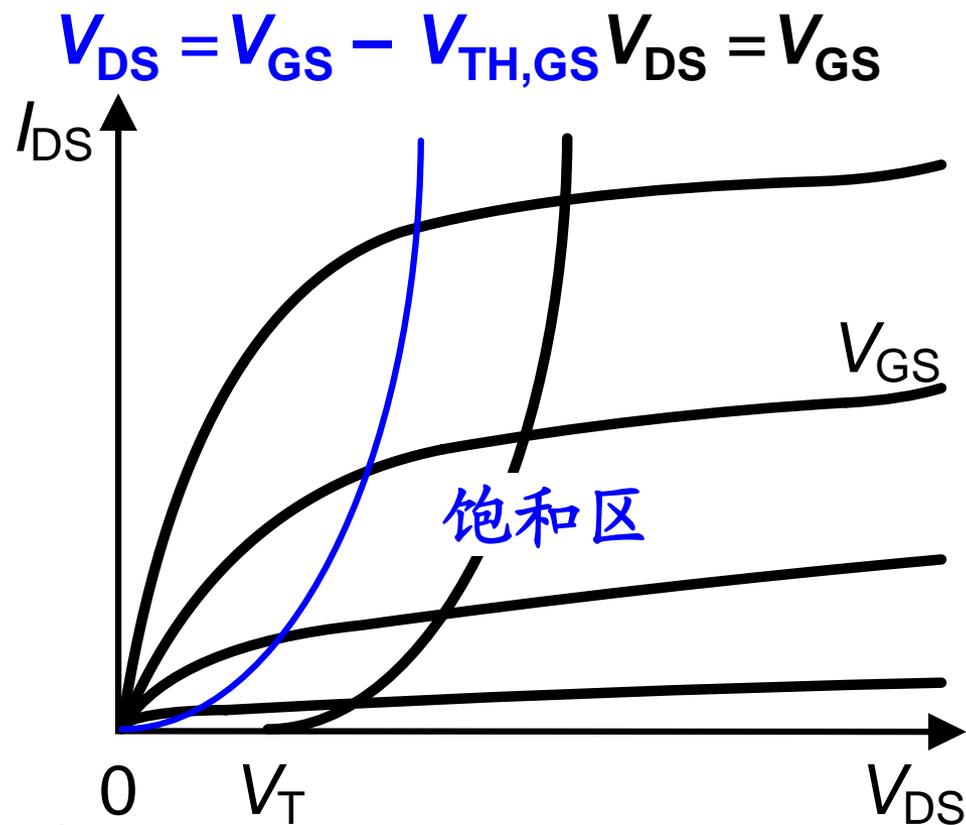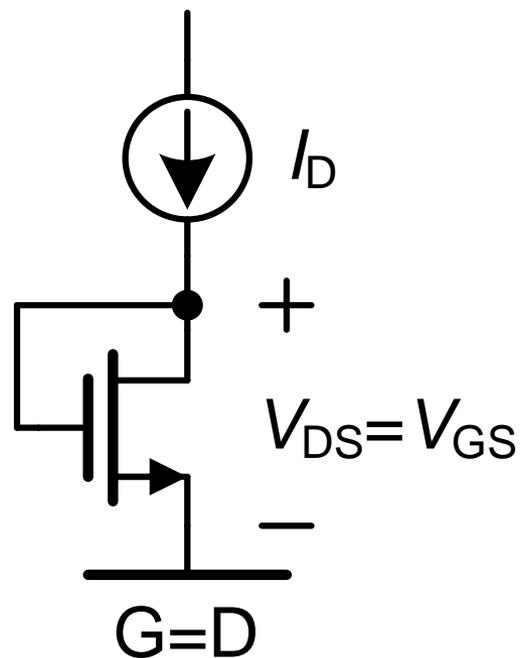


$$I_D = K_n' \frac{W}{L} (V_{DS} - V_{TH,GS})^2$$

# 二极管连接MOSFET：小信号模型

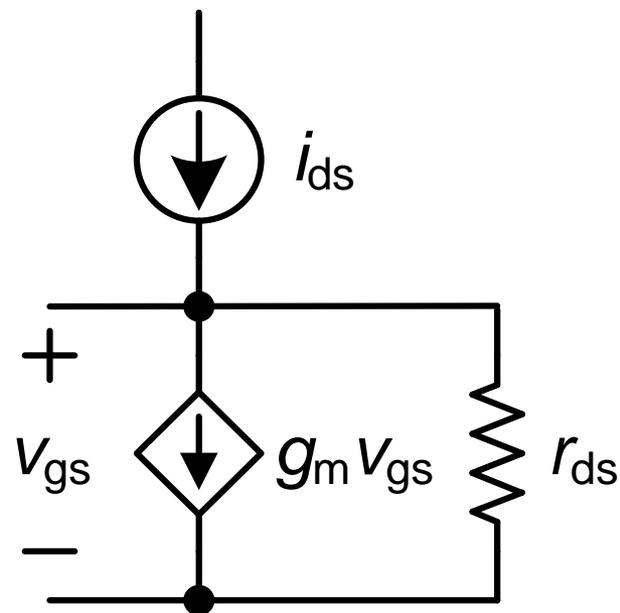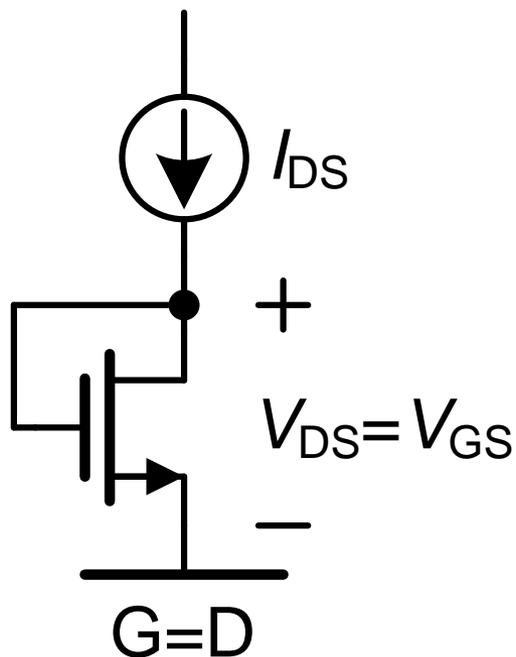


$$r_{out} = (1/g_m) \parallel r_{ds} \approx 1/g_m$$

# 二极管连接MOST：高频特性

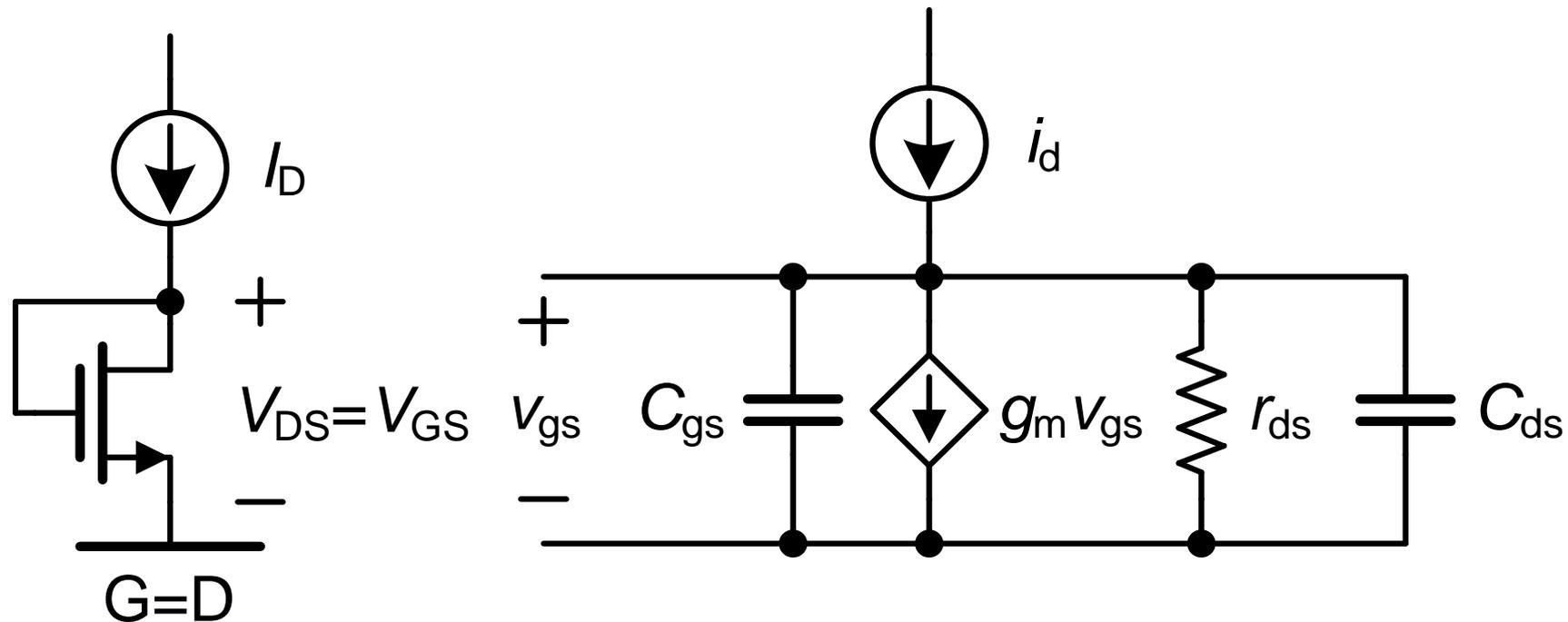

$$BW = \frac{g_m}{2\pi(C_{gs} + C_{ds})} \stackrel{C_{gs} \approx C_{ds}}{\approx} \frac{f_T}{2}$$

# 宽带放大器

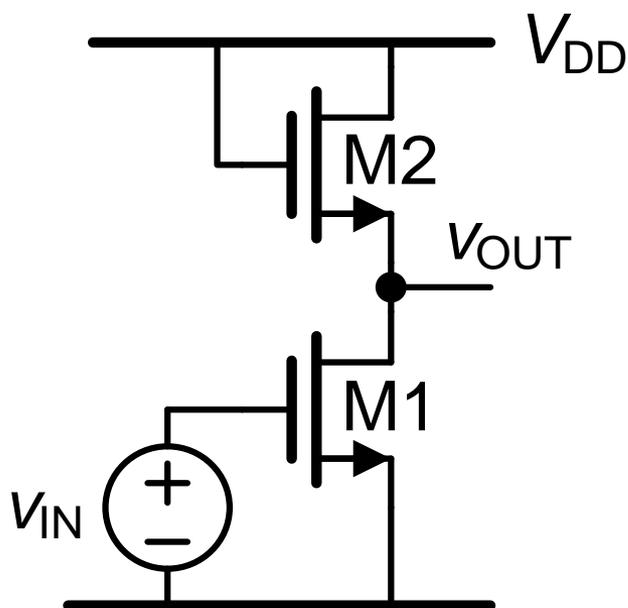


$$V_{OUT} = V_{DD} - V_{GS2}(V_{OUT})$$

$$A_{V0} = \frac{g_{m1}}{g_{m2}} = \sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} = \frac{V_{GS2} - V_{TH,GS2}}{V_{GS1} - V_{TH,GS1}}$$

$$R_{out} = 1/g_{m2}$$

# 线性宽带放大器

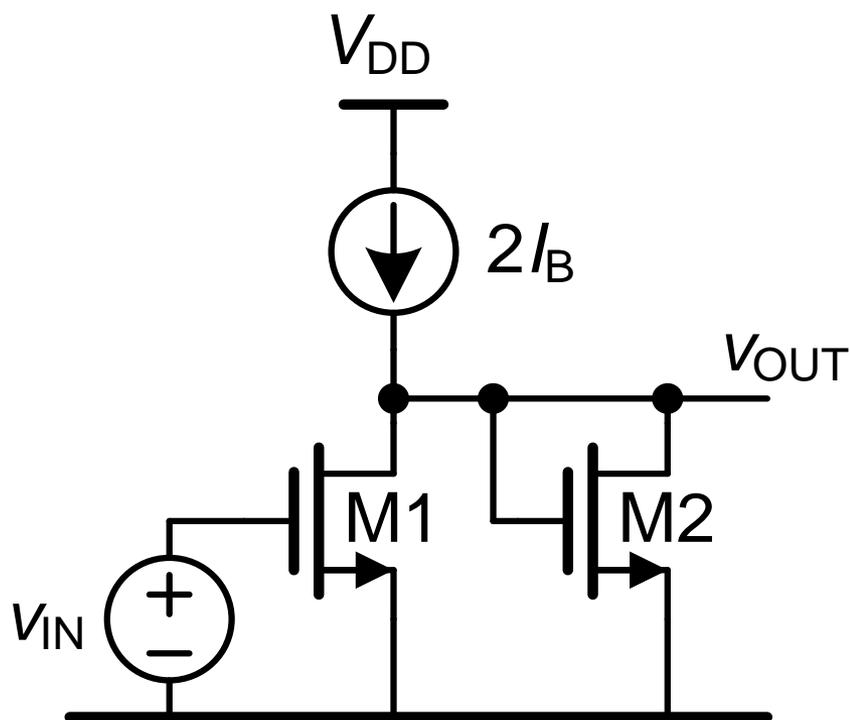



- 只有NMOS管+电流镜
- 输入/输出直流电平相同
- 无衬偏效应
- 高电源抑制比(PSRR)
- 双倍功耗!

$$V_{OUT} = V_{GS2}$$

$$R_{out} = 1/g_{m2}$$

$$A_{V0} = \frac{g_{m1}}{g_{m2}} = \sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} = \frac{V_{GS2} - V_{TH,GS2}}{V_{GS1} - V_{TH,GS1}}$$

# 宽带放大器

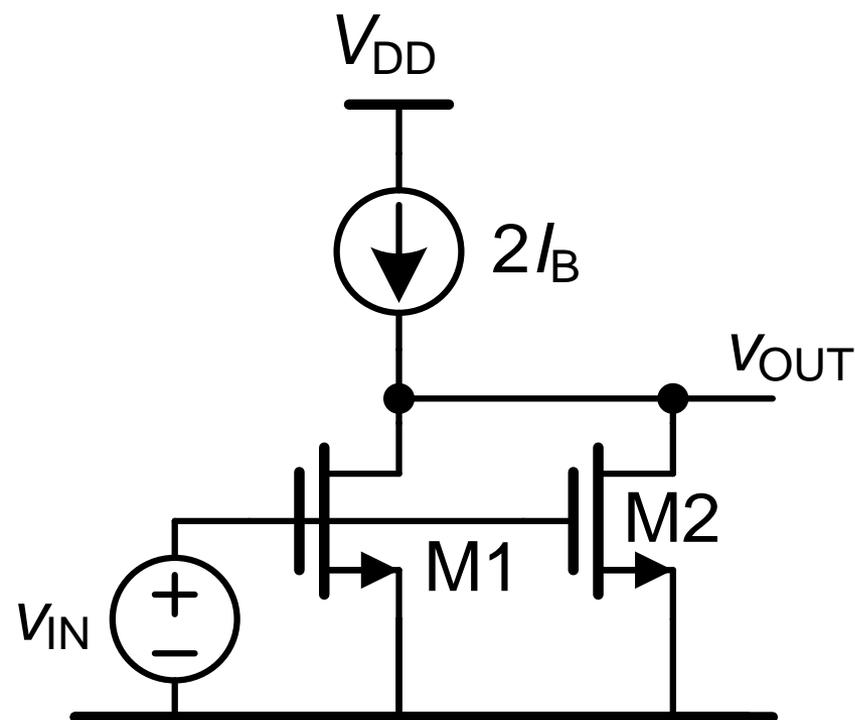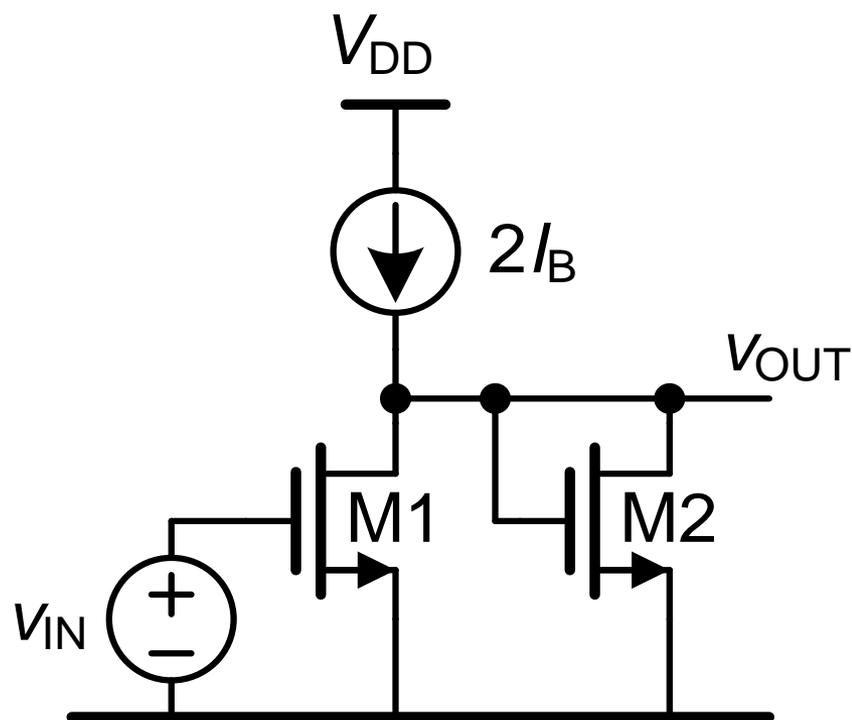


$$A_{V0} = \frac{g_{m1}}{g_{m2}} = \sqrt{\frac{(W/L)_1}{(W/L)_2}} = \frac{V_{GS2} - V_{TH,GS2}}{V_{GS1} - V_{TH,GS1}}$$

$$A_{V0} = g_m R_{out}$$

$$R_{out} = 1/g_{m2}$$


$$R_{out} = r_{ds1} \parallel r_{ds2}$$

# A类和AB类放大器

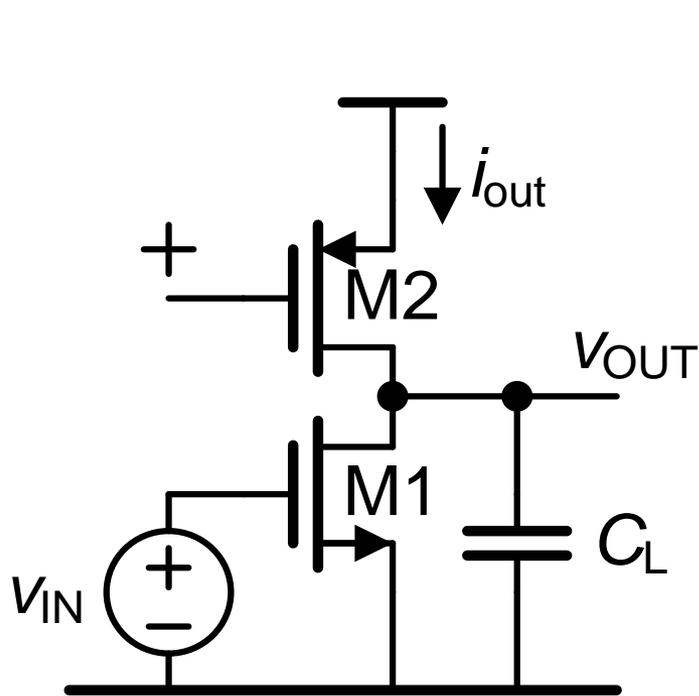

$$V_{out} = A_V V_{in}$$


A类

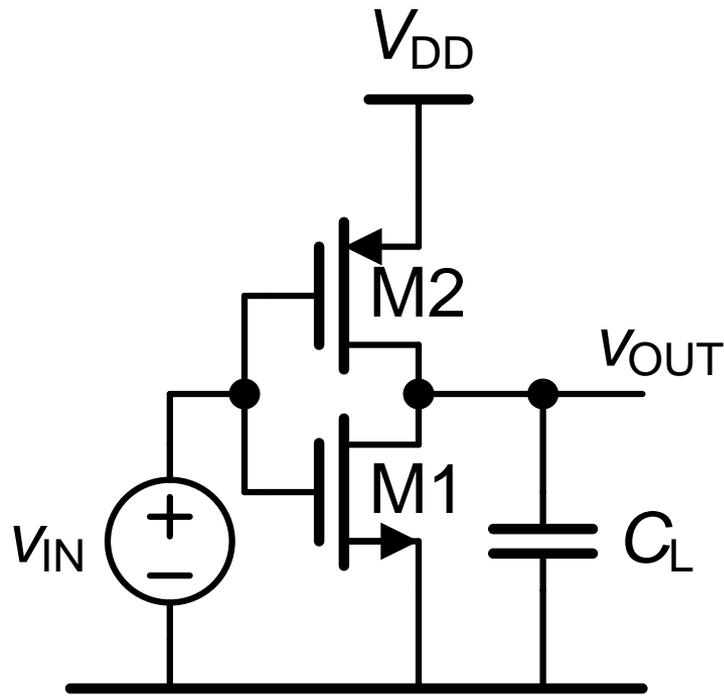


$$V_{out} = A_V V_{in}$$

AB类

# CMOS反相放大器


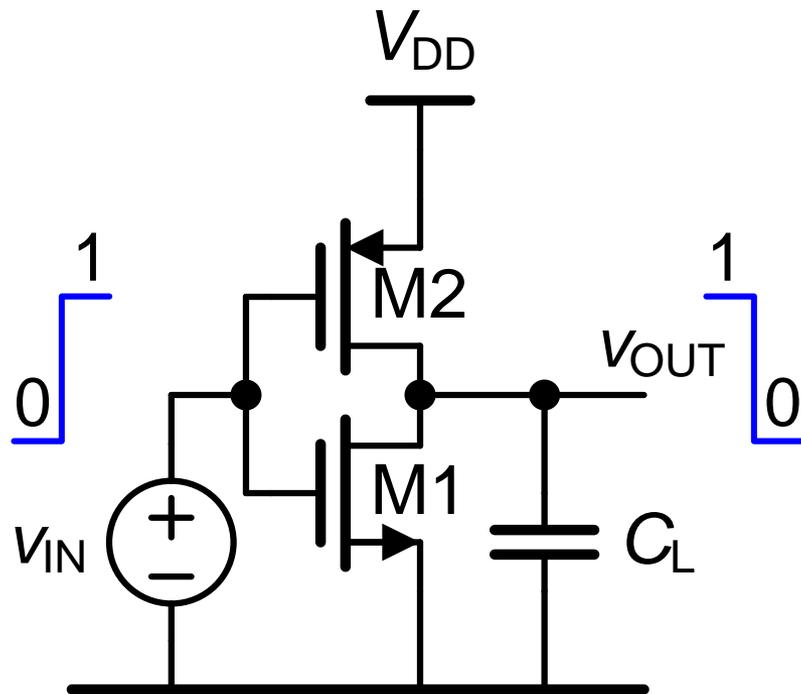


数字反相器

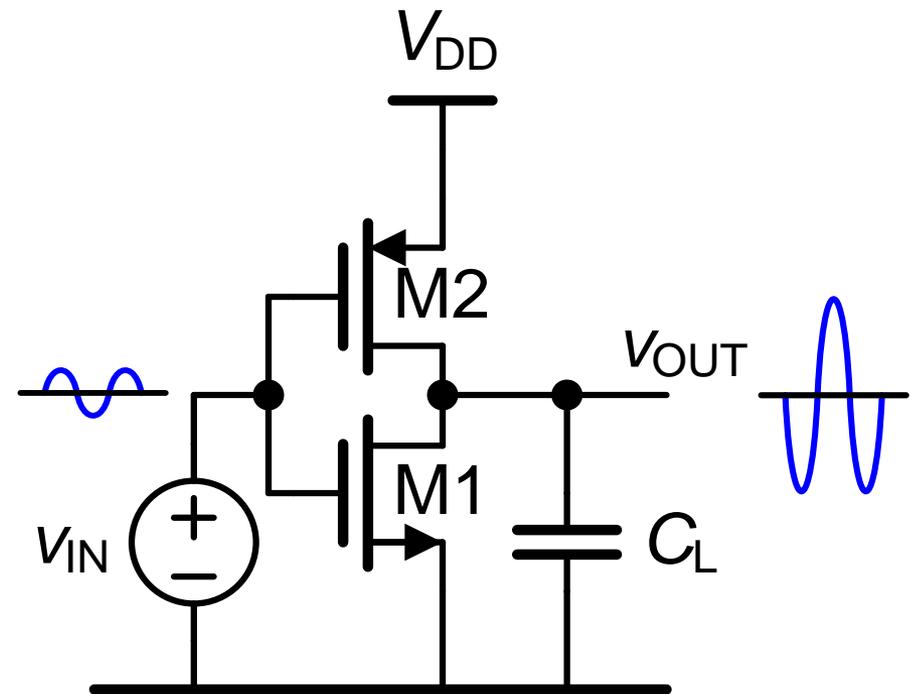

模拟放大器

# nMOST和pMOST的工作点

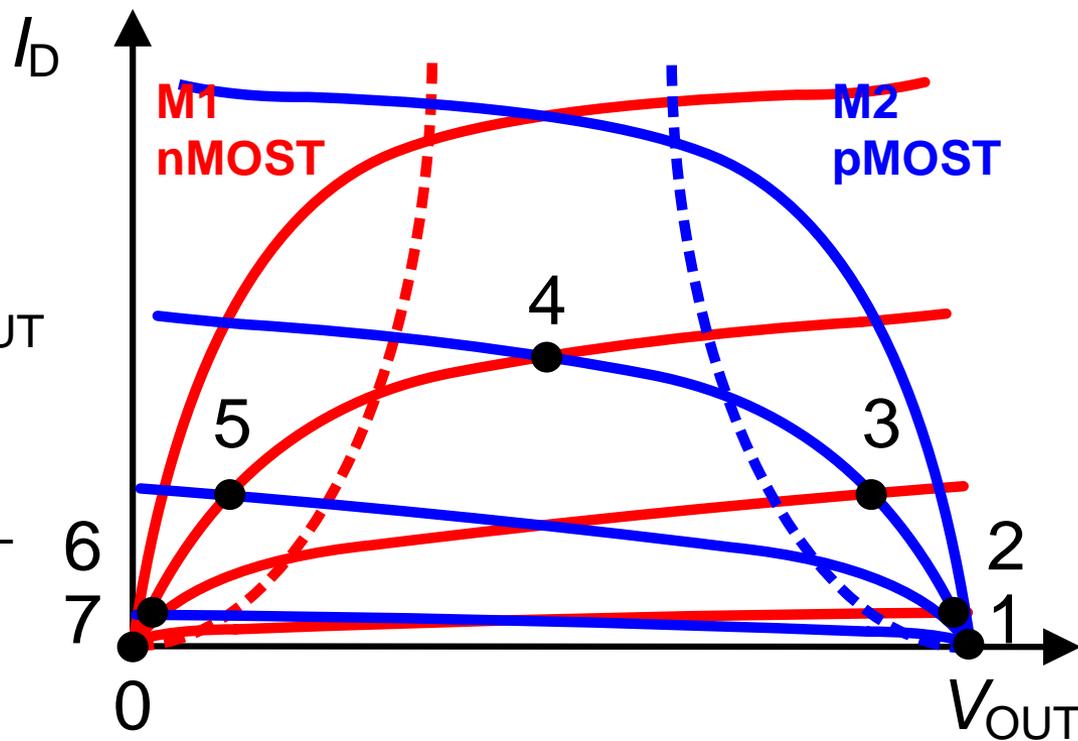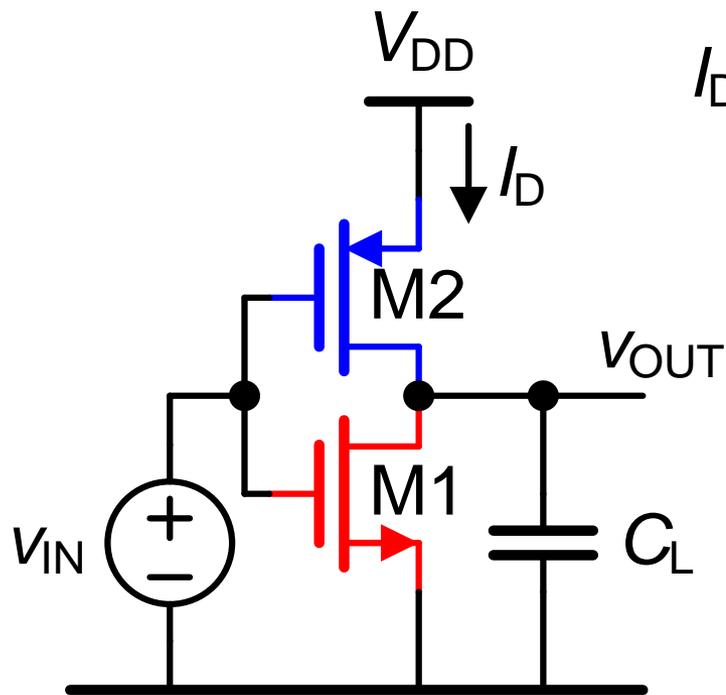

$$\begin{aligned} V_{DD} &= V_{DSn} + V_{DSp} \\ &= V_{GSn} + V_{GSp} \end{aligned}$$



$$V_{DSn} = V_{OUT}$$

$$V_{DSp} = V_{DD} - V_{OUT}$$


$$V_{GSn} = V_{IN}$$

$$V_{GSp} = V_{DD} - V_{IN}$$

# 传输特性

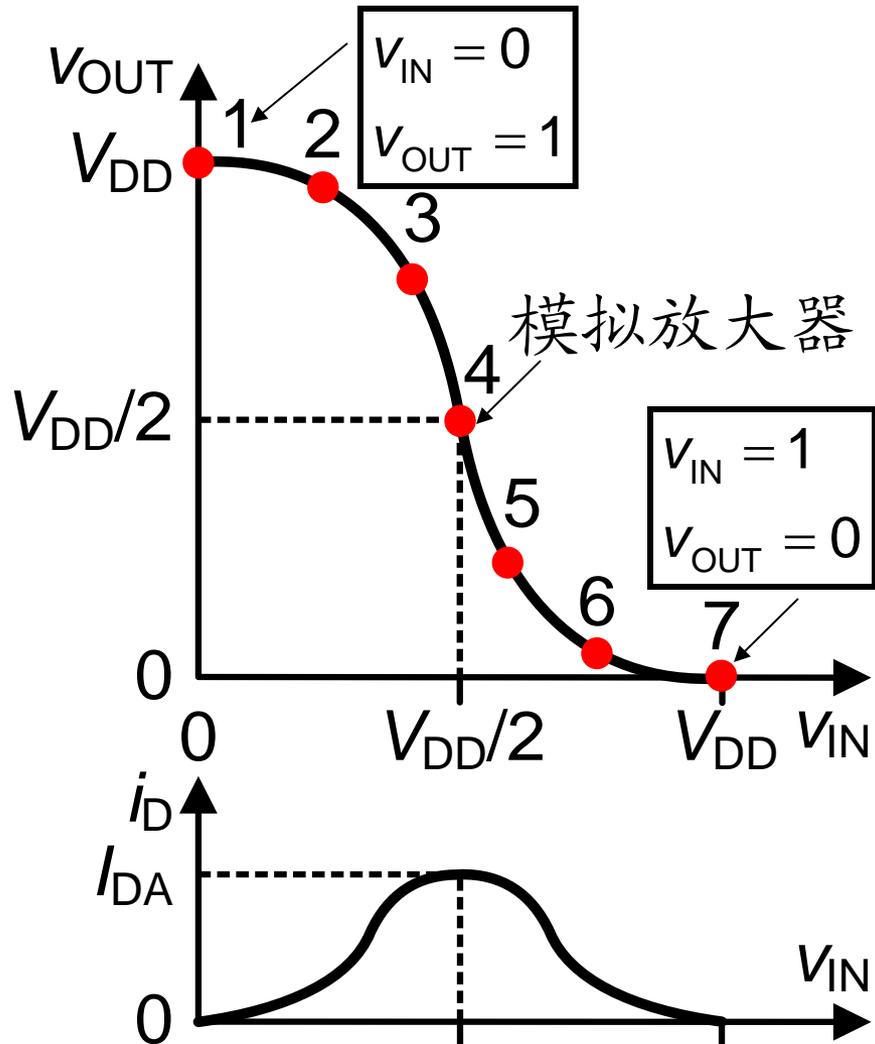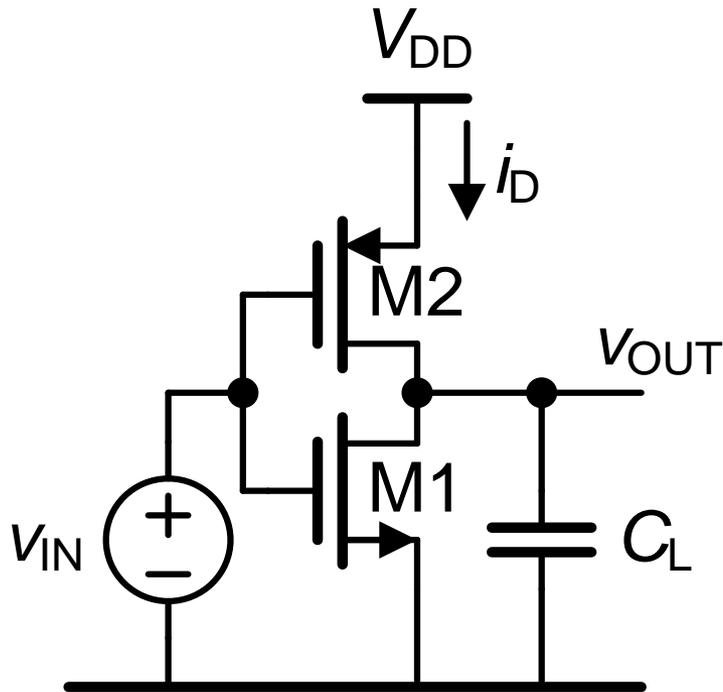

# 模拟放大器：直流工作点

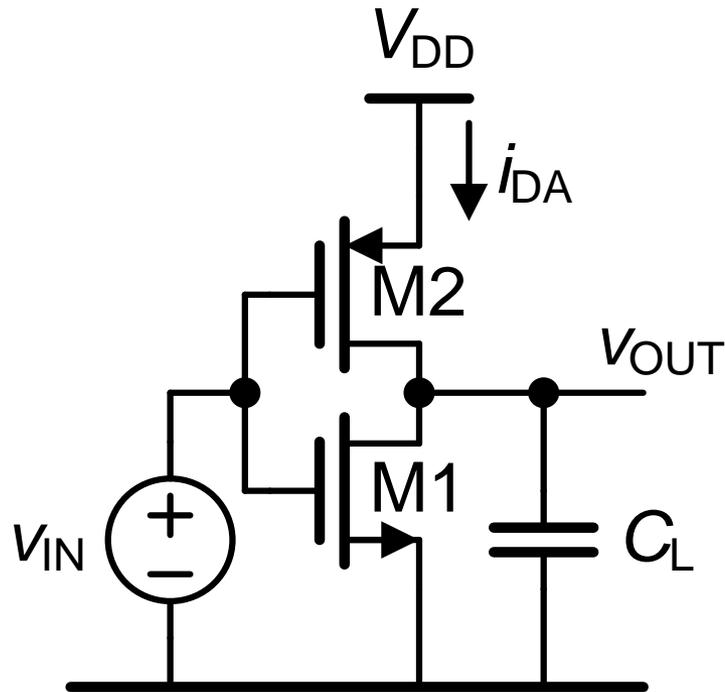

$$V_{IN} = \frac{V_{DD}}{2} \Rightarrow V_{OUT} = \frac{V_{DD}}{2}$$


$$I_{Dn} = K'_n \frac{W_n}{L_n} (V_{IN} - V_{THn})^2$$

$$I_{Dp} = K'_p \frac{W_p}{L_p} (V_{DD} - V_{IN} - V_{THp})^2$$

$$\Rightarrow K'_n \frac{W_n}{L_n} = K'_p \frac{W_p}{L_p}$$


$$I_D = K'_n \frac{W_n}{L_n} \left( \frac{V_{DD}}{2} - V_{THn} \right)^2$$

# 模拟放大器：交流小信号模型

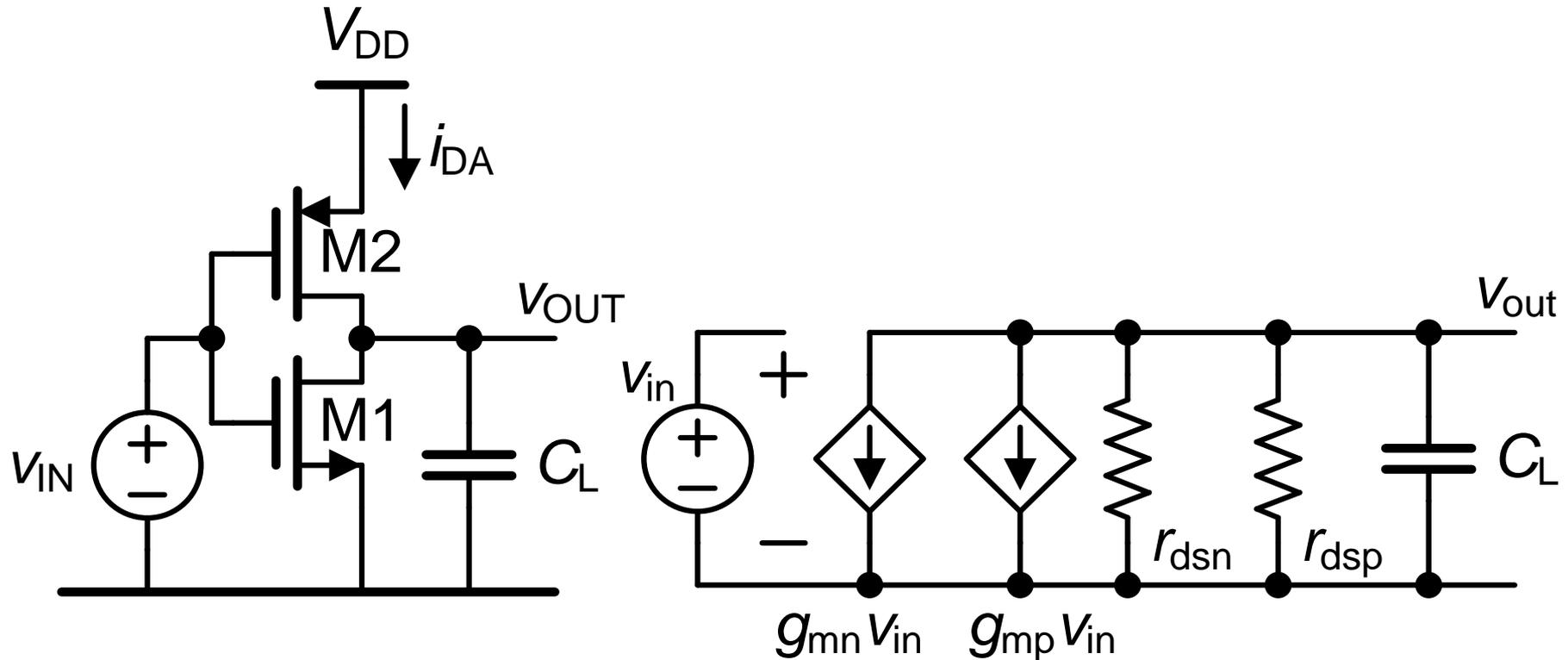

两个MOST的  $V_{GS} - V_{TH,GS}$  和  $I_D$  相等，则： $g_{mn} = g_{mp} = g_m$

# 模拟放大器：增益 $A_V$

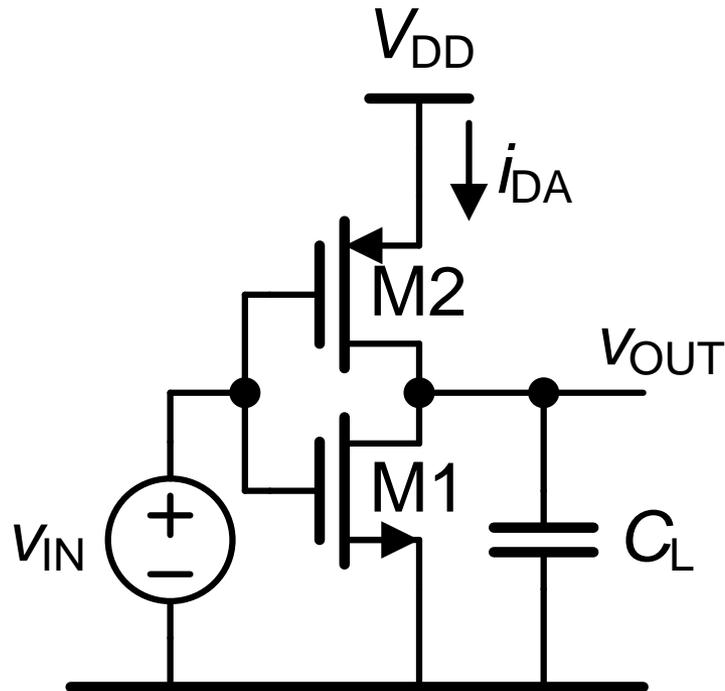


如果  $V_{En} L_n = V_{Ep} L_p = V_E$

$$g_{dsn} = g_{dsp} = g_{ds}$$

$$(g_{ds} = 1/r_{ds})$$

$$A_{V0} = -\frac{2g_m}{2g_{ds}} = -\frac{2V_E}{\frac{V_{DD}}{2} - V_{TH}}$$

# 模拟放大器: $BW$ & $GBW$

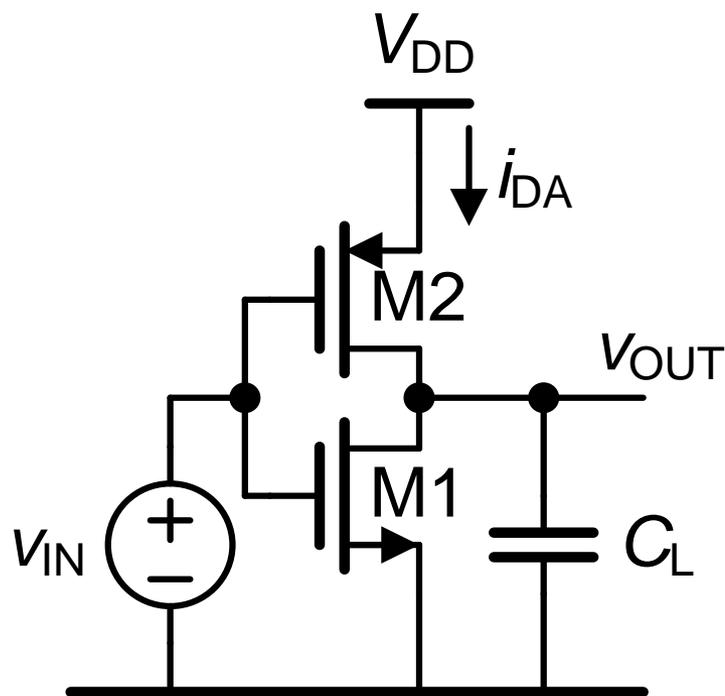

$$g_m = g_{mn} + g_{mp}$$

$$r_{ds} = r_{ds1} \parallel r_{ds2}$$

$$A_{V0} = g_m r_{ds}$$

$$r_{ds} = r_{dsn} \parallel r_{dsp}$$


$$BW = \frac{1}{2\pi r_{ds} C_L}$$

$$GBW = \frac{g_m}{2\pi C_L}$$

# 模拟放大器： $C_{gs}$ 产生的极点

$$g_m = g_{mn} + g_{mp}$$

$$r_{ds} = r_{ds1} \parallel r_{ds2}$$

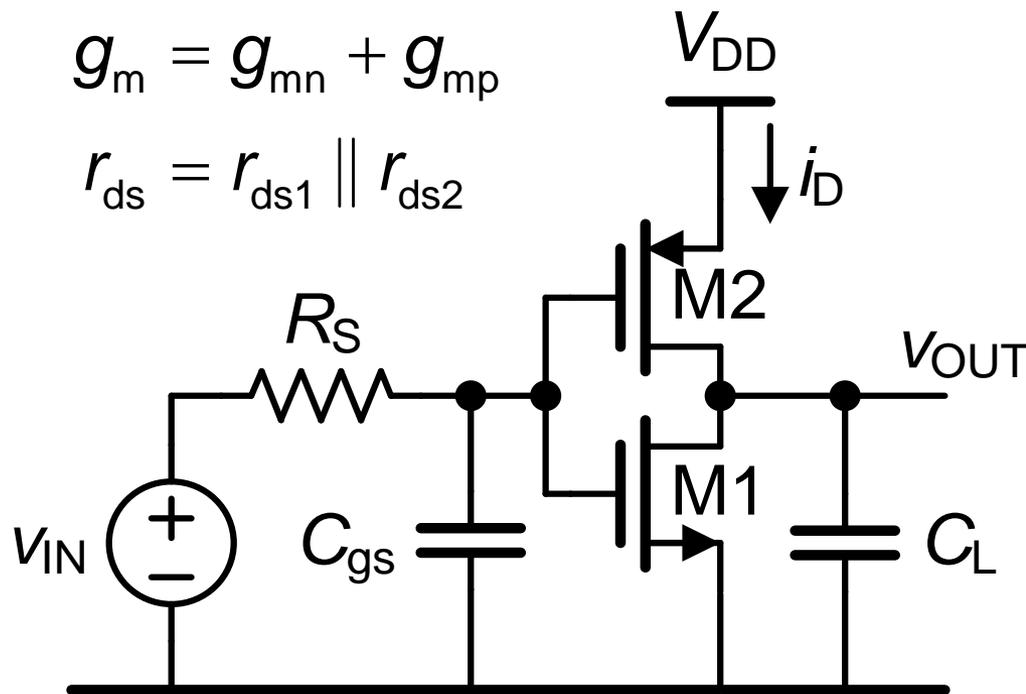


$$A_{v0} = g_m r_{ds}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi R_S C_{gs}}$$

$$C_{gs} = C_{gsn} + C_{gsp}$$

如果  $R_S C_{gs} > r_{ds} C_L$  :  $GBW = \frac{f_T}{2} \frac{r_{ds}}{R_S}$

# 模拟放大器: $C_{gd}$ 产生的极点

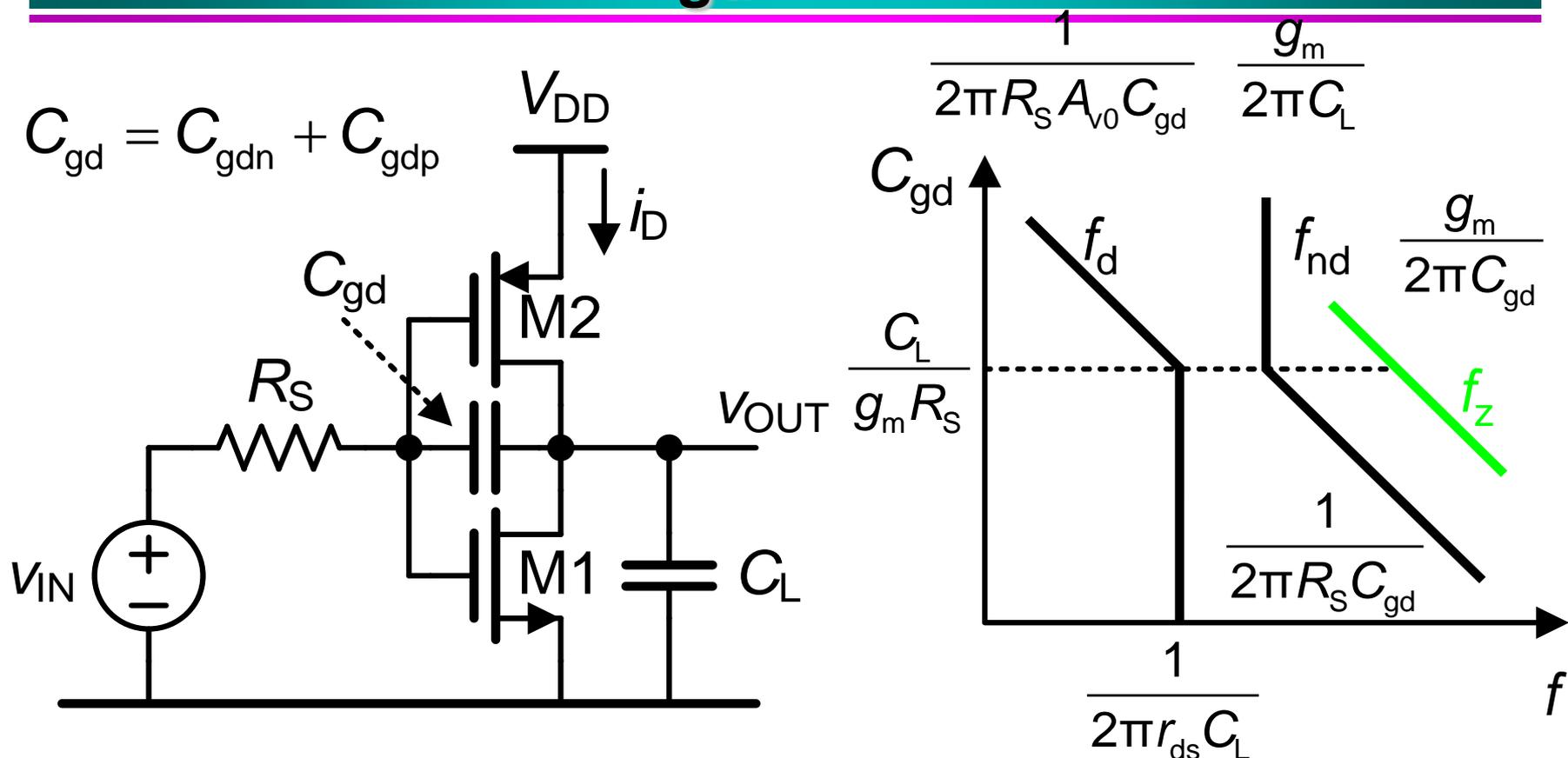

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{g_m r_{ds} (1 - sC_{gd}/g_m)}{1 + s[r_{ds} C_L + (r_{ds} + (1 + g_m r_{ds}) R_S) C_{gd}] + s^2 R_S r_{ds} C_{gd} C_L}$$

$$A = A_0 \frac{1 - cs}{1 + as + bs^2}$$

零点  $z = \frac{1}{c}$

极点  $s_1 = -\frac{1}{a}$      $s_2 = -\frac{a}{b}$

如果  $s_2 \gg s_1$  :

$s$ 很小

↓

$$1 + as + \cancel{bs^2} = 0$$

↓

$$s_1 = -\frac{1}{a}$$


$s$ 很大

↓

$$1 + as + bs^2 = 0$$

↓

$$s_2 = -\frac{a}{b}$$

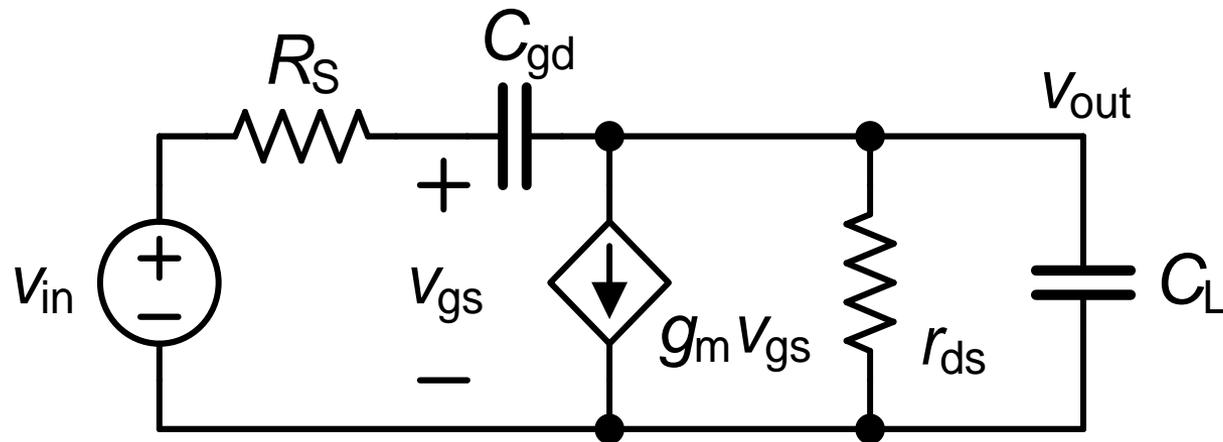

$$g_m = g_{mn} + g_{mp}$$

$$r_{ds} = r_{ds1} \parallel r_{ds2}$$

$$C_{gd} = C_{gdn} + C_{gdp}$$

$$\frac{V_{out} - V_{in}}{R_S + 1/sC_{gd}} + g_m \left( \frac{V_{out} - V_{in}}{R_S + 1/sC_{gd}} R_S + V_{in} \right) + \frac{V_{out}}{r_{ds}} = -\frac{V_{out}}{1/sC_L}$$

整理得

$$\frac{g_m/sC_{gd} - 1}{R_S + 1/sC_{gd}} V_{in} = -\frac{(g_m R_S + 1)v_{out}}{R_S + 1/sC_{gd}} - \frac{v_{out}}{r_{ds}} - \frac{v_{out}}{1/sC_L}$$

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{g_m r_{ds} (1 - sC_{gd}/g_m)}{1 + s[r_{ds} C_L + (r_{ds} + (1 + g_m r_{ds}) R_S) C_{gd}] + s^2 R_S r_{ds} C_{gd} C_L}$$



$$f_z = \frac{g_m}{2\pi C_{gd}}, \quad f_d, \quad f_{nd} \quad A_{V0} = g_m r_{ds}$$

$$C_{gd} \ll C_{gdt} \quad f_d = -\frac{1}{2\pi r_{ds} C_L} \quad f_{nd} = -\frac{1}{2\pi R_S C_{gd}}$$

$$C_{gd} \gg C_{gdt} \quad f_d = -\frac{1}{2\pi R_S A_{V0} C_{gd}} \quad f_{nd} = -\frac{g_m}{2\pi C_L}$$

$$-\frac{1}{2\pi r_{ds} C_L} = -\frac{1}{2\pi R_S A_{V0} C_{gdt}} \Rightarrow C_{gdt} = \frac{C_L}{g_m R_S}$$

# AB类放大器

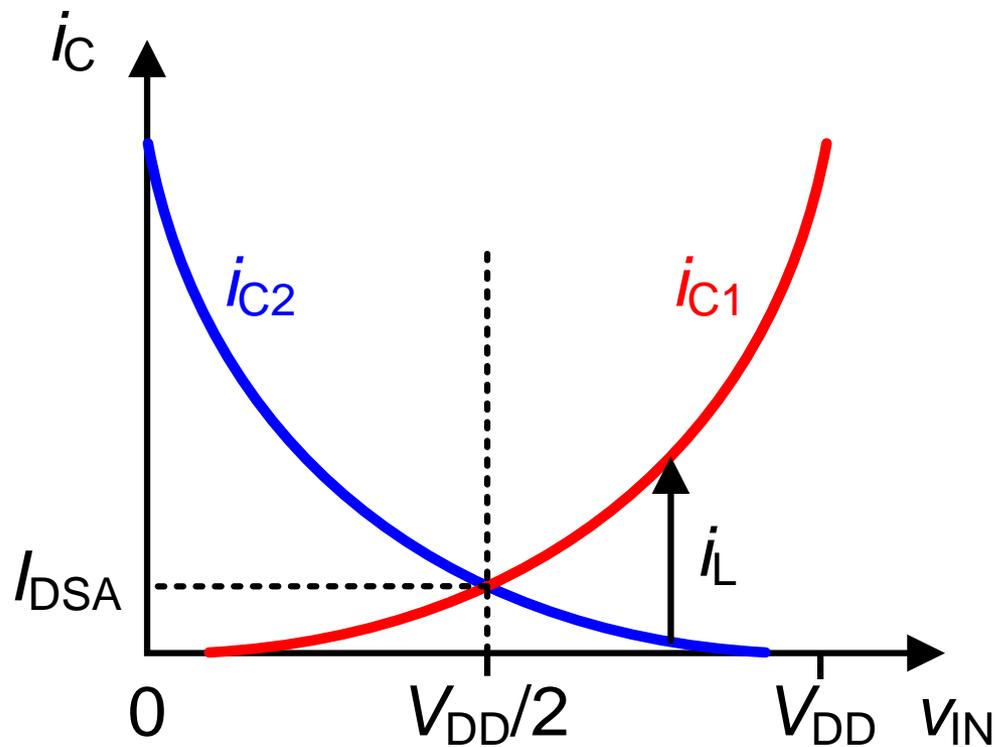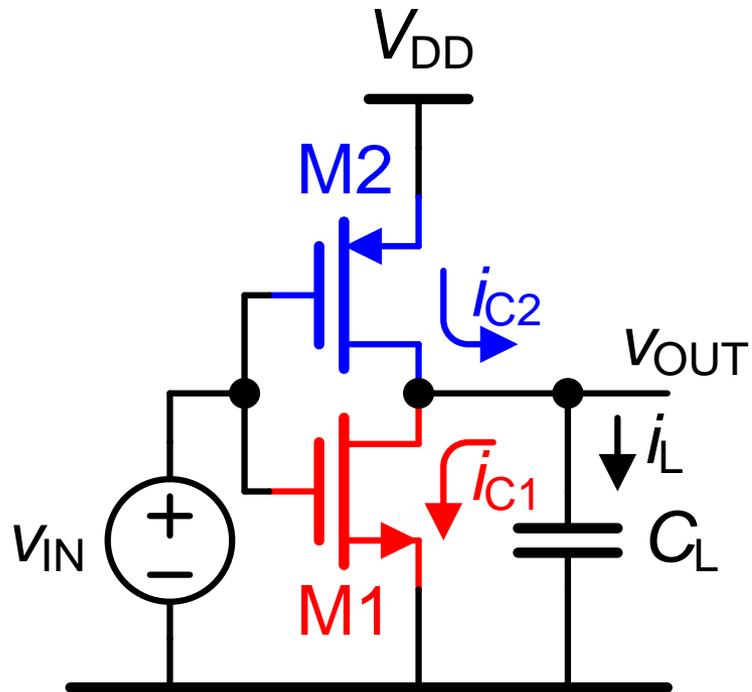

$$i_L = i_{C2} - i_{C1}$$


# 目录

---

- 共源放大器
- 源极跟随器
- 共栅放大器

# 单晶体管级


共源

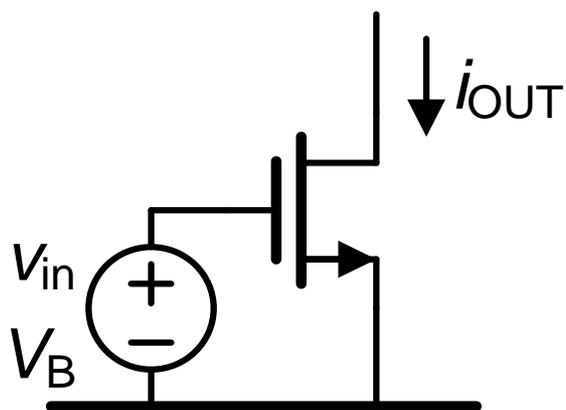

$$i_{out} = g_m v_{in}$$

共源放大器

共漏

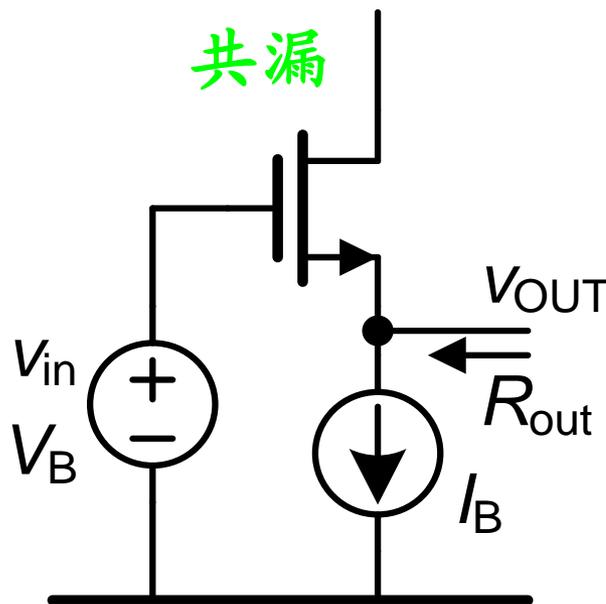


$$V_{out} = V_{in}$$

$$R_{out} \approx 1/g_m$$

源极跟随器

电压缓冲器

共栅

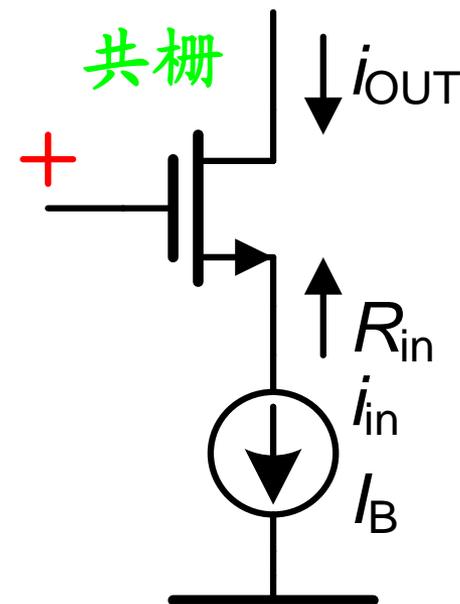

$$i_{out} = i_{in}$$


$$R_{in} \approx 1/g_m$$

共栅放大器

电流缓冲器

# 源极跟随器: $V_{BS}=0$ V (p阱)

$$V_{BS} = 0 \text{ V} \quad V_T = V_{T0} + \gamma(\sqrt{|2\phi_F| - 0} - \sqrt{|2\phi_F|}) \Rightarrow V_T = V_{T0}$$

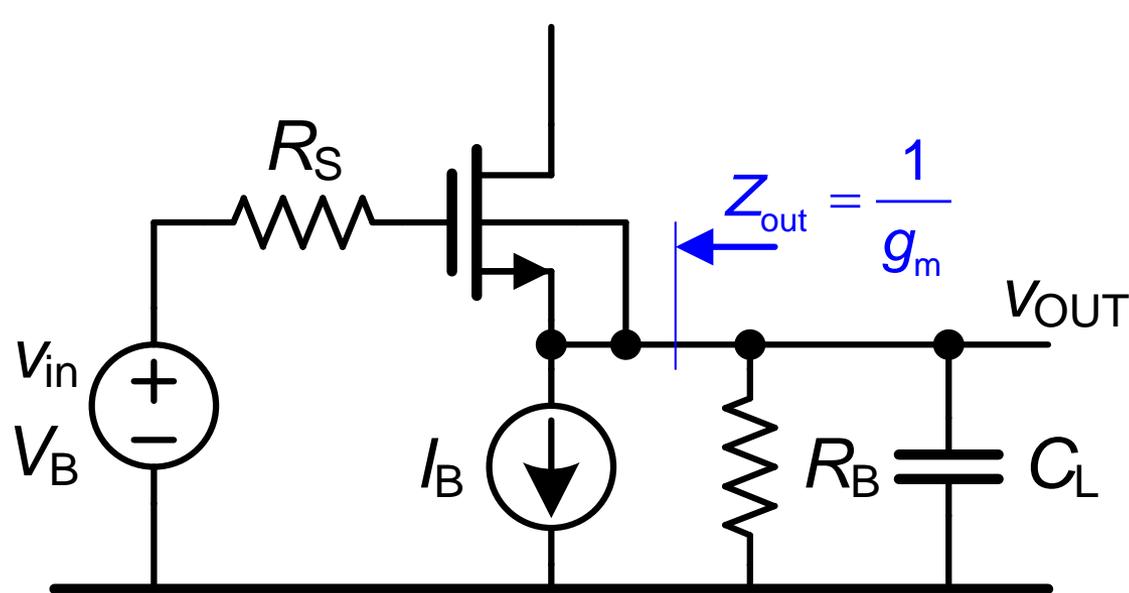


$$V_{GS} = V_{T0} + \sqrt{\frac{I_B}{K' W/L}}$$

如果  $I_B = ct$  , 则  $V_{GS} = ct$

$$V_{OUT} = V_{IN} - V_{GS} \Rightarrow \Delta V_{OUT} = \Delta V_{IN} \Rightarrow A_V = 1$$

# 源极跟随器： $V_{BS} \neq 0 \text{ V}$ (n阱)

$$V_{BS} = -V_{OUT} \quad V_T = V_{T0} + \gamma(\sqrt{|2\phi_F| + V_{OUT}} - \sqrt{|2\phi_F|})$$

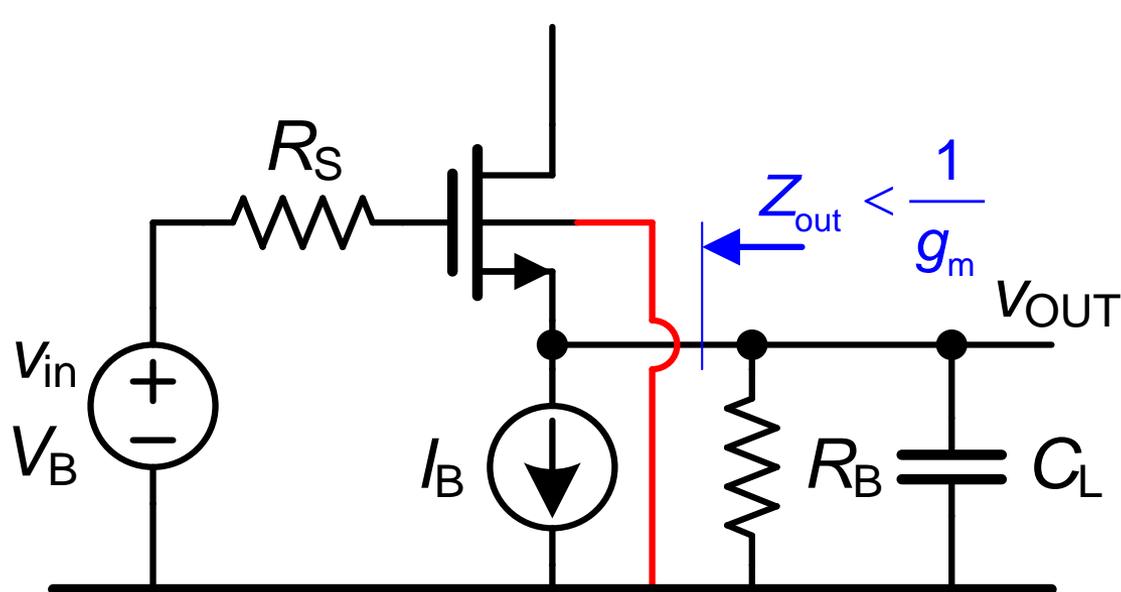



$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_B}{K'W/L}}$$

如果  $I_B = ct$  ,  $V_{GS} \neq ct$


$$V_{OUT} = V_{IN} - V_{GS} \Rightarrow \Delta V_{OUT} \neq \Delta V_{IN} \Rightarrow$$

$$A_v = \frac{1}{n}$$


# 源极跟随器：非线性

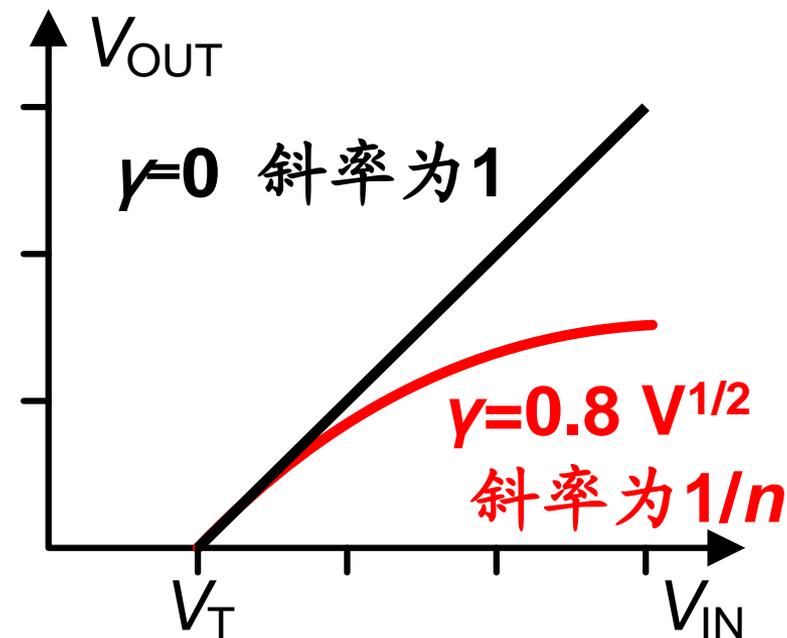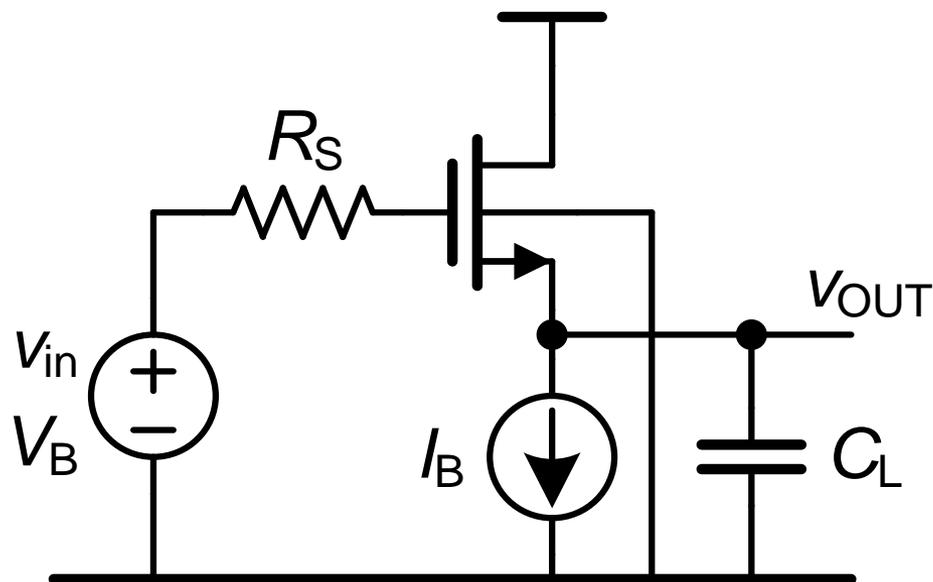

# 射极跟随器

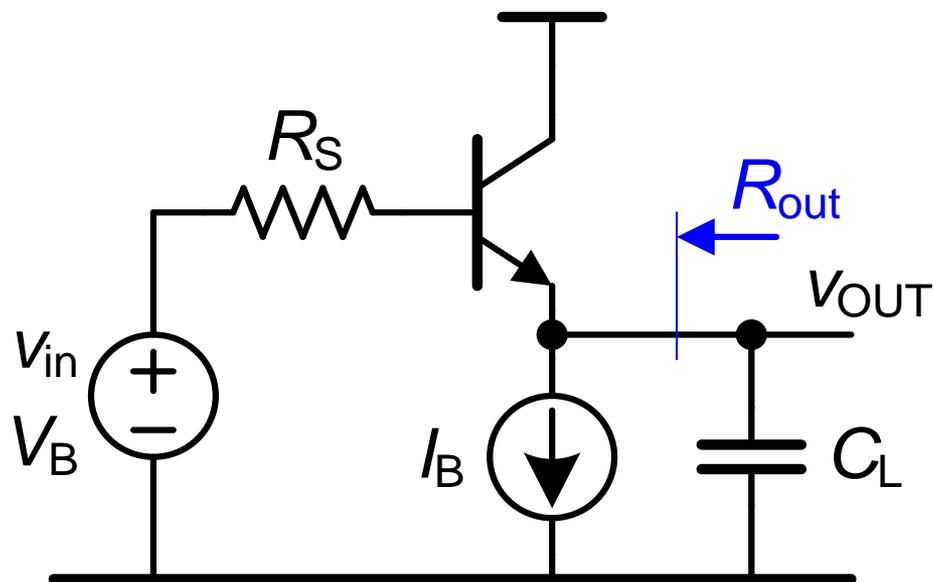

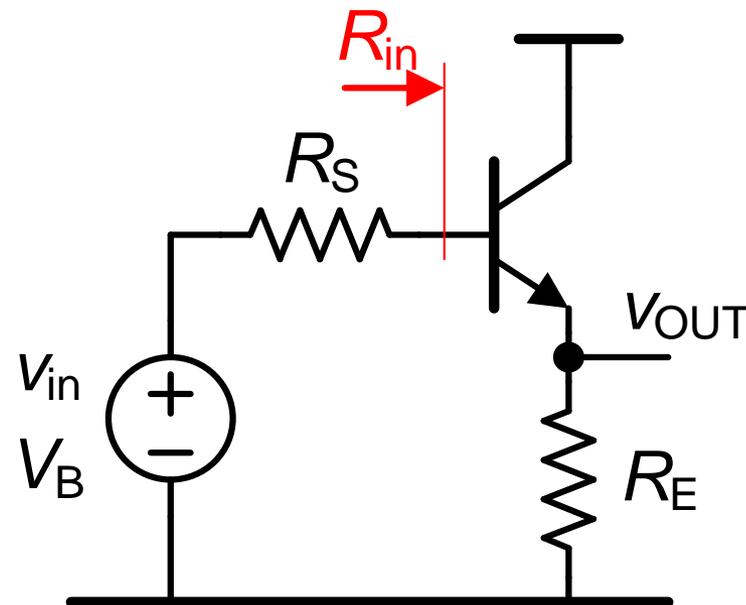
$$A_V = 1 \quad R_{out} = \frac{1}{g_m} + \frac{R_S + r_B}{\beta + 1}$$



$$R_{in} = r_B + r_{\pi} + (\beta + 1)R_E$$

隔离度受限!

# 接负载电容 $C_L$ 的源极跟随器

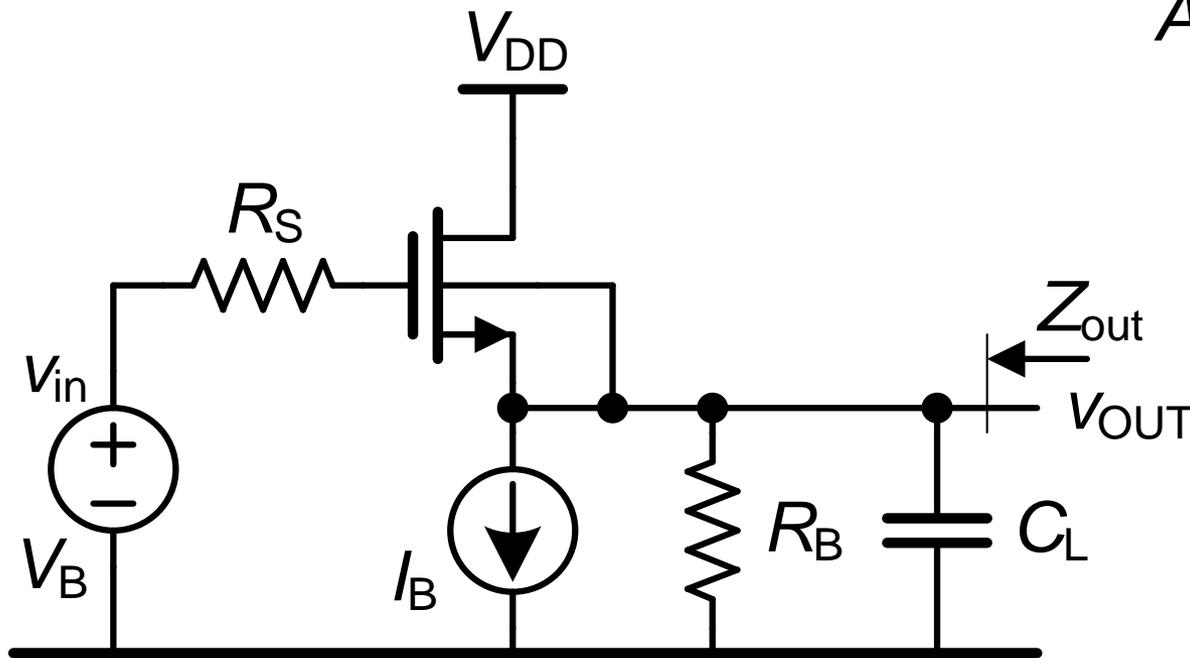

$$A_V = \frac{1 + sC_{gs}/g_m}{1 + as + bs^2}$$

$$a = R_S C_{gd} + \frac{C'_{ds}}{g_m} + \frac{C_{gs}}{g_m} \left(1 + \frac{R_S}{r'_{ds}}\right)$$


$$b = \frac{R_S C' C'}{g_m}$$

$$r'_{ds} = r_{ds} // R_B$$

$$C'_{sb} = C_L + C_{sb}$$

$$C' C' = C'_{sb} C_{gd} + C'_{sb} C_{gs} + C_{gd} C_{gs}$$

# 源极跟随器：频响特性随 $g_m$ 的变化

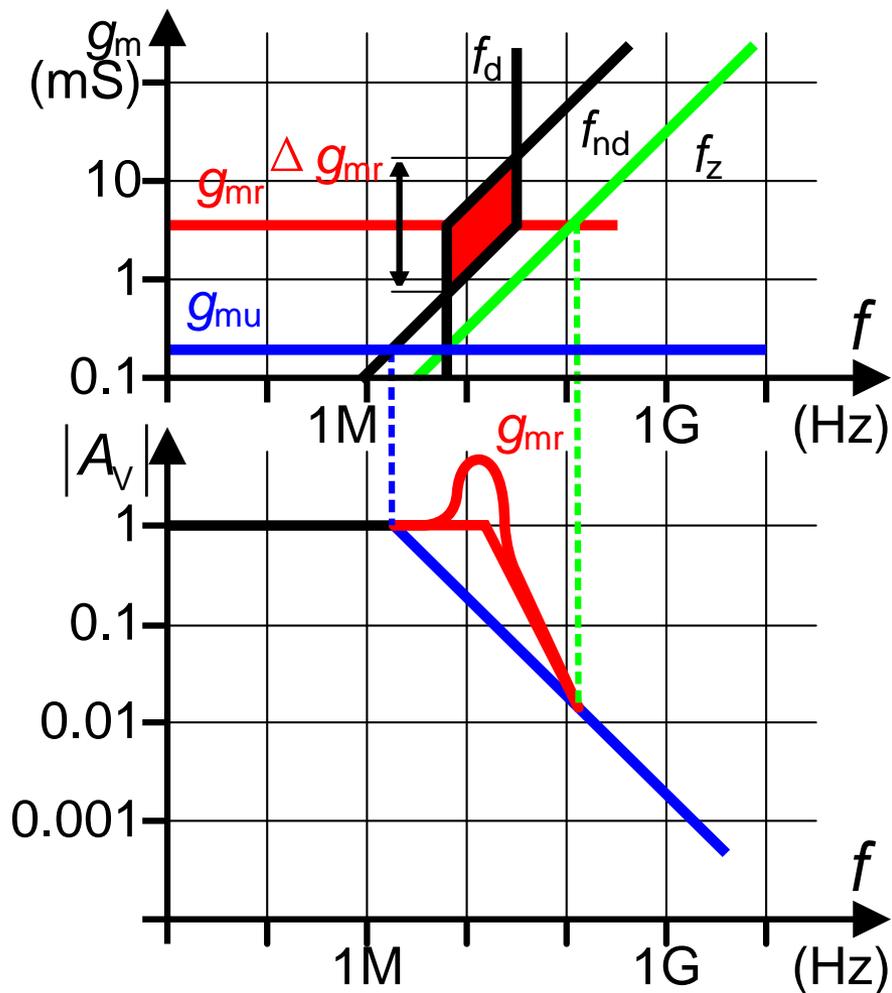


$$g_{mr} = \frac{1}{R_S} \frac{C_L + C_{sb} + C_{gs}}{C_{gd}}$$

$$\Delta g_{mr} = \left(1 + \frac{C_{gdt}}{C_{gd}}\right)^2$$

$$C_{gdt} = \frac{C_{gs} C'_{sb}}{C_{gs} + C'_{sb}}$$

$$g_{mu} \approx \frac{1}{R_S}$$

# 源极跟随器：输出阻抗随 $g_m$ 的变化

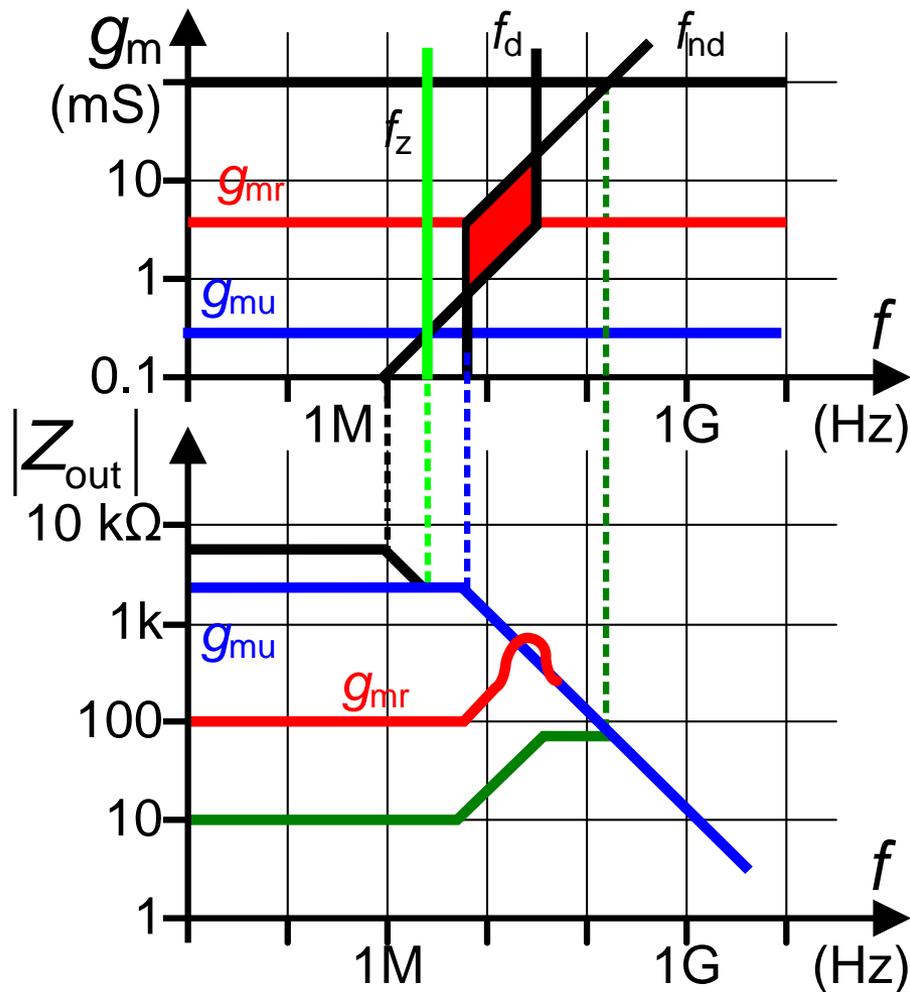


$$g_{mr} = \frac{1}{R_S} \frac{C_{gs} + C'_{sb}}{C_{gd}}$$

$$g_{mu} \approx \frac{1}{R_S} \frac{C_{gs} + C'_{sb}}{C_{gd} + C_{gs}}$$

$$f_z = \frac{1}{2\pi R_S (C_{gd} + C_{gs})}$$

$$f_{d,higm} = \frac{1}{2\pi R_S C_{gd}}$$

# 射极跟随器：输出阻抗随 $g_m$ 的变化

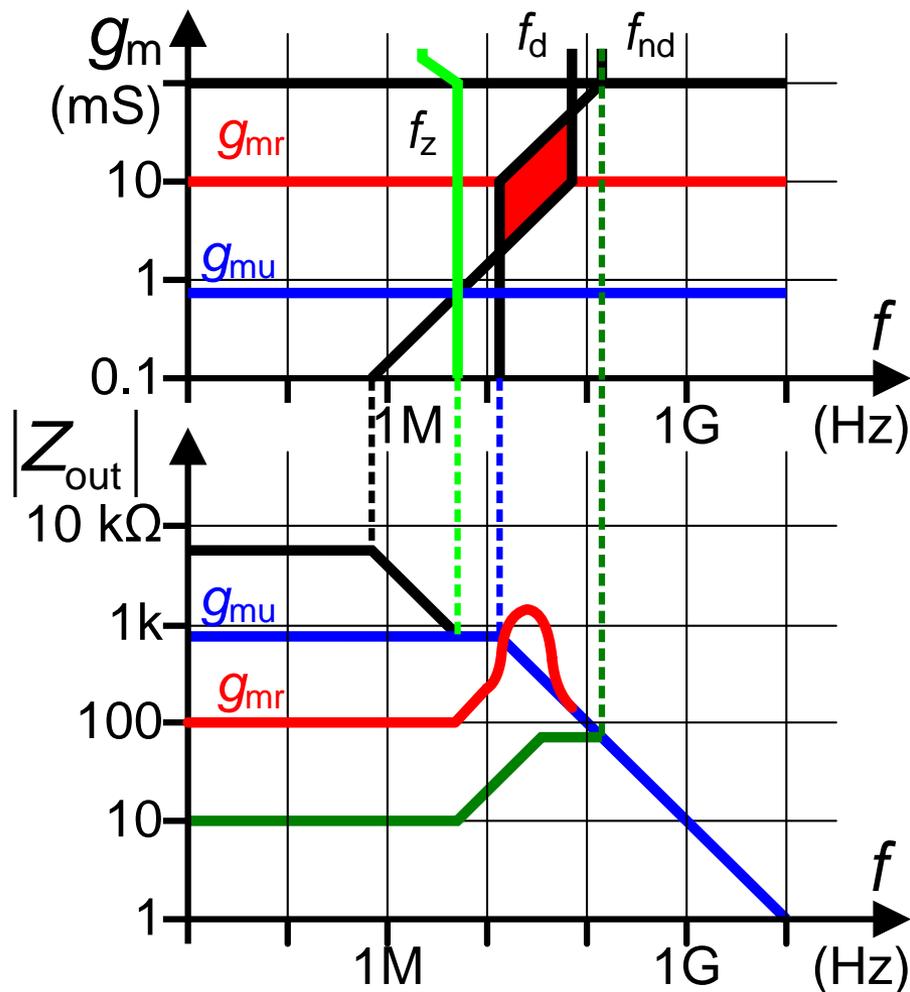


$$g_{mr} = \frac{C_{jE} + C_L}{T_F + R'_S C_\mu}$$

$$g_{mu} \approx \frac{1}{R'_S} \frac{C_{jE} + C_L}{C_{jE} + C_\mu}$$

$$f_z = \frac{1}{2\pi(R'_S \parallel r_\pi)(C_\pi + C_\mu)}$$


# 做为有源电感的源极跟随器 1

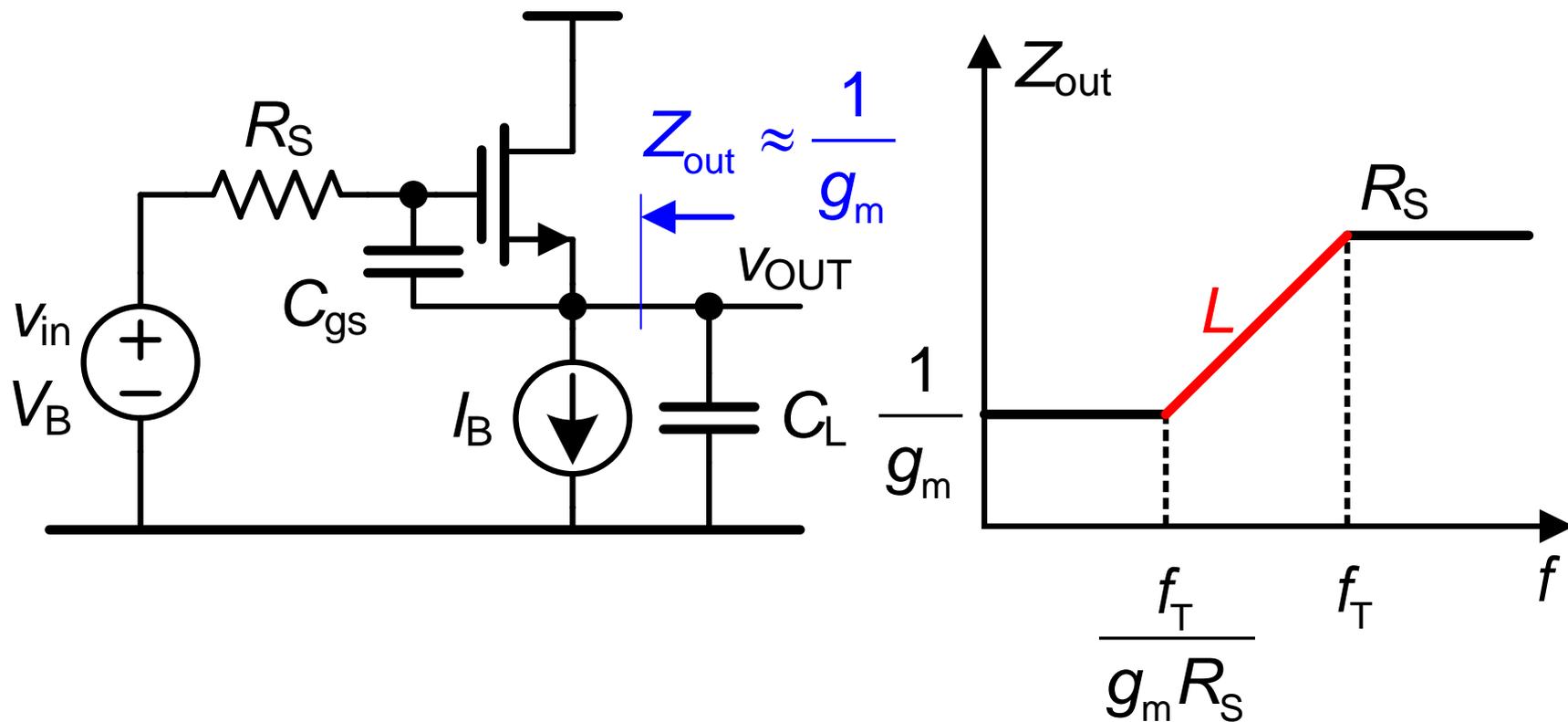

$$Z_{out} \approx \frac{1}{g_m} (1 + R_S C_{gs} s)$$

$$L \approx \frac{R_S}{2\pi f_T}$$

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi C_{gs}}$$

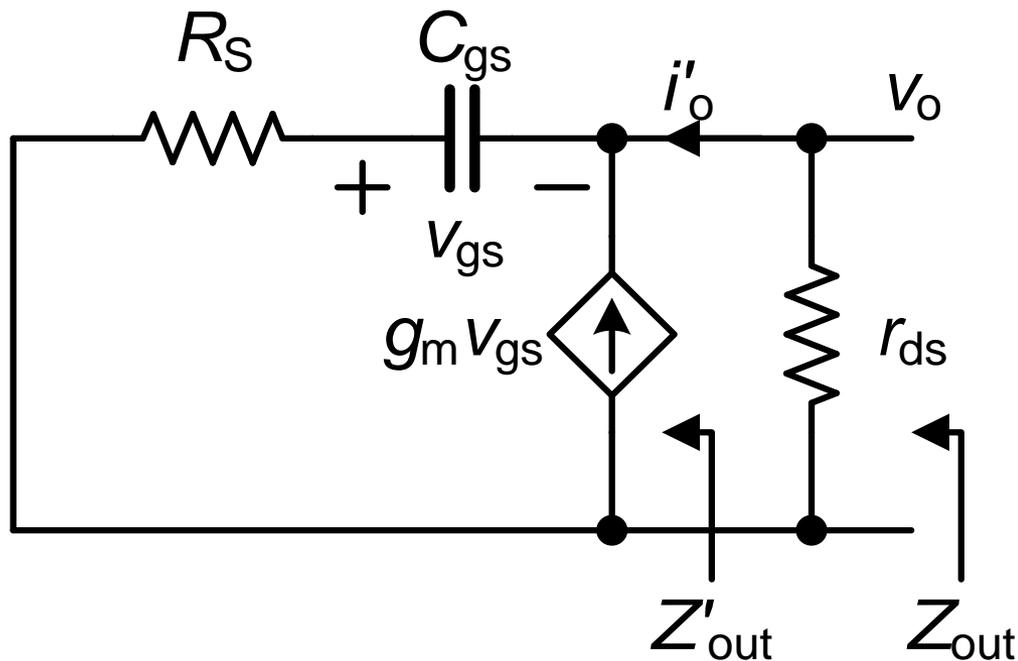


$$i'_o = -g_m \left( -\frac{1/sC_{gs}}{R_S + 1/sC_{gs}} v_o \right) + \frac{v_o}{R_S + 1/sC_{gs}}$$

$$Z_{out} = \frac{v_o}{i'_o} = \frac{1}{g_m} \frac{1 + sR_S C_{gs}}{1 + s(C_{gs}/g_m)}$$


$$Z_{out} = Z'_{out} \parallel r_{ds}$$

# 做为有源电感的源极跟随器 2

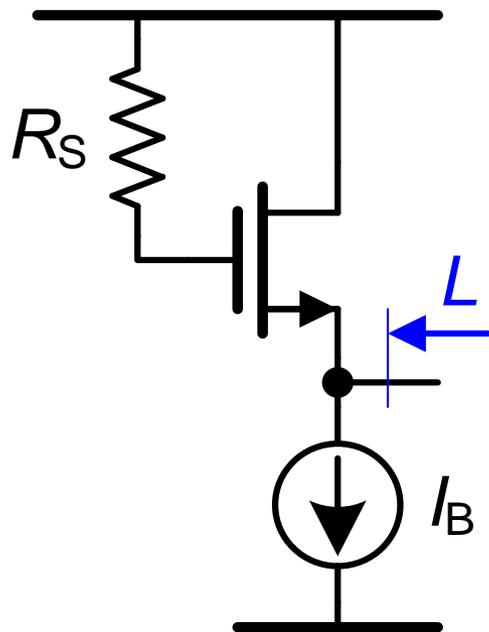


$$L \approx \frac{R_S}{2\pi f_T}$$

$$V_{DSn} = V_{GSn}$$

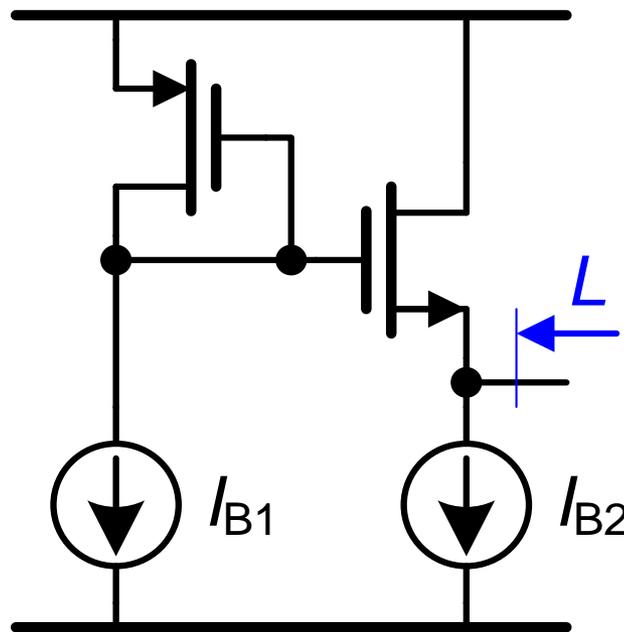

$$L \approx \frac{1/g_{mp}}{2\pi f_{Tn}}$$



$$V_{DSn} = V_{GSn} + V_{GSp}$$

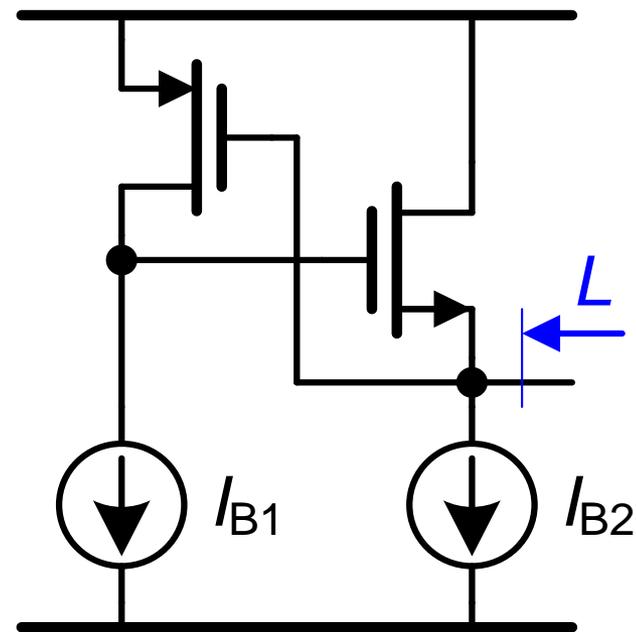

$$L \approx \frac{1/g_{mp}}{2\pi f_{Tn}}$$

$$V_{DSn} = V_{GSp}$$

# 与电容并联的两端悬浮电感

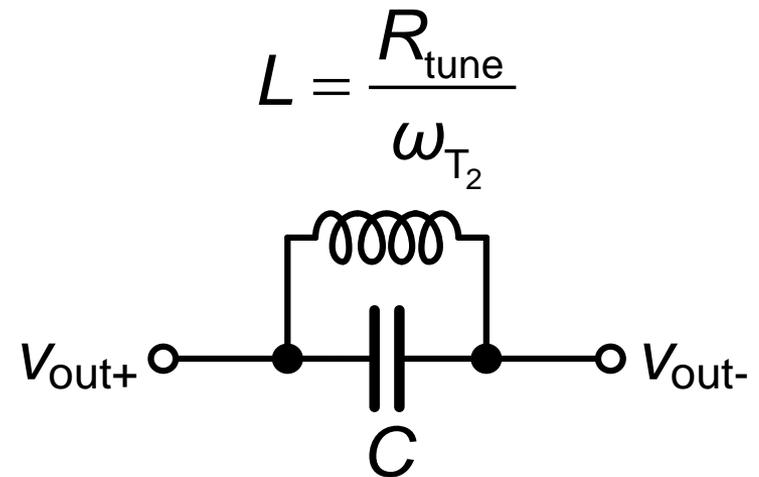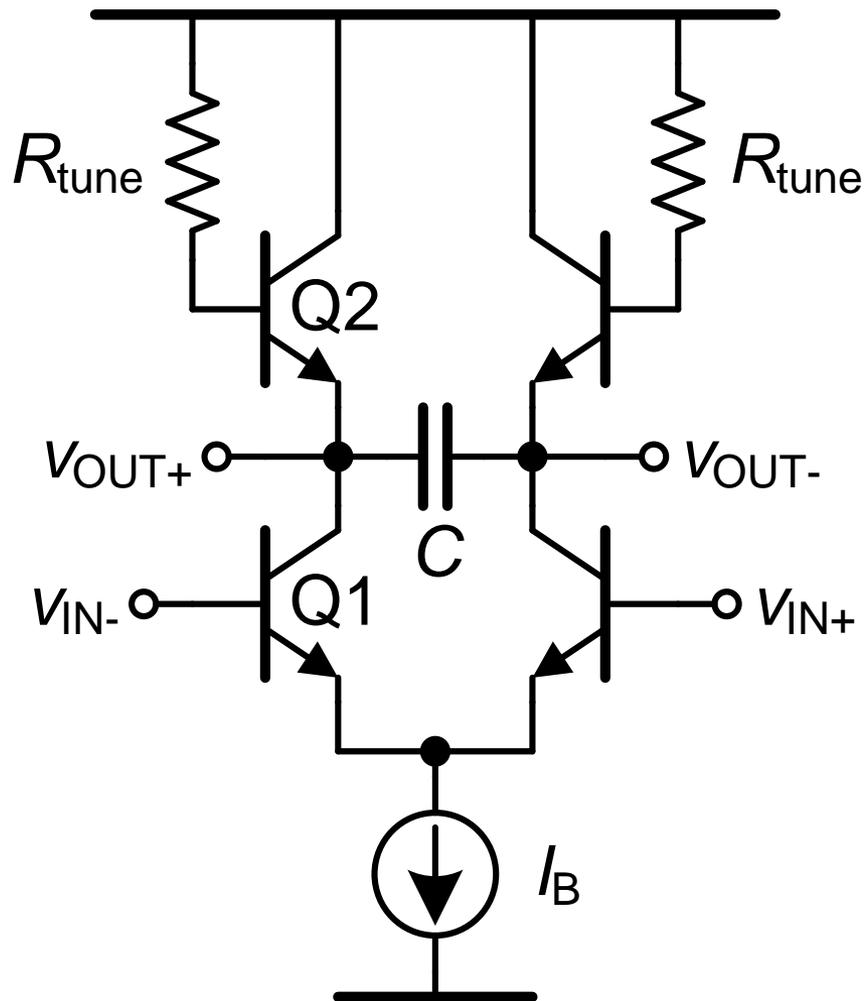

$$L = \frac{R_{\text{tune}}}{\omega_{T_2}}$$

$$A_V = \frac{g_{m1}}{g_{m2}}$$

抬升高频特性！


# 目录

---

- 共源放大器
- 源极跟随器
- 共栅放大器

# 单晶体管级


共源

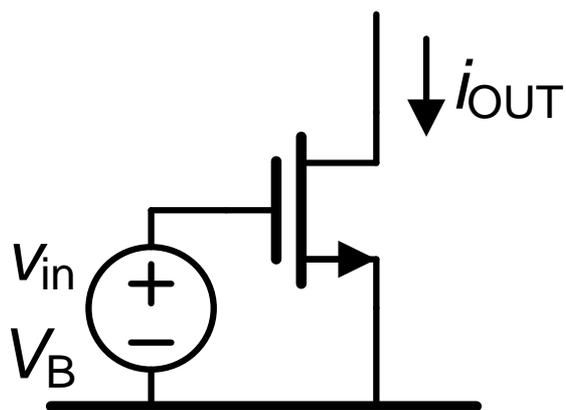

$$i_{out} = g_m v_{in}$$

共源放大器

共漏

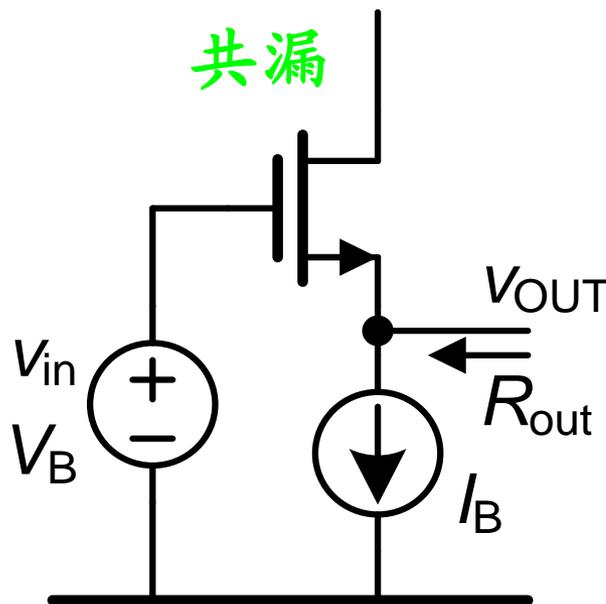


$$V_{out} = V_{in}$$

$$R_{out} \approx 1/g_m$$

源极跟随器

电压缓冲器

共栅

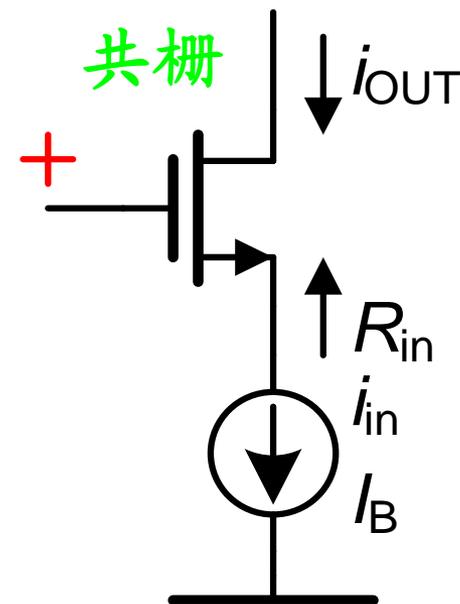



$$i_{out} = i_{in}$$

$$R_{in} \approx 1/g_m$$

共栅放大器

电流缓冲器


# 接电阻负载的共栅放大器

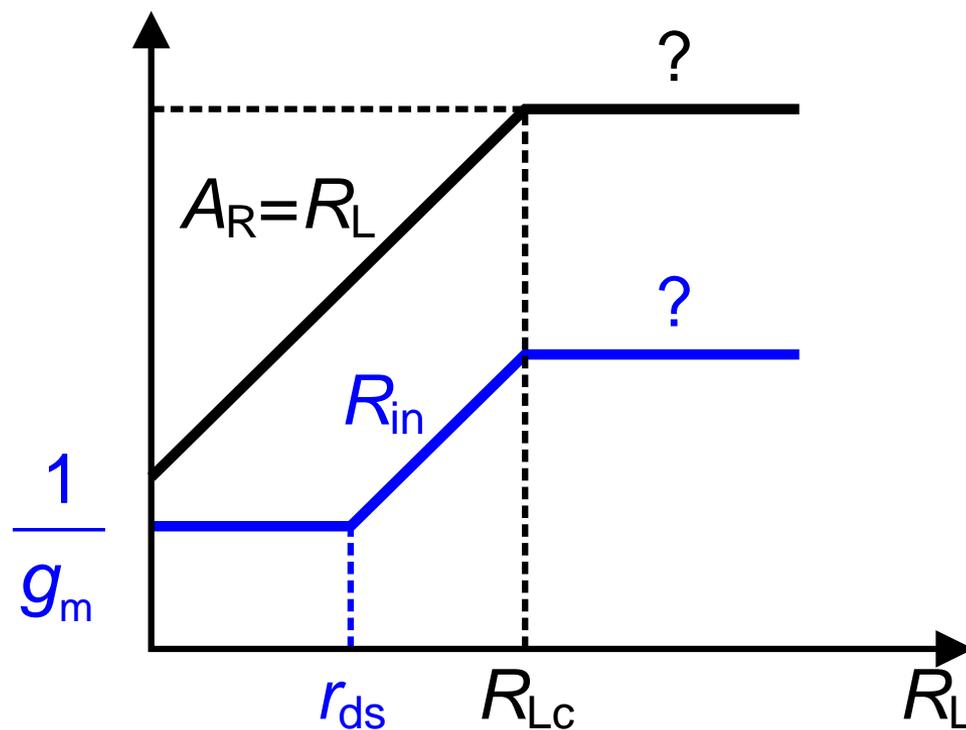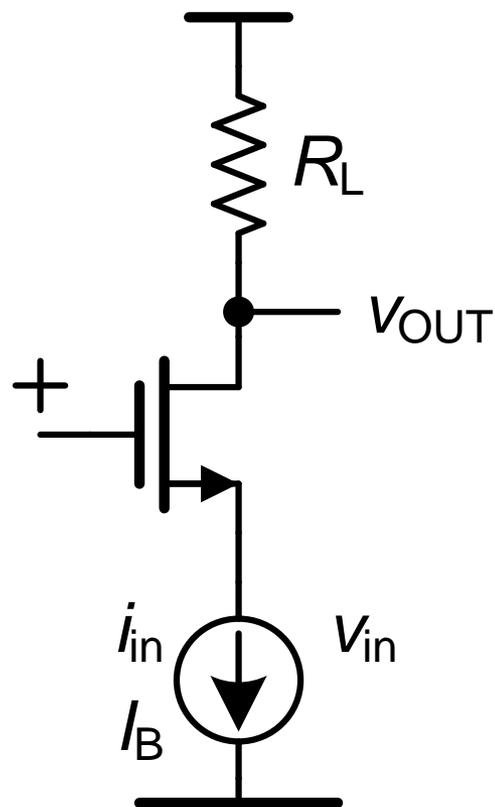

$$A_R = \frac{V_{out}}{i_{in}}$$


$$R_{in} = \frac{V_{in}}{-i_{in}}$$

# 共栅放大器： 电流增益

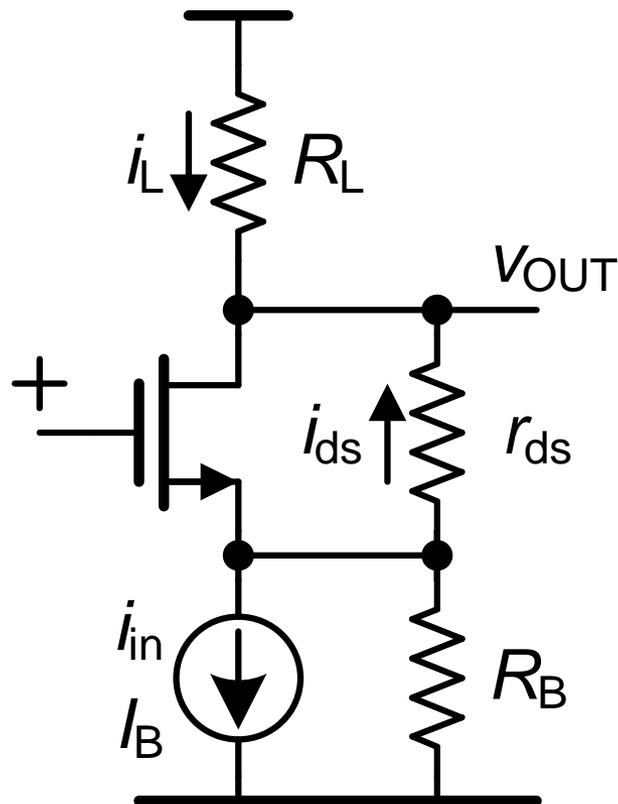


$$\frac{i_{ds}}{i_{in}} = \frac{R_B(g_m R_L - 1)}{R_L + r_{ds} + R_B(1 + g_m r_{ds})}$$
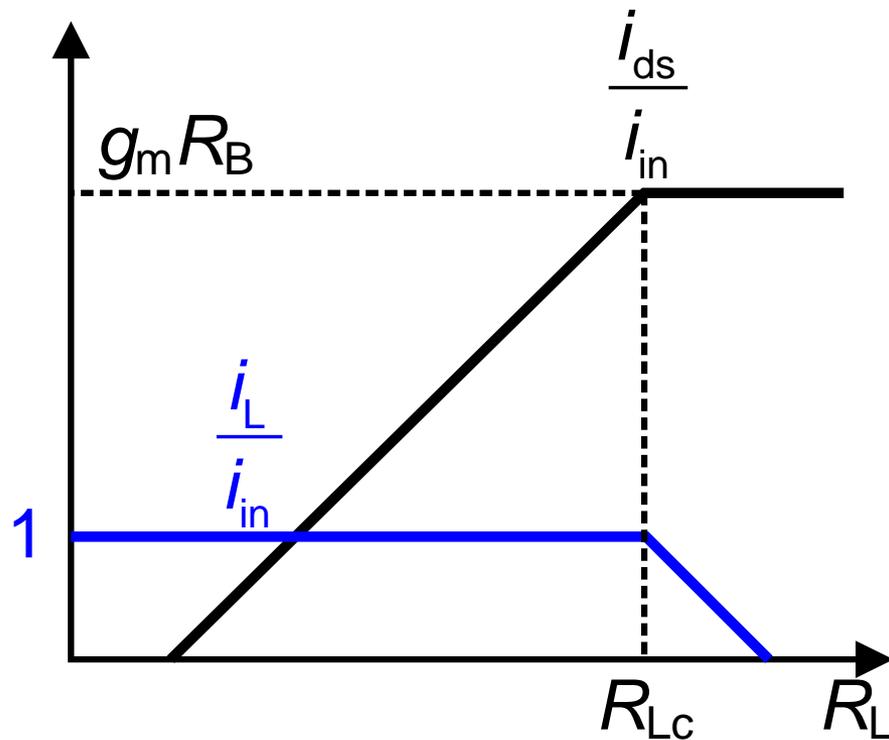
$$\frac{i_L}{i_{in}} = \frac{R_B(1 + g_m r_{ds})}{R_L + r_{ds} + R_B(1 + g_m r_{ds})}$$



$$R_{Lc} = g_m r_{ds} R_B$$

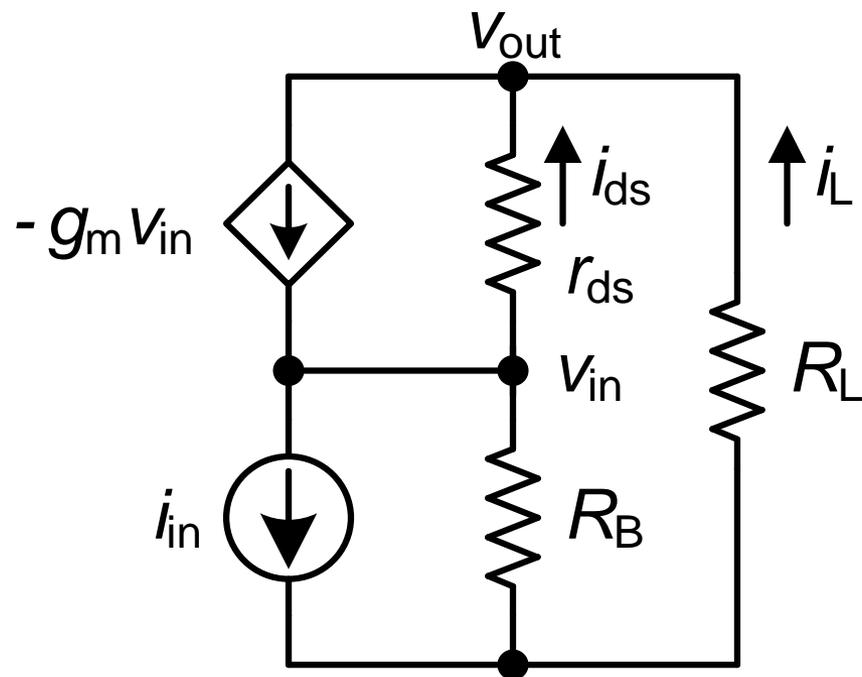

$$v_{in} = (i_L - i_{in})R_B \quad (1)$$


$$v_{out} = -R_L i_L \quad (2)$$

$$v_{out} - v_{in} = -r_{ds} i_{ds} \quad (3)$$

$$-i_{ds} = i_L - (-g_m v_{in}) \quad (4)$$

将(1)代入(4)得 $i_{ds}$ ，再将 $i_{ds}$ 、(1)、(2)代入(3)得：
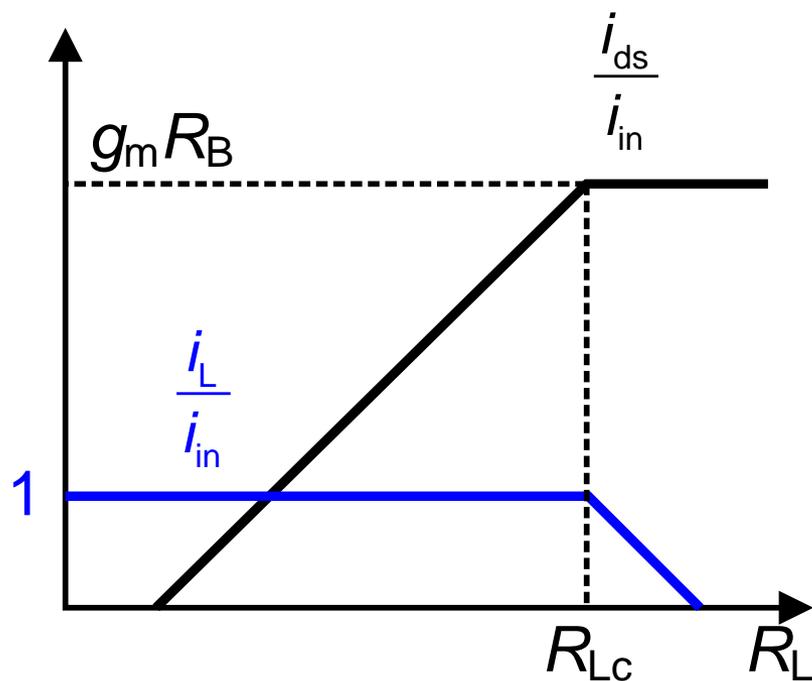
$$-R_L i_L - (i_L - i_{in})R_B = r_{ds} [i_L - (-g_m (i_L - i_{in})R_B)]$$




$$\frac{i_L}{i_{in}} = \frac{(1 + g_m r_{ds}) R_B}{R_L + r_{ds} + (1 + g_m r_{ds}) R_B}$$

$$R_L \ll g_m r_{ds} R_B \quad \frac{i_L}{i_{in}} = 1$$

$$R_L \gg g_m r_{ds} R_B \quad \frac{i_L}{i_{in}} = \frac{g_m r_{ds} R_B}{R_L}$$
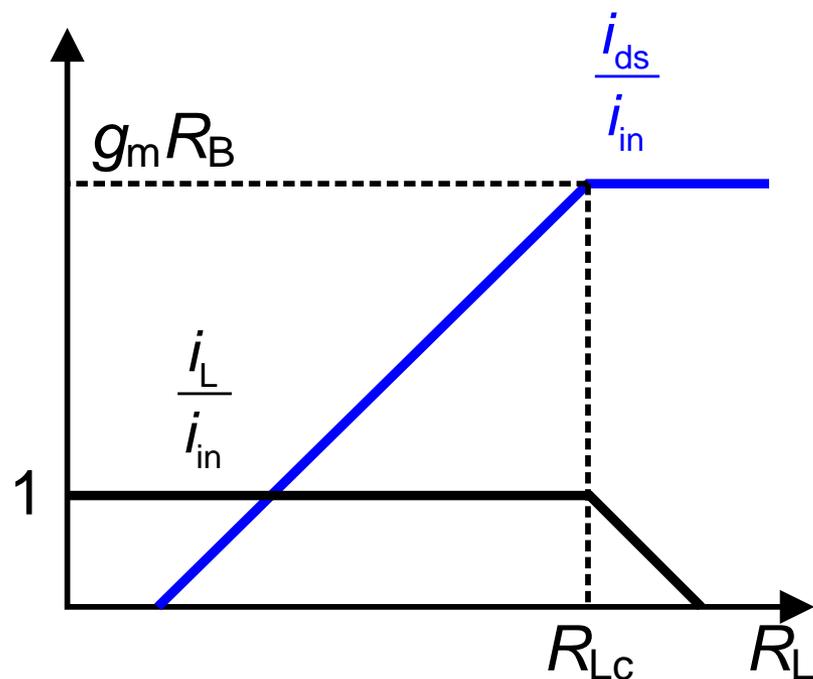
$$\begin{aligned}
 -i_{ds} &= i_L - (-g_m v_{in}) = i_L + g_m (i_L - i_{in}) R_B \\
 &= (1 + g_m R_B) i_L - g_m R_B i_{in}
 \end{aligned}$$



$$\frac{i_{ds}}{i_{in}} = \frac{R_B (g_m R_L - 1)}{R_L + r_{ds} + (1 + g_m r_{ds}) R_B}$$


$$R_L \ll g_m r_{ds} R_B \quad \frac{i_{ds}}{i_{in}} = \frac{R_L}{r_{ds}}$$

$$R_L \gg g_m r_{ds} R_B \quad \frac{i_{ds}}{i_{in}} = g_m R_B$$

$$v_{in} = (i_L - i_{in})R_B$$

$$Z_{in} = \frac{v_{in}}{-i_{in}} = \frac{(R_L + r_{ds})R_B}{R_L + r_{ds} + (1 + g_m r_{ds})R_B}$$
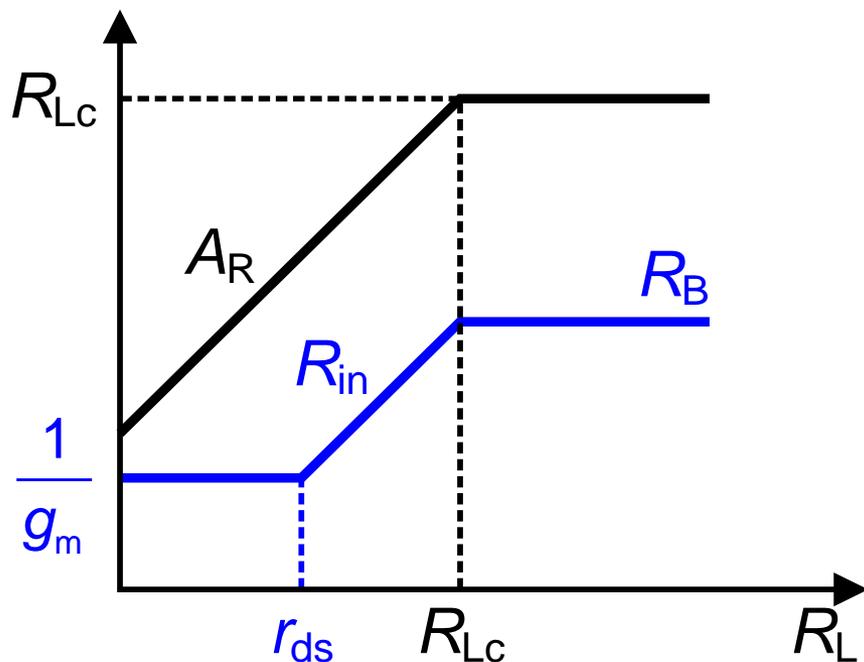
$$= R_B \parallel \frac{R_L + r_{ds}}{1 + g_m r_{ds}}$$




$$R_L \ll r_{ds} \quad R_{in} = \frac{1}{g_m}$$

$$r_{ds} < R_L < g_m r_{ds} R_B \quad R_{in} = \frac{R_L}{g_m r_{ds}}$$

$$R_L \gg g_m r_{ds} R_B \quad R_{in} = R_B$$


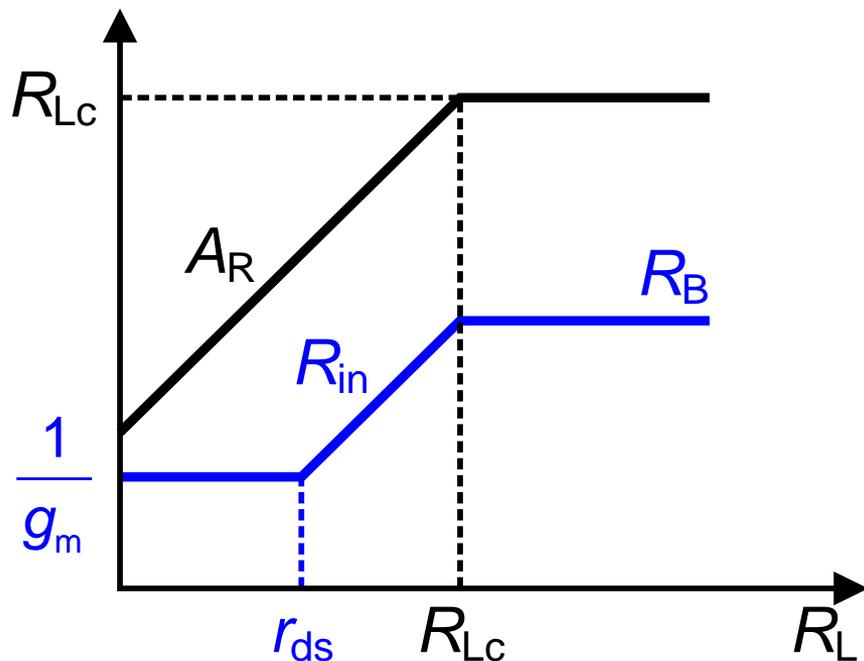
$$A_R = \frac{V_{out}}{i_{in}} = -\frac{R_L i_L}{i_{in}} = -R_L \frac{(1 + g_m r_{ds}) R_B}{R_L + r_{ds} + (1 + g_m r_{ds}) R_B}$$



$$R_L \ll g_m r_{ds} R_B \quad |A_R| = R_L$$

$$R_L \gg g_m r_{ds} R_B \quad |A_R| = g_m r_{ds} R_B = R_{Lc}$$


# 共栅放大器：跨阻增益与输入阻抗

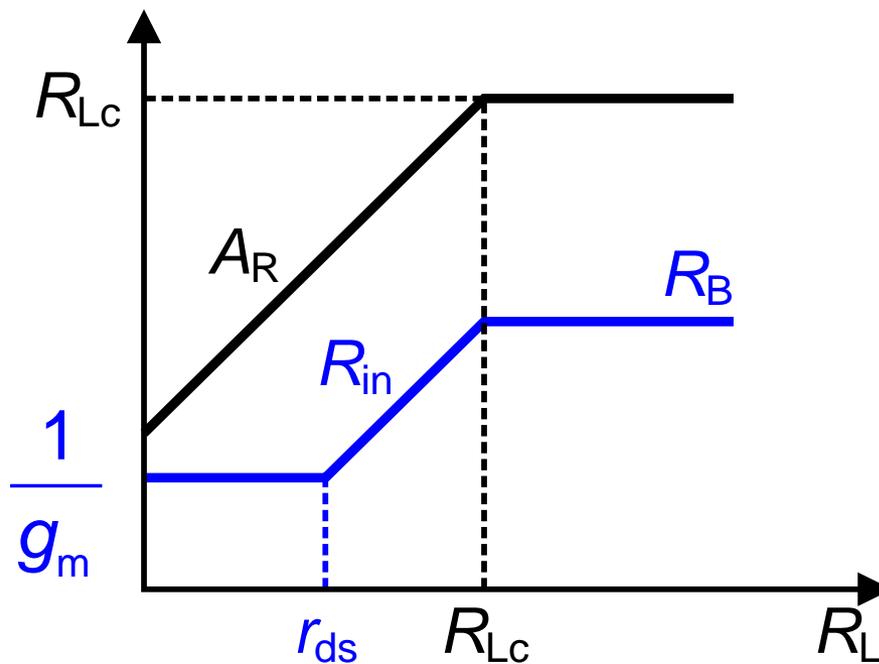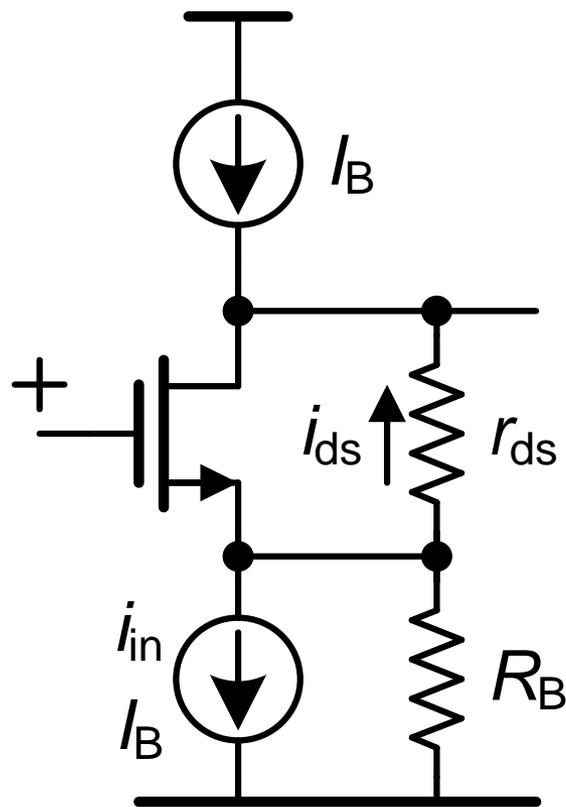

$$A_R = \frac{V_{out}}{i_{in}} \quad R_{in} = \frac{V_{in}}{-i_{in}}$$


$$R_{Lc} = g_m r_{ds} R_B \approx 100 R_B$$

# 共源共栅与单管共源放大器 1

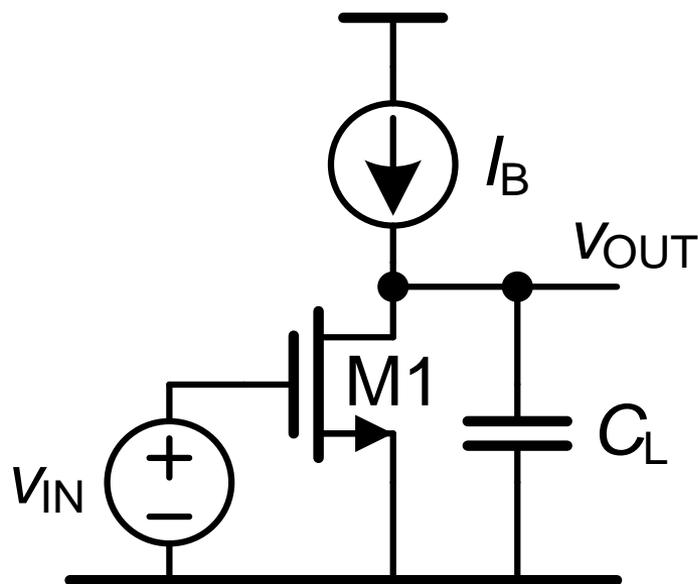

$$A_V = (g_m r_{ds})_1$$



$$R_{out} = r_{ds1}$$

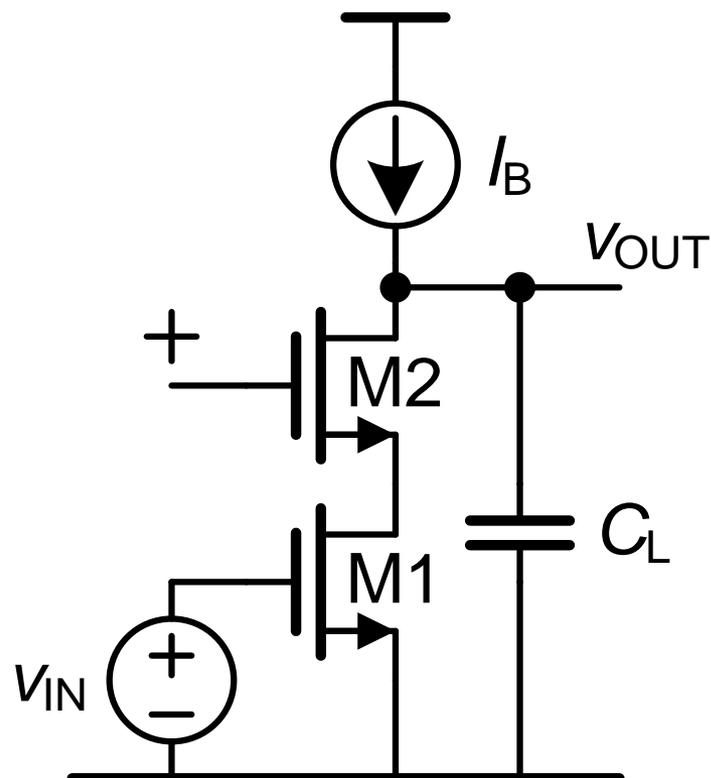

$$A_V = (g_m r_{ds})_1 (g_m r_{ds})_2$$

$$R_{out} = r_{ds1} (g_m r_{ds})_2$$

# 共源共栅与单管共源放大器 2


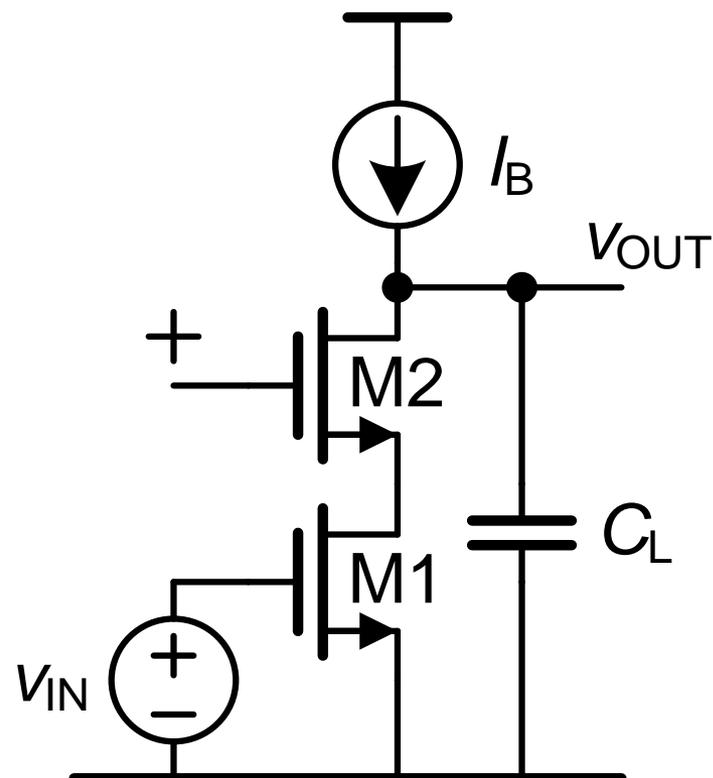
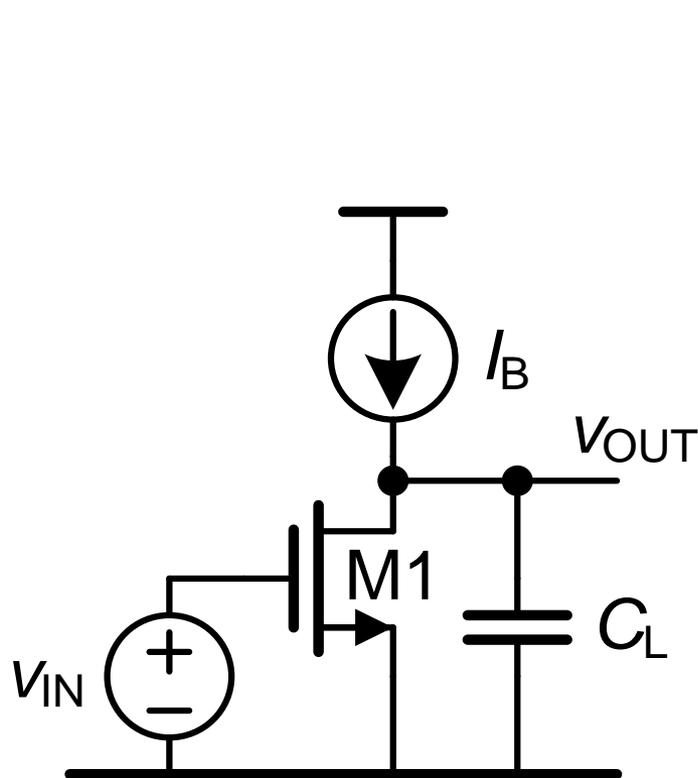


$$BW = \frac{1}{2\pi R_{out} C_L}$$

$$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$$

适用于两种结构!


# 共源共栅与单管共源放大器 3

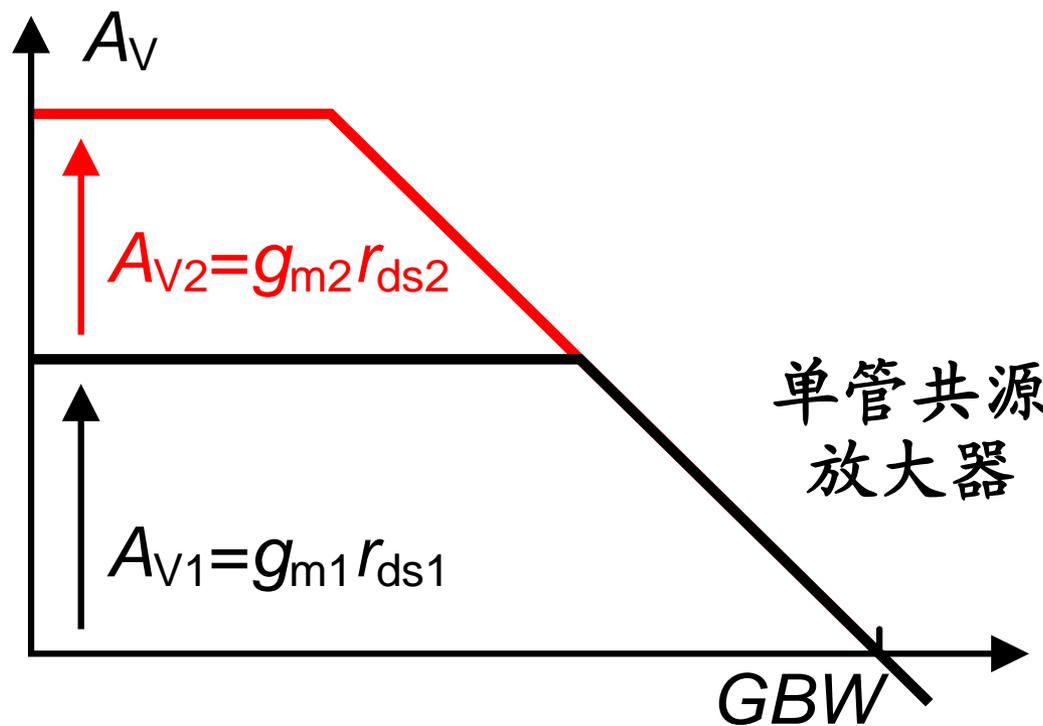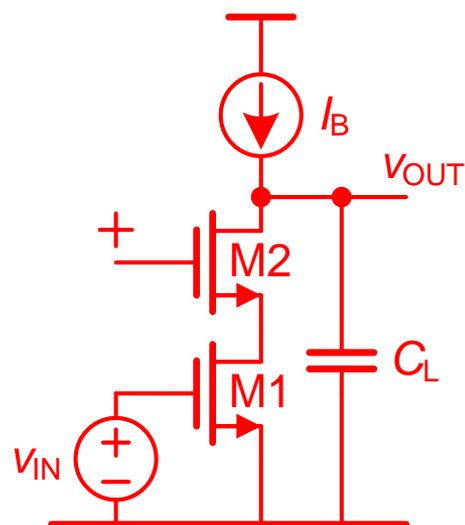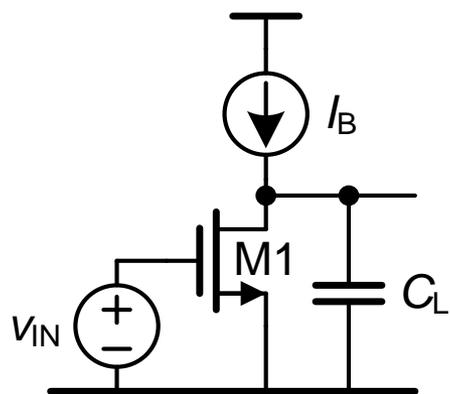


共源共栅：  
低频时具有高增益

$$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$$

# 共源共栅的密勒效应?

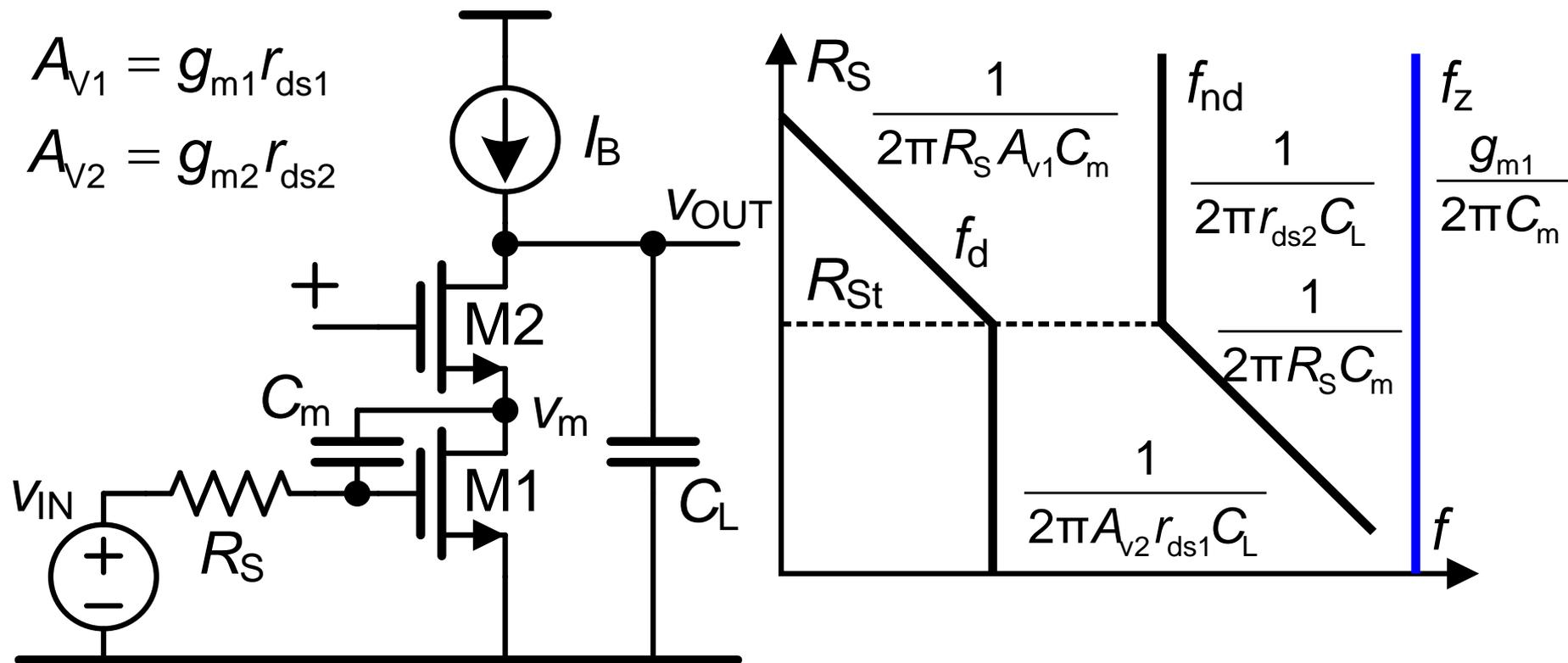

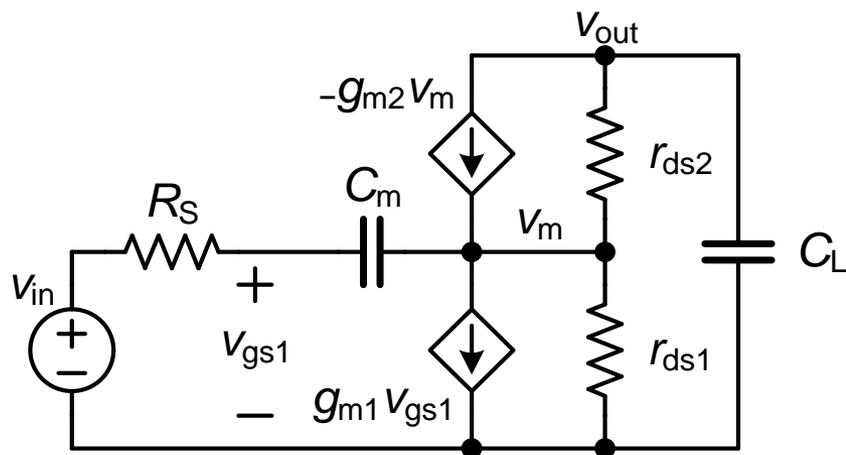$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$ 
如果  $R_S < R_{St} = r_{ds2} \frac{C_L}{C_m} \frac{g_{m2}}{g_{m1}}$ , 没有密勒效应!



$$\frac{V_{out} - V_m}{r_{ds2}} + (-g_{m2} V_m) = -\frac{V_{out}}{1/sC_L} \quad (1)$$

$$\frac{V_m - V_{in}}{R_S + 1/sC_m} + g_{m1} \left( \frac{V_m - V_{in}}{R_S + 1/sC_m} R_S + V_{in} \right) + \frac{V_m}{r_{ds1}} = -\frac{V_{out}}{1/sC_L} \quad (2)$$

$$(g_{m2} + \frac{1}{r_{ds2}})v_m = \frac{v_{out}}{1/sC_L} + \frac{v_{out}}{r_{ds2}} \quad v_m = \frac{1 + sr_{ds2}C_L}{1 + g_{m2}r_{ds2}} v_{out}$$

将(1)求  $v_m$  代入(2)得:

$$\frac{g_{m1}/sC_m - 1}{R_S + 1/sC_m} v_{in} = -\frac{(g_{m1}R_S + 1)v_m}{R_S + 1/sC_m} - \frac{v_m}{r_{ds1}} - \frac{v_{out}}{1/sC_L}$$

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_{m1}r_{ds1}(1 + g_{m2}r_{ds2}) \frac{(1 - sC_m/g_{m1})}{1 + as + bs^2}$$

$$a = [r_{ds1} + (1 + g_{m1}r_{ds1})R_S]C_m + [r_{ds2} + (1 + g_{m2}r_{ds2})r_{ds1}]C_L$$


$$b = \{r_{ds1}r_{ds2} + R_S[(1 + g_{m1}r_{ds1})r_{ds2} + (1 + g_{m2}r_{ds2})r_{ds1}]\}C_mC_L$$

# 零极点与 $R_S$ 的关系

$$A_{V2} r_{ds1} C_L = A_{V1} R_{St} C_m$$

$$\Rightarrow R_{St} = r_{ds2} \frac{C_L}{C_m} \frac{g_{m2}}{g_{m1}}$$

$$f_z = \frac{g_{m1}}{2\pi C_m}$$

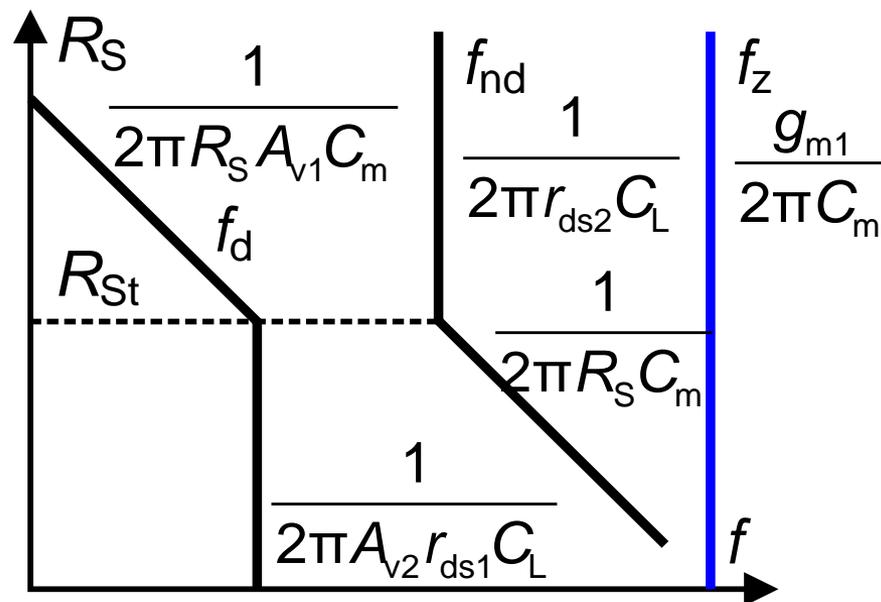

当  $R_S$  较小时  $f_d = -\frac{1}{2\pi A_{V2} r_{ds1} C_L}$

$f_{nd} = -\frac{1}{2\pi R_S C_m}$

当  $R_S$  较大时  $f_d = -\frac{1}{2\pi R_S A_{V1} C_m}$

$f_{nd} = -\frac{1}{2\pi r_{ds2} C_L}$   $A_{V1} = g_{m1} r_{ds1}$   
 $A_{V2} = g_{m2} r_{ds2}$

密勒效应

# 零极点与 $C_m$ 的关系

$$A_{V2} r_{ds1} C_L = A_{V1} R_S C_{mt}$$


$$\Rightarrow C_{mt} = C_L \frac{r_{ds2}}{R_S} \frac{g_{m2}}{g_{m1}}$$

$$f_z = \frac{g_{m1}}{2\pi C_m}$$

当  $C_m$  较小时  $f_d = -\frac{1}{2\pi A_{V2} r_{ds1} C_L}$

当  $C_m$  较大时  $f_d = -\frac{1}{2\pi R_S A_{V1} C_m}$


密勒效应

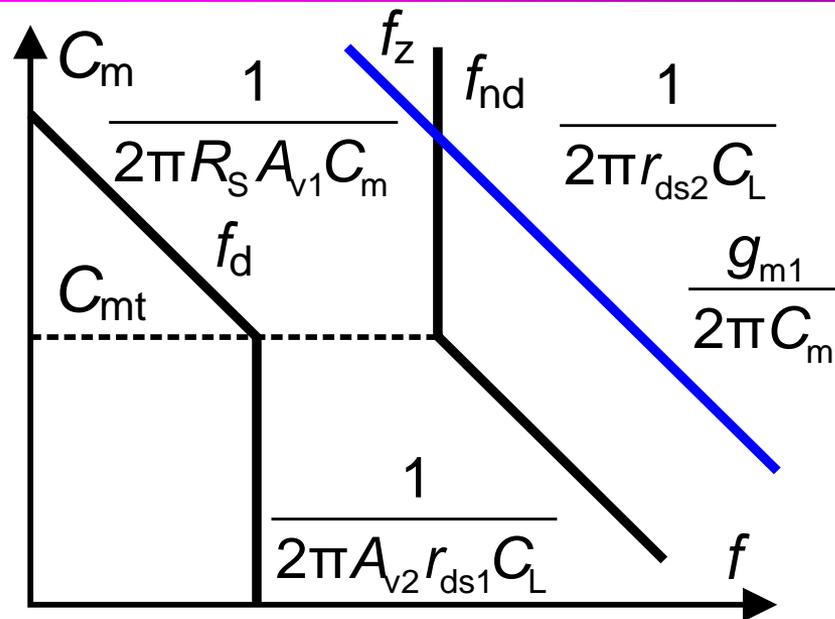

$$f_{nd} = -\frac{1}{2\pi R_S C_m} \quad \frac{1}{2\pi R_S C_m}$$


$$f_{nd} = -\frac{1}{2\pi r_{ds2} C_L} \quad \begin{aligned} A_{V1} &= g_{m1} r_{ds1} \\ A_{V2} &= g_{m2} r_{ds2} \end{aligned}$$

# 具有中间节点电容 $C_m$ 的共源共栅

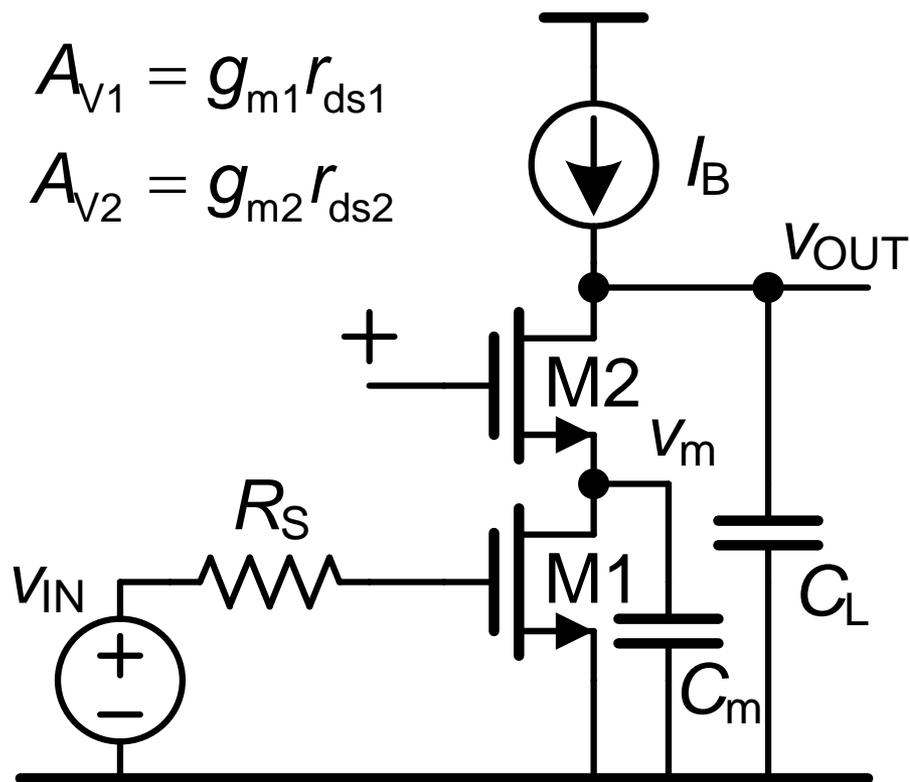


$$A_{V1} = g_{m1} r_{ds1}$$

$$A_{V2} = g_{m2} r_{ds2}$$

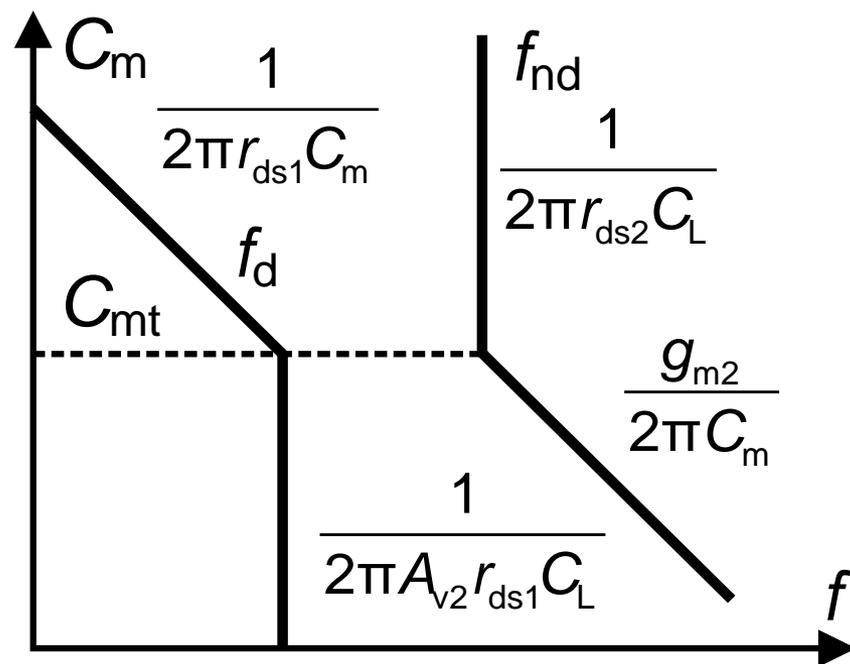

$$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$$
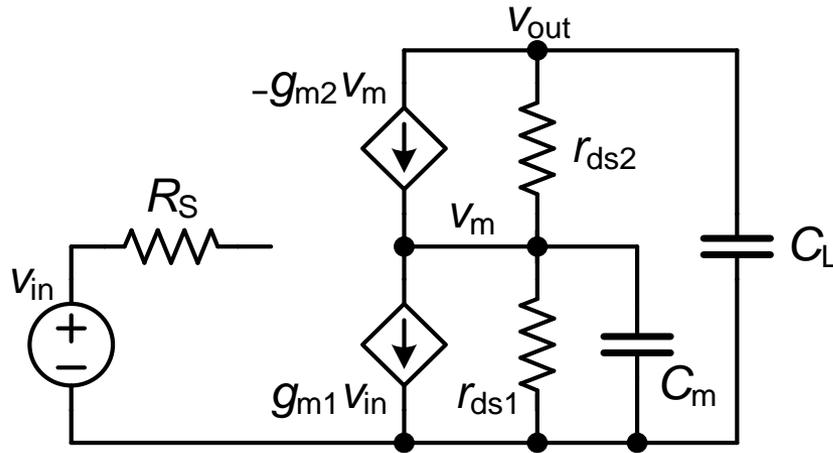
$$C_{mt} = g_{m2} r_{ds2} C_L = A_{V2} C_L$$



$$\frac{V_{out} - V_m}{r_{ds2}} + (-g_{m2} V_m) = -\frac{V_{out}}{1/sC_L} \quad (1)$$

$$g_{m1} V_{in} + \frac{V_m}{r_{ds1}} + \frac{V_m}{1/sC_m} = -\frac{V_{out}}{1/sC_L} \quad (2)$$

$$\left(g_{m2} + \frac{1}{r_{ds2}}\right)v_m = \frac{v_{out}}{1/sC_L} + \frac{v_{out}}{r_{ds2}} \quad v_m = \frac{1 + sr_{ds2}C_L}{1 + g_{m2}r_{ds2}}v_{out}$$

由(1)求  $v_m$ ，代入(2)得：

$$g_{m1}v_{in} = -\frac{v_m}{1/sC_m} - \frac{v_m}{r_{ds1}} - \frac{v_{out}}{1/sC_L}$$

$$A_V = -g_{m1}r_{ds1}(1 + g_{m2}r_{ds2})\frac{1}{1 + as + bs^2}$$


$$a = r_{ds1}C_m + [r_{ds2} + (1 + g_{m2}r_{ds2})r_{ds1}]C_L$$

$$b = r_{ds1}r_{ds2}C_mC_L$$

# 极点与 $C_m$ 的关系

$$r_{ds1} C_{mt} = A_{V2} r_{ds1} C_L$$

$$\Rightarrow C_{mt} = A_{V2} C_L$$

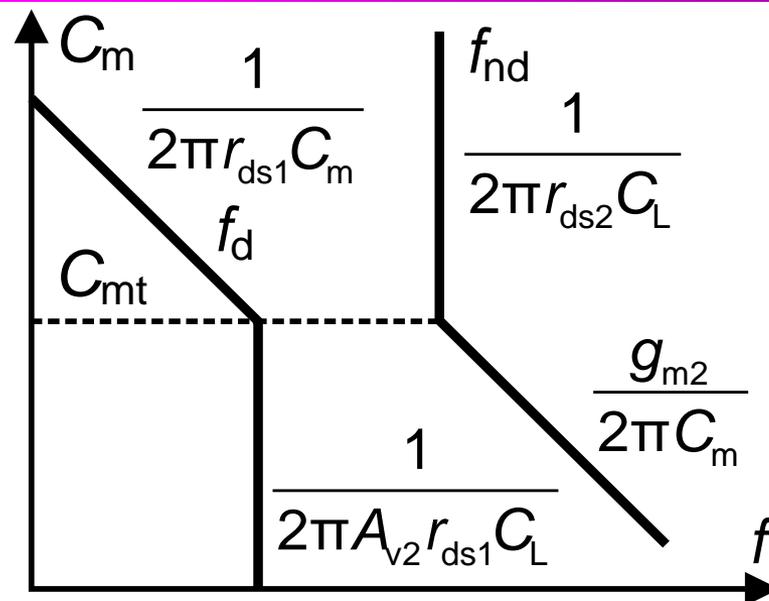


当  $C_m$  较小时  $f_d = -\frac{1}{2\pi A_{V2} r_{ds1} C_L}$

$$f_{nd} = -\frac{g_{m2}}{2\pi C_m}$$

当  $C_m$  较大时  $f_d = -\frac{1}{2\pi r_{ds1} C_m}$

$$f_{nd} = -\frac{1}{2\pi r_{ds2} C_L} \quad \begin{aligned} A_{V1} &= g_{m1} r_{ds1} \\ A_{V2} &= g_{m2} r_{ds2} \end{aligned}$$

# 套筒式共源共栅

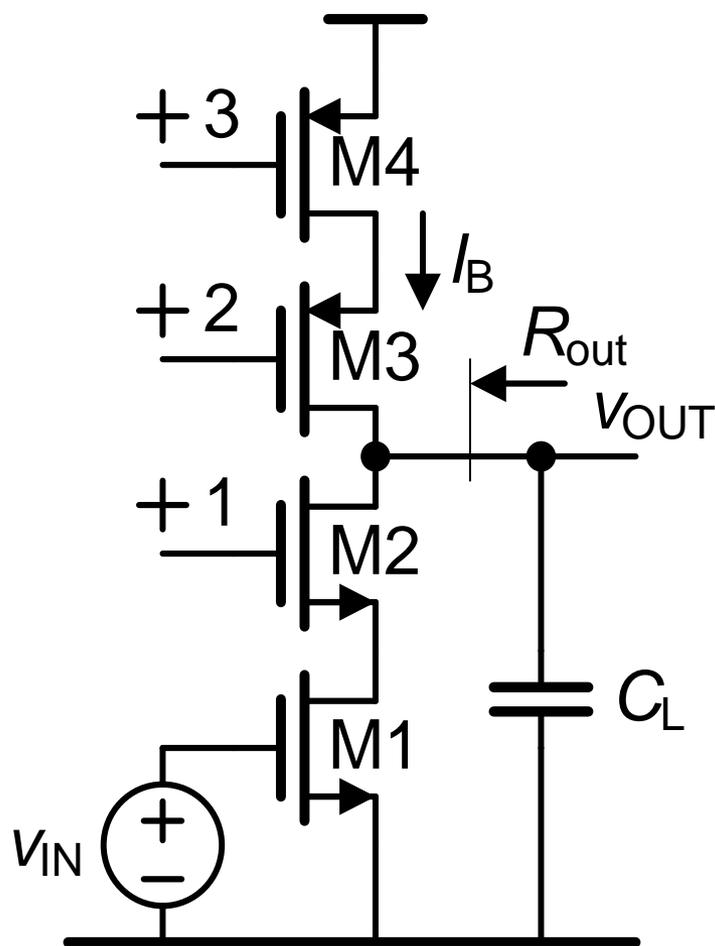


$$A_V = g_{m1} R_{out}$$

$$R_{out} = \frac{1}{2} r_{ds1} g_{m2} r_{ds2}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi R_{out} C_L}$$

$$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$$

# 折叠共源共栅

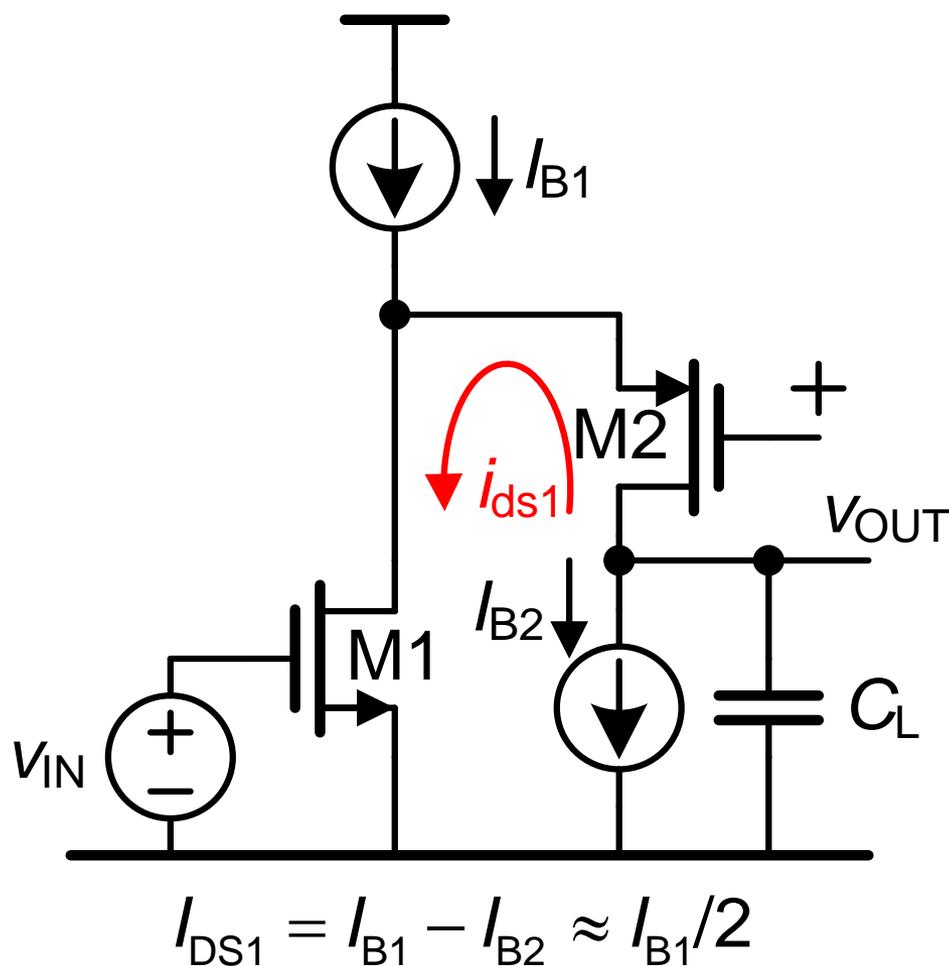


$$A_V = g_{m1} R_{out}$$

$$R_{out} = r_{ds1} g_{m2} r_{ds2}$$


$$BW = \frac{1}{2\pi R_{out} C_L}$$

$$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$$

# 共源共栅与级联

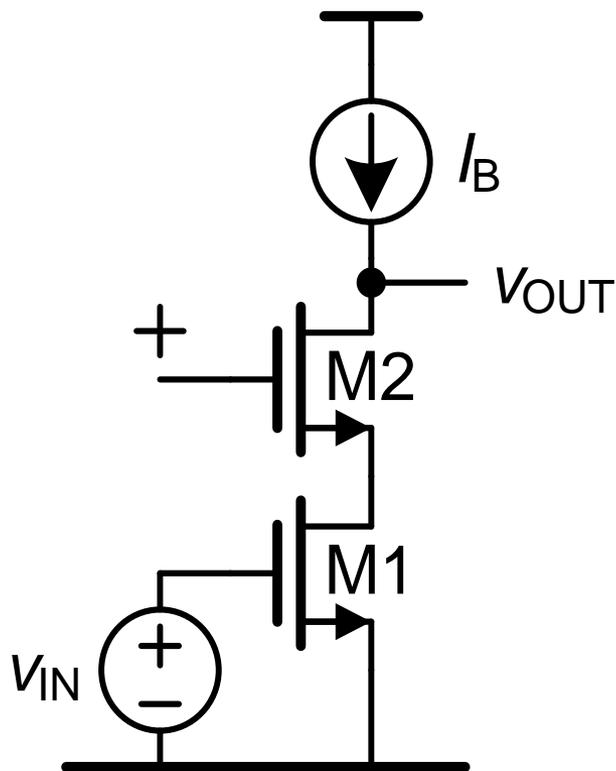


$$A_V = (g_m r_{ds})_1 (g_m r_{ds})_2$$

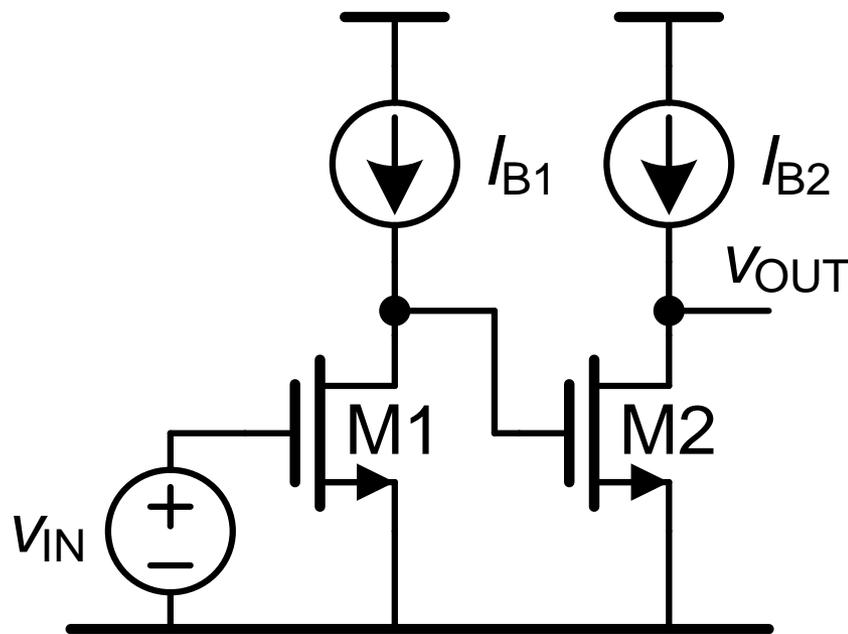


$$A_V = (g_m r_{ds})_1 (g_m r_{ds})_2$$


# 弥天大谎: Cascode管减小密勒效应?!

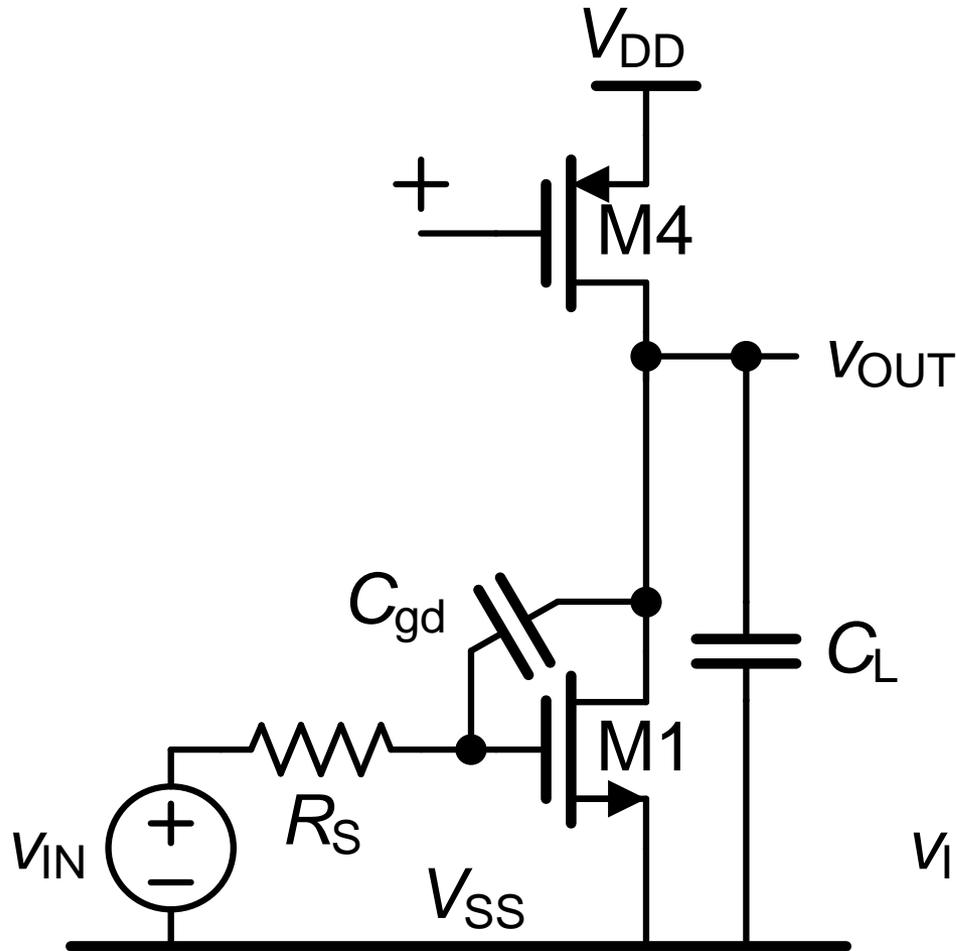

CS amplifier

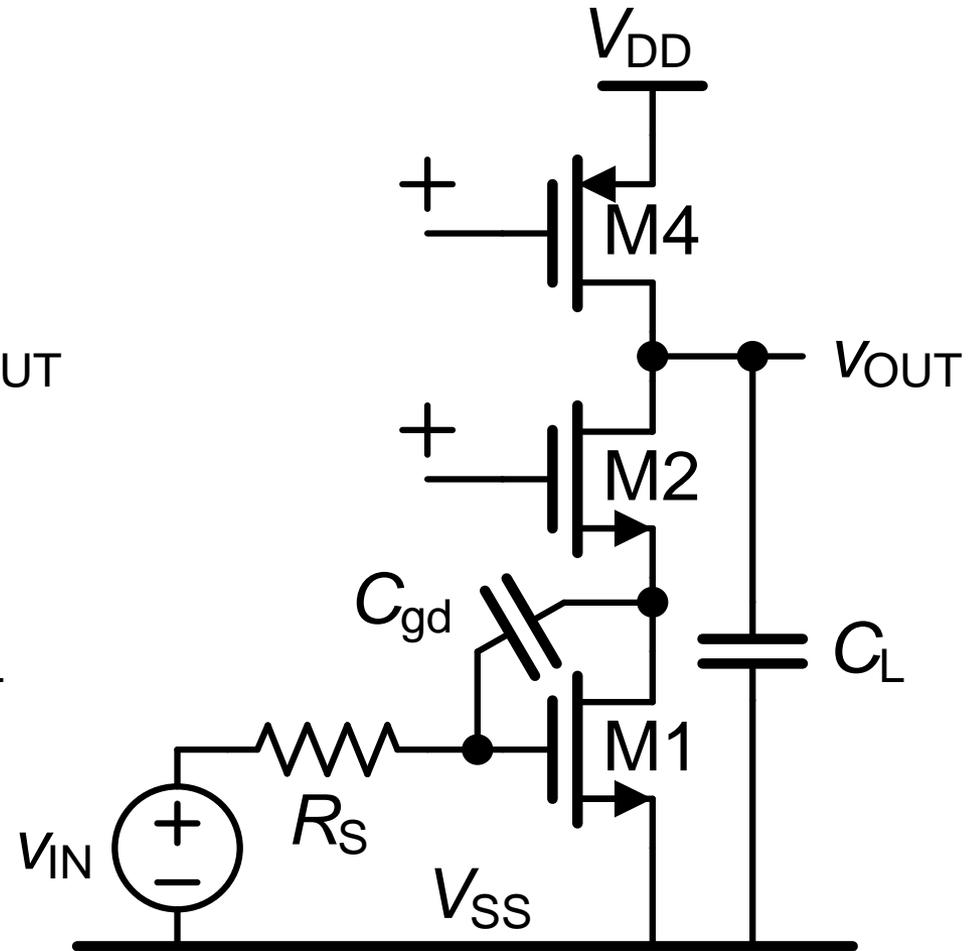

Cascode amplifier

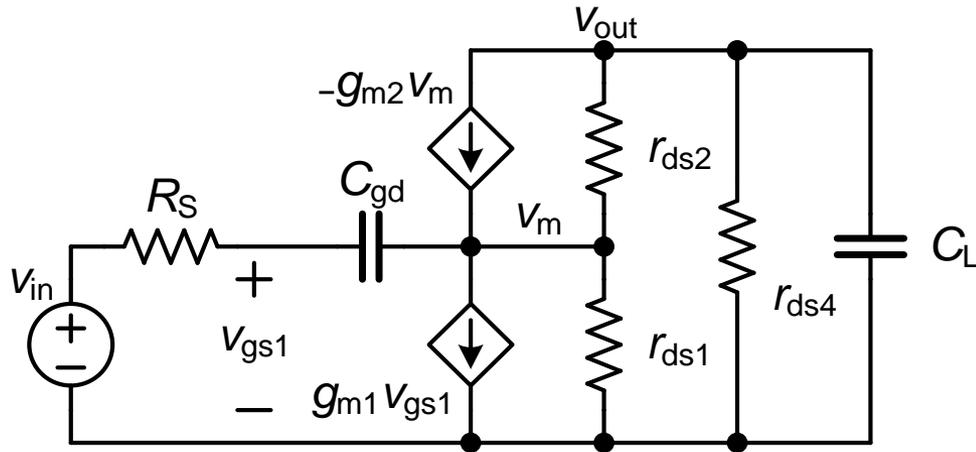

$$\frac{V_{out} - V_m}{r_{ds2}} + (-g_{m2} V_m) = -\frac{V_{out}}{r_{ds4}} - \frac{V_{out}}{1/sC_L} \quad (1)$$

$$\frac{V_m - V_{in}}{R_S + 1/sC_{gd}} + g_{m1} \left( \frac{V_m - V_{in}}{R_S + 1/sC_{gd}} R_S + V_{in} \right) + \frac{V_m}{r_{ds1}} = -\frac{V_{out}}{r_{ds4}} - \frac{V_{out}}{1/sC_L} \quad (2)$$

$$(g_{m2} + \frac{1}{r_{ds2}})v_m = \frac{v_{out}}{r_{ds4}} + \frac{v_{out}}{1/sC_L} + \frac{v_{out}}{r_{ds2}}$$

$$v_m = \frac{r_{ds2} + r_{ds4} + sr_{ds2}r_{ds4}C_L}{(1 + g_{m2}r_{ds2})r_{ds4}}v_{out}$$

将(1)求  $v_m$  代入(2)得:

$$\frac{g_{m1}/sC_{gd} - 1}{R_S + 1/sC_{gd}}v_{in} = -\frac{(g_{m1}R_S + 1)v_m}{R_S + 1/sC_{gd}} - \frac{v_m}{r_{ds1}} - \frac{v_{out}}{r_{ds4}} - \frac{v_{out}}{1/sC_L}$$

$$A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_{m1}r_{ds1}(1 + g_{m2}r_{ds2})r_{ds4} \frac{(1 - sC_{gd}/g_{m1})}{c + as + bs^2}$$

$$= -G_m [r_{ds4} \parallel (r_{ds2} + (1 + g_{m2}r_{ds2})r_{ds1})] \frac{(1 - sC_{gd}/g_{m1})}{1 + \frac{a}{c}s + \frac{b}{c}s^2}$$

$$G_m = \frac{g_{m1}(1 + g_{m2}r_{ds2})r_{ds1}}{r_{ds2} + (1 + g_{m2}r_{ds2})r_{ds1}}$$

$$c = r_{ds4} + r_{ds2} + (1 + g_{m2}r_{ds2})r_{ds1}$$

# Cascode放大器: $g_{m2} \neq 0, r_{ds2} \neq 0$

$$a = \{r_{ds4} [r_{ds1} + (1 + g_{m1} r_{ds1}) R_S] + r_{ds1} r_{ds2} + R_S [(1 + g_{m1} r_{ds1}) r_{ds2} + (1 + g_{m2} r_{ds2}) r_{ds1}]\} C_{gd} \\ + r_{ds4} [r_{ds2} + (1 + g_{m2} r_{ds2}) r_{ds1}] C_L$$

$$b = r_{ds4} \{r_{ds1} r_{ds2} + R_S [(1 + g_{m1} r_{ds1}) r_{ds2} + (1 + g_{m2} r_{ds2}) r_{ds1}]\} C_{gd} C_L$$

当  $C_{gd}$  小,  $C_L$  大时

$$f_d = -\frac{1}{2\pi R_{out} C_L} \quad f_{nd} = -\frac{1}{2\pi R_S C_{gd}}$$

当  $C_{gd}$  大,  $C_L$  小,  $r_{ds4}$  大时

$$f_d = -\frac{1}{2\pi R_S A_{V1} C_{gd}} \quad f_{nd} = -\frac{1}{2\pi r_{ds2} C_L}$$

$$A_{V1} = g_{m1} r_{ds1}$$

$$A_{V2} = g_{m2} r_{ds2}$$

$$R_{out} = r_{ds4} \parallel (r_{ds2} + (1 + g_{m2} r_{ds2}) r_{ds1})$$

# CS放大器: $g_{m2}=0, r_{ds2}=0$

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_m (r_{ds4} \parallel r_{ds1}) \frac{(1 - sC_{gd}/g_{m1})}{1 + \frac{a}{c}s + \frac{b}{c}s^2} \quad c = r_{ds4} + r_{ds1}$$

$$a = \{r_{ds4} [r_{ds1} + (1 + g_{m1}r_{ds1})R_S] + R_S r_{ds1}\} C_{gd} + r_{ds4} r_{ds1} C_L$$

$$b = R_S r_{ds4} r_{ds1} C_{gd} C_L$$

$$R_{out} = r_{ds4} \parallel r_{ds1}$$

当  $C_{gd}$  小,  $C_L$  大时

$$f_d = -\frac{1}{2\pi R_{out} C_L}$$

$$f_{nd} = -\frac{1}{2\pi R_S C_{gd}}$$

当  $C_{gd}$  大,  $C_L$  小,  $r_{ds4}$  大时

$$f_d = -\frac{1}{2\pi R_S A_{v1} C_{gd}}$$

$$f_{nd} = -\frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$$


# 当 $C_{gd}$ 大, $C_L$ 小时: 所有 $g_m$ , $r_{ds}$ 相等

**Cascode放大器:**  $f_d = -\frac{1}{2\pi R_S C_{gd}} \times \frac{1}{3}$      $f_{nd} = -\frac{1}{2\pi r_{ds} C_L} \times \frac{3}{2}$

**CS放大器:**  $f_d = -\frac{1}{2\pi R_S A_{V1} C_{gd}} \times 2$      $f_{nd} = -\frac{g_m}{2\pi C_L}$


- $C_L$  很大时, Cascode管不能减小密勒效应!
- $r_{ds4} \rightarrow \infty$  时, Cascode管不能减小密勒效应!
- $r_{ds4}$  很小 ( $=r_{ds}$ ), Cascode管能够减小密勒效应!

# 共源共栅与级联

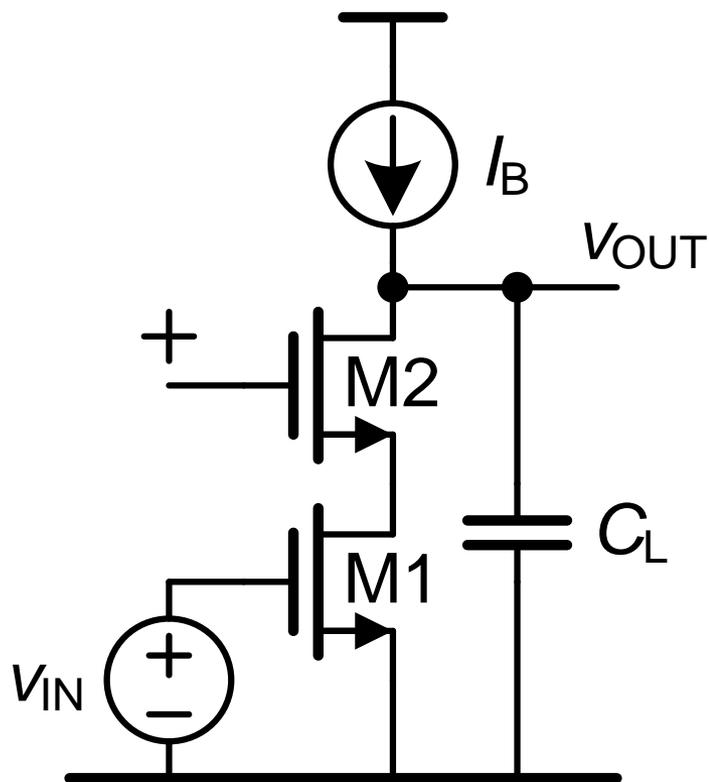


$$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$$

## 两级密勒放大器

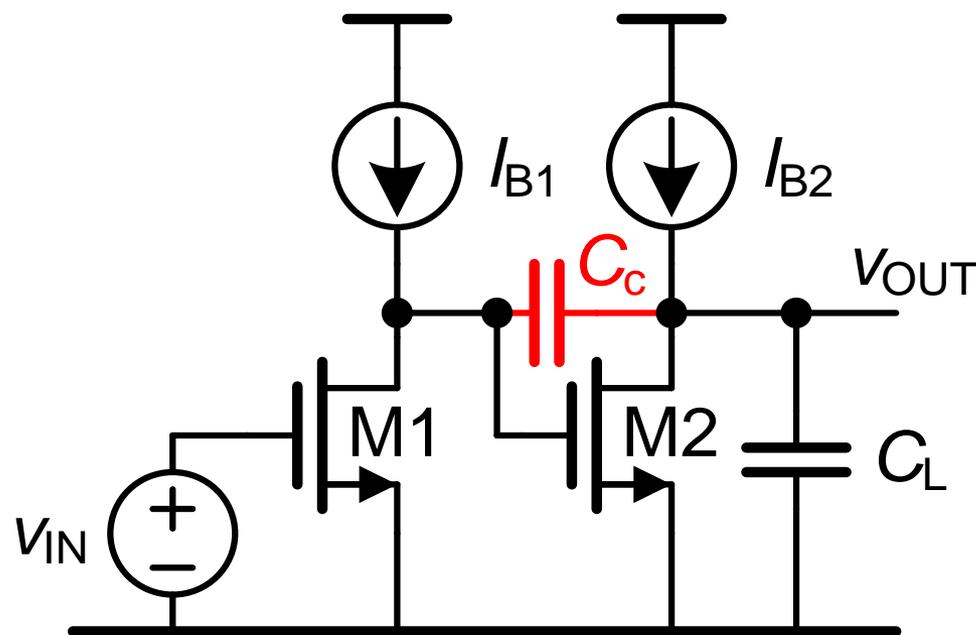


$$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_C}$$

# 调节共源共栅/增益抬升

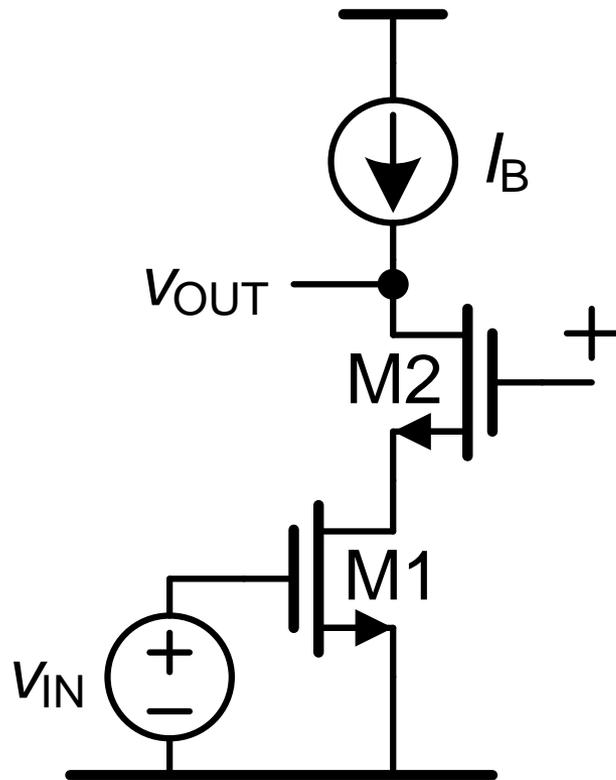



$$A_V = (g_m r_{ds})_1 (g_m r_{ds})_2$$

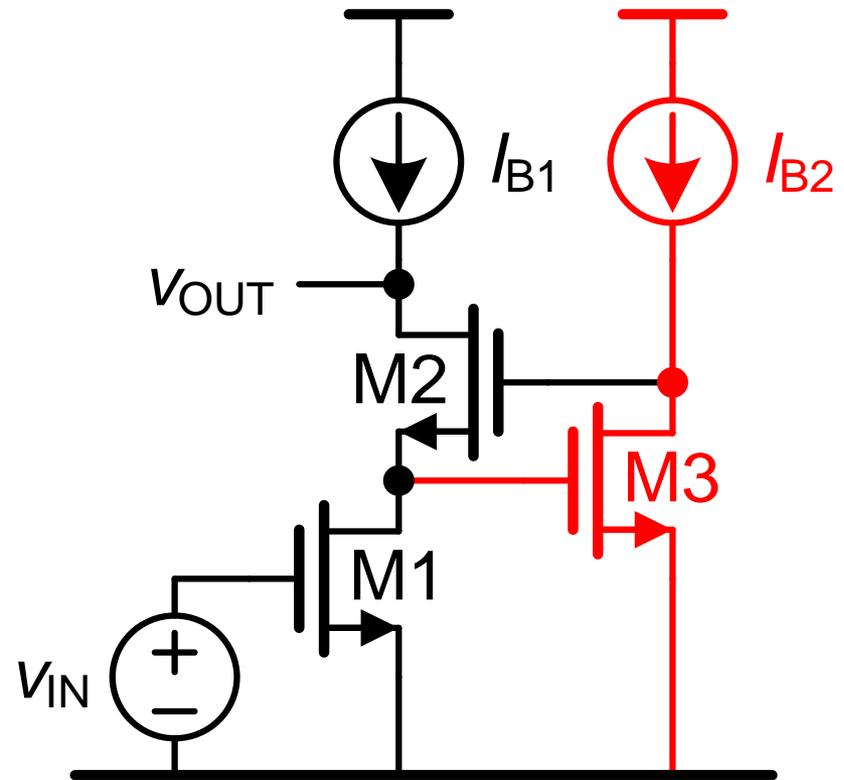

$$A_V = (g_m r_{ds})_1 (g_m r_{ds})_2 (g_m r_{ds})_3$$


Ref.: Hosticka, JSSC Dec.79, pp. 1111-1114; Sackinger, JSSC Febr.90, pp. 289-298;  
Bult JSSC Dec.90, pp. 1379-1384

# 增益抬升，共源共栅和单管放大器

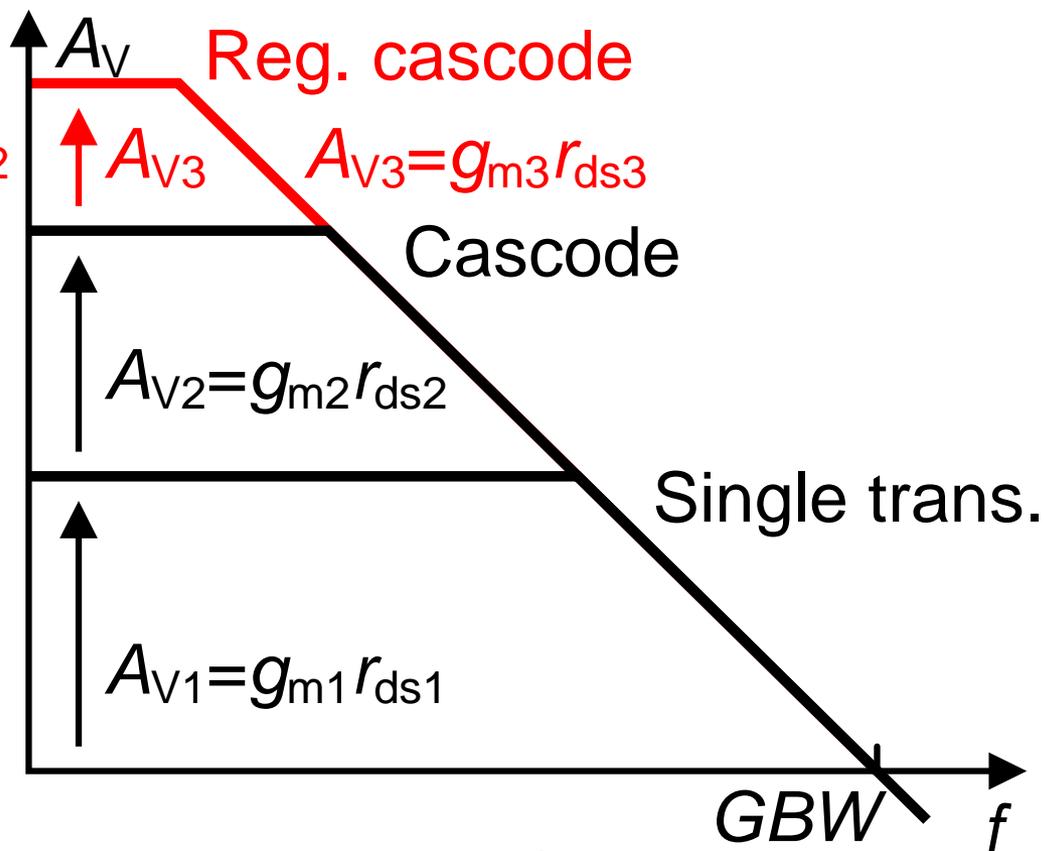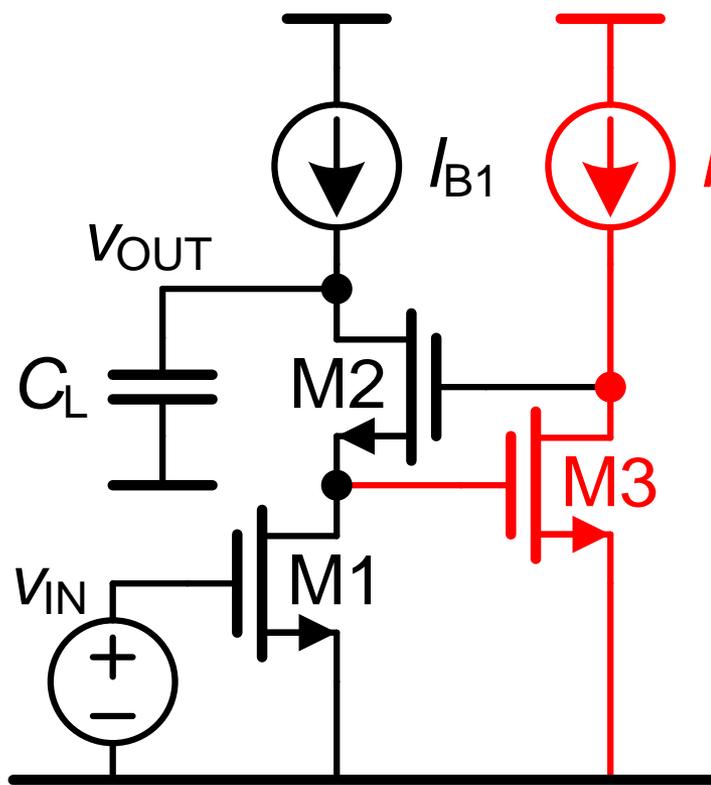

$$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$$



# 增益抬升

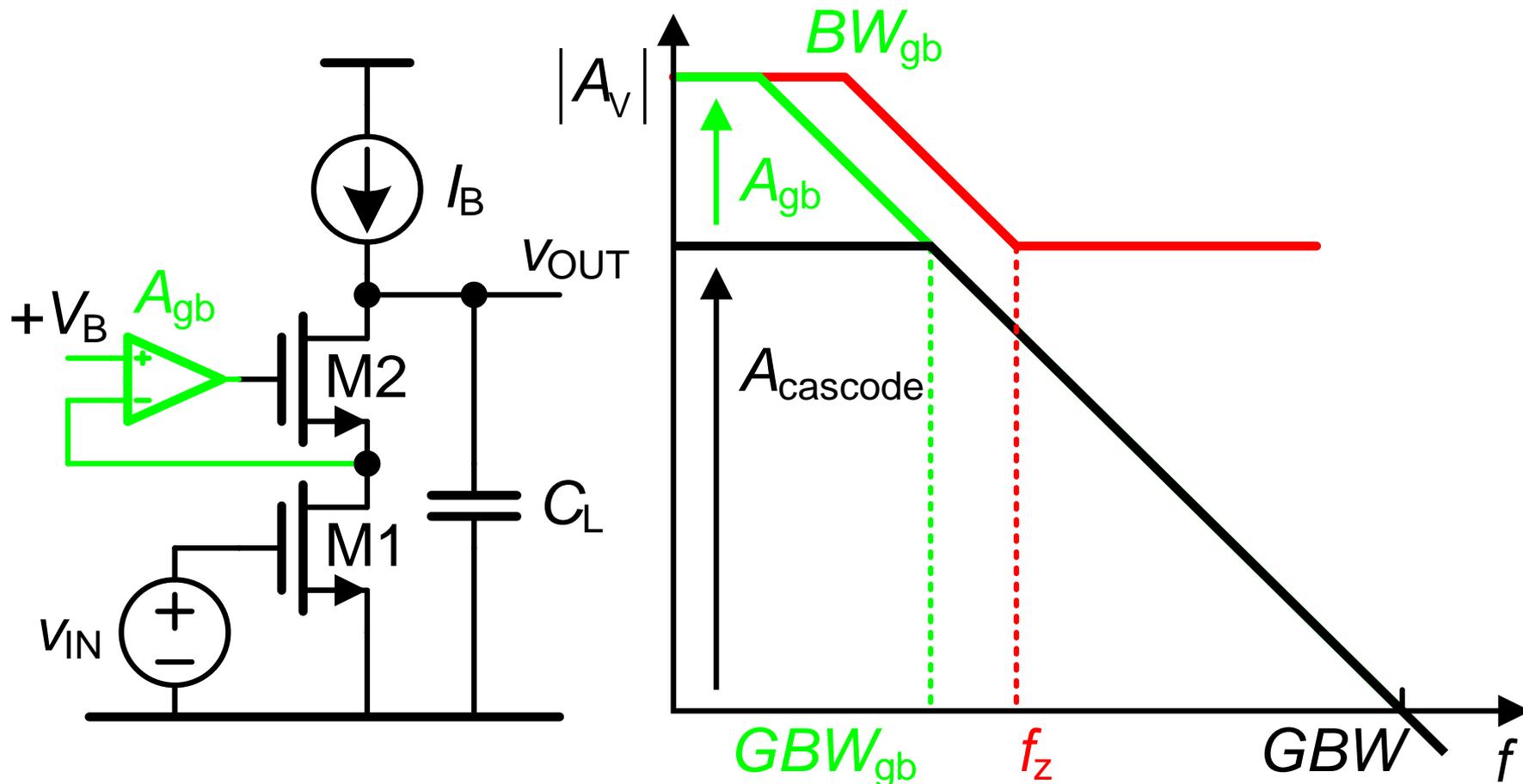

$$A_V = A_{gb} (g_m r_{ds})_1 (g_m r_{ds})_2$$

$$GBW = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L}$$

# 零极点对和建立时间

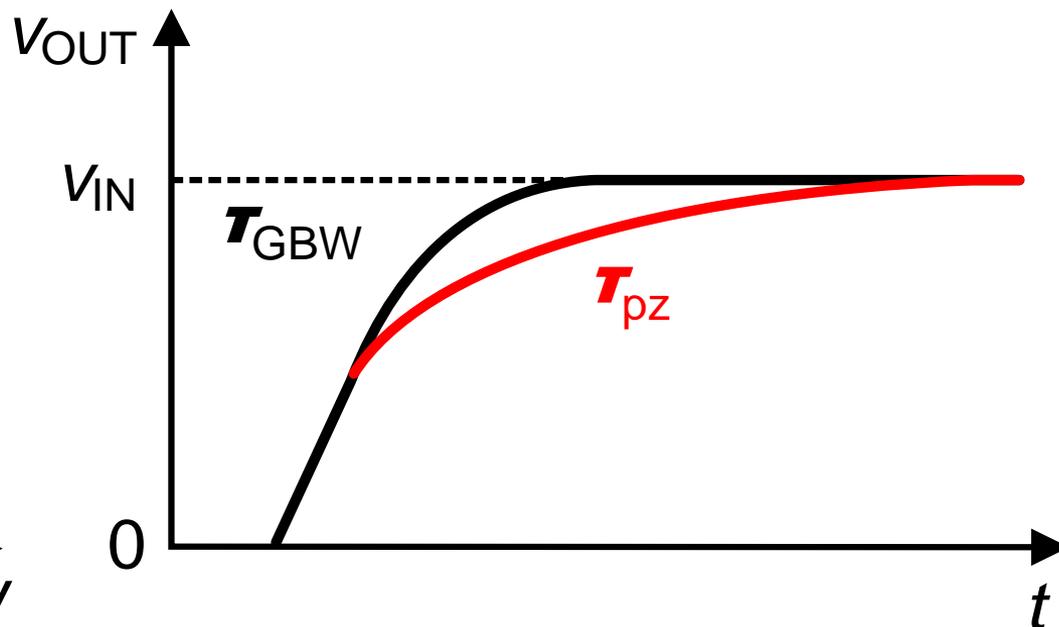
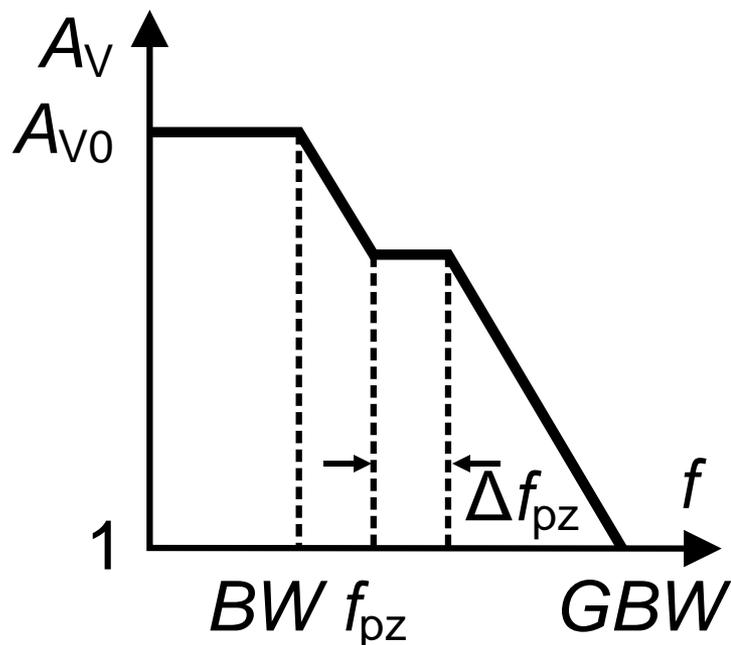


$$V_{OUT} = V_{IN} \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t}{T_{GBW}}\right) - \frac{\Delta f_{pz}}{GBW} \exp\left(-\frac{t}{T_{pz}}\right) \right]$$



$$f_{pz} = \frac{1}{2\pi T_{pz}} \quad GBW = \frac{1}{2\pi T_{GBW}}$$

Ref.: Kamath, etal, JSSC Dec.74, pp. 347-352

# MOST共源放大器和源极跟随器

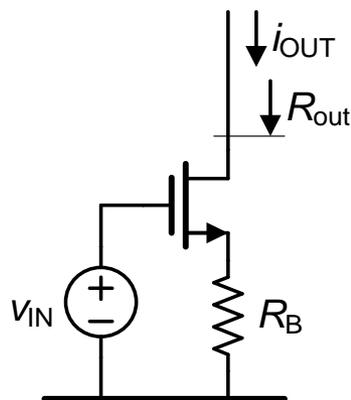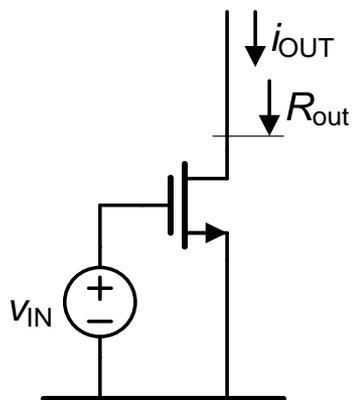

$$R_B > 1/g_m$$

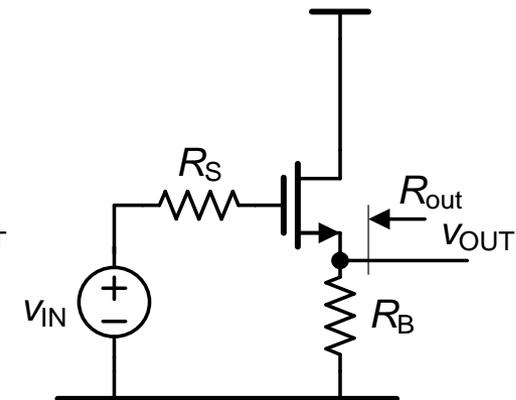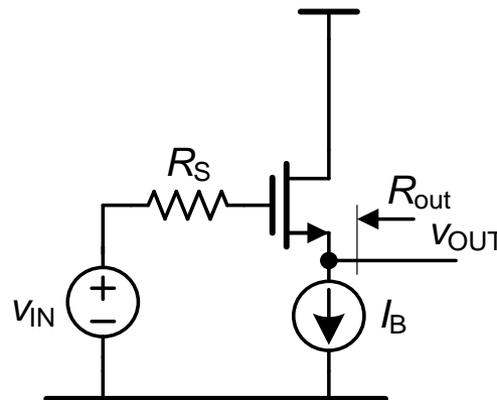

$$R_B > 1/g_m$$

$$A_G \quad g_m \quad 1/R_B$$

$$A_V \quad 1 \quad 1$$



$$R_{in} \quad \infty \quad \infty$$

$$\infty \quad \infty$$



$$R_{out} \quad r_{ds} \quad g_m R_B r_{ds}$$

$$1/g_m \quad 1/g_m$$

# 双极型共射放大器和射极跟随器

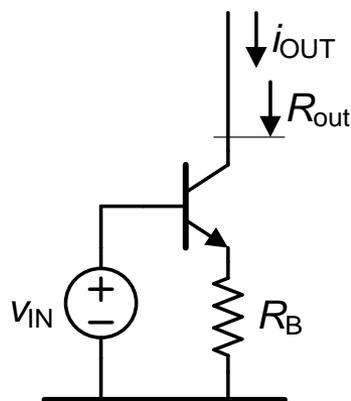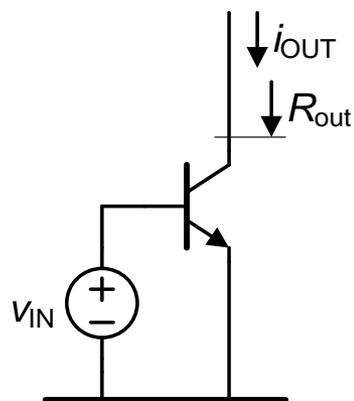

$$R_B > 1/g_m$$

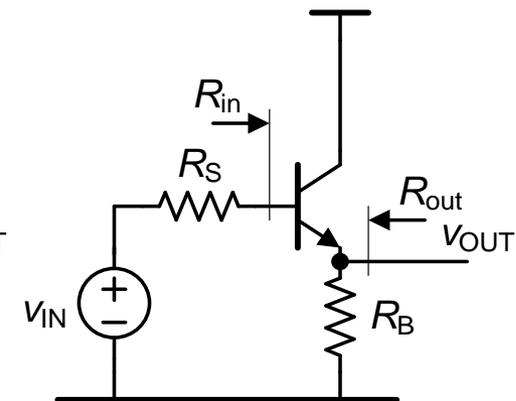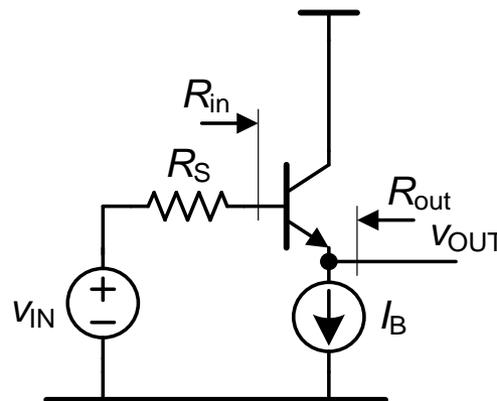

$$R_B > 1/g_m$$

$$A_G \quad g_m \quad 1/R_B$$

$$A_V \quad 1 \quad 1$$

$$R_{in} \quad r_B + r_{\pi} \quad r_B + r_{\pi} + (\beta + 1)R_B$$


$$r_B + r_{\pi} + (\beta + 1)r_o \quad r_B + r_{\pi} + (\beta + 1)R_B$$

$$R_{out} \quad r_o \quad g_m R_B r_o$$

$$\frac{1}{g_m} + \frac{R_S + r_B}{\beta + 1}$$

$$\frac{1}{g_m} + \frac{R_S + r_B}{\beta + 1}$$

# MOST共栅放大器

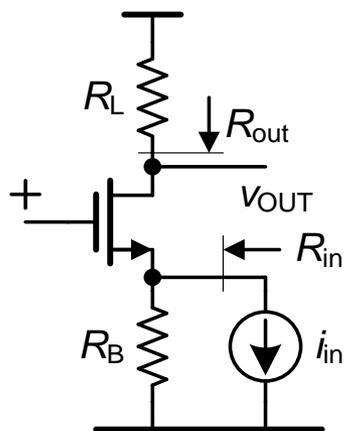

$$R_B > 1/g_m$$

$$A_R$$


$$R_L$$

$$R_{in}$$

$$1/g_m$$

$$R_{out}$$


$$g_m r_{ds} R_B$$

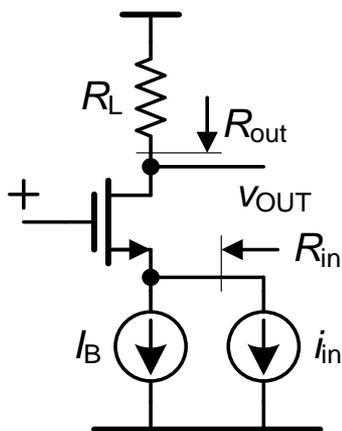

$$R_L$$

$$1/g_m$$

$$\infty$$

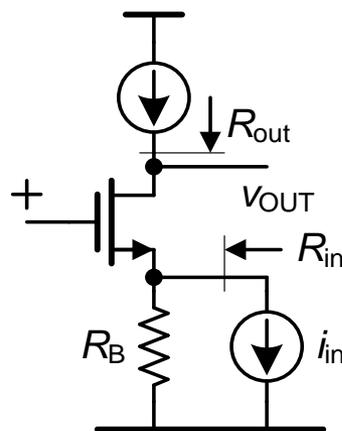


$$R_B > 1/g_m$$

$$g_m r_{ds} R_B$$

$$R_B$$

$$g_m r_{ds} R_B$$

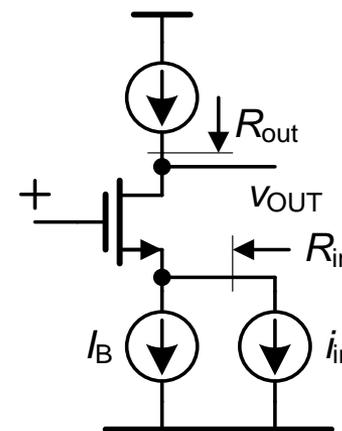


$$-$$

$$\infty$$

$$\infty$$

# 双极型共基放大器

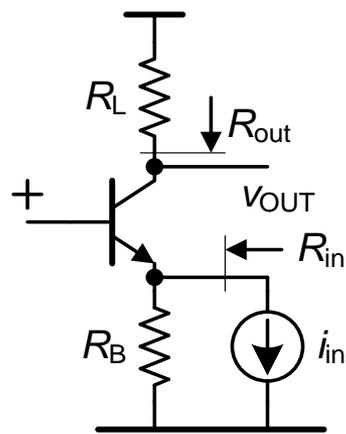

$$R_B > 1/g_m$$

$$A_G$$


$$R_L$$

$$R_{in}$$

$$1/g_m$$

$$R_{out}$$


$$g_m r_o R_B$$

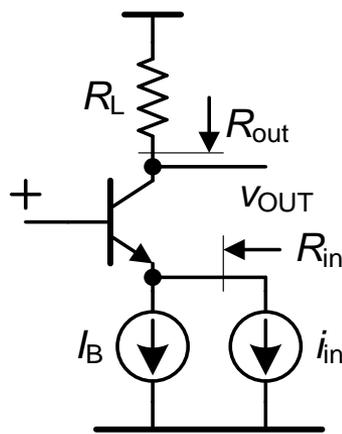

$$R_L$$

$$1/g_m$$

$$\approx \beta r_o$$

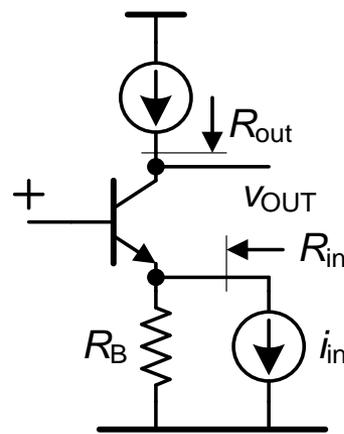


$$R_B > 1/g_m$$

$$g_m r_o R_B$$

$$R_B // (r_B + r_{\pi})$$

$$g_m r_o [R_B // (r_B + r_{\pi})]$$


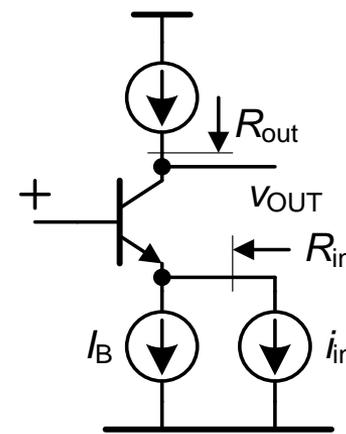


$$\beta r_o$$

$$r_B + r_{\pi}$$

$$\approx \beta r_o$$

# MOST共栅放大器的跨阻 $A_R$

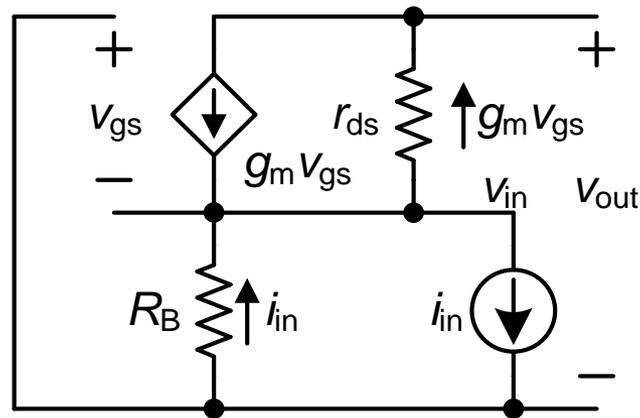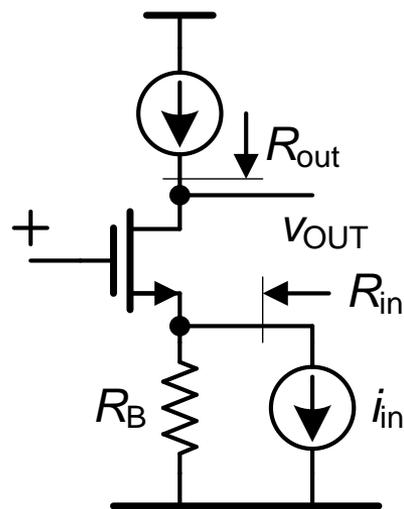

$$R_B > 1/g_m$$

$$A_R = g_m r_{ds} R_B$$

$$\begin{cases} v_{in} = -R_B i_{in} \\ v_{out} = v_{in} - g_m v_{gs} r_{ds} \\ v_{gs} = -v_{in} \end{cases}$$

$$v_{out} = -i_{in} (1 + g_m r_{ds}) R_B \quad g_m r_{ds} \gg 1$$