

模拟集成电路设计原理

(Principle of Analog Integrated Circuit
Design, INF0130025.02)

2014年12月4日

唐长文 教授

zwtang@fudan.edu.cn

<http://rfic.fudan.edu.cn/Courses.htm>

复旦大学/微电子学院/射频集成电路设计研究小组

版权©2014, 版权保留, 侵犯必究

反馈

电压放大器和跨导放大器


目录

- 定义

- 电压放大器的串联-并联反馈
- 跨导放大器的串联-串联反馈

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

理想反馈

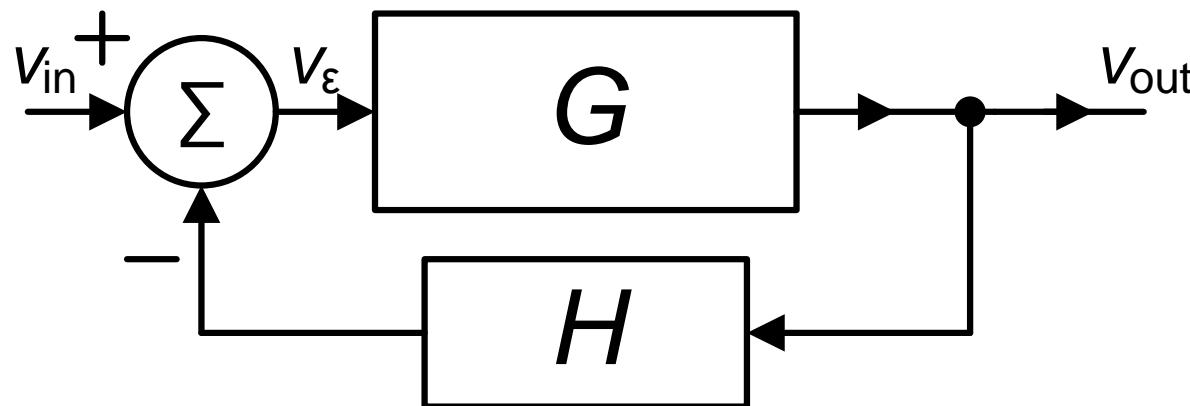


$$\left. \begin{array}{l} V_\varepsilon = V_{in} - HV_{out} \\ V_{out} = GV_\varepsilon \end{array} \right\} \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{G}{1+GH} \approx \frac{1}{H}$$

如果环路增益 $LG=GH >> 1$

Ref.: Gray, Hurst, Lewis, Meyer: Design of analog integrated circuits, Wiley 2001

并联-并联结构

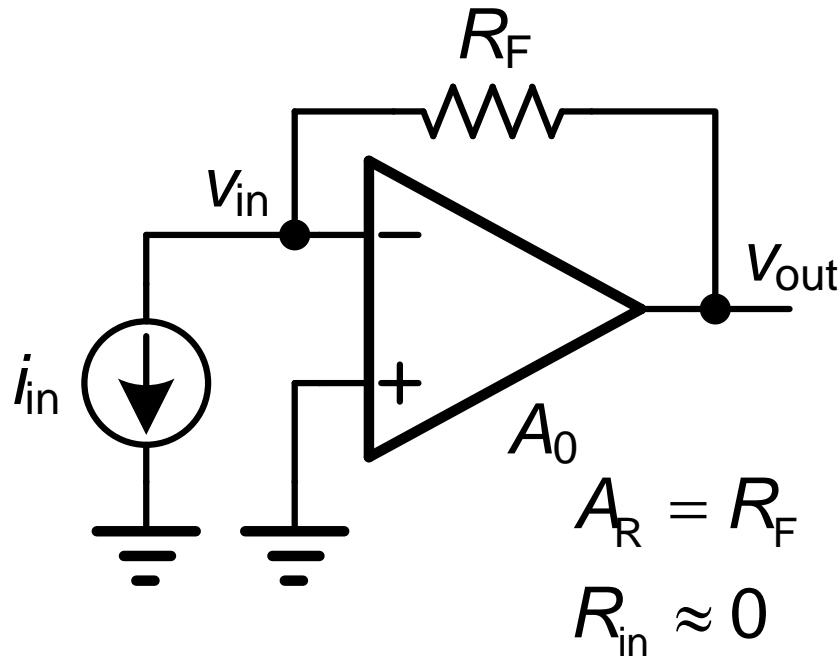

输入: 并联反馈: $R_{in} \downarrow$

输出: 并联反馈: $R_{out} \downarrow$

$$LG = \frac{V_{out}}{V_{in}} = A_{VOL} = A_0$$

$$A_0 \approx 10^4 \dots 10^6$$


OL: Open Loop

$$\text{输入并联: } R_{in} = \frac{R_{inOL}}{1 + LG}$$

$$\text{输出并联: } R_{out} = \frac{R_{outOL}}{1 + LG}$$

计算环路增益 1

Low output resistance !

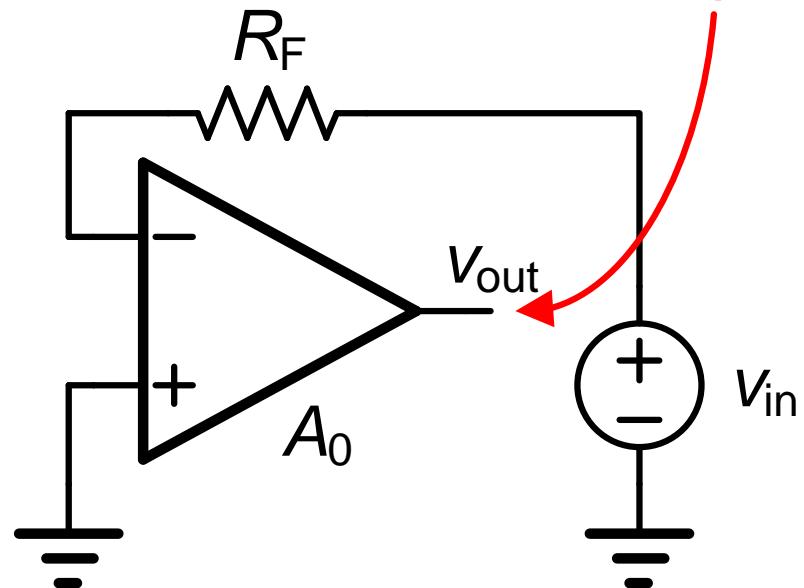

$$LG = \frac{V_{out}}{V_{in}} = A_{VOL} = A_0$$


$$A_0 \approx 10^4 \dots 10^6$$

OL: Open Loop

独立源置零：电压源为零电阻，短路
电流源为无穷电阻，开路

在阻抗差异较大的位置打断环路
计算环路增益

计算环路增益 2

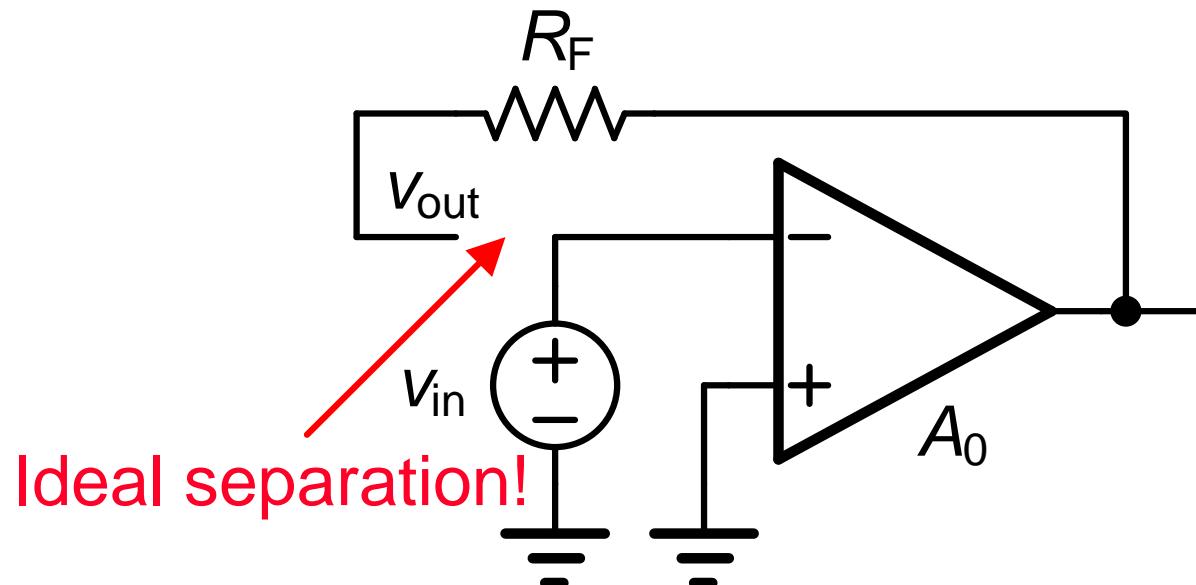


$$LG = \frac{V_{out}}{V_{in}} = A_{VOL} = A_0$$


$$A_0 \approx 10^4 \dots 10^6$$

OL: Open Loop


CMOS并联—并联反馈

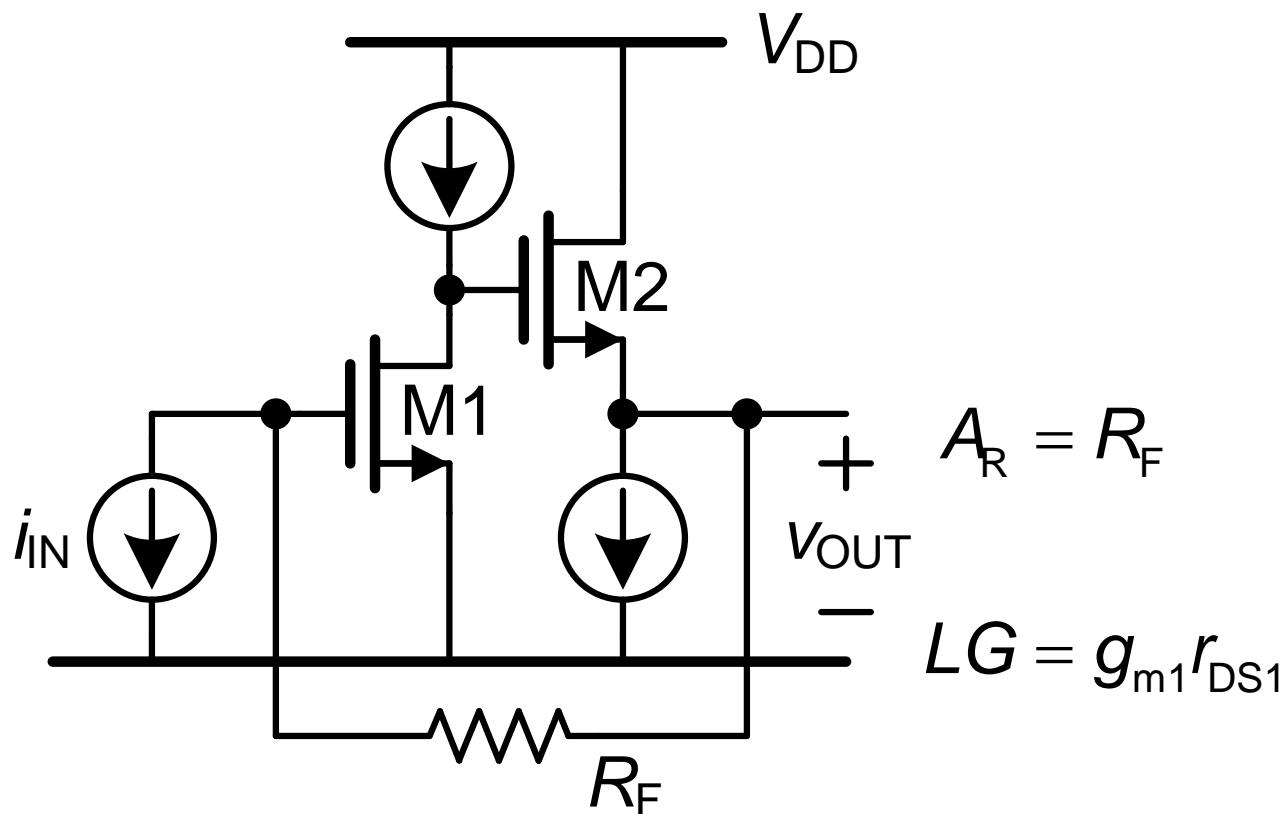

三极管并联—并联反馈

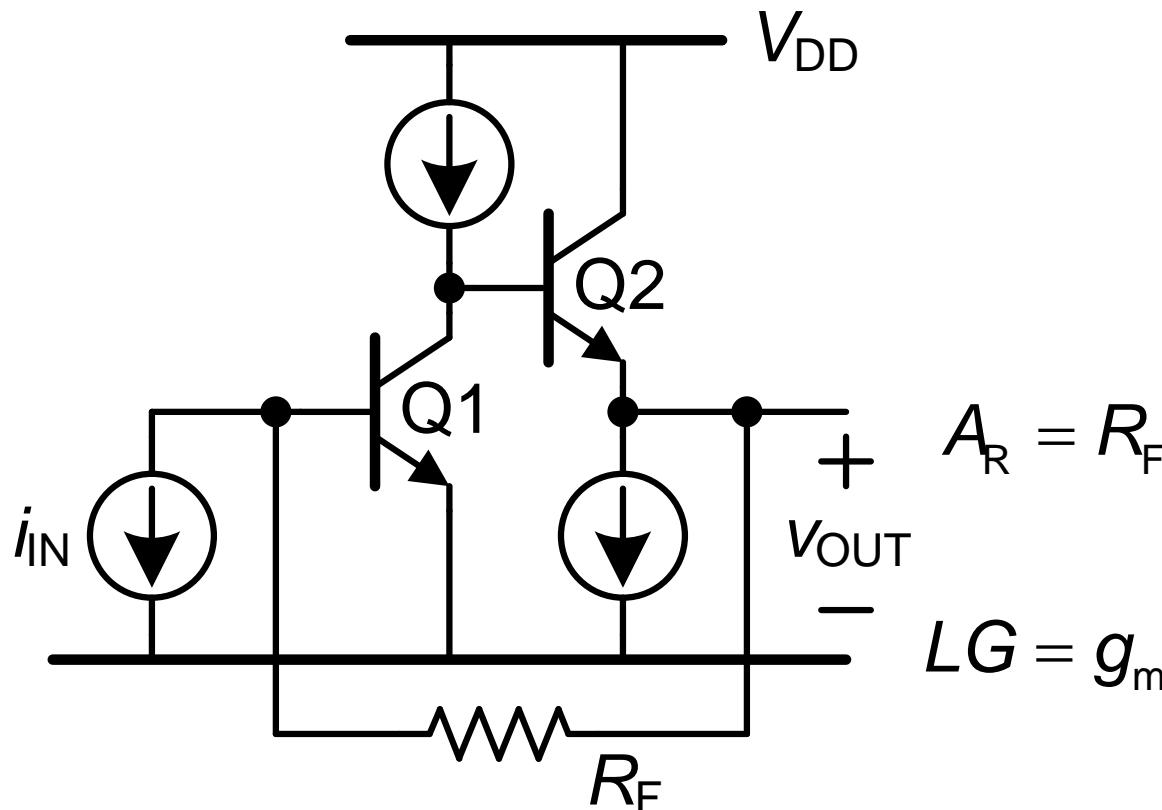


环路增益

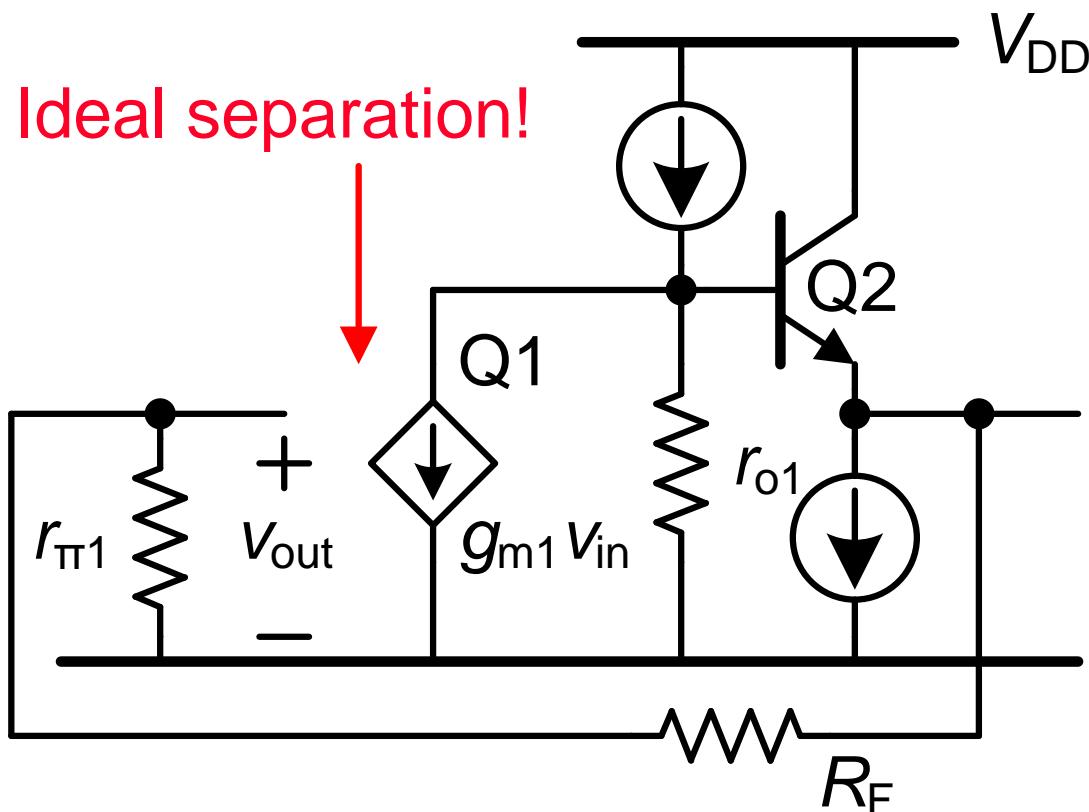

$$LG = g_{m1} r_{o1} \frac{r_{\pi 1}}{R_F + r_{\pi 1}}$$


串联—并联反馈结构

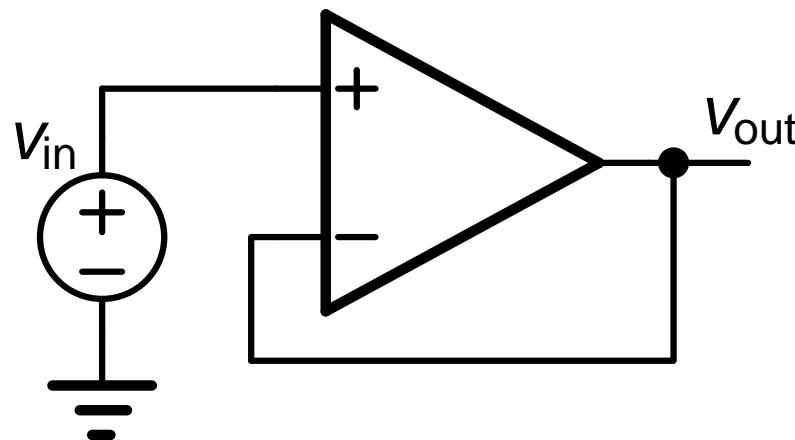

$$A_v = 1$$

$$R_{in} = \infty$$

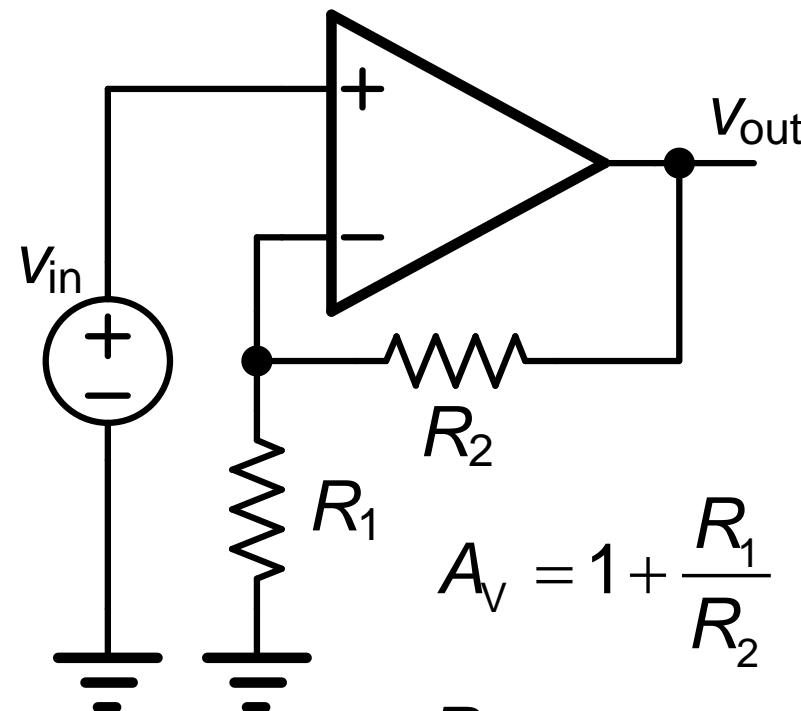输入: 串联反馈: $R_{in} \uparrow$
输出: 并联反馈: $R_{out} \downarrow$




$$A_v = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_{in} = \infty$$

输入: 串联反馈: $R_{in} \uparrow$
输出: 并联反馈: $R_{out} \downarrow$

计算环路增益

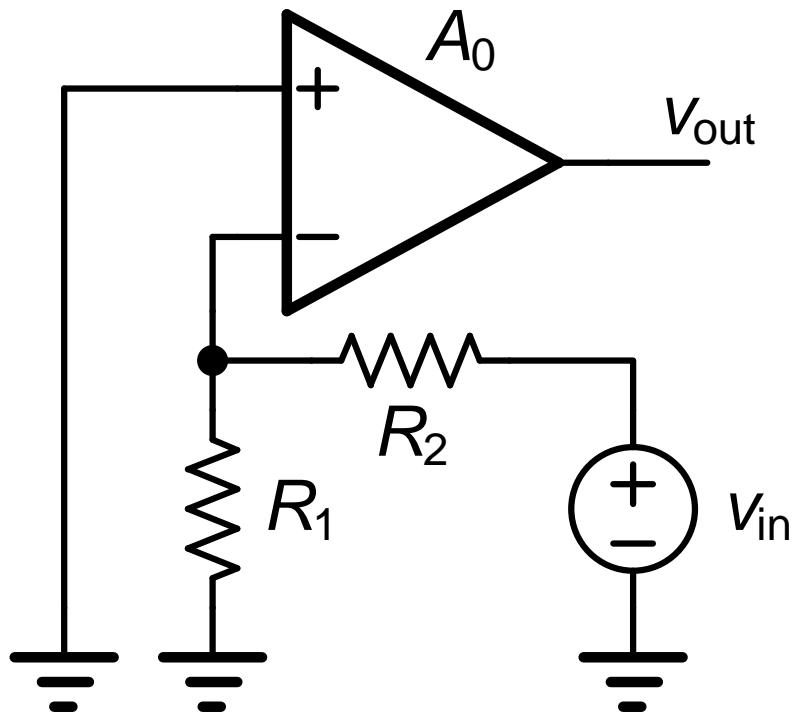

$$LG = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} A_{VOL}$$

$$A_0 \approx 10^4 \dots 10^6$$

OL: Open Loop

$$A_v = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_{in} = \infty$$


输入: 串联反馈: $R_{in} \uparrow$

输入串联: $R_{in} = R_{inOL}(1 + LG)$



输出: 并联反馈: $R_{out} \downarrow$

输出并联: $R_{out} = \frac{R_{outOL}}{1 + LG}$

输入和输出的并联和串联

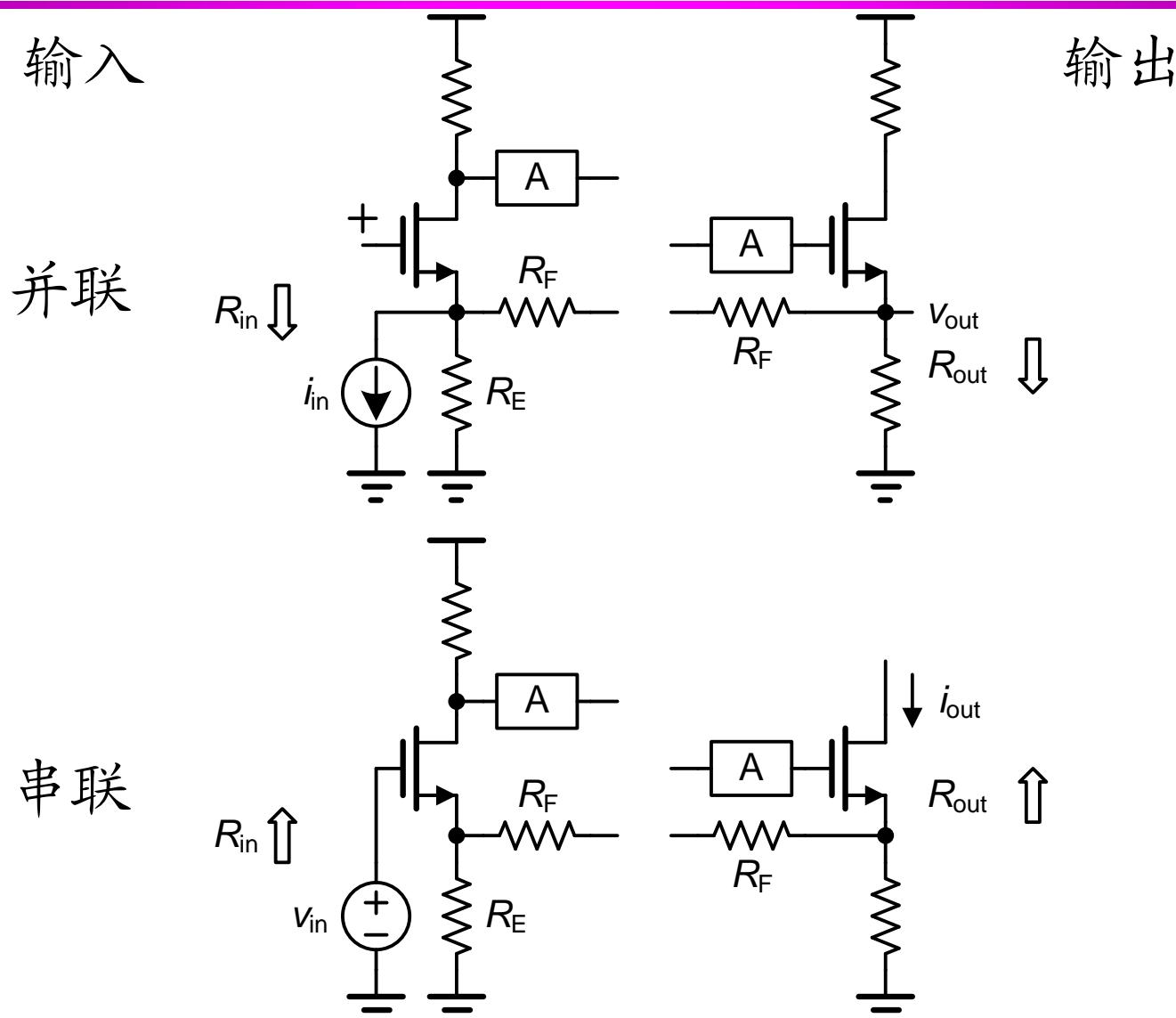


并联反馈减小阻抗

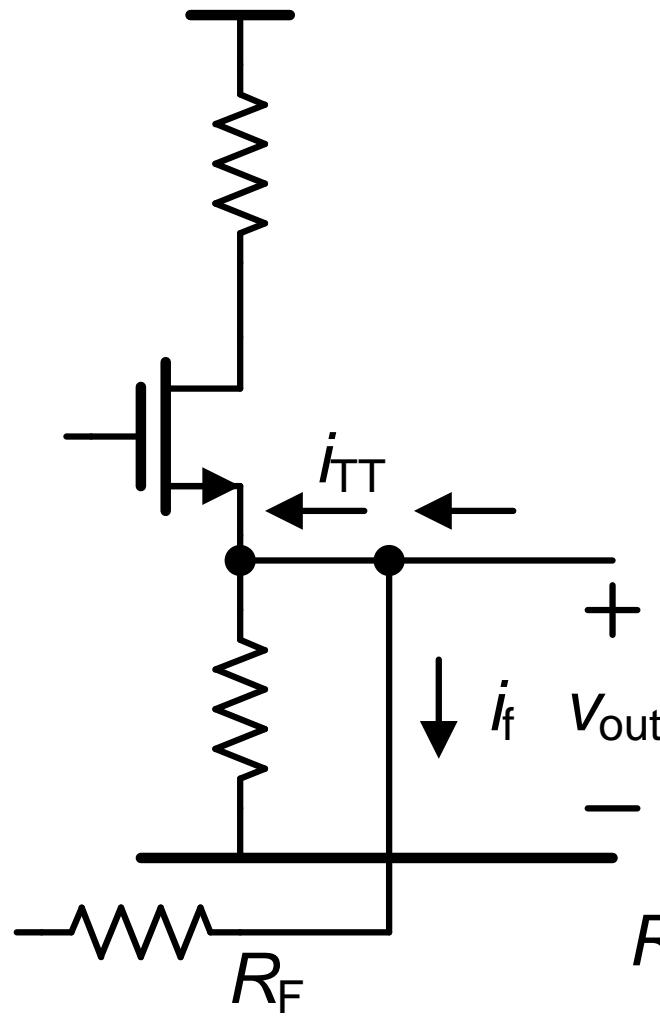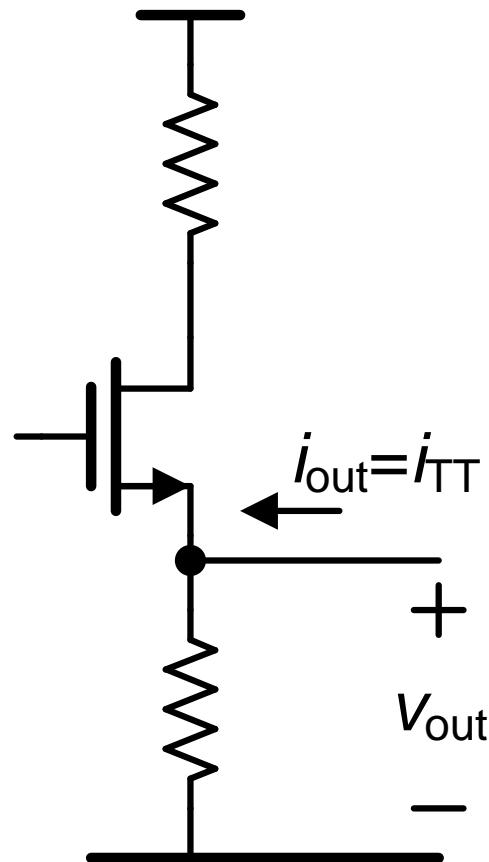


$$R_{out} = \frac{V_{out}}{i_{out}}$$

串联反馈增加阻抗

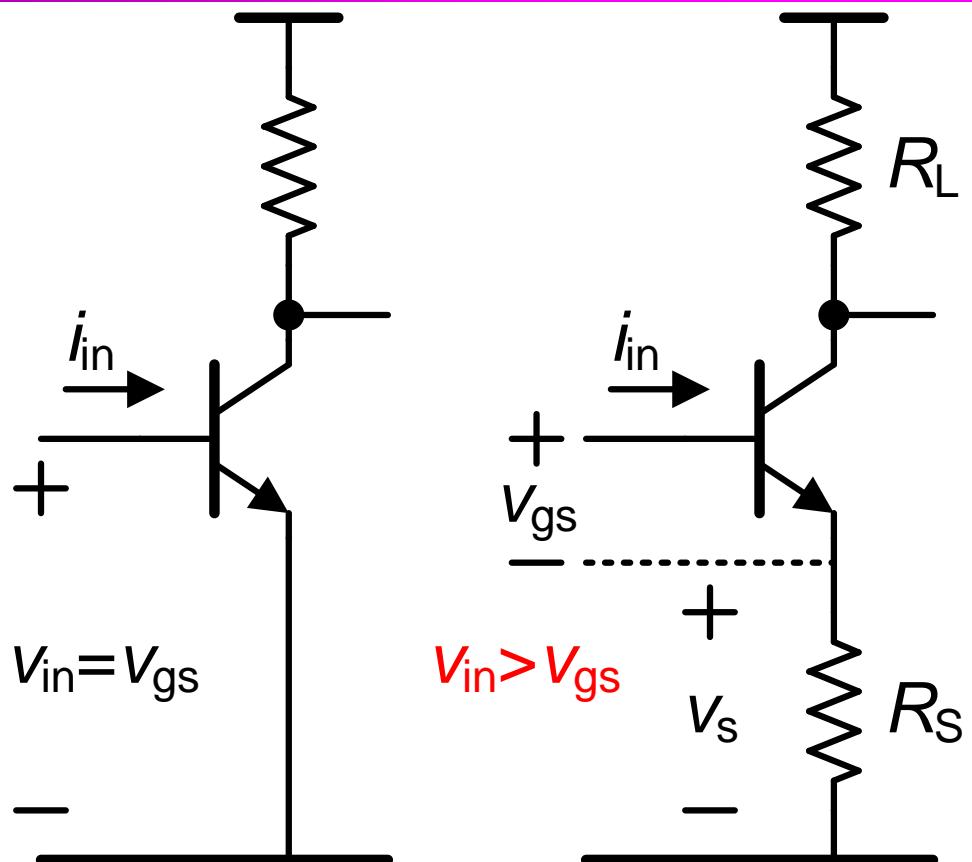

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{i_{in}} \quad \uparrow$$

输入和输出阻抗

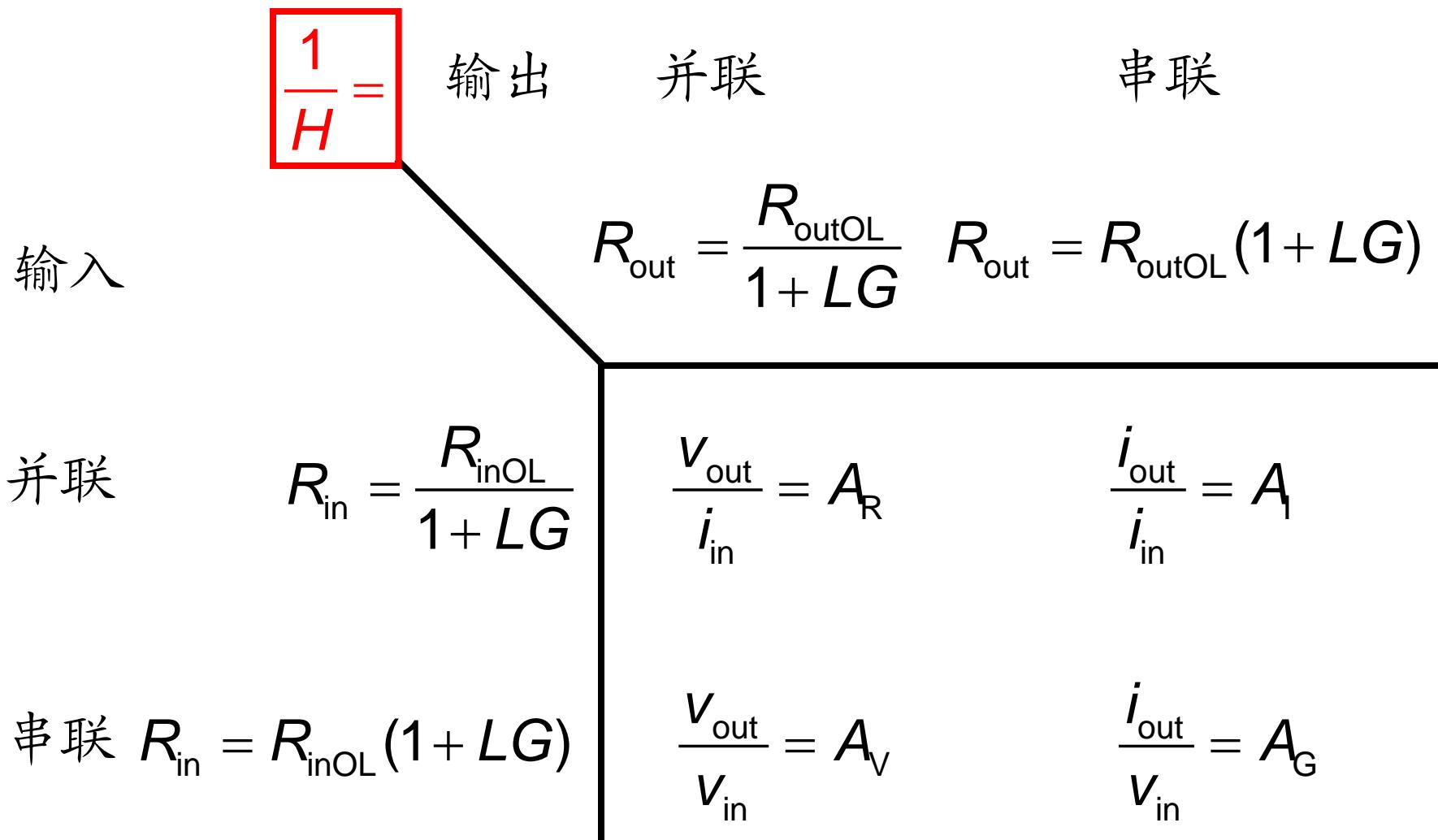

并联与串联反馈

并联反馈

减低阻抗：更宽的带宽


串联反馈

增加阻抗：更低的节点极点


输出并联反馈更加适合与后级进行互连！

输出串联反馈作为电流源！


与并联及串联传感器的放大器

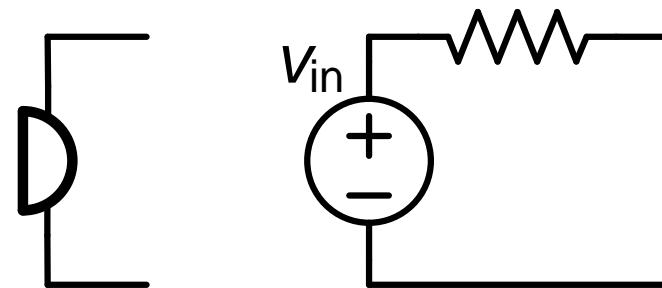

麦克风
是电压源
需要高 R_{in} 的放大器

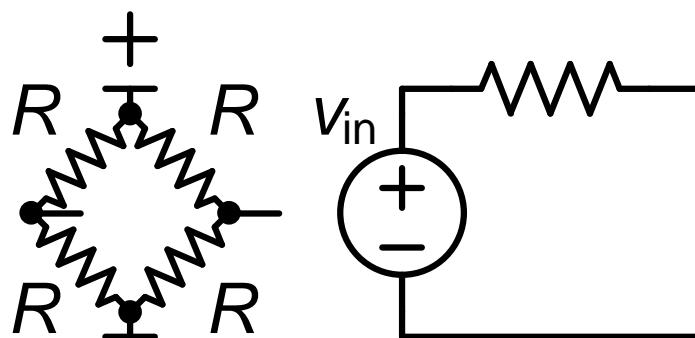

压力, 温度
传感器是电压源
需要高 R_{in} 的放大器

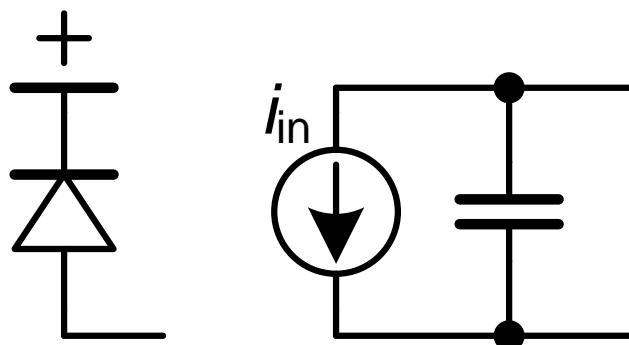

像素, 光敏二级管, 发光二极管
检测器是电流源
需要低 R_{in} 的放大器


目录

- 定义


- 电压放大器的串联-并联反馈

- 跨导放大器的串联-串联反馈


串联—并联反馈结构

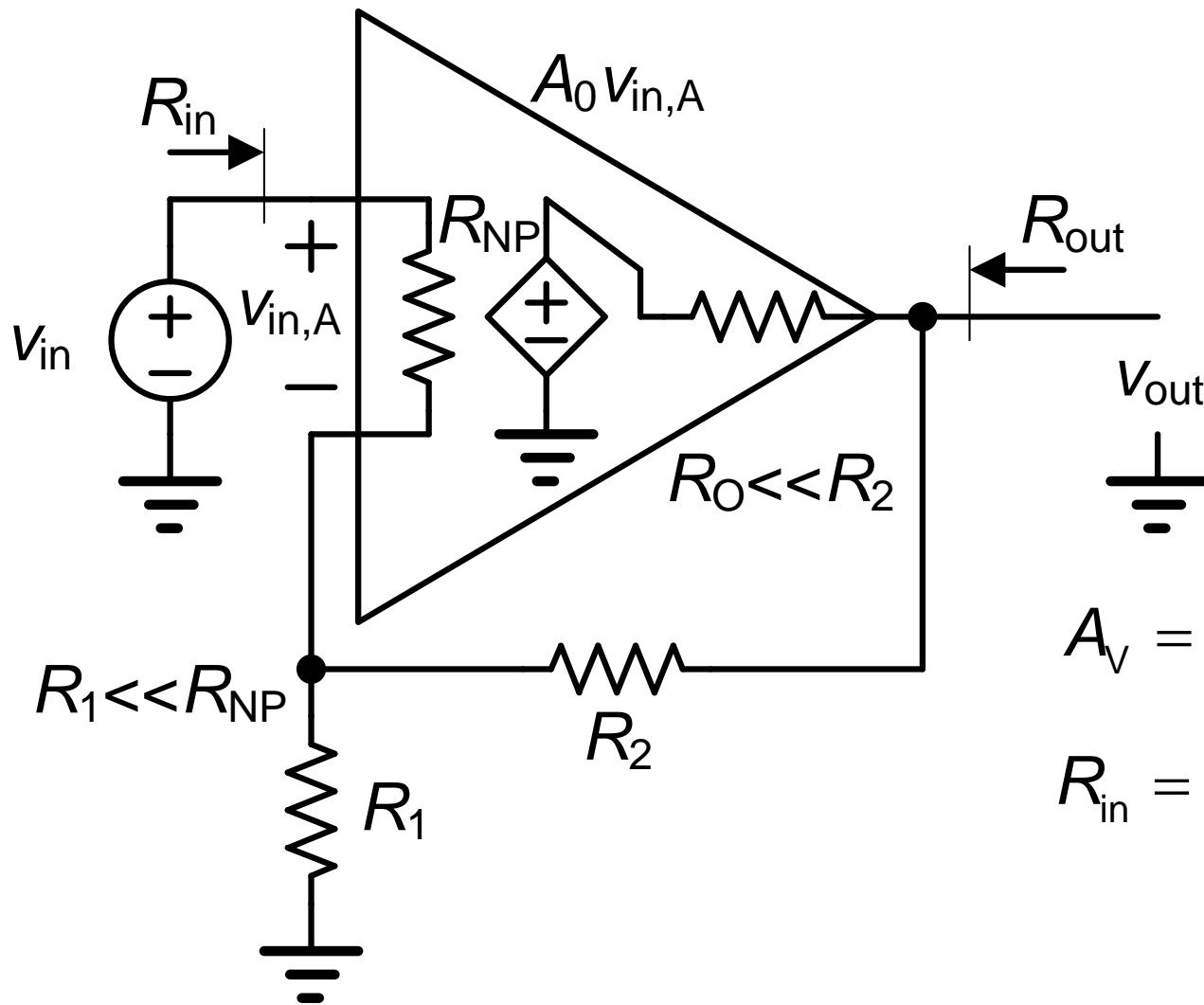


串联—并联反馈：环路增益

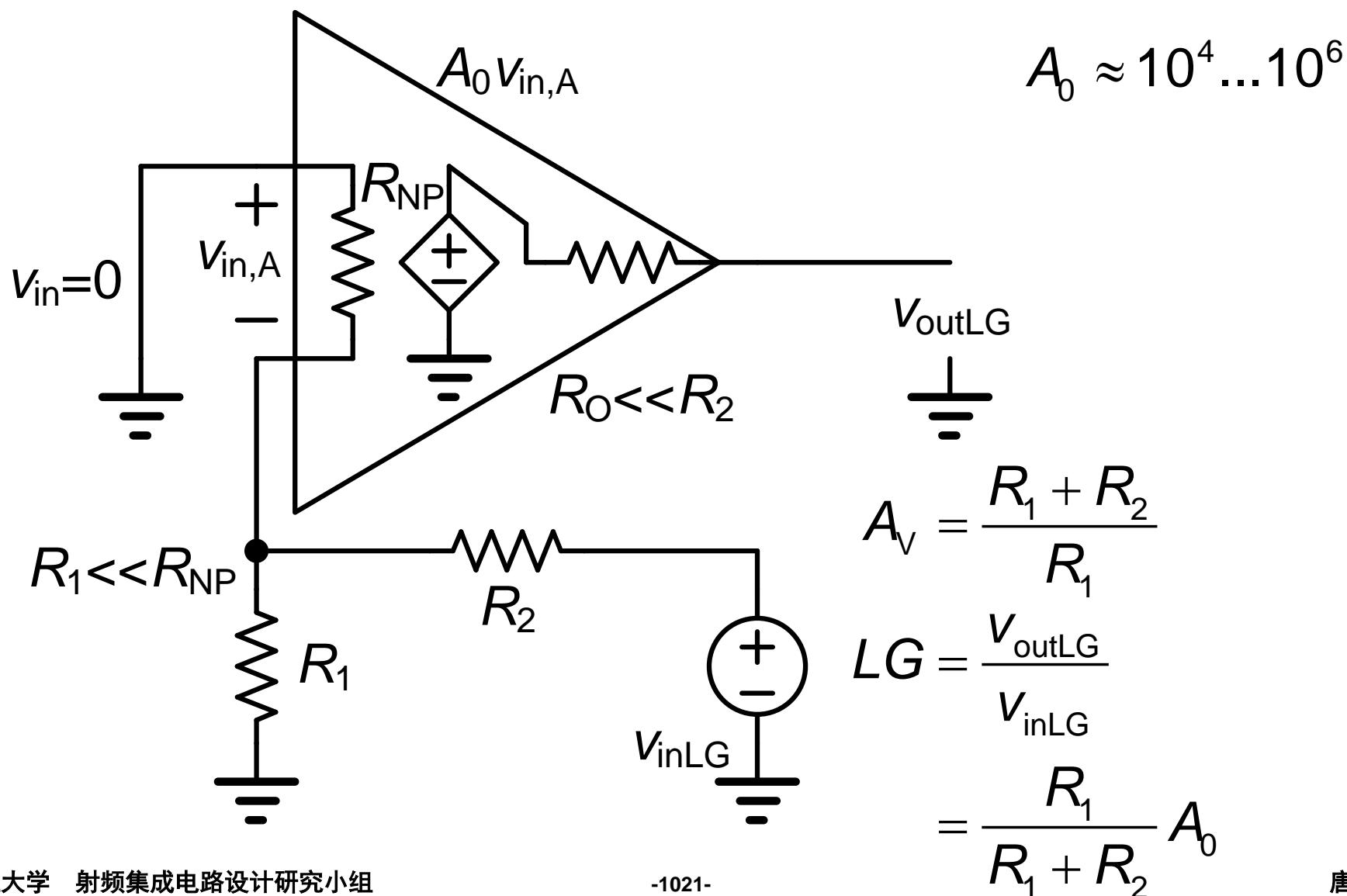


串联—并联反馈：输入阻抗

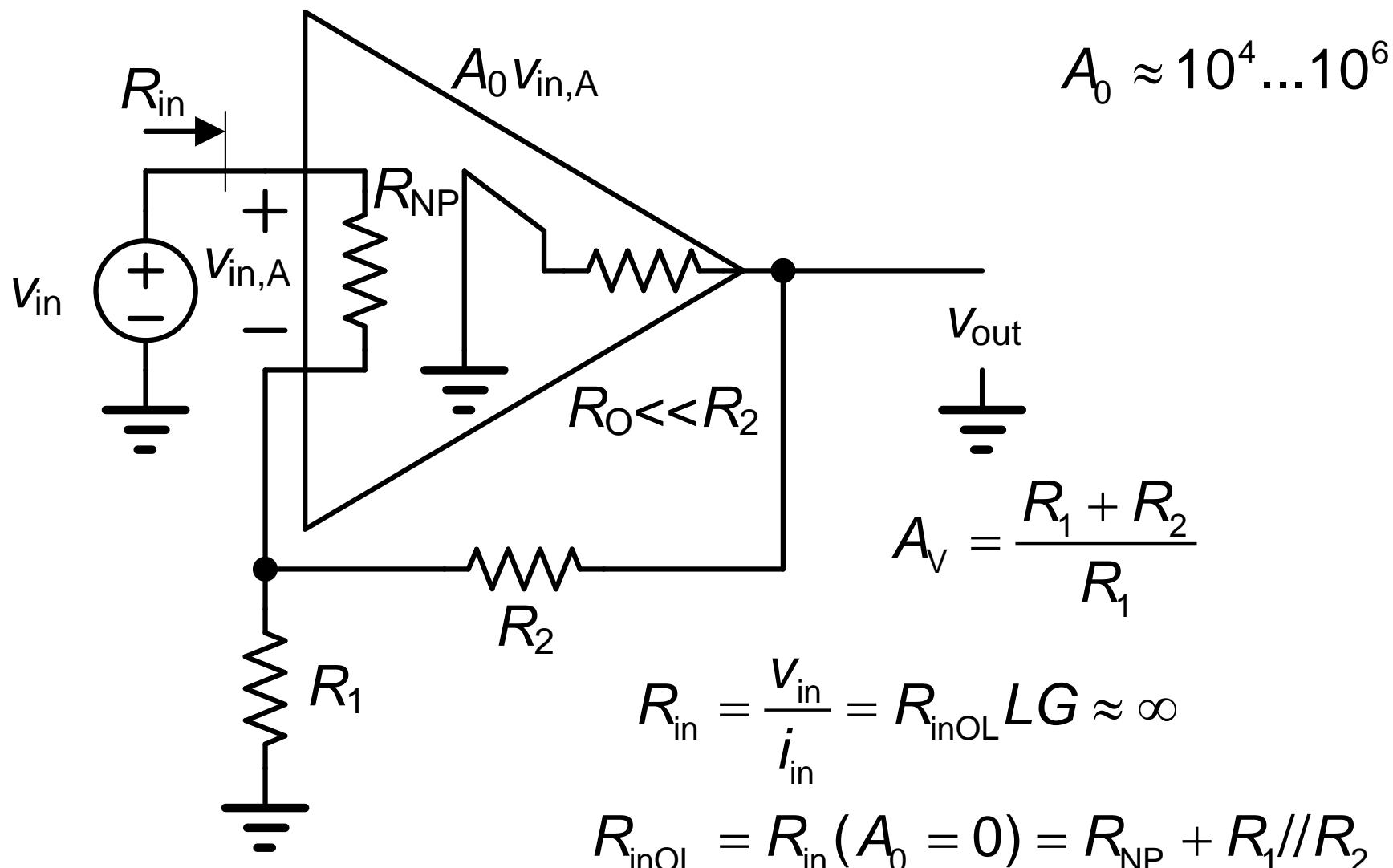

串联—并联反馈：输出阻抗

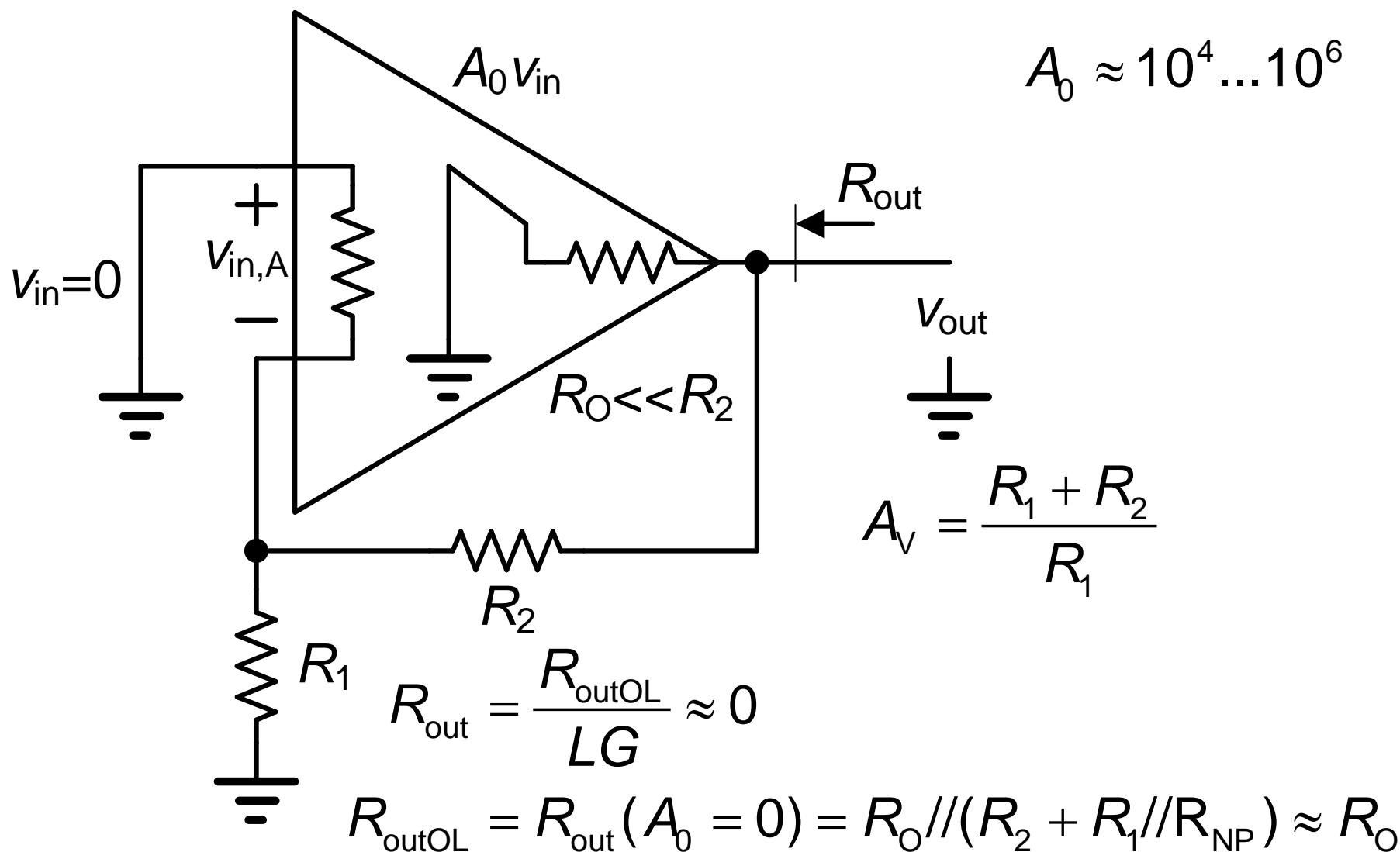

串联—并联反馈：环路增益

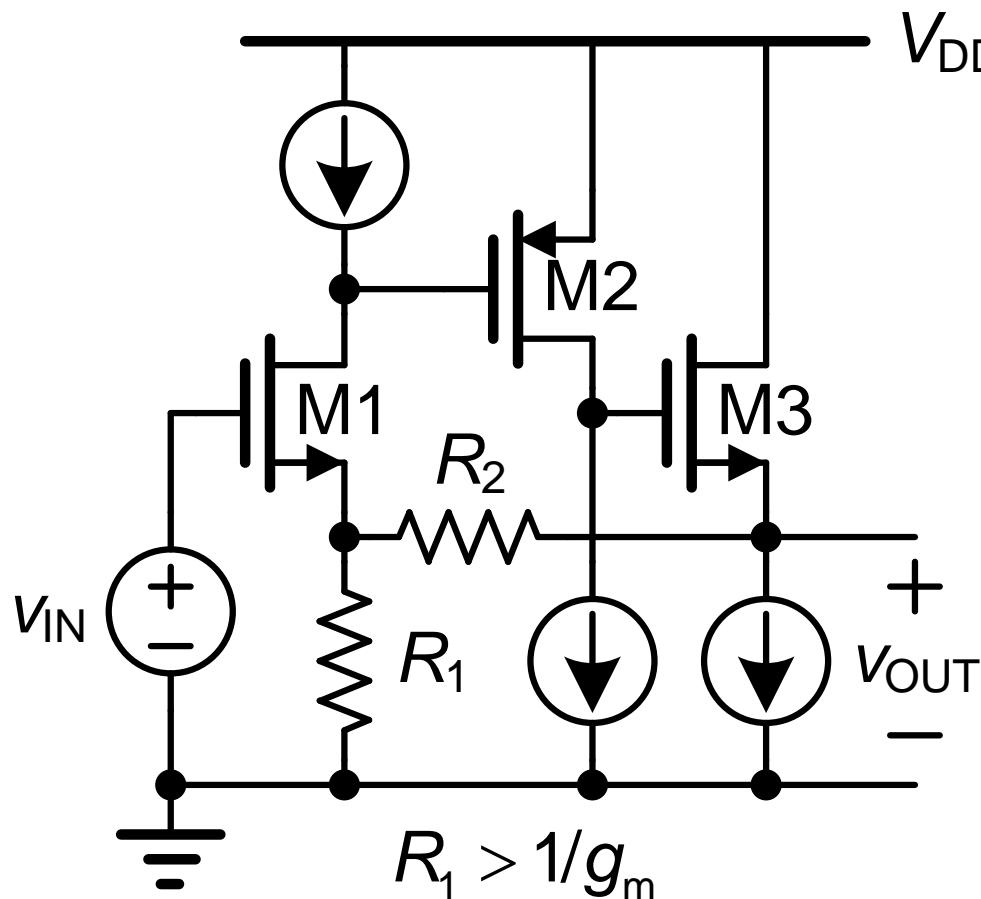


$$A_v = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$


$$\angle G = ?$$

串联—并联反馈：串联输入


$$R_L < r_{DS}$$

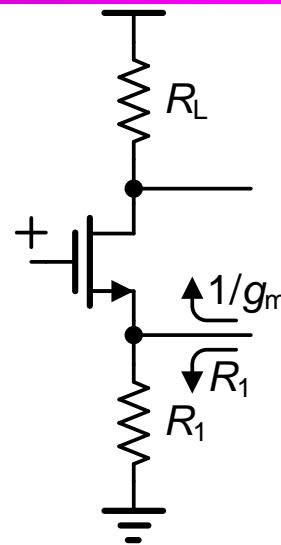

$$R_1 > 1/g_m$$

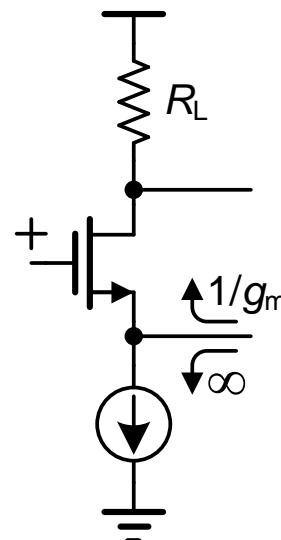


$$R_{in} \approx 1/g_m$$

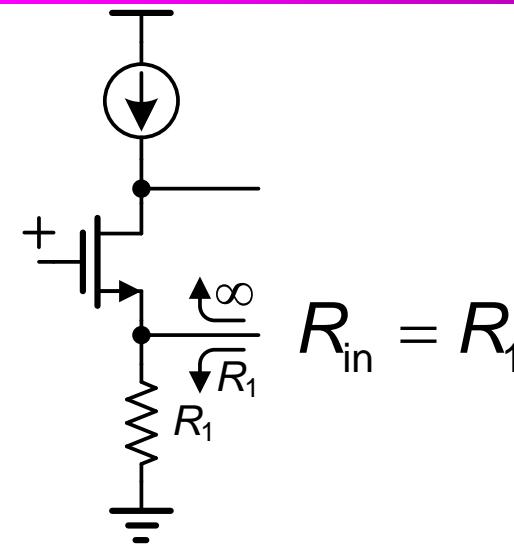

$$R_{in} = R_1$$


$$R_{in} = 1/g_m$$

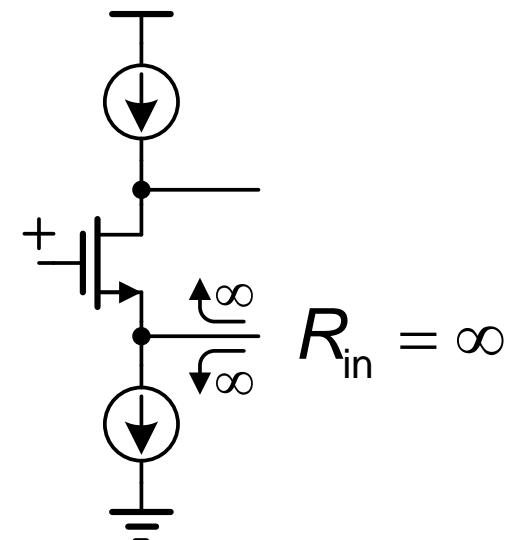

$$R_{in} = \infty$$

串联—并联反馈：增益输入级


$$R_L < r_{DS}$$

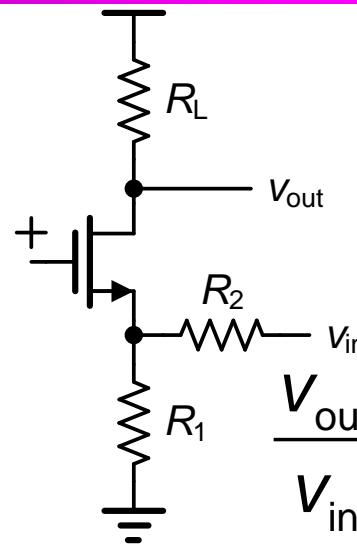


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_L}{R_2}$$

$$R_2 > 1/g_m$$


$$R_1 > 1/g_m$$

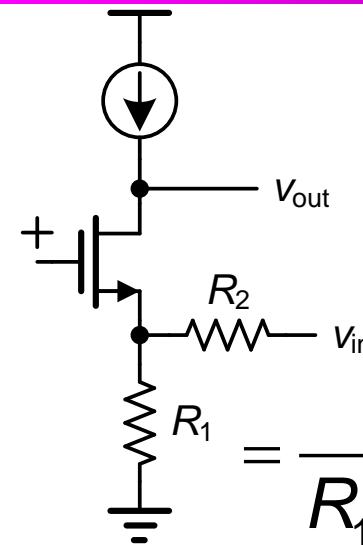

$$= \frac{R_1}{R_1 + R_2} g_m r_{DS}$$

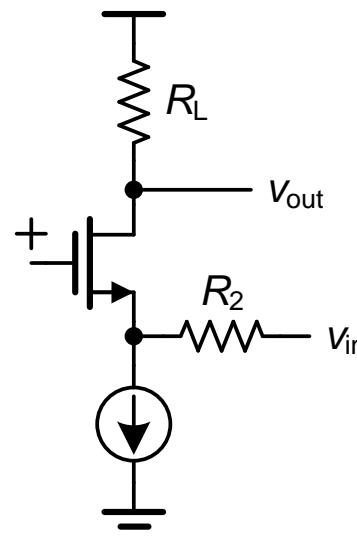


$$= \frac{R_L}{R_2}$$

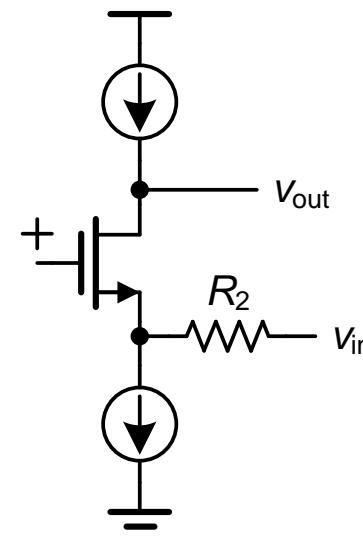

$$= g_m r_{DS}$$

串联—并联反馈：输入与输出阻抗

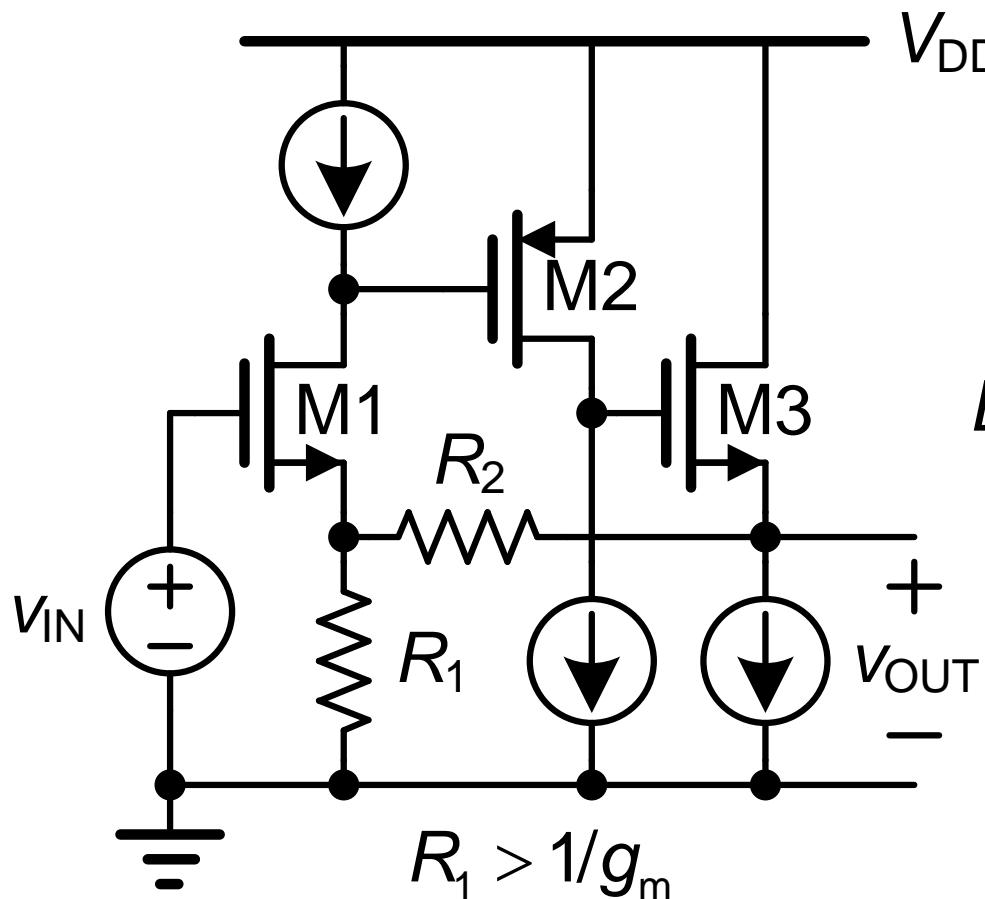


$$A_v = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$LG = g_{m1} r_{DS1} g_{m2} r_{DS2} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$R_{in} \approx \infty$$

$$R_{out} = \frac{1/g_{m3}}{LG} \approx 0$$

串联—并联反馈：环路增益

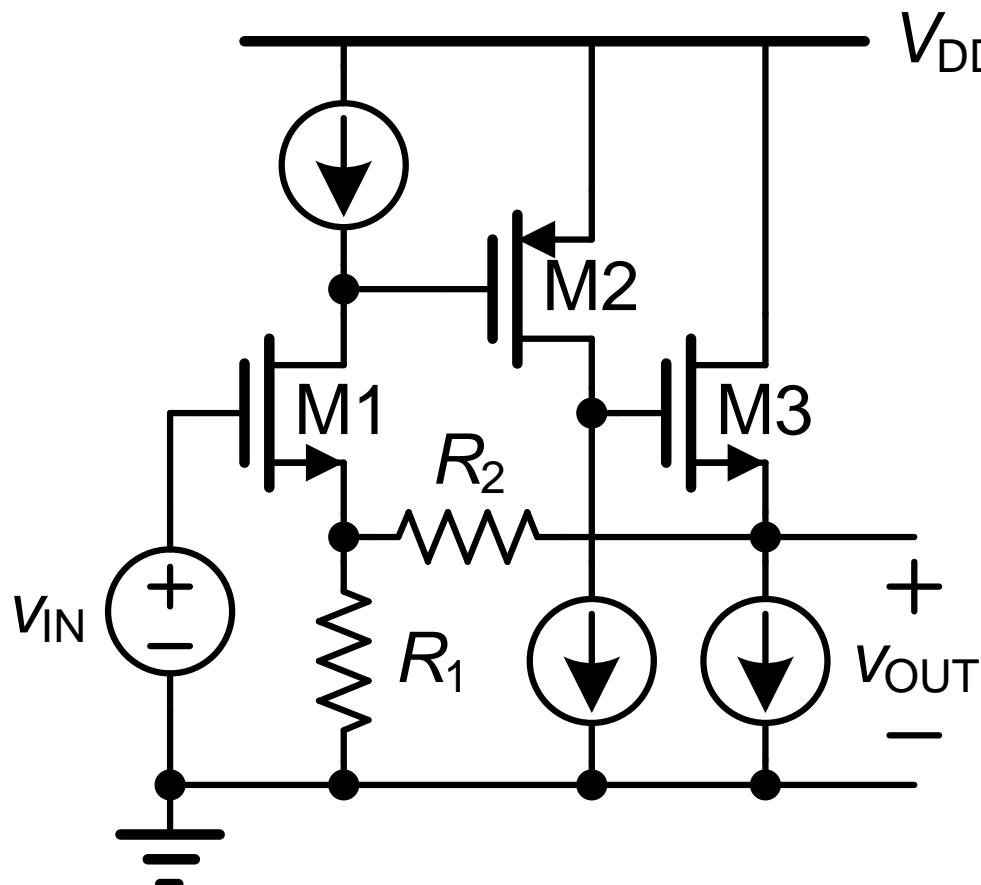


$$LG = g_{m2} r_{DS2} \frac{R_L}{R_2}$$

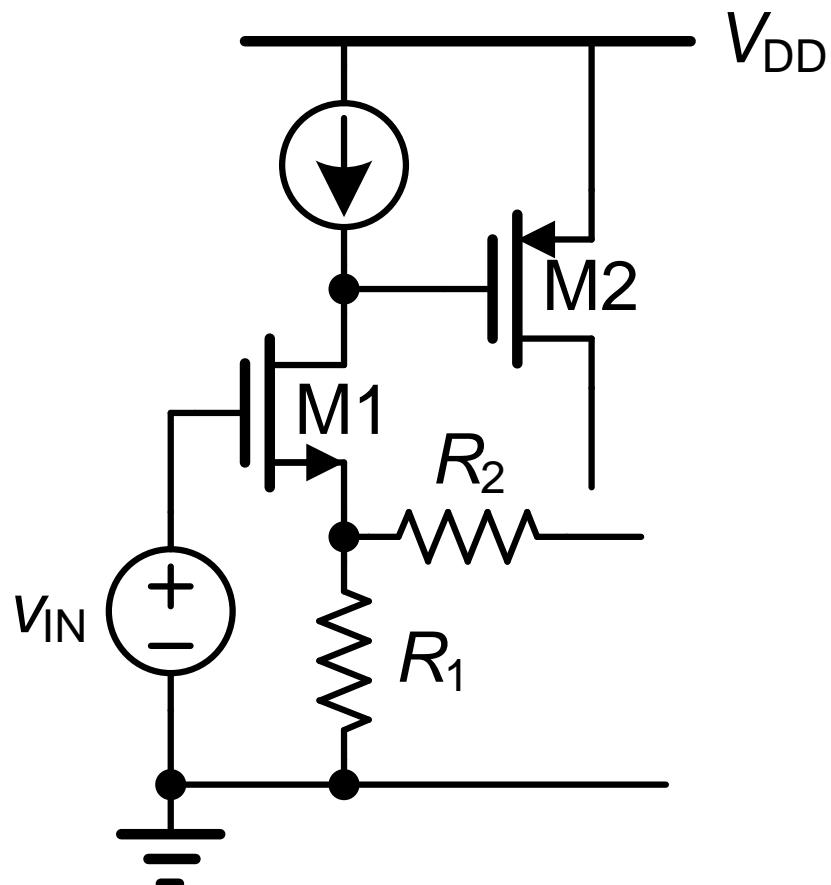

$$LG = g_{m1} r_{DS1} g_{m2} r_{DS2} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

串联—并联反馈：输出负载效应

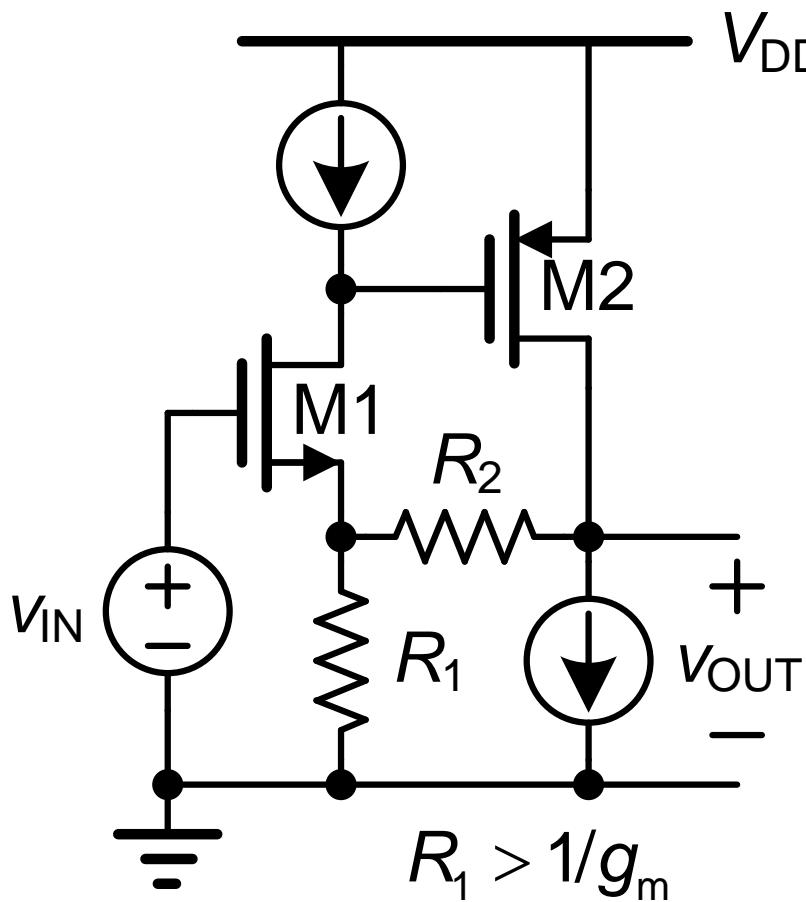

$$A_v = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$LG =$$


$$g_{m1} r_{DS1} g_{m2} \frac{r_{DS2} R_1}{R_1 + R_2 + r_{DS2}}$$

$$R_{in} \approx \infty$$

$$R_{out} = \frac{(R_1 + R_2) // r_{DS2}}{LG} \approx 0 ??$$

输出负载: $R_2 \approx r_{DS2}$

串联—并联反馈：接R的输出负载

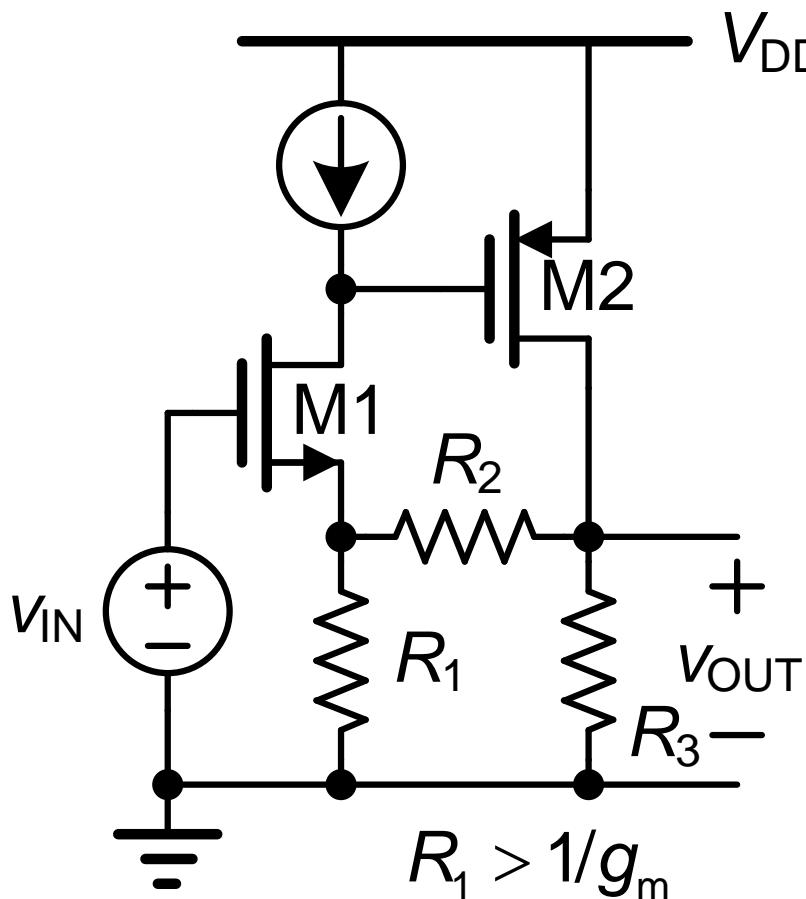

$$A_v = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$LG =$$


$$g_{m1} r_{DS1} g_{m2} \frac{(r_{DS2}/\parallel R_3) R_1}{R_1 + R_2 + r_{DS2}/\parallel R_3}$$

$$R_{in} \approx \infty$$

$$R_{out} = \frac{(R_1 + R_2)/\parallel r_{DS2}/\parallel R_3}{LG} \approx 0 ??$$

输出负载: $R_2 \approx R_3 \approx r_{DS2}$

BiCMOS 串联—并联

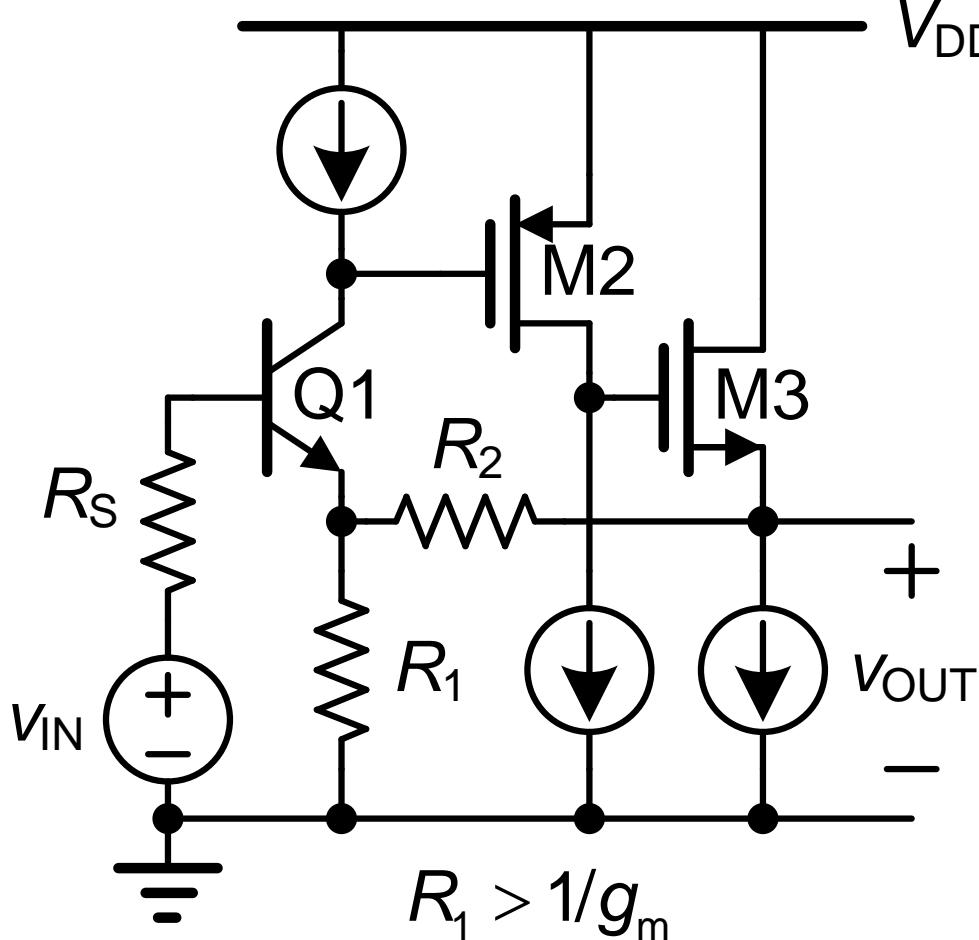

输入负载: $R_{in} < \infty$

$$A_v = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$


$$LG = g_{m1} r_{o1} g_{m2} r_{DS2} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$R_{in} = R_{inOL} LG \approx \infty$$

$$R_{inOL} = r_{\pi1} + \beta(R_1 // R_2)$$

$$R_{out} = \frac{1/g_{m3}}{LG} \approx 0$$

接电阻的串联—并联反馈

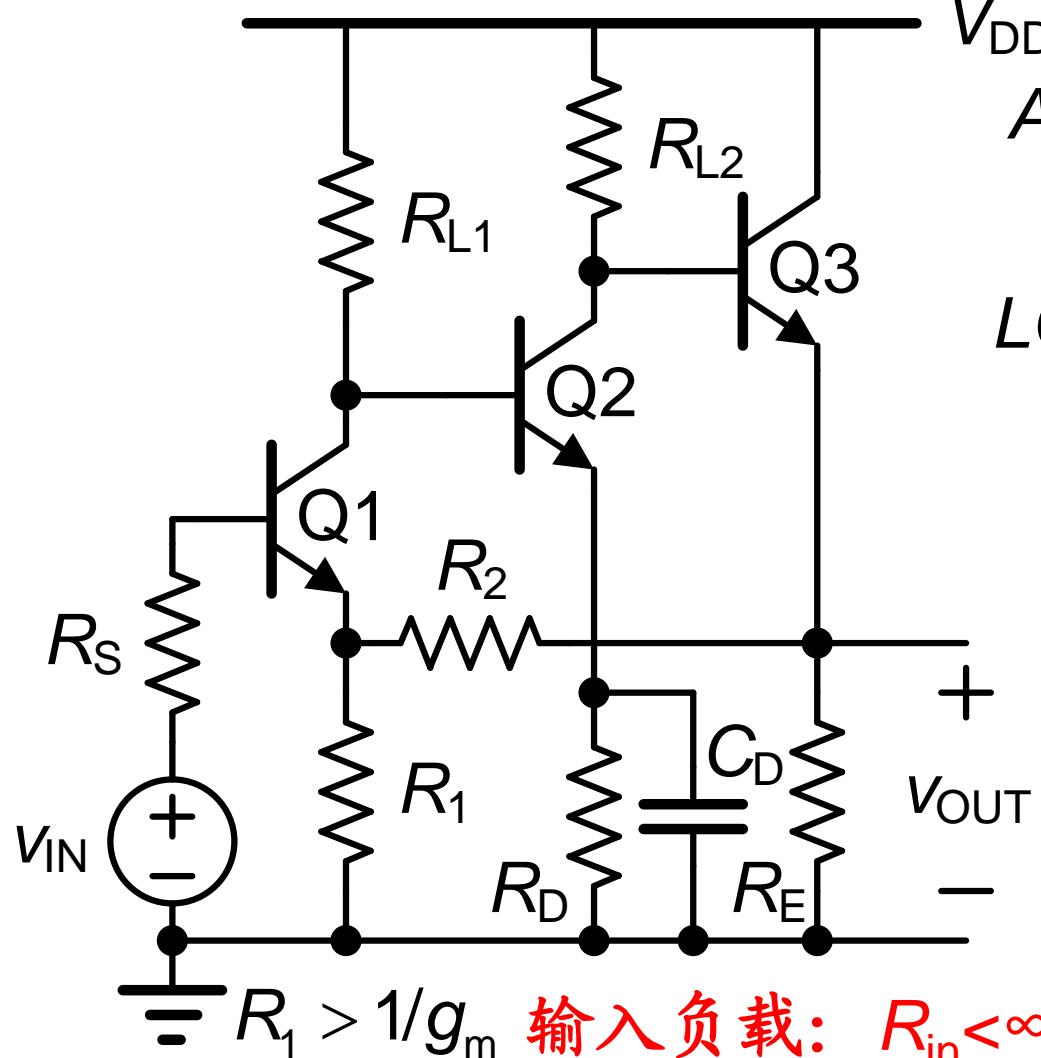

$$A_v = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$LG = \frac{R_{L1}/r_{\pi2}}{R_2} g_{m2} r_{o2} \frac{R_{L2}}{R_{L2} + r_{o2}}$$

$$R_{in} = R_{inOL} LG \approx \infty$$

$$R_{inOL} = r_{\pi1} + \beta(R_1//R_2)$$


$$R_{out} = \frac{R_{outOL}}{LG} \approx 0$$

$$R_{outOL} = \frac{1}{g_{m3}} + \frac{R_{L2}/r_{o2}}{\beta}$$

目录

- 定义
- 电压放大器的串联-并联反馈
- 跨导放大器的串联-串联反馈

串联—串联反馈：增益

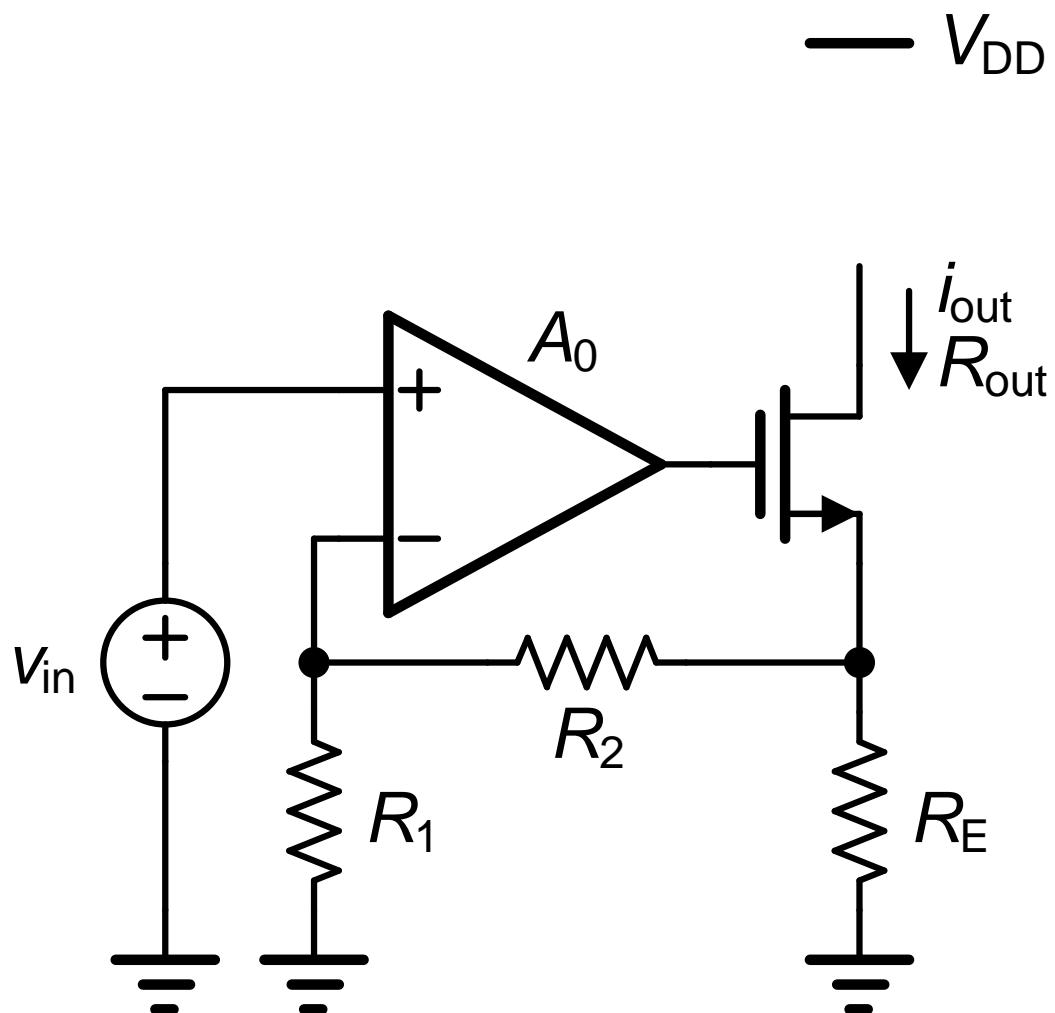

$$LG = A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$A_{GOL} = A_0 \frac{1}{R_{E12}}$$

$$A_G = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{R_{E12}}$$

$$= \frac{R_1 + R_2 + R_E}{R_1} \frac{1}{R_E}$$

$$R_{E12} = R_E // (R_1 + R_2)$$

串联—串联反馈：输入和输出电阻

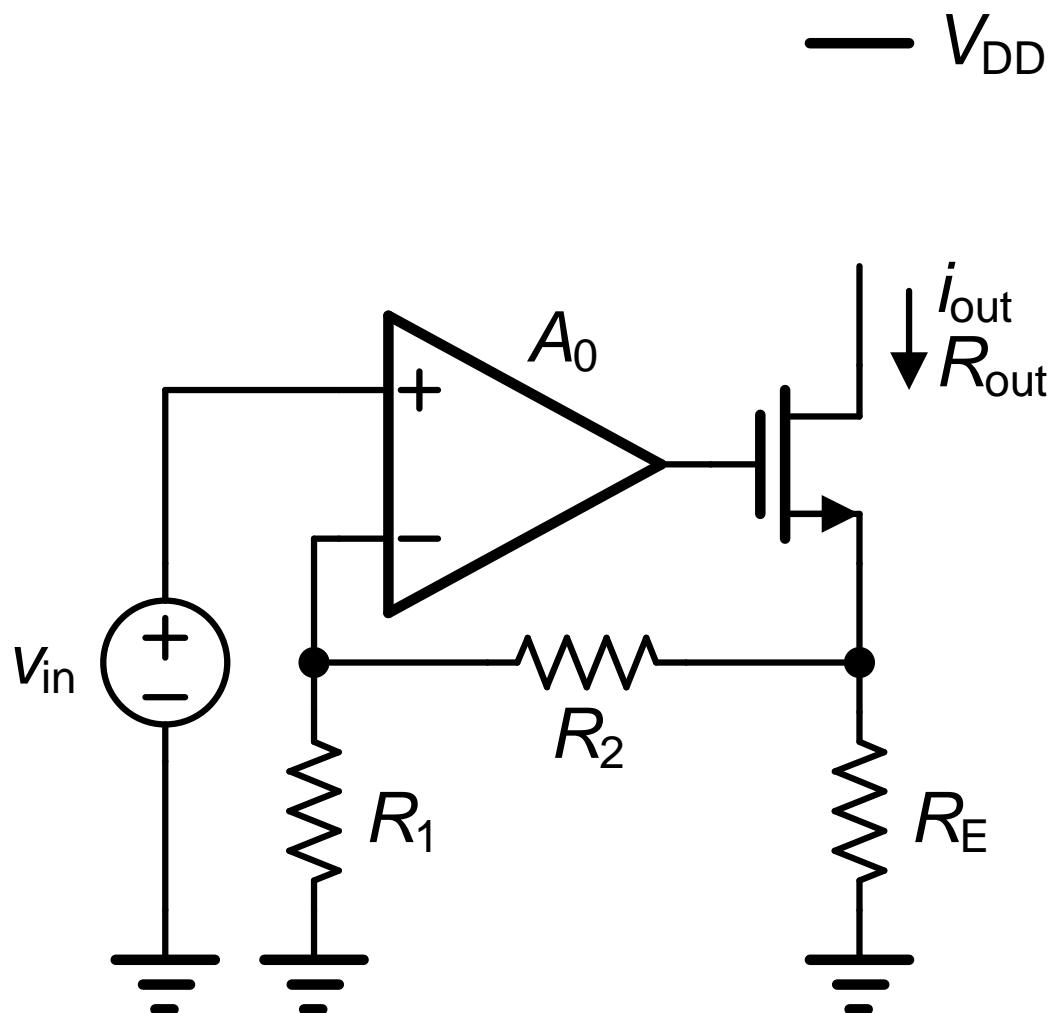

$$LG = A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$R_{in} \approx \infty$$

$$R_{outOL} = r_{DS}(1 + g_m R_{E12})$$

$$R_{out} = R_{OUTOL} \quad LG \approx \infty$$

$$R_{E12} = R_E // (R_1 + R_2)$$

接 R_L 负载的串联—串联反馈

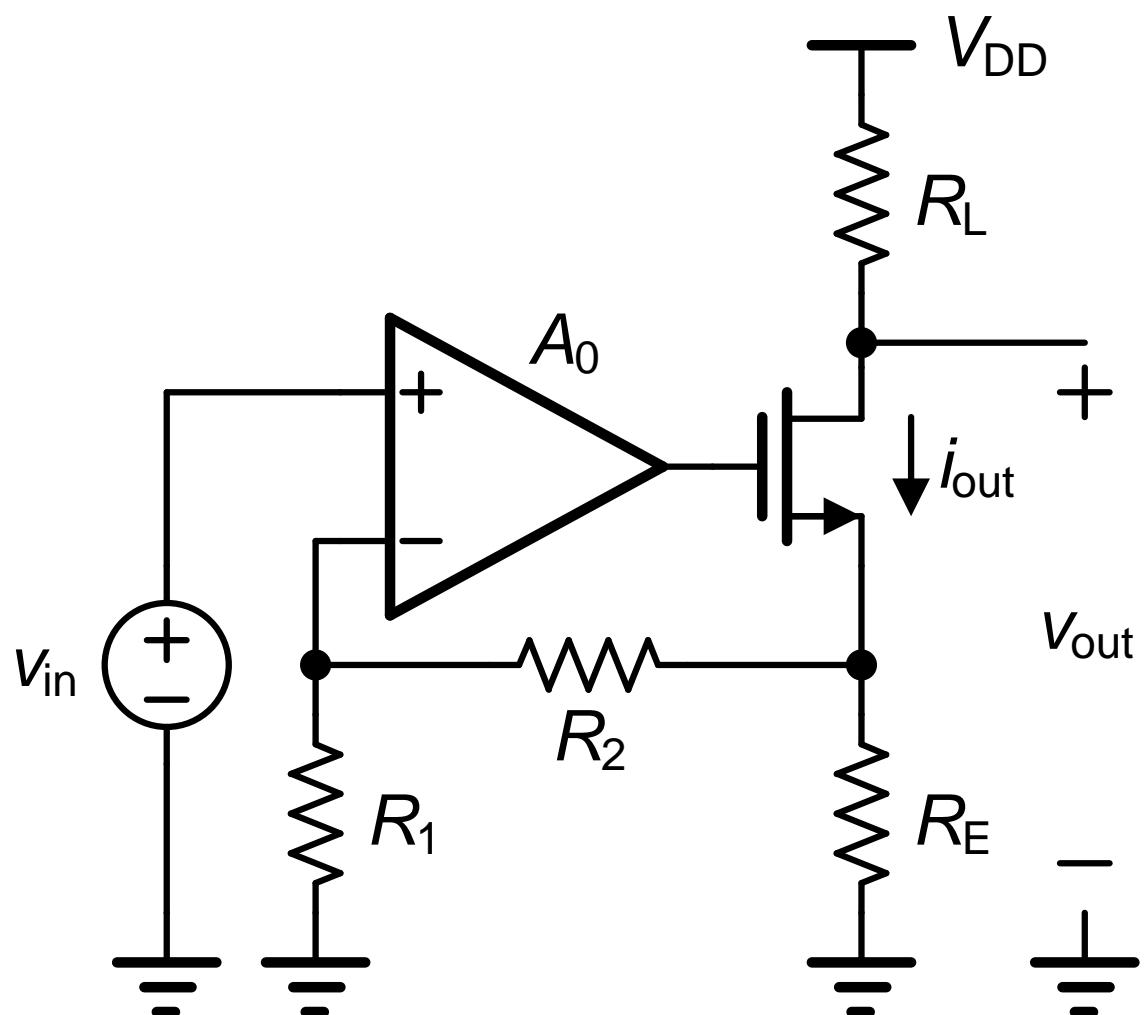

$$A_G = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{R_{E12}}$$

$$A_V = -\frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{R_L}{R_{E12}}$$

$$= -\frac{R_1 + R_2 + R_E}{R_1} \frac{R_L}{R_E}$$


$$R_{in} \approx \infty$$

$$R_{out} = R_L$$

$$R_{E12} = R_E // (R_1 + R_2)$$

理想电流源

— V_{DD}

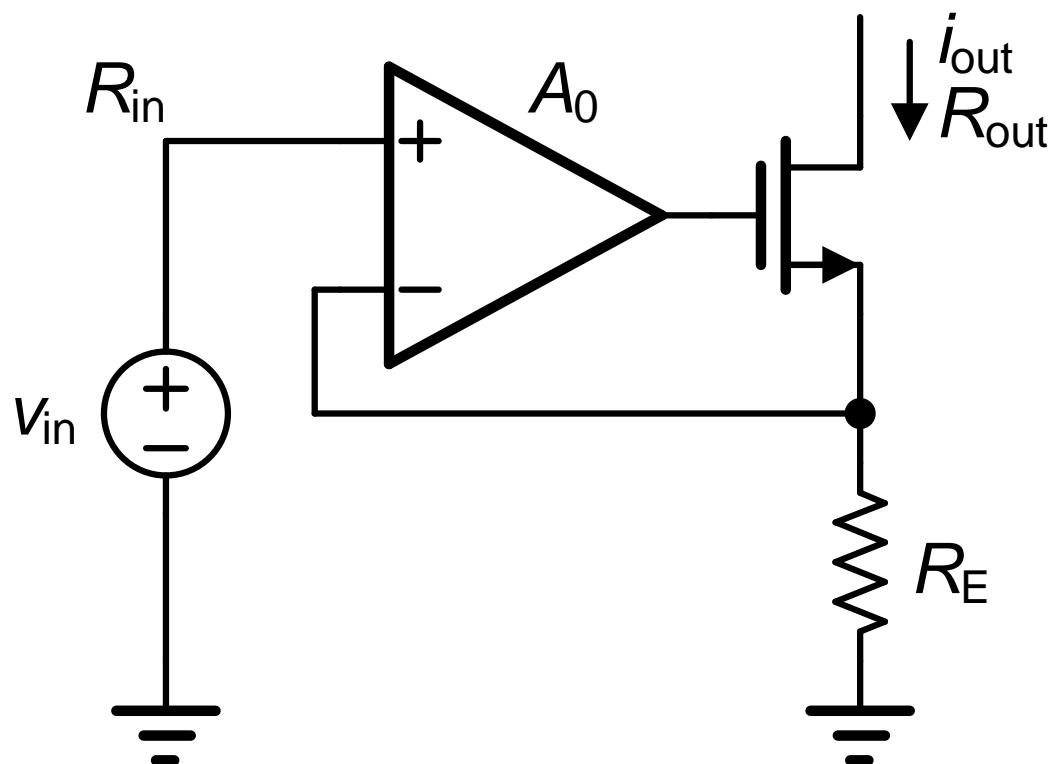

$$i_{out} = \frac{V_{in}}{R_E}$$


$$LG = A_0$$

$$R_{in} \approx \infty$$

$$R_{out} = R_{outOL} LG$$

$$R_{outOL} \approx r_{DS}(1 + g_m R_E)$$

串联—串联反馈：双输出

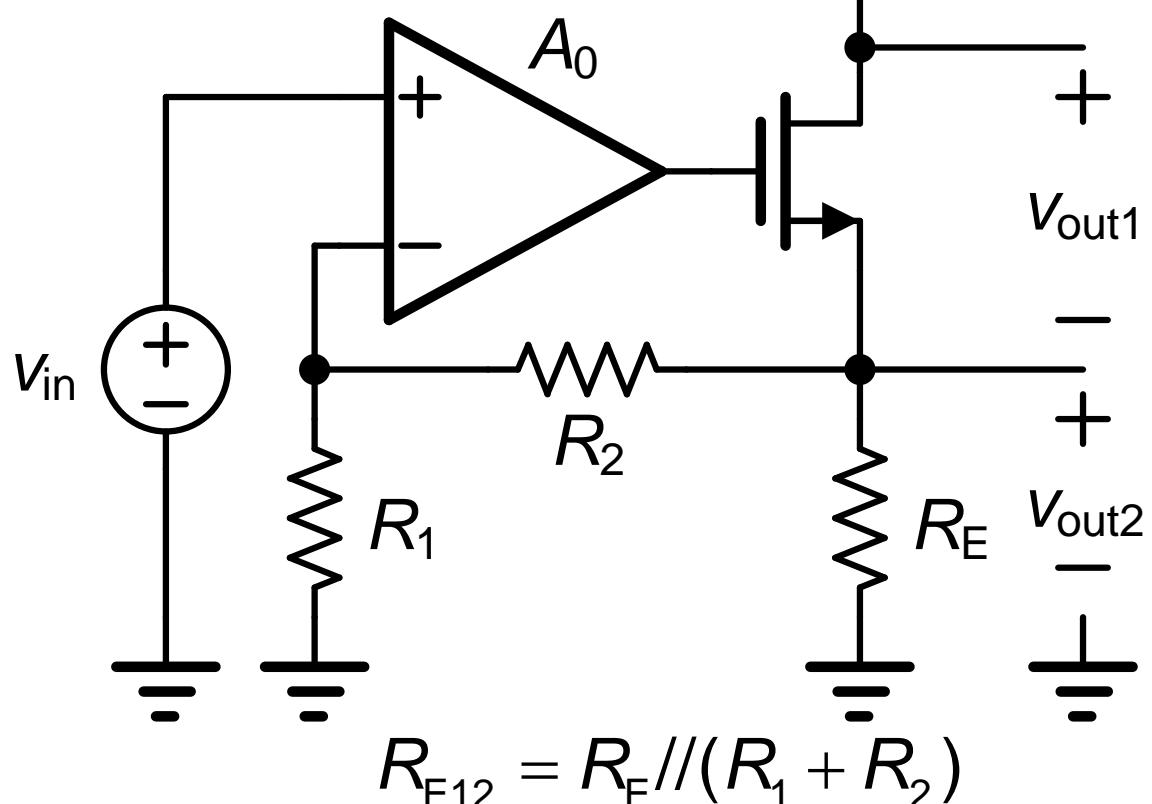

$$A_{V1} = -\frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{R_L}{R_{E12}}$$


$$A_{V2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$LG = A_0 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$R_{out1} = R_L$$

$$R_{out2} = \frac{1/g_m}{LG}$$

接电流源负载的串联—串联反馈

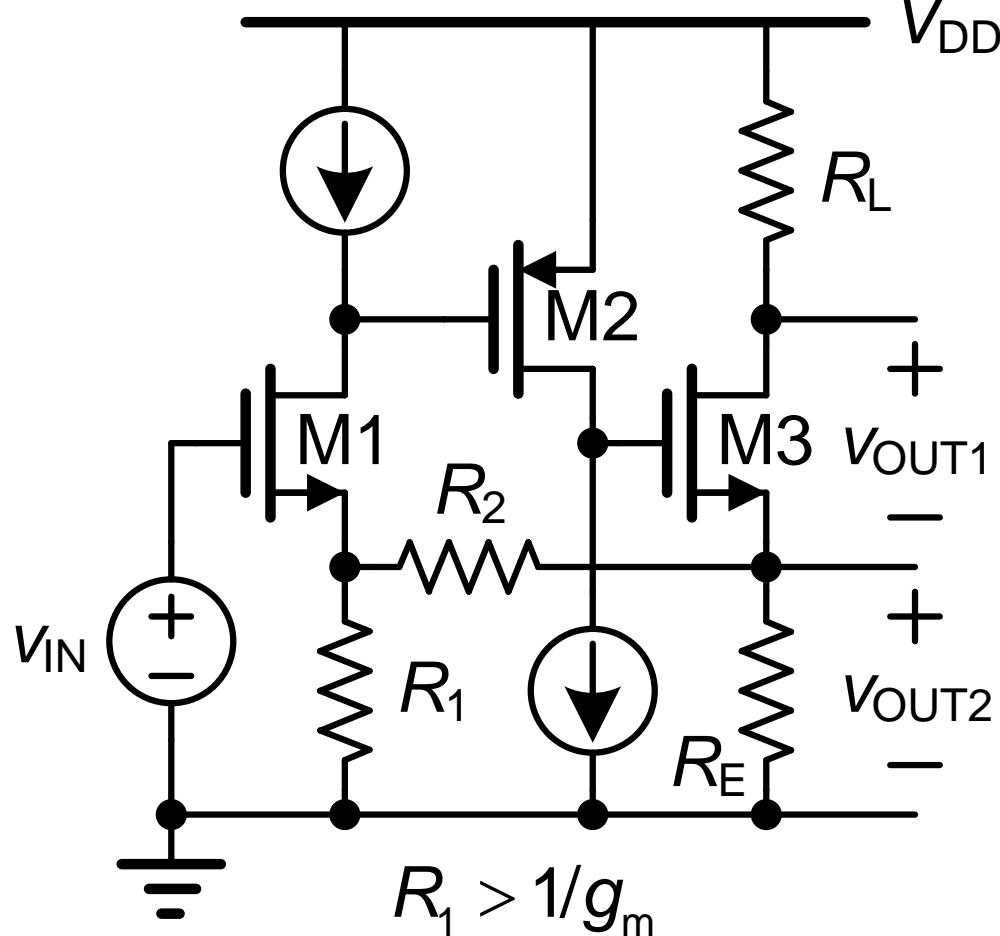

$$R_{E12} = R_E // (R_1 + R_2)$$

$$A_{V1} = -\frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{R_L}{R_{E12}}$$

$$A_{V2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$LG = A_1 A_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$A_i = g_{mi} r_{DSi}$$

$$R_{in} \approx \infty$$

$$R_{out1} = R_L$$

$$R_{out2} = \frac{1/g_{m2}}{LG} \approx 0$$

接电阻负载的串联—串联反馈

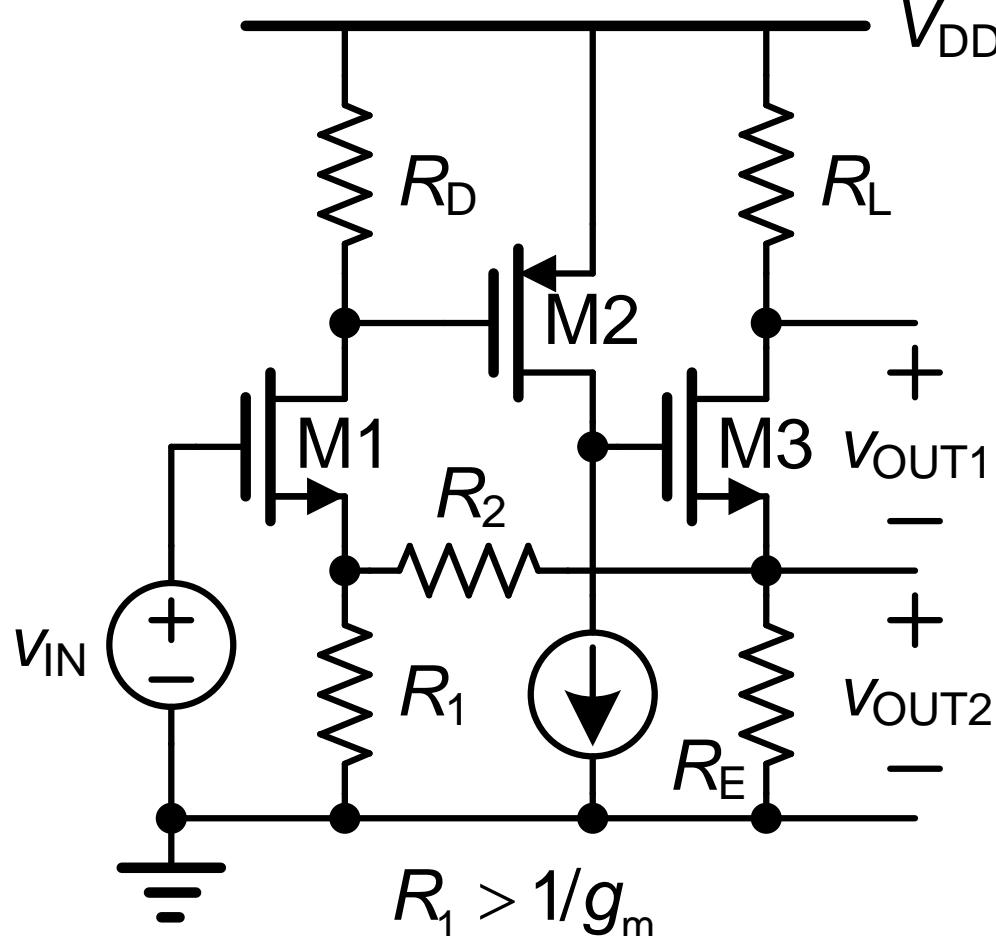

$$R_{E12} = R_E // (R_1 + R_2)$$

$$A_{V1} = -\frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{R_L}{R_{E12}}$$

$$A_{V2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$


$$LG = g_{m2} r_{DS2} \frac{R_D}{R_2}$$

$$R_{in} \approx \infty$$

$$R_{out1} = R_L$$

$$R_{out2} = \frac{1/g_{m2}}{LG} \approx 0$$

三极管并联—并联反馈

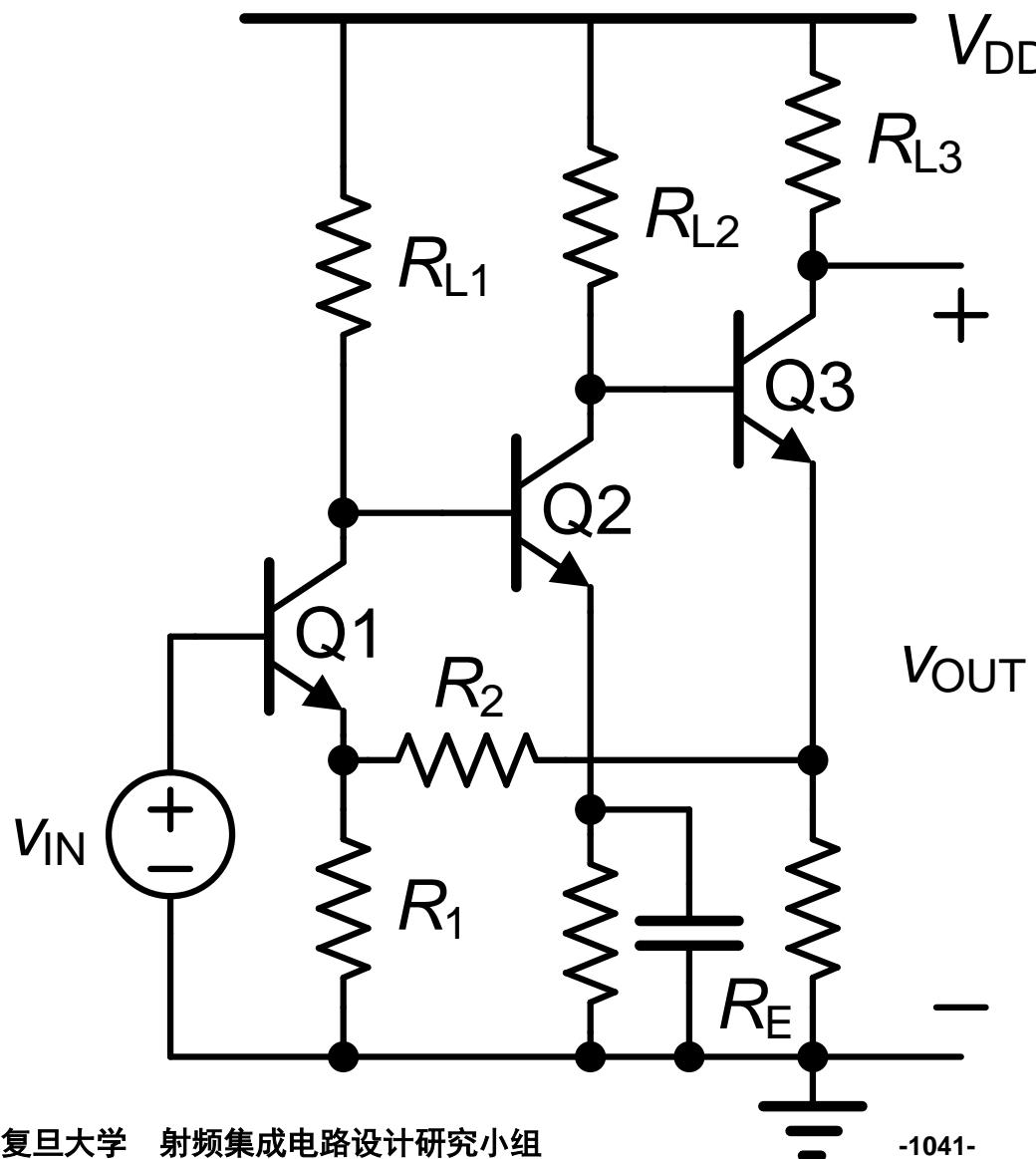

$$A_V = -\frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{R_{L3}}{R_{E12}}$$

$$R_{E12} = R_E // (R_1 + R_2)$$

$$LG \approx g_{m2}(r_{o2} // R_{L2}) \frac{R_{L1} // r_{\pi2}}{R_2}$$

$$R_{in} = R_{inOL} LG \approx \infty$$

$$R_{inOL} = r_{\pi1} + \beta(R_1 // R_2)$$


$$R_{out} = R_{L3}$$

输入负载: $R_{in} < \infty$

Ref.: Wooley, JSSC Feb.71, 24-34

唐长文

非理想单管反馈

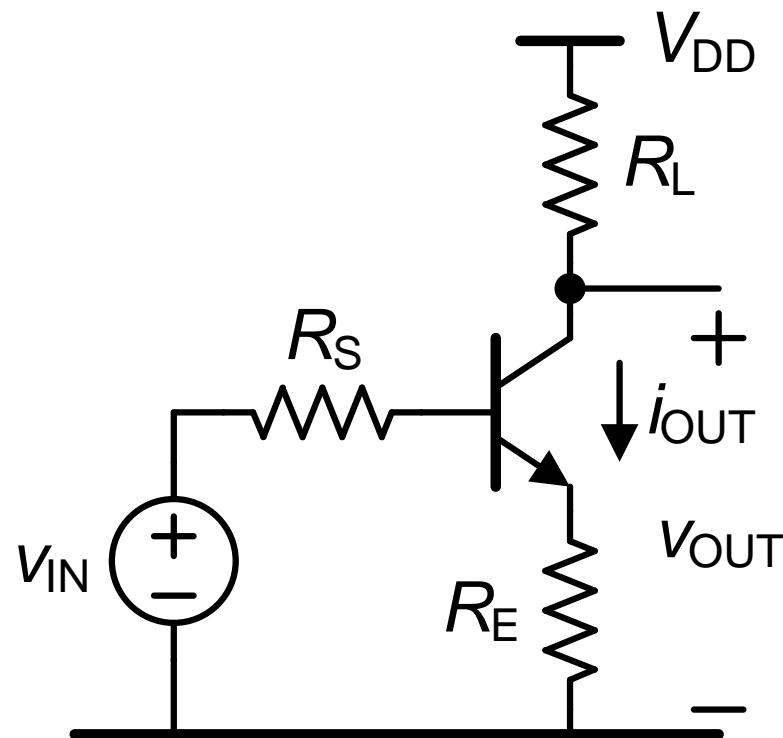

$$A_G \approx \frac{1}{R_E}$$

$$A_v \approx -\frac{R_L}{R_E}$$

$$LG = g_m R_E (\gg 1)$$


$$R_{in} = r_\pi + \beta R_E$$

$$R_{out} = R_L // r_{oL}$$

输出负载: $R_L \approx r_{oL}$ $r_{oL} = r_o(g_m R_E)$

输入负载: $R_S < R_{in}$ $R_{in} = r_\pi + \beta R_E$


利用反馈减小失真

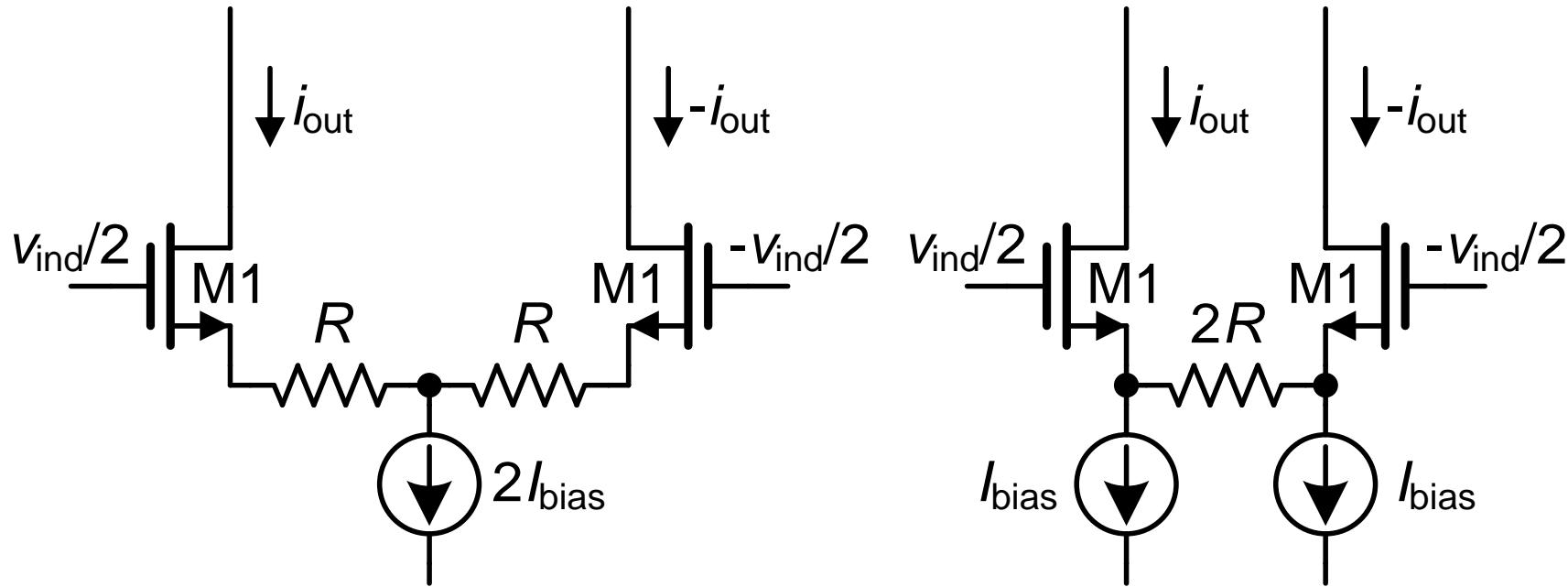

$$LG = g_m R (\gg 1)$$

$$A_G \approx \frac{1}{R}$$


可调反馈

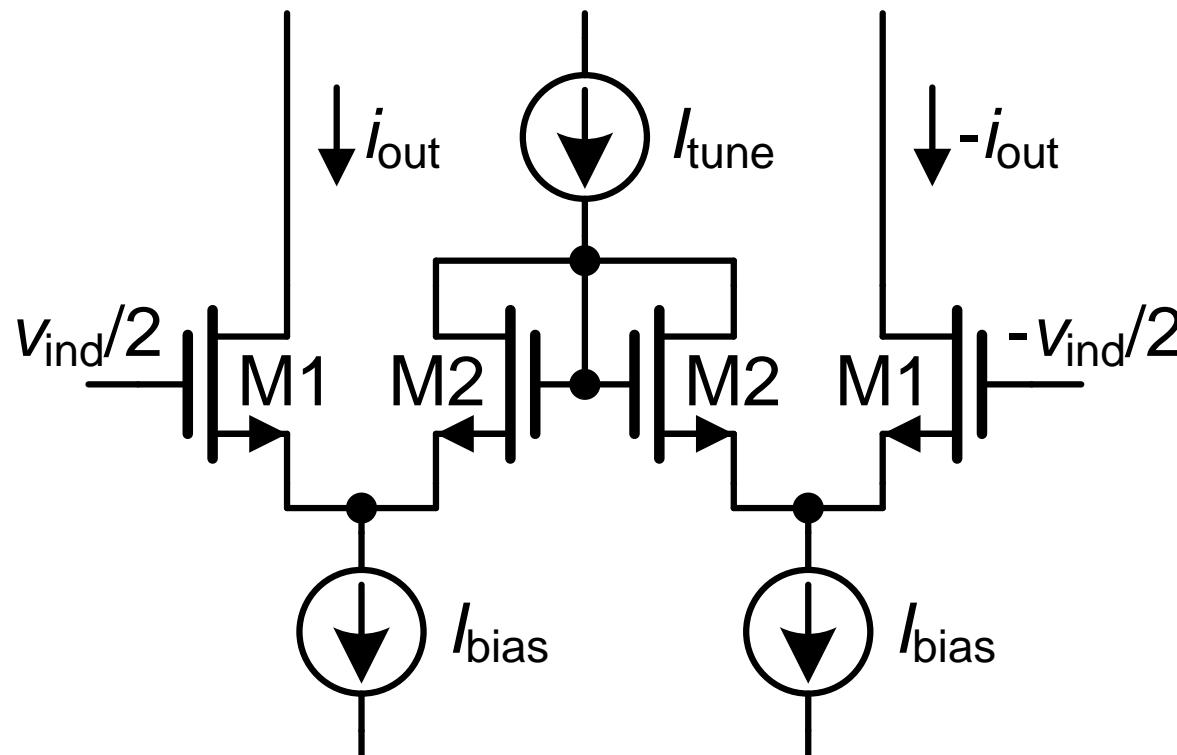


$$LG = g_m R (\gg 1) \quad R = 1/g_{m2} \quad A_G \approx \frac{1}{R}$$

Ref.: Torrance et al CAS Nov.85, 1097-1104

利用反馈减小失真

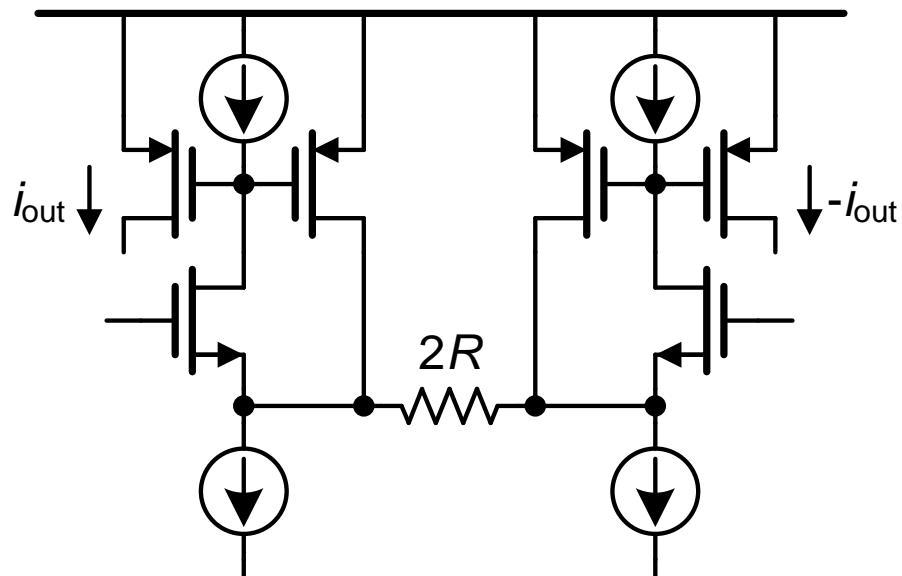


附加局部反馈

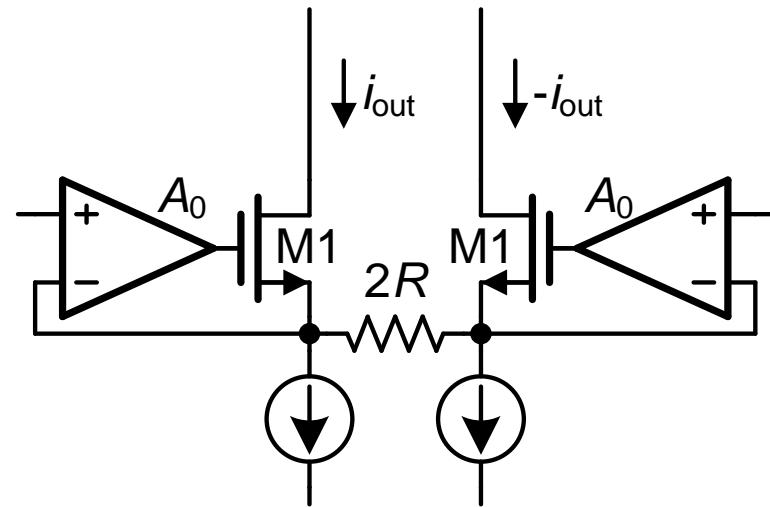

运放构建反馈


低通滤波器

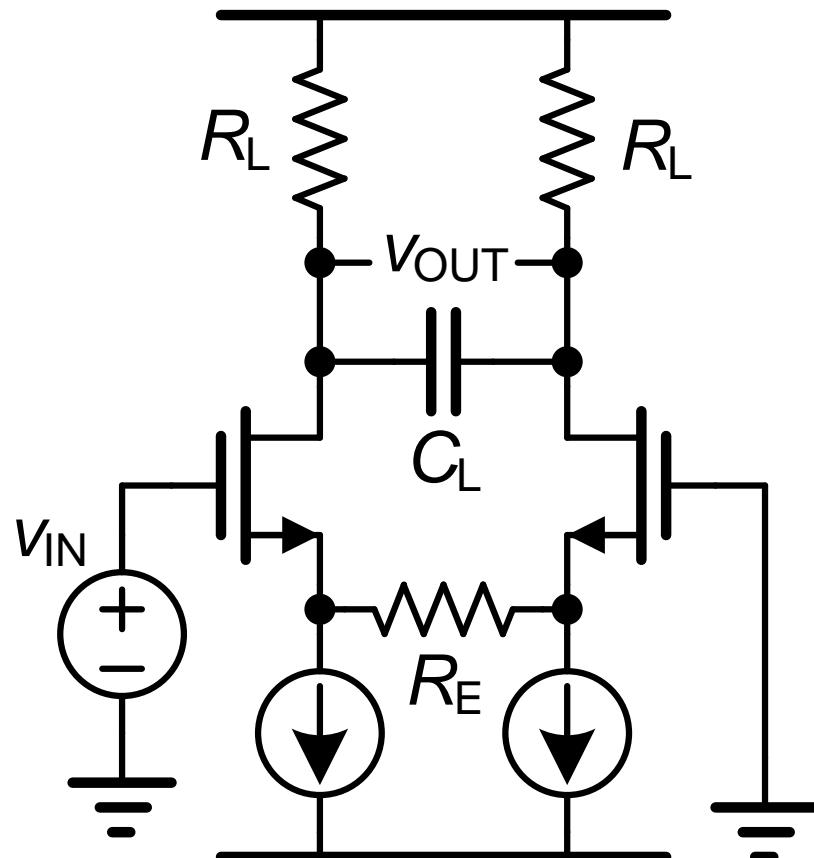


$$A_{V0} = -2R_L // R_E$$

$$A_V = A_{V0} \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$


$$f_p = \frac{1}{2\pi 2R_L C_L}$$

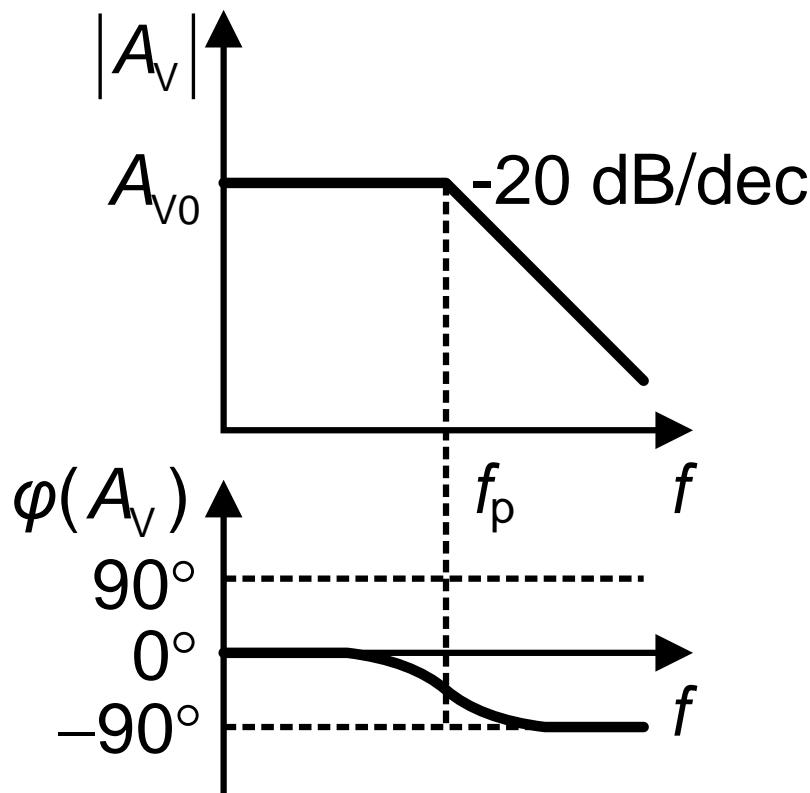


高频提升

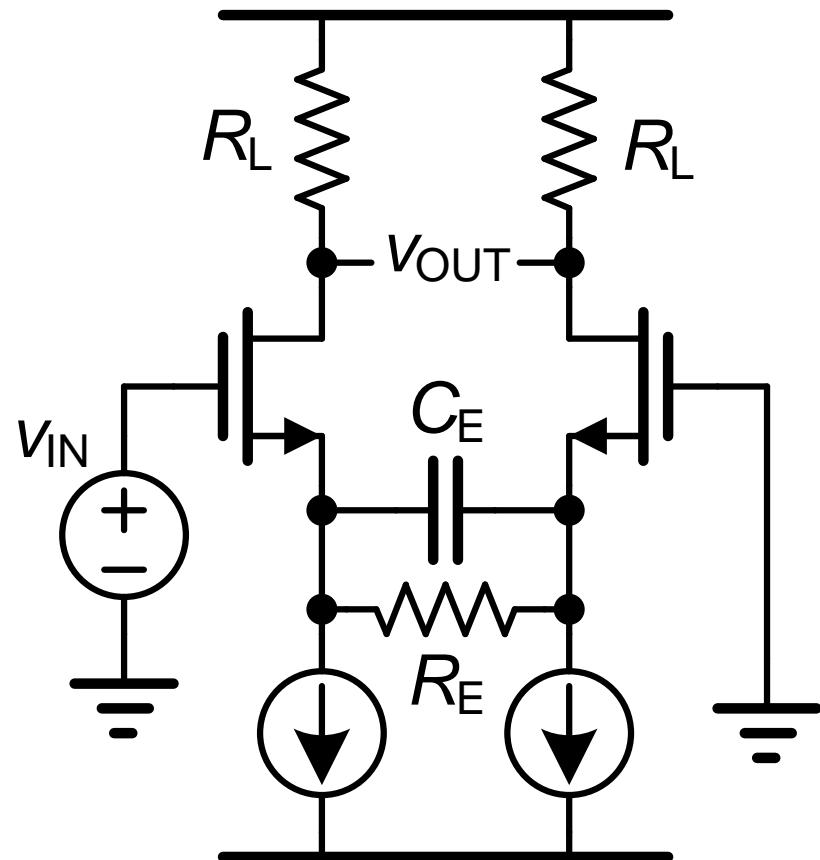
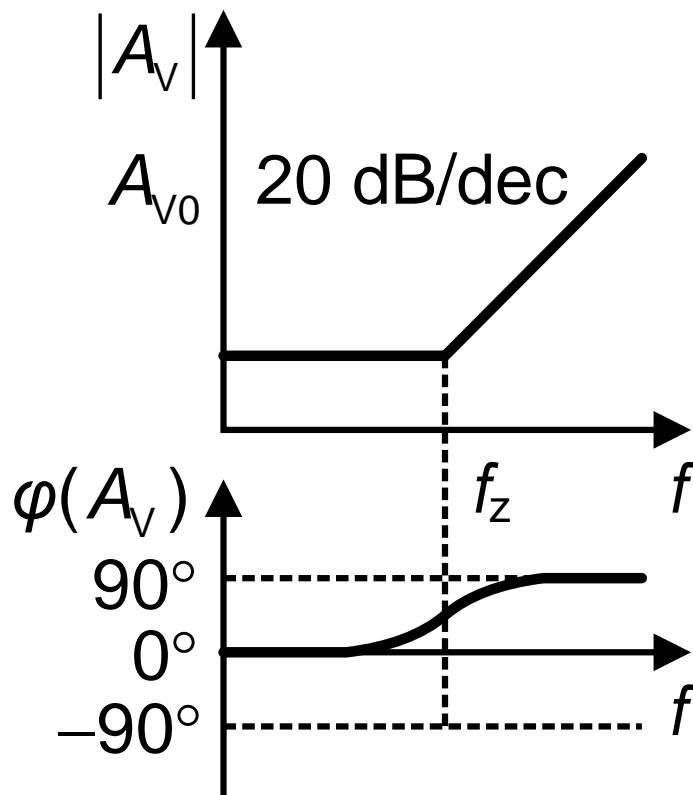
$$A_{V0} = -2R_L // R_E \quad A_V = A_{V0} \left(1 + j \frac{f}{f_z}\right) \quad f_z = \frac{1}{2\pi R_E C_E}$$



双输出的单管反馈

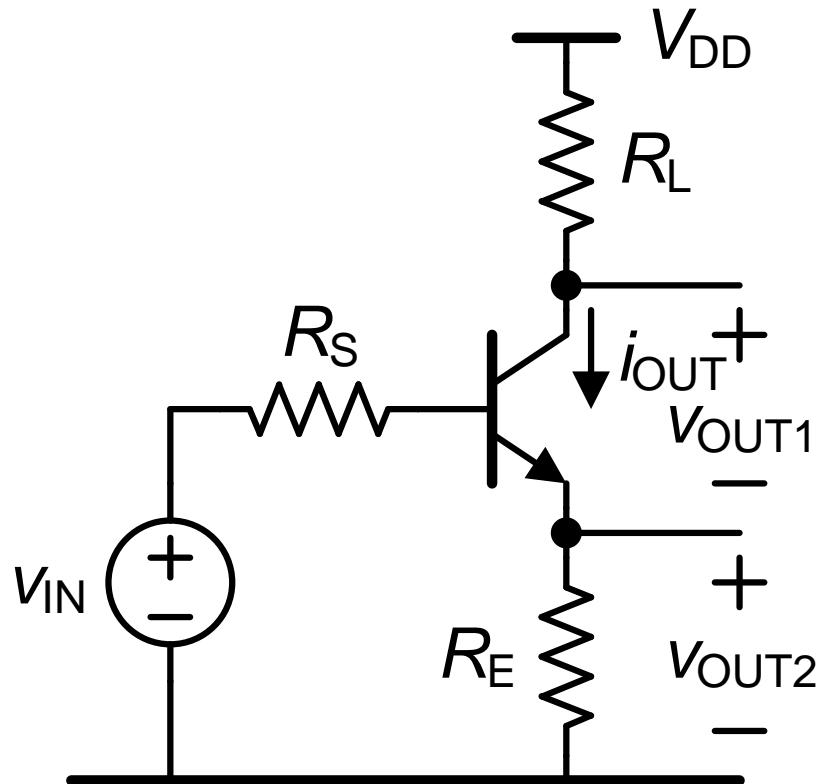

$$A_{V1} \approx -\frac{R_L}{R_E}$$

$$A_{V2} \approx 1$$

$$LG = g_m R_E (\gg 1)$$

$$R_{in} = r_\pi + \beta R_E$$

$$R_{out1} = R_L // r_{oL}$$

$$R_{out2} = 1/g_m + R_S/\beta$$

输出负载: $R_L \approx r_{oL}$ $r_{oL} = r_o(g_m R_E)$

输入负载: $R_S < R_{in}$ $R_{in} = r_\pi + \beta R_E$