

模拟集成电路设计原理 (Principle of Analog Integrated Circuit Design, INF0130025.02)

2014年12月18日

唐长文 教授

zwtang@fudan.edu.cn


<http://rfic.fudan.edu.cn/Courses.htm>

复旦大学/微电子学院/射频集成电路设计研究小组

版权©2014, 版权保留, 侵犯必究

基本晶体管级的噪声性能

信号噪声比和信号噪声失真比

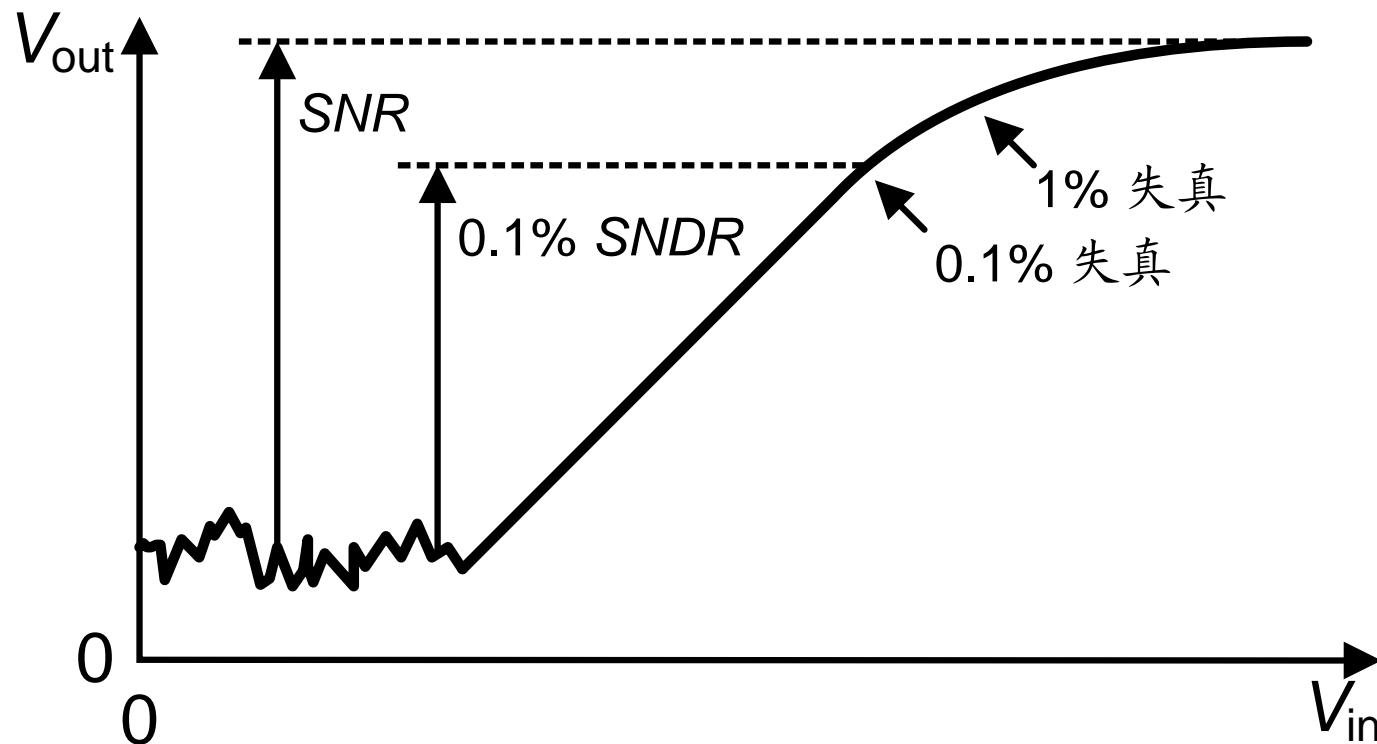

信号噪声比: Signal-to-Noise Ratio

信号噪声失真比: Signal-to-Noise-and-Distortion Ratio


目录

- 噪声定义

- 共源放大器的噪声
- 源极跟随器的噪声
- 共栅放大器的噪声
- 电流镜的噪声
- 差分对的噪声
- 密勒CMOS OTA的噪声
- 容性噪声匹配
- 电压/电流检测器的噪声对比


Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

噪声和时间的关系

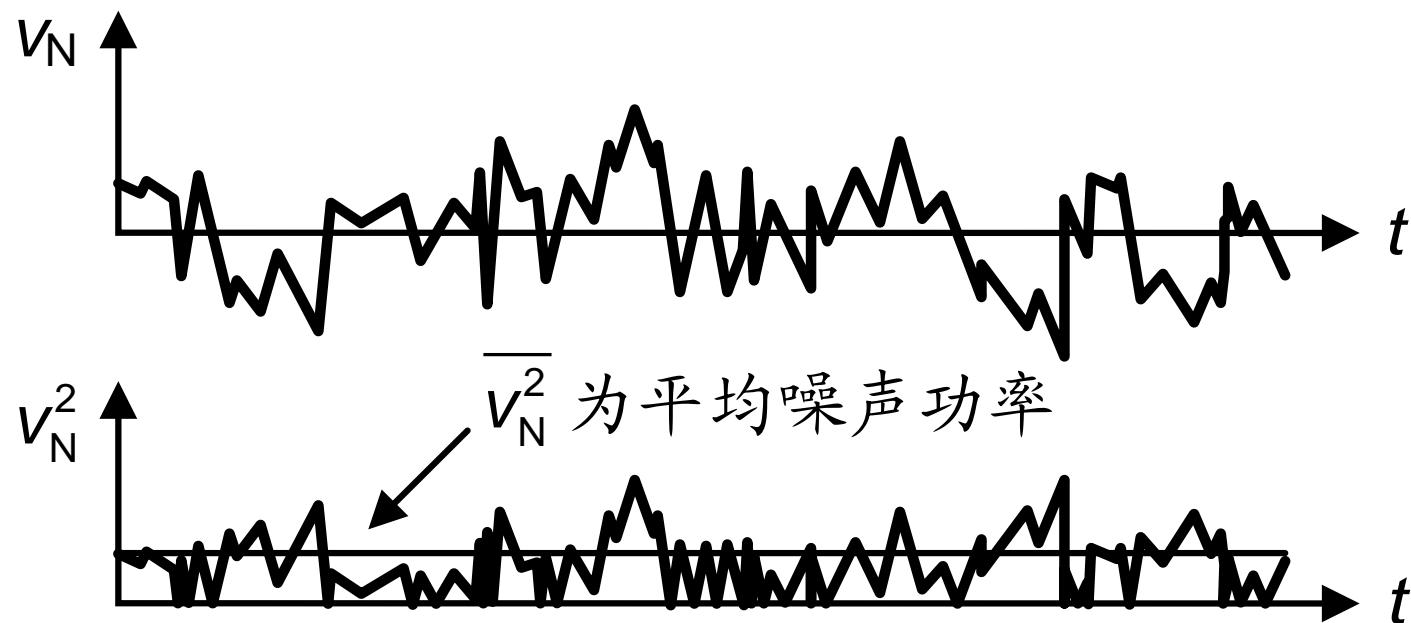

Ref.: Van der Ziel (Prentice Hall 1954, Wiley 1986), Ott (Wiley 1988)


噪声和频率的关系

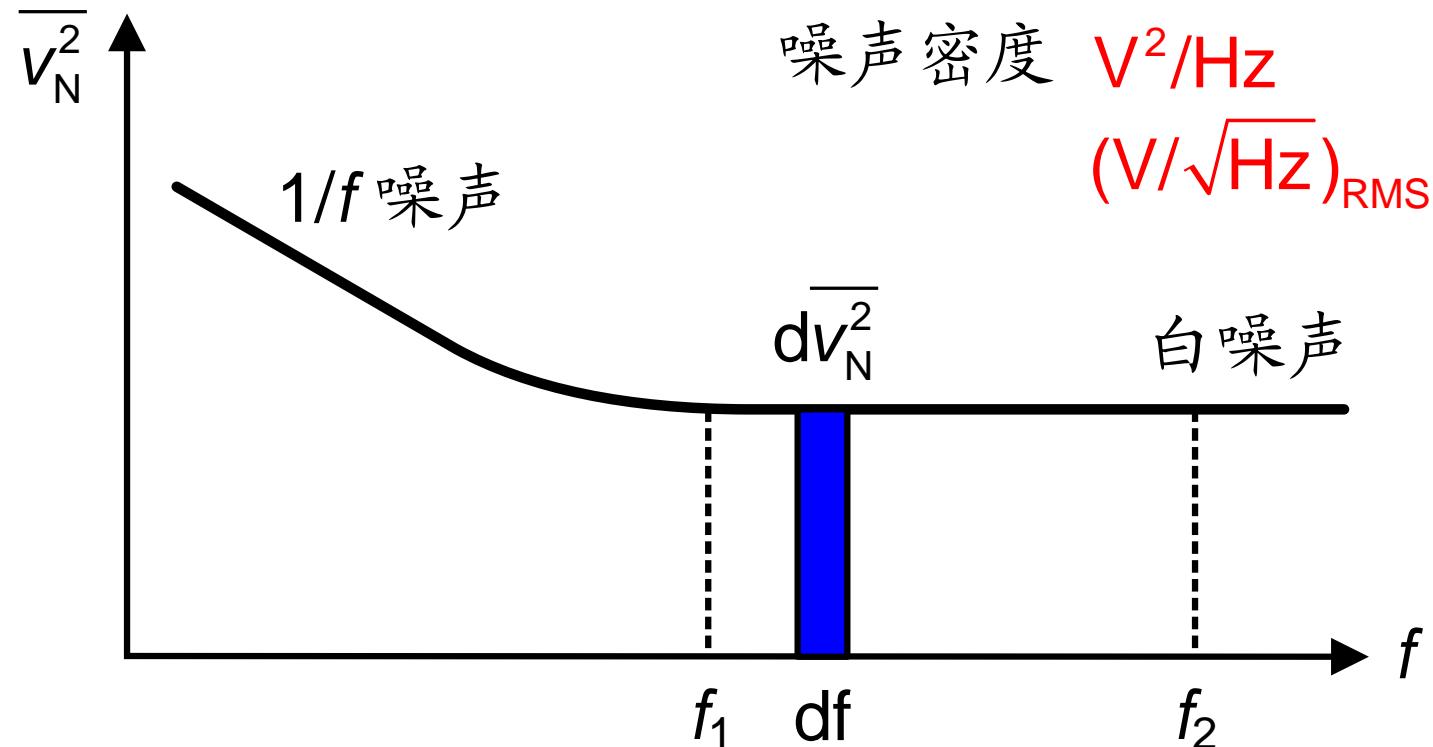

积分噪声 V_{RMS}

$$\overline{v_{12}} = \sqrt{\overline{v_N^2}} = \sqrt{\int_{f_1}^{f_2} \overline{v_N^2} df} = \sqrt{(f_2 - f_1) \overline{v_N^2}}$$

电阻的噪声为热噪声

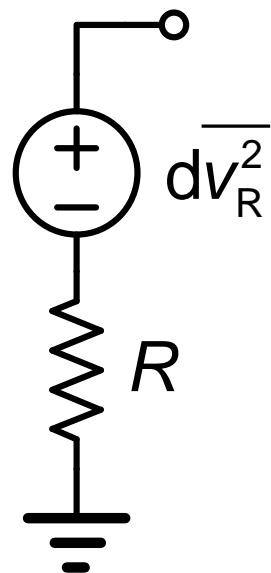


$$d\bar{v_R^2} = 4kT R df$$

为白噪声，值由 T 决定，与 I_R 无关



当 $R=1 \text{ k}\Omega$, $T=300 \text{ K}(27 \text{ }^\circ\text{C})$ 时
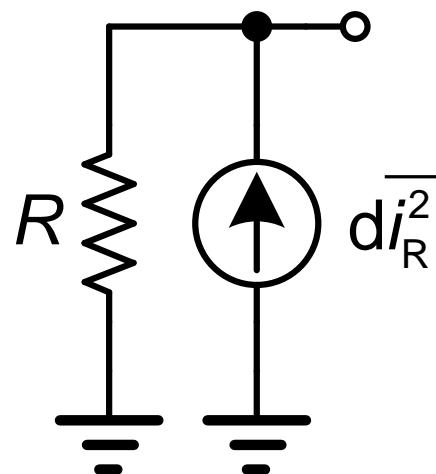
$$\sqrt{d\bar{v_R^2}} = 4 \text{ n(V}/\sqrt{\text{Hz}}\text{)}_{\text{RMS}}$$



$$d\bar{i_R^2} = \frac{d\bar{v_R^2}}{R^2} = \frac{4kT}{R} df \text{ 为白噪声}$$

电阻的积分噪声—1

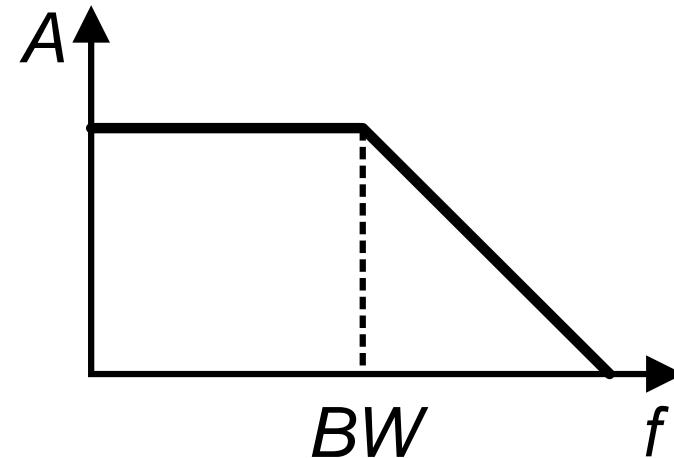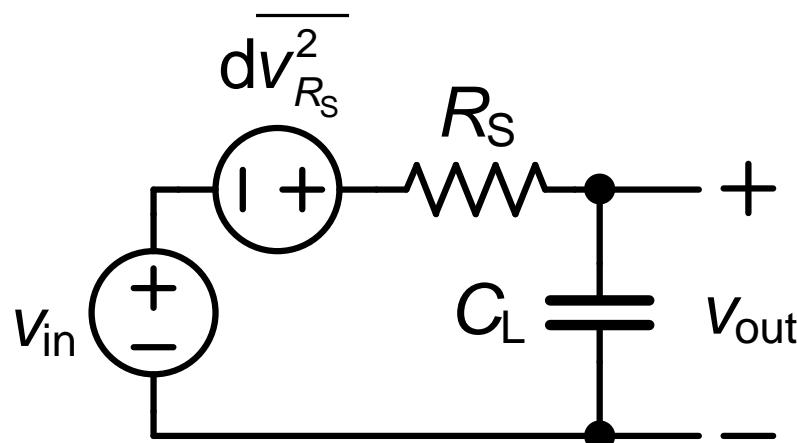


$$\overline{dV_{R_S}^2} = 4kT R_S df$$

$$\overline{V_{R_S}^2} = \int_0^\infty \frac{\overline{dV_{R_S}^2}}{1 + (f/BW)^2}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi R_S C_L}$$

电阻的积分噪声—2

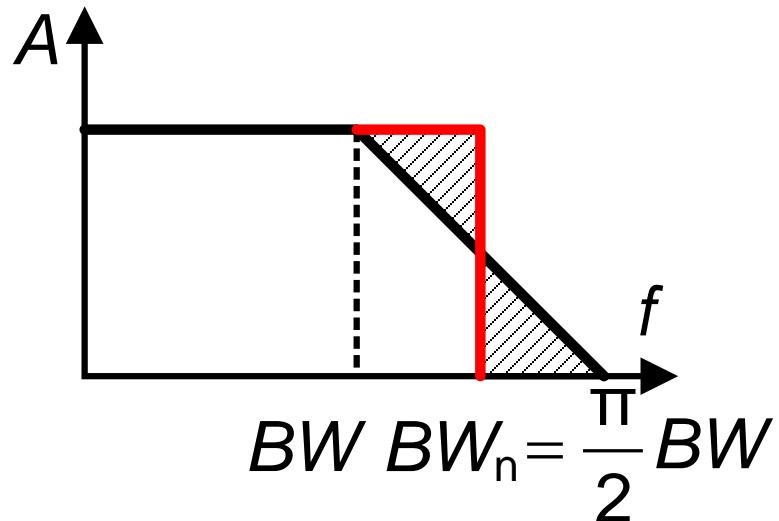

$$\overline{V_{R_S}^2} = \int_0^\infty \frac{dV_{R_S}^2}{1 + (f/BW)^2}$$


$$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\overline{V_{R_S}^2} = 4kT R_S BW \frac{\pi}{2}$$

$$\overline{V_{R_S}^2} = \frac{kT}{C_L}$$

$$C_L = 1 \text{ pF} \quad V_{R_S} = 64.5 \mu\text{V}_{\text{RMS}}$$

噪声密度与积分噪声

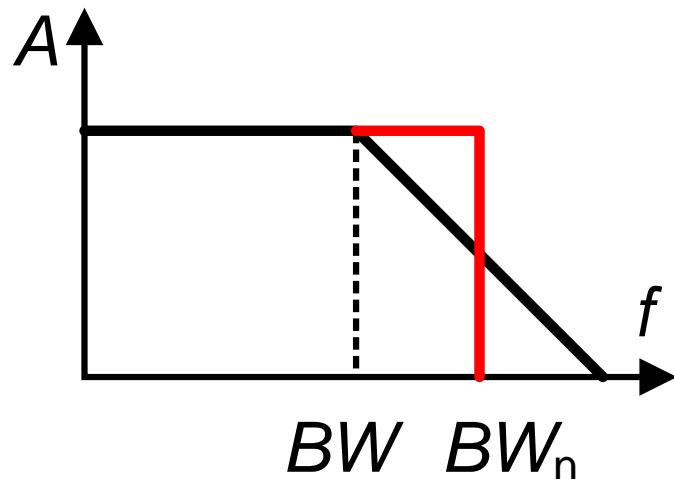


$$\overline{dv_{R_S}^2} = 4kT R_S df$$

$$\overline{v_{R_S}^2} = \int_0^\infty \frac{\overline{dv_{R_S}^2}}{1 + (f/BW)^2} = \frac{kT}{C_L}$$

噪声密度 (V^2/Hz) $\sim R_S$ (或 $1/g_m$)

积分噪声 $V_{RMS} \sim 1/C_L$

电阻也有 $1/f$ 噪声

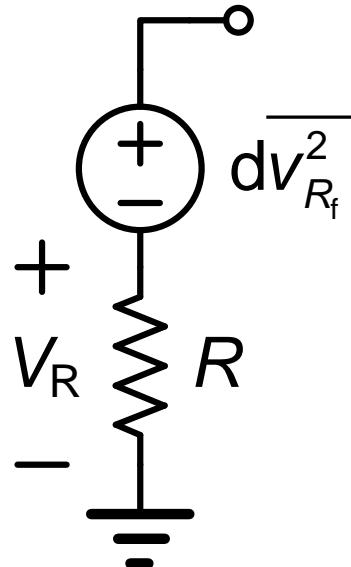

$$\overline{dV_{R_f}^2} = V_R^2 \frac{K_F R_{\square}}{A_R} \frac{df}{f} \text{ } 1/f \text{ 噪声}$$

$$K_F_{RSi} \approx 2 \times 10^{-21} \text{ Scm}^2$$


$$K_F_{Rpoly} \approx 10 K_F_{RSi}$$

例如：20个方块，每个 $50 \Omega/\square$ ，构成 $R=1 \text{ k}\Omega$ ，宽为 $1 \mu\text{m}$ ，
 $V_R=0.1 \text{ V}$ ，在 1 Hz 时

$$\sqrt{\overline{dV_{R_f}^2}} = 16 \text{ n(V}/\sqrt{\text{Hz}}\text{)}_{\text{RMS}}$$

Ref.: Vandamme, ESSDERC '04

二极管的噪声为散射噪声

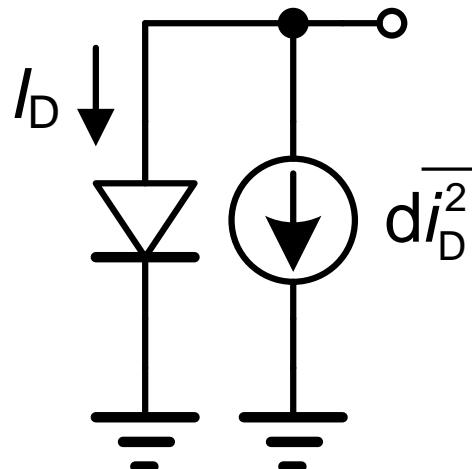


$$d\bar{i}_D^2 = 2qI_D df \quad q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

为白噪声，值由 I_D 决定，与 T 无关

$$I_D = 50 \mu\text{A} \text{ 时 } \sqrt{d\bar{i}_D^2} = 4 \text{ p(A}/\sqrt{\text{Hz}}\text{)}_{\text{RMS}}$$

二极管也有1/f 噪声

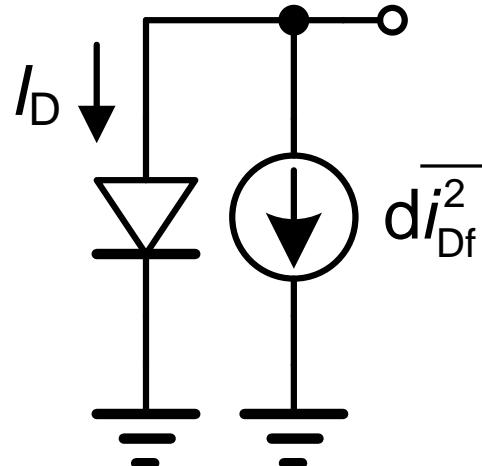

$$d\bar{i}_{Df}^2 = I_D \frac{K F_D}{A_D} \frac{df}{f}$$


为1/f 噪声

$$K F_D \approx 10^{-21} \text{ Acm}^2$$

例如：二极管 $A_D = 5 \mu\text{m} \times 2 \mu\text{m} = 10 \mu\text{m}^2$, $I_D = 0.1 \text{ mA}$
在1 kHz时

$$\sqrt{d\bar{i}_{Df}^2} = 1 \text{ n(A/\sqrt{Hz})}_{\text{RMS}}$$

MOST的噪声

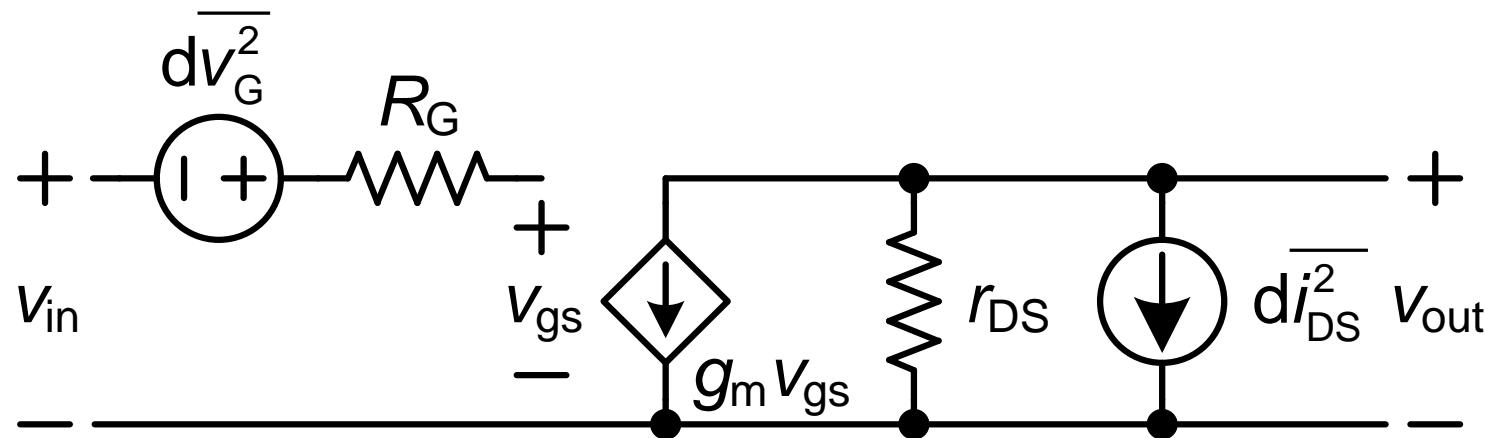


$$d\bar{v}_G^2 = 4kT R_G df$$

$$d\bar{i}_{DS}^2 = \frac{4kT}{R_{CH}} df = 4kT \frac{2}{3} g_m df$$

Ref.: Van der Ziel, Prentice Hall 1954, Wiley 1986.

MOST: 等效输入噪声—白噪声

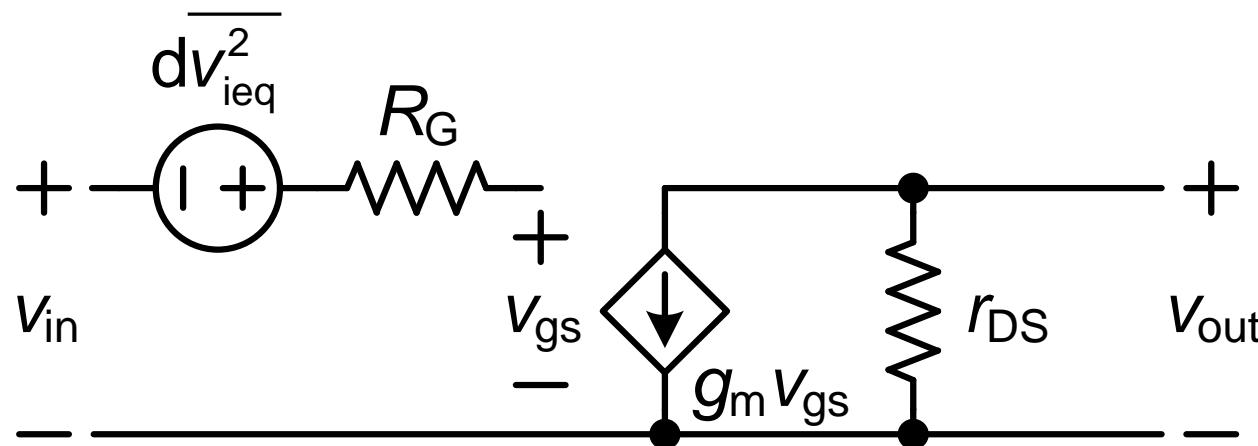

$$\overline{dV_{ieq}^2} = 4kT(R_{eff})df \quad R_{eff} = \frac{2/3}{g_m} + R_G$$

高频时: $\overline{di_{ieq}^2} = (C_{GS}\omega)^2 \overline{dV_{ieq}^2}$ 与 $\overline{dV_{ieq}^2}$ 相关

MOST的栅极串联电阻 R_G


双端连接的多插指结构减小串联电阻

单端连接


$$R_G = \frac{1}{3n^2} \frac{R_{sq} W}{L}$$

两端连接
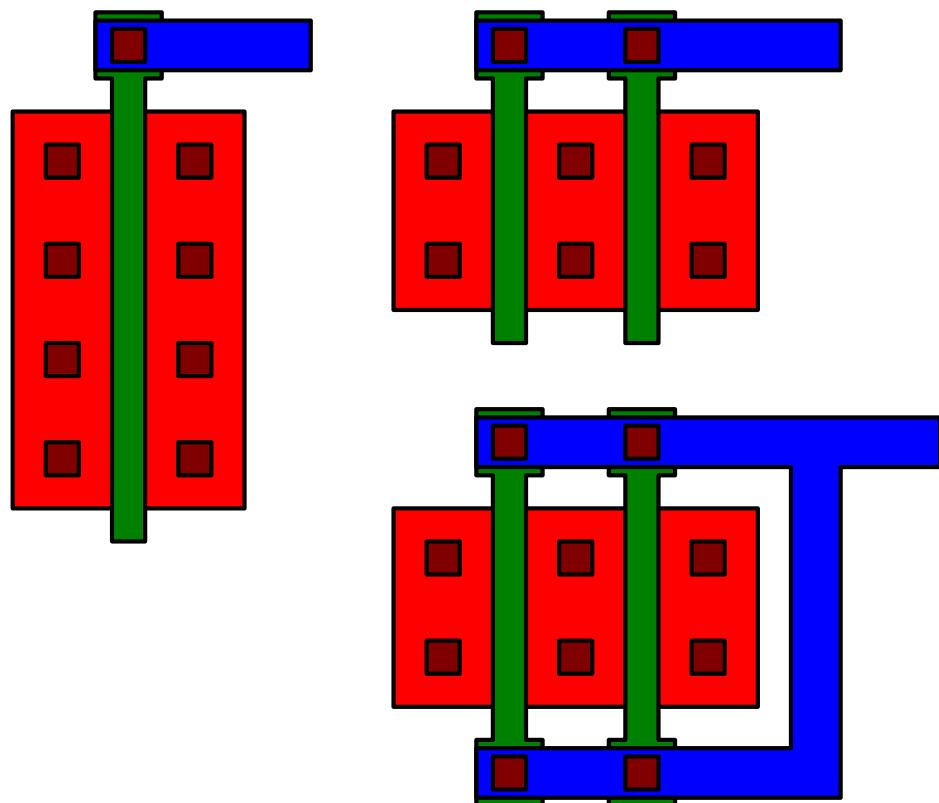
$$R_G = \frac{1}{12n^2} \frac{R_{sq} W}{L}$$




MOST的衬底电阻 R_B

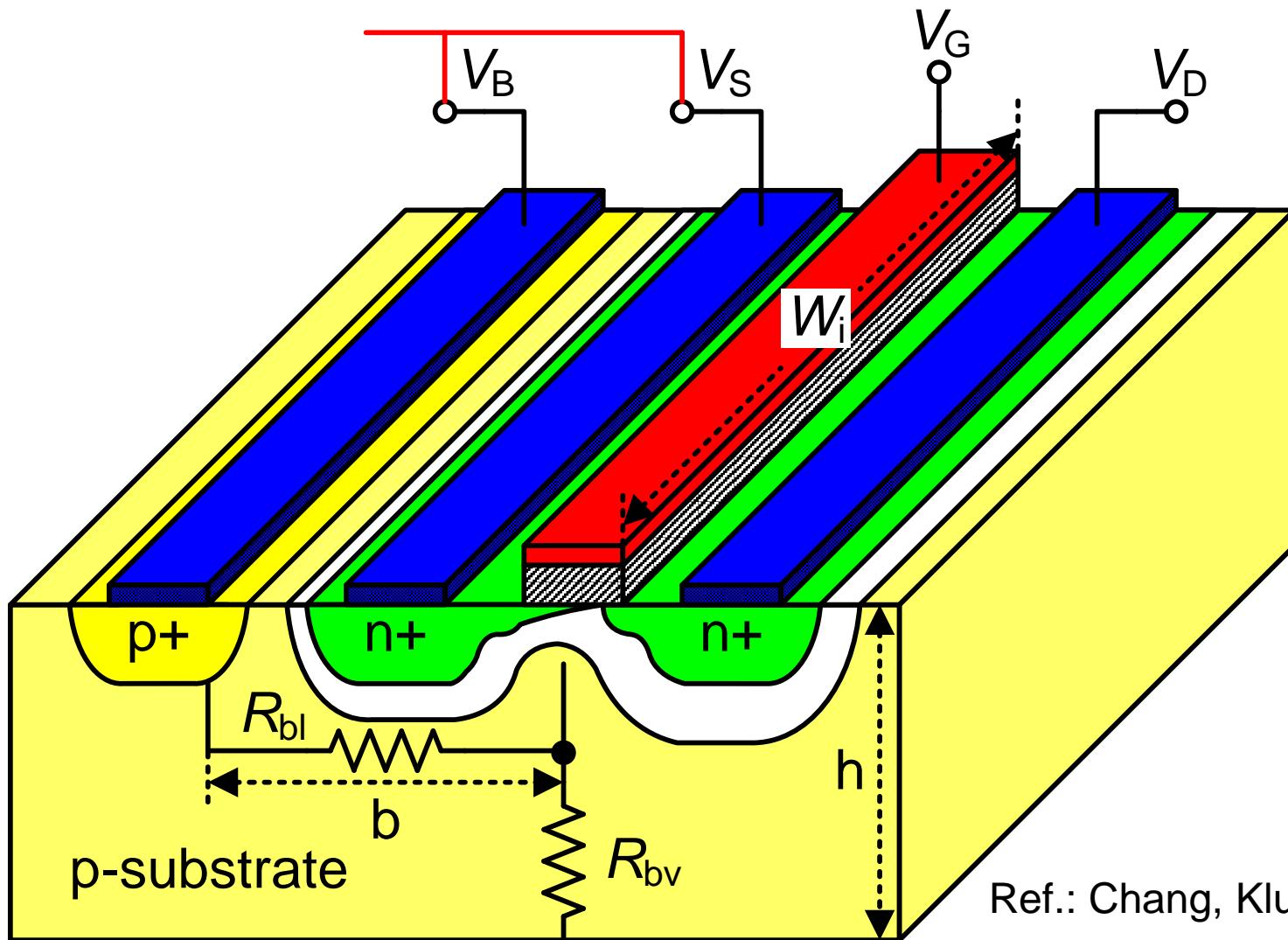

Ref.: Chang, Kluwer 1991

衬底电阻产生的噪声

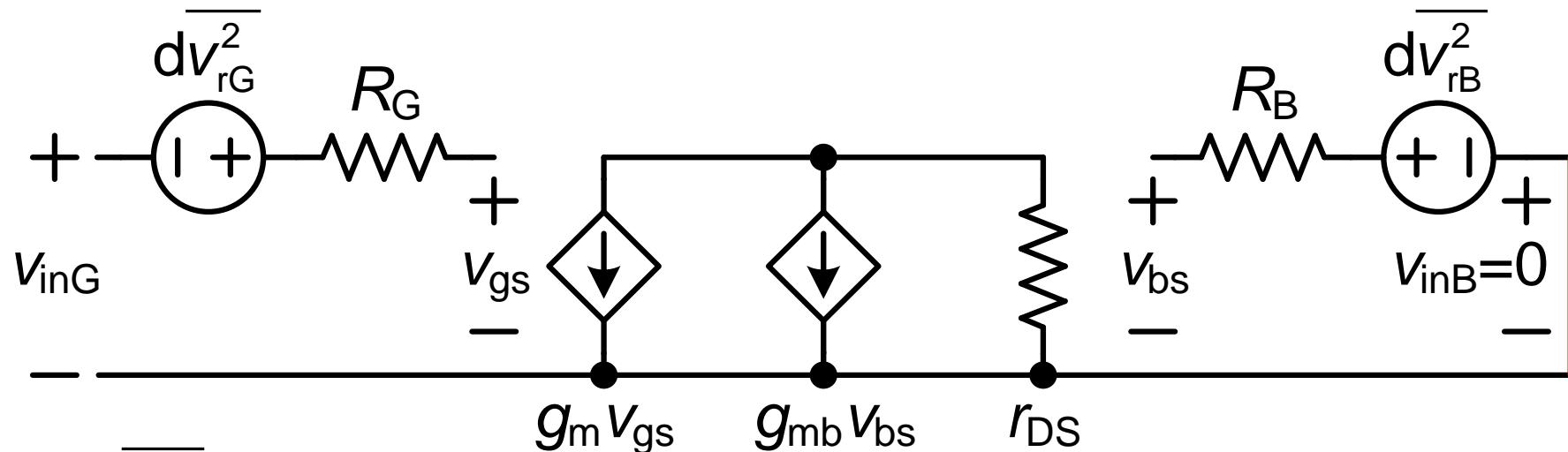


$$\frac{dV_{ieq}^2}{dV_{ieq}} = 4kT(R_{eff})df$$

$$R_{eff} = \frac{2/3}{g_m} + R_G + R_B(n-1)^2$$


$$n-1 = C_D/C_{ox} = g_{mb}/g_m$$

源极电阻产生的噪声

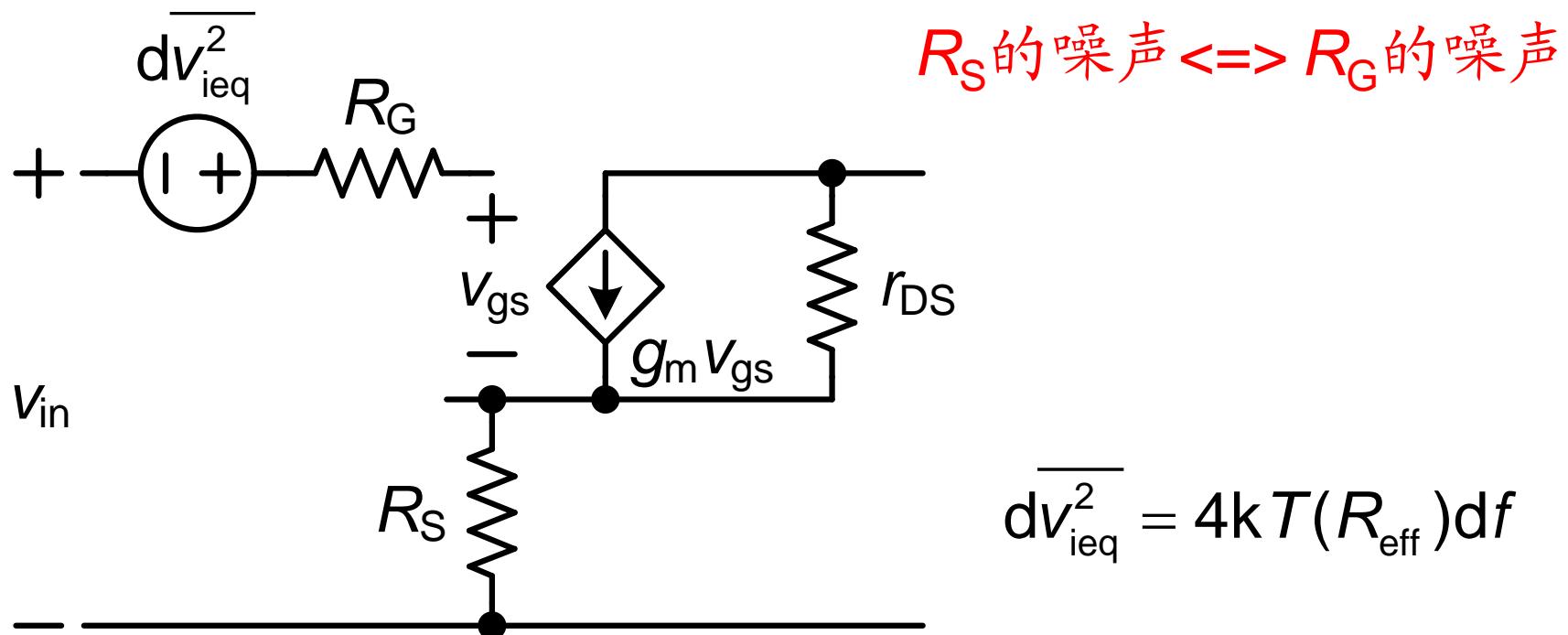

$$R_{\text{eff}} = \frac{2/3}{g_m} + R_S + R_G + R_B(n-1)^2$$

源极电阻 R_S 产生的噪声

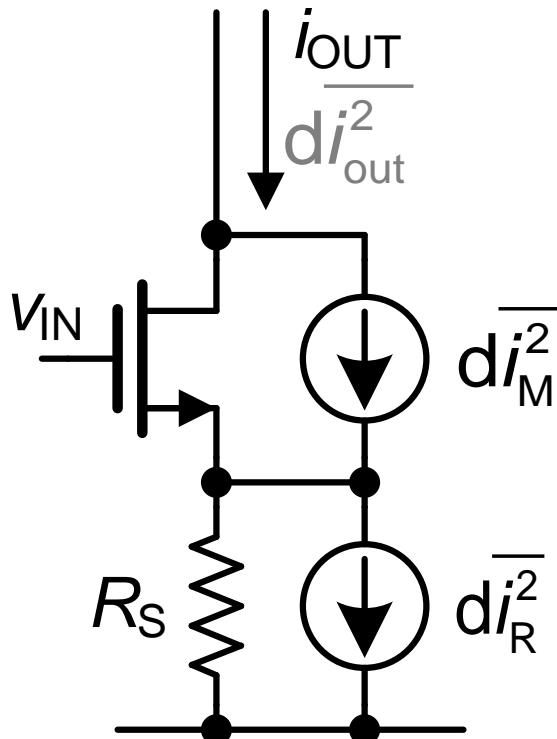

$$G_m = \frac{g_m}{1 + g_m R_s}$$

$$\overline{dI_M^2} = 4kT \frac{2}{3} g_m df \quad \overline{dI_{outM}^2} = \frac{\overline{dI_M^2}}{(1 + g_m R_s)^2}$$


$$\overline{dI_R^2} = \frac{4kT}{R} df \quad \overline{dI_{outR}^2} = \left(\frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s} \right)^2 \overline{dI_R^2}$$

$$\overline{dI_{out}^2} = G_m^2 4kT R_s \left(\frac{2/3}{g_m R_s} + 1 \right) df$$

$$\overline{dv_{ieq}^2} = 4kT R_s \left(\frac{2/3}{g_m R_s} + 1 \right) df$$

$$R_{\text{eff}} = \frac{2/3}{g_m} + R_s$$


MOST: 等效输入噪声—练习

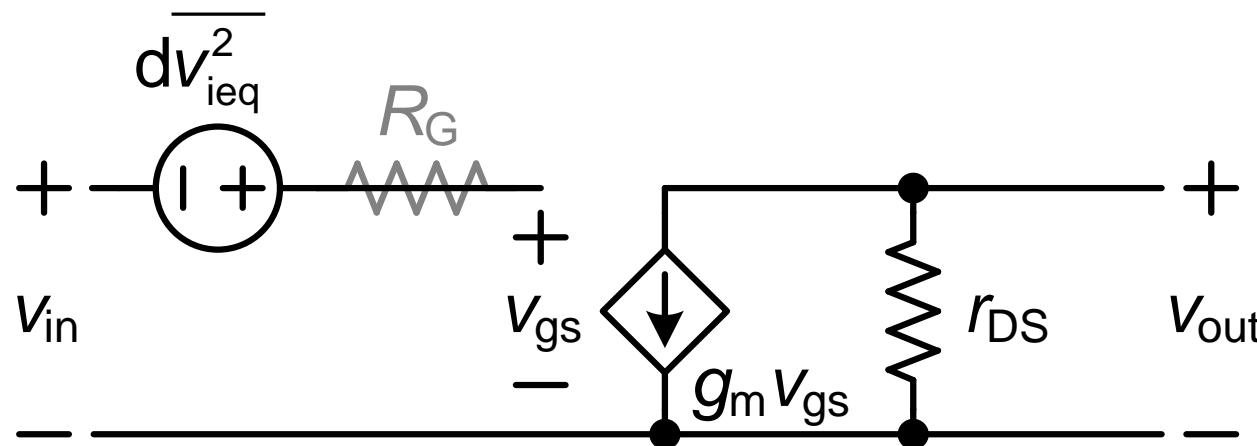

$$\overline{dV_{ieq}^2} \approx 4kT \left(\frac{2/3}{g_m} \right) df$$

当 $V_{GS}-V_T=0.2$ V, $I_{DS}=65$ μ A时, 求 $\overline{dV_{ieq}^2}$

MOST: 等效输入噪声— $1/f$ 噪声

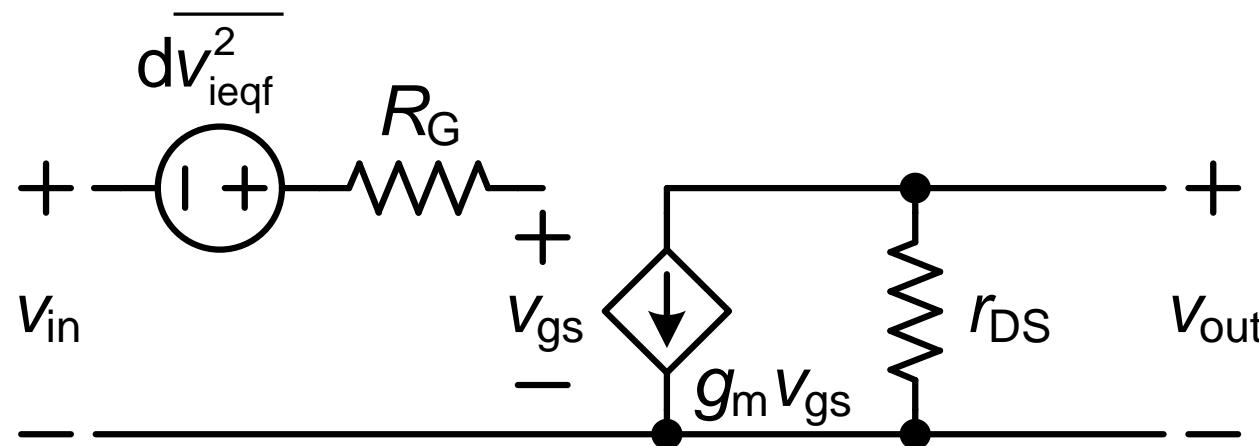

$$\overline{dV_{ieqf}^2} = \frac{KF_F}{WLC_{ox}^2} \frac{df}{f}$$

pMOST $KF_F \approx 10^{-32} \text{ C}^2/\text{cm}^2$


W 和 L 的单位为cm ,

nMOST $KF_F \approx 4 \times 10^{-31} \text{ C}^2/\text{cm}^2$

C_{ox} 的单位为 F/cm^2


pJFET $KF_F \approx 10^{-33} \text{ C}^2/\text{cm}^2$

电流与噪声：拐角频率

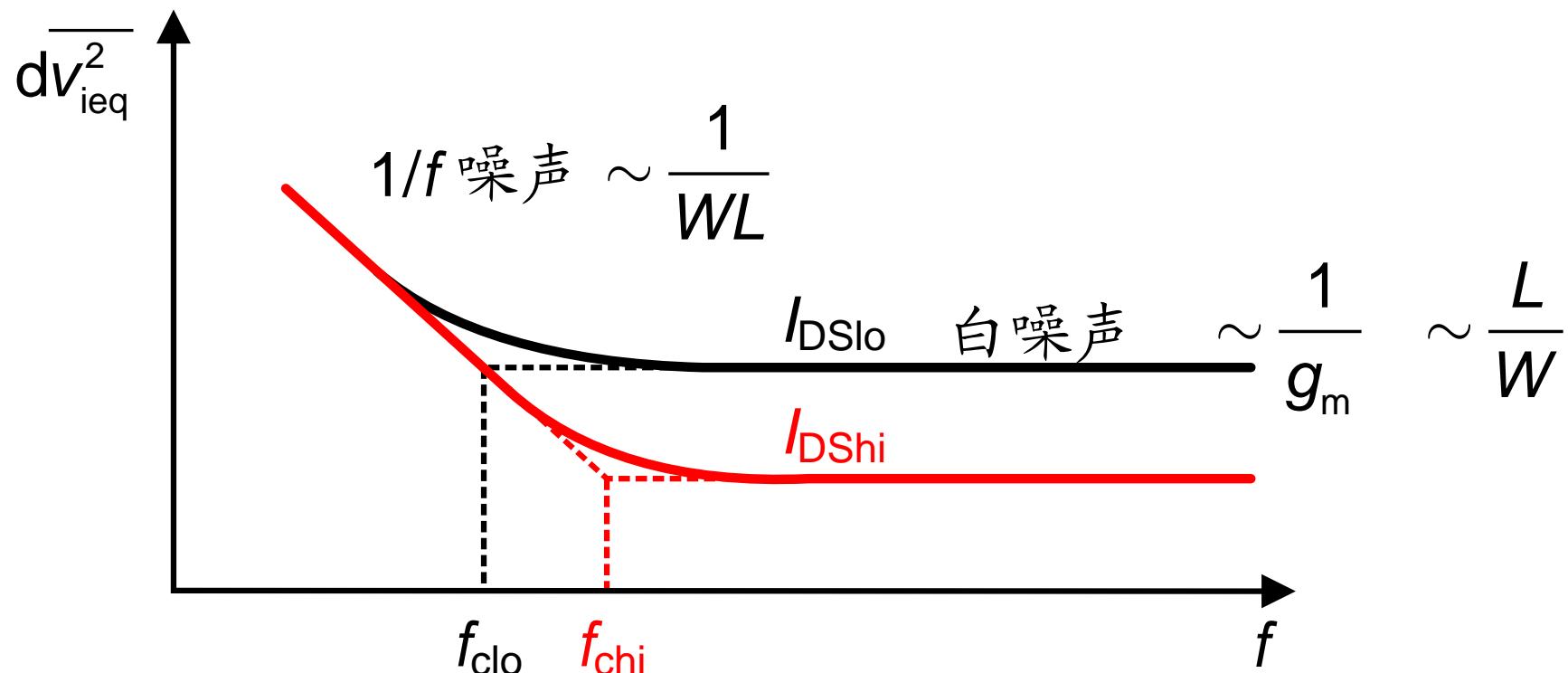



拐角频率 $\sim g_m$

电流与噪声: 练习, 求 f_c

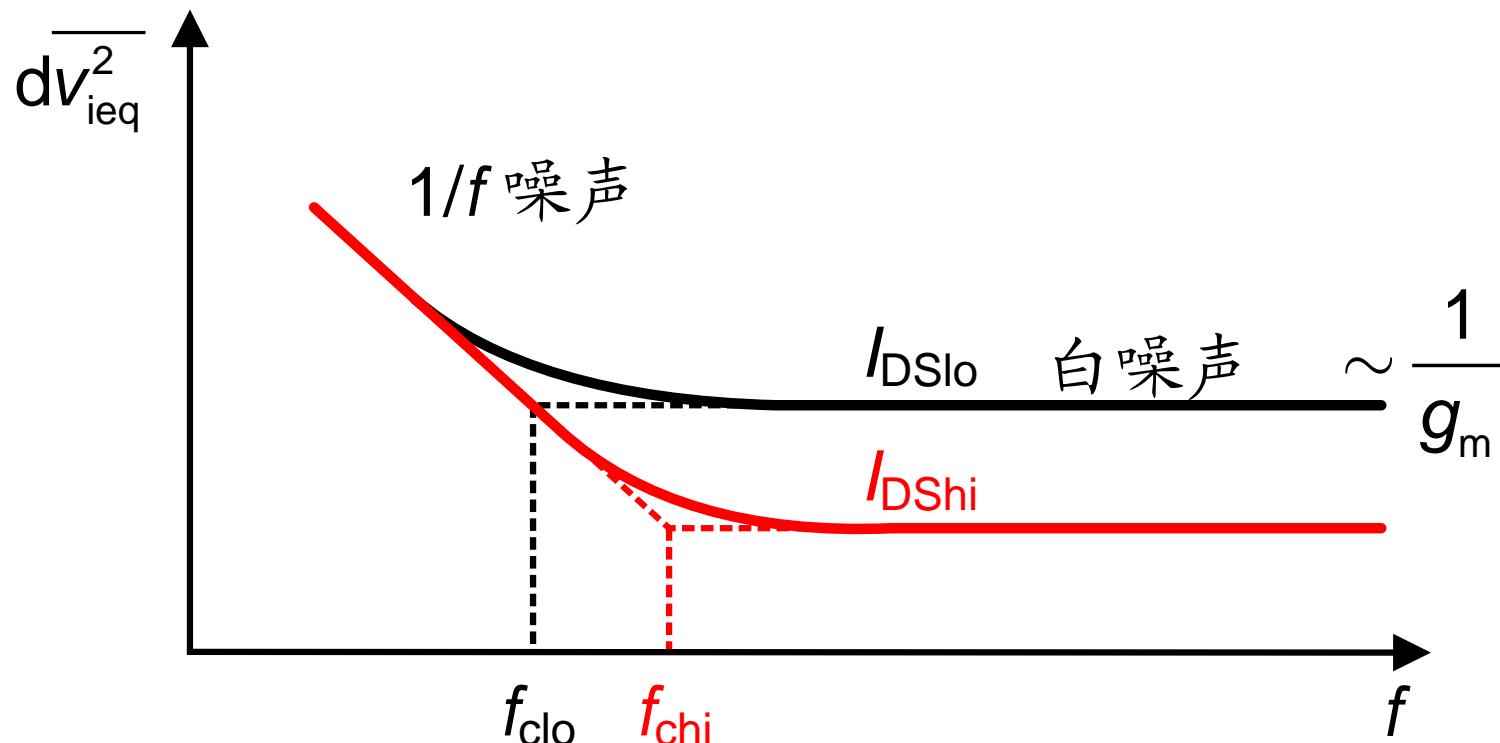

练习: 当 $I_{DS} = 65 \mu\text{A}$ 、 $K_n' = 60 \mu\text{A}/\text{V}^2$ 、 $L = 1 \mu\text{m}$ (0.35 μm 工艺) 时, 求 f_c ?

从衬底看到的噪声

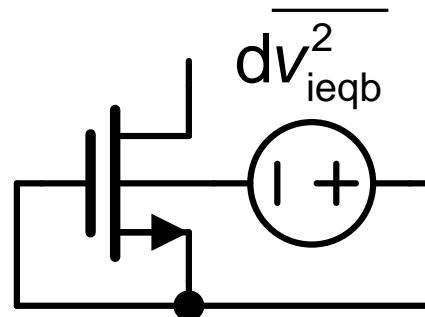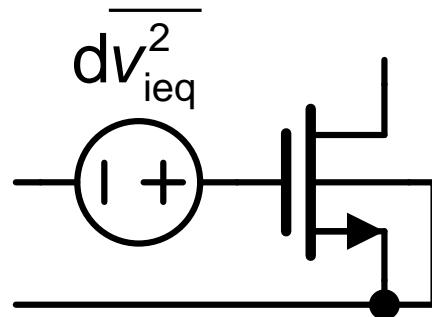

$$n - 1 = C_D / C_{ox} = g_{mb} / g_m$$


$$\overline{dv_{ieq}^2} = 4kT \frac{2/3}{g_m} df$$

$$\overline{dv_{ieqb}^2} = 4kT \frac{2g_m}{3g_{mb}^2} df$$

$$\overline{dv_{ieqf}^2} = \frac{KF_F}{WLC_{ox}^2} \frac{df}{f}$$

$$\overline{dv_{ieqfb}^2} = \frac{KF_F}{WLC_{ox}^2} \frac{g_m^2}{g_{mb}^2} \frac{df}{f}$$

三极管的噪声

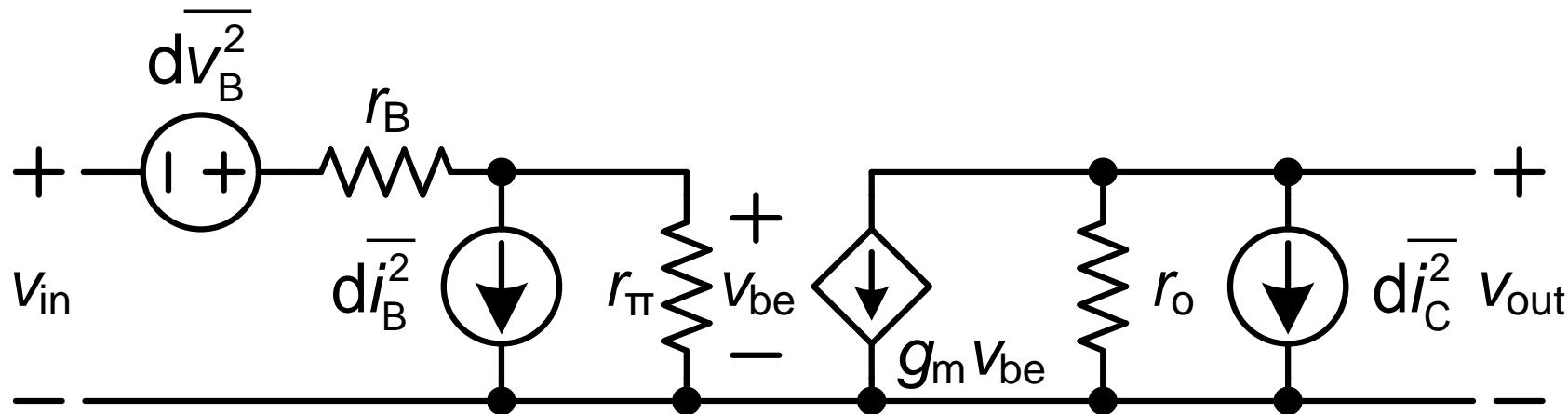

$$\overline{dv_B^2} = 4kT r_B df$$

$$\overline{di_B^2} = 2qI_B df$$


$$\overline{di_C^2} = 2qI_C df$$

$$\overline{dv_{Bf}^2} = \frac{K F_B I_B}{A_{EB}} \frac{df}{f}$$

$$K F_B \approx 10^{-21} \text{ Acm}^2$$

Ref.: Van der Ziel (Prentice Hall 1954)

三极管：等效输入噪声

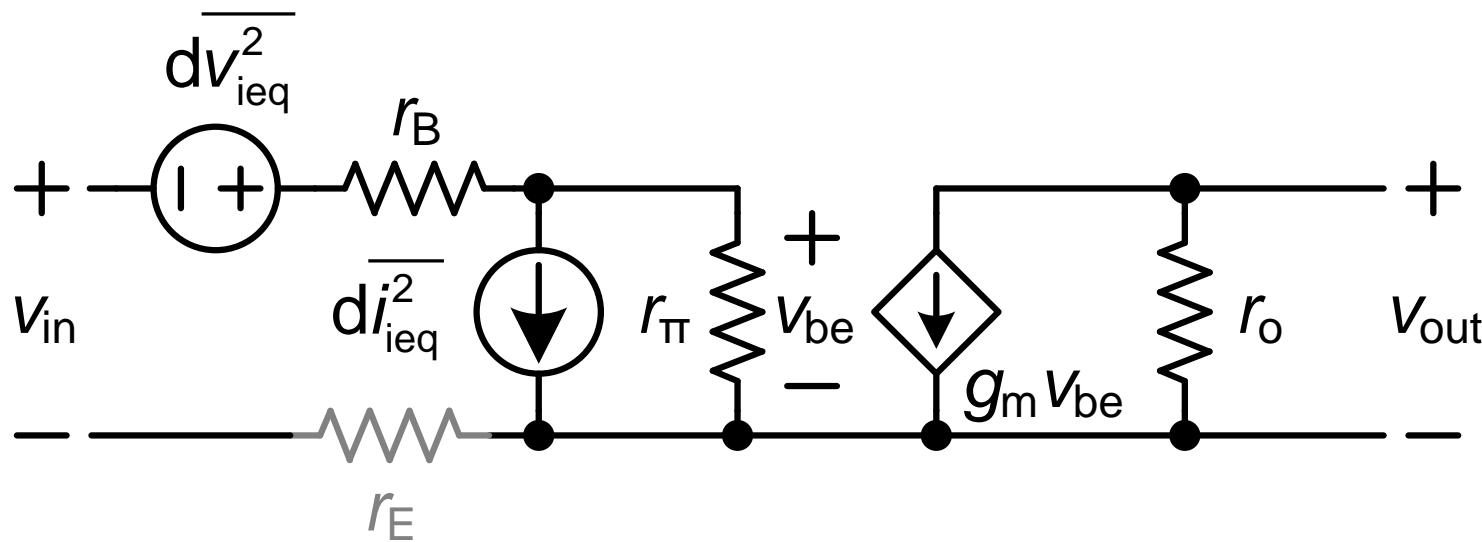

$$\overline{dV_{ieq}^2} = 4kT(R_{eff})df \quad R_{eff} = \frac{1/2}{g_m} + r_B + r_E$$


$$\overline{di_{ieq}^2} = \overline{di_B^2} = 2qI_B df$$

目录

- 噪声定义
- 共源放大器的噪声
- 源极跟随器的噪声
- 共栅放大器的噪声
- 电流镜的噪声
- 差分对的噪声
- 密勒CMOS OTA的噪声
- 容性噪声匹配
- 电压/电流检测器的噪声对比

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

接有源负载的放大器的噪声

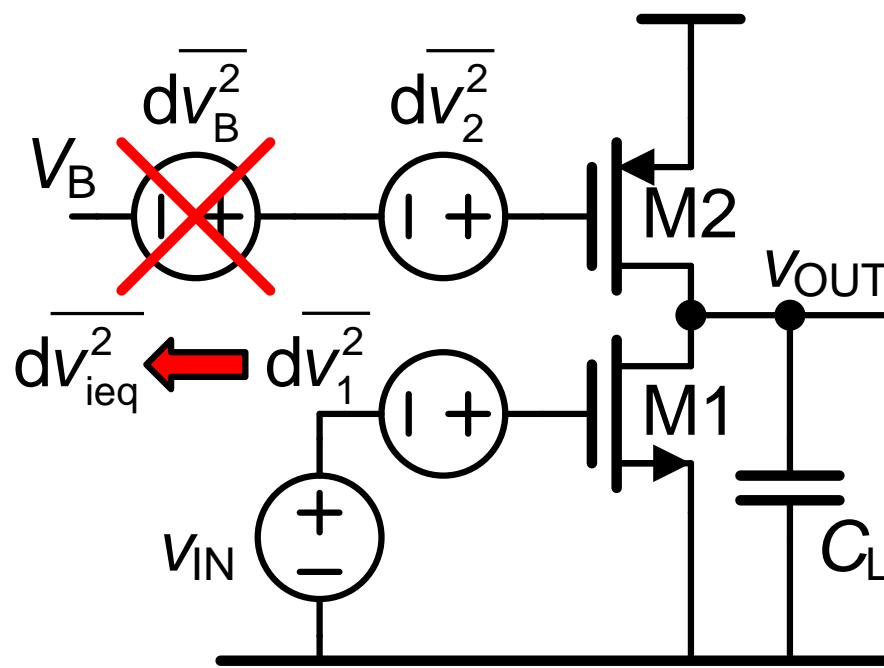

如果忽略 dV_B^2


$$\overline{di_{out}^2} = g_{m1}^2 \overline{dv_1^2} + g_{m2}^2 \overline{dv_2^2}$$

$$\overline{dv_{ieq}^2} = \overline{dv_1^2} + \overline{dv_2^2} \left(\frac{g_{m2}}{g_{m1}} \right)^2$$

$$\overline{dv_{ieq}^2} = \overline{dv_1^2} \left(1 + \frac{g_{m2}}{g_{m1}} \right)$$

小 g_{m2} : $(W/L)_2 \downarrow$
 $(V_{GS} - V_T)_2 \uparrow$

接有源负载的放大器的 $1/f$ 噪声

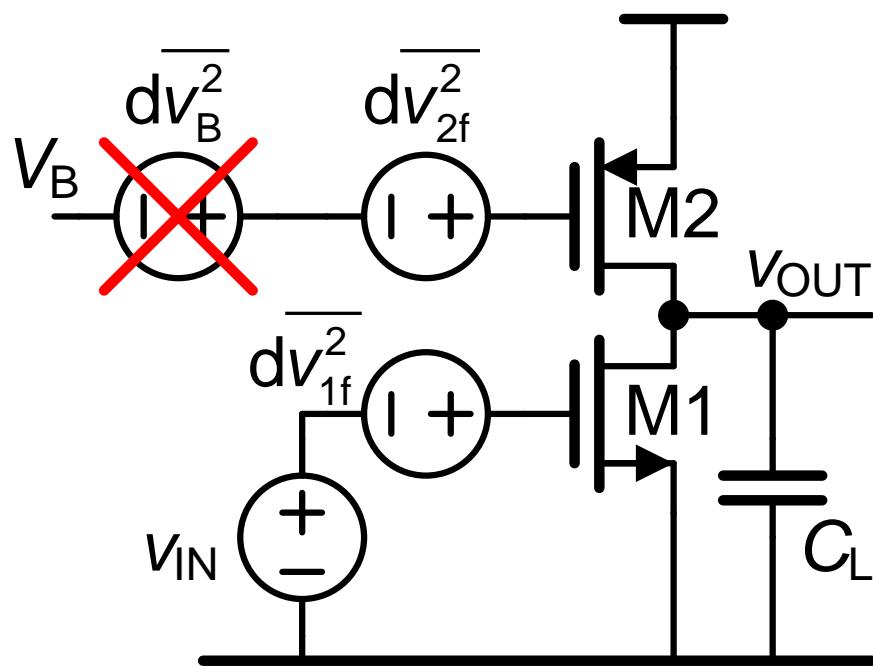

如果忽略 $\overline{dV_B^2}$


$$\overline{dV_{if}^2} = \overline{dV_{1f}^2} + \overline{dV_{2f}^2} \left(\frac{g_{m2}}{g_{m1}} \right)^2$$

$$\overline{dV_{if}^2} = \overline{dV_{1f}^2} \left[1 + \left(\frac{g_{m2}}{g_{m1}} \right)^2 \left(\frac{\overline{dV_{2f}^2}}{\overline{dV_{1f}^2}} \right)^2 \right]$$

$$\overline{dV_{if}^2} = \overline{dV_{1f}^2} \left[1 + \frac{KF_2}{KF_1} \frac{K_2}{K_1} \left(\frac{L_1}{L_2} \right)^2 \right]$$

$\overline{dV_{if}^2}$ 最小: $L_{1\text{opt}} = L_2 \sqrt{\frac{KF_1}{KF_2} \frac{K_1}{K_2}} \approx 10L_2$ 那么 $\overline{dV_{if}^2} = 2\overline{dV_{1f}^2}$

放大器的噪声系数

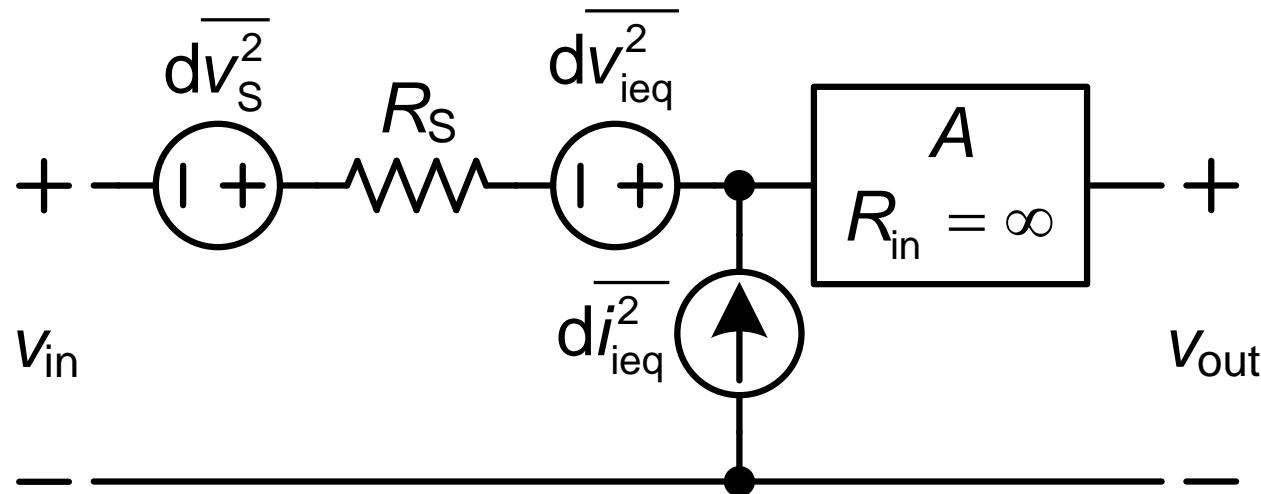


$$NF = \frac{N_s + N_A}{N_s} = 1 + \frac{N_A}{N_s}$$

$$NF = 1 + \frac{\overline{dV_{ieq}^2} + R_S^2 \overline{dI_{ieq}^2}}{4kT R_S df}$$

电压驱动 $NF \sim \frac{1}{R_S}$
电流驱动 $NF \sim R_S$

电阻噪声匹配

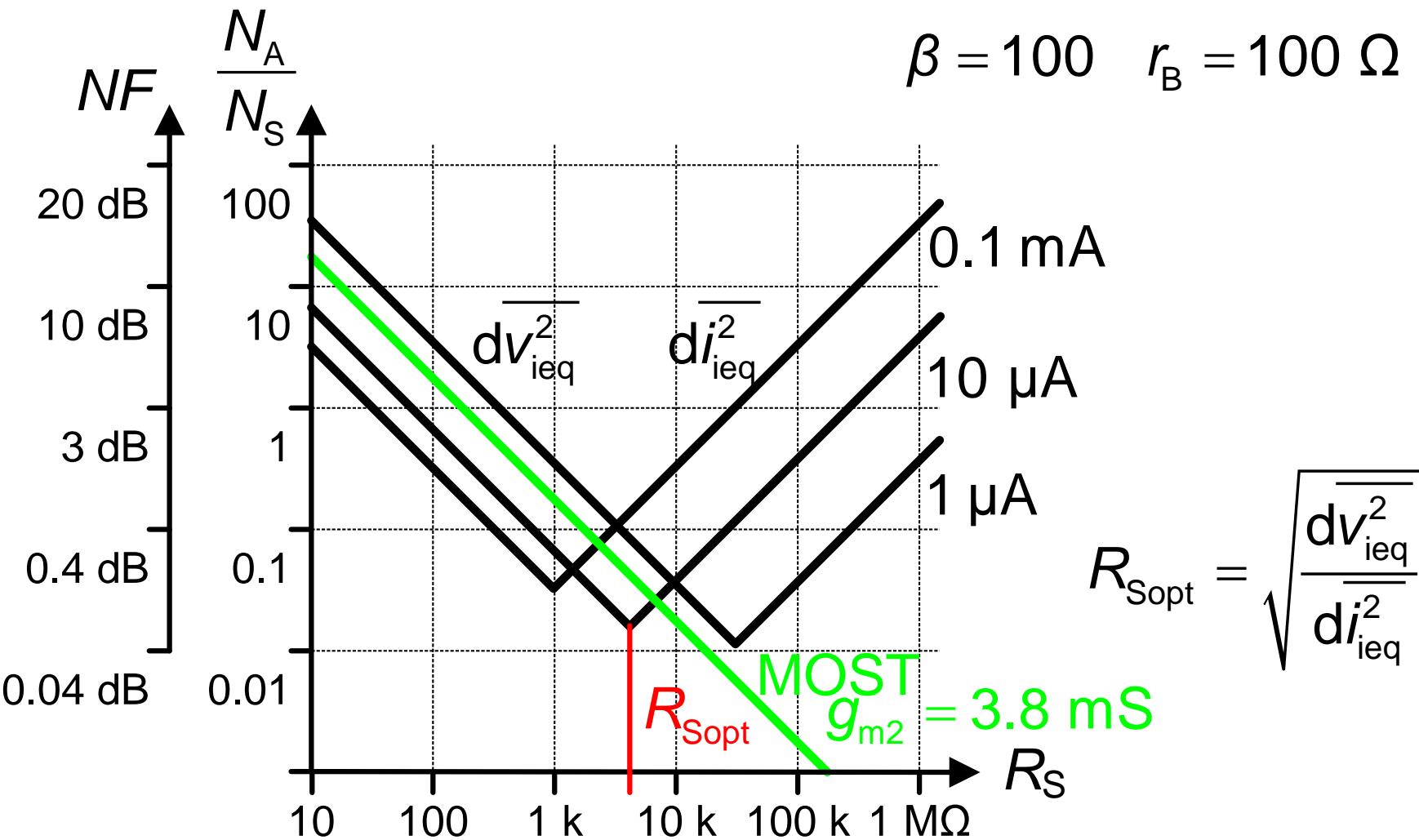


目录

- 噪声定义
- 共源放大器的噪声
- 源极跟随器的噪声
- 共栅放大器的噪声
- 电流镜的噪声
- 差分对的噪声
- 密勒CMOS OTA的噪声
- 容性噪声匹配
- 电压/电流检测器的噪声对比


Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

源极跟随器的噪声

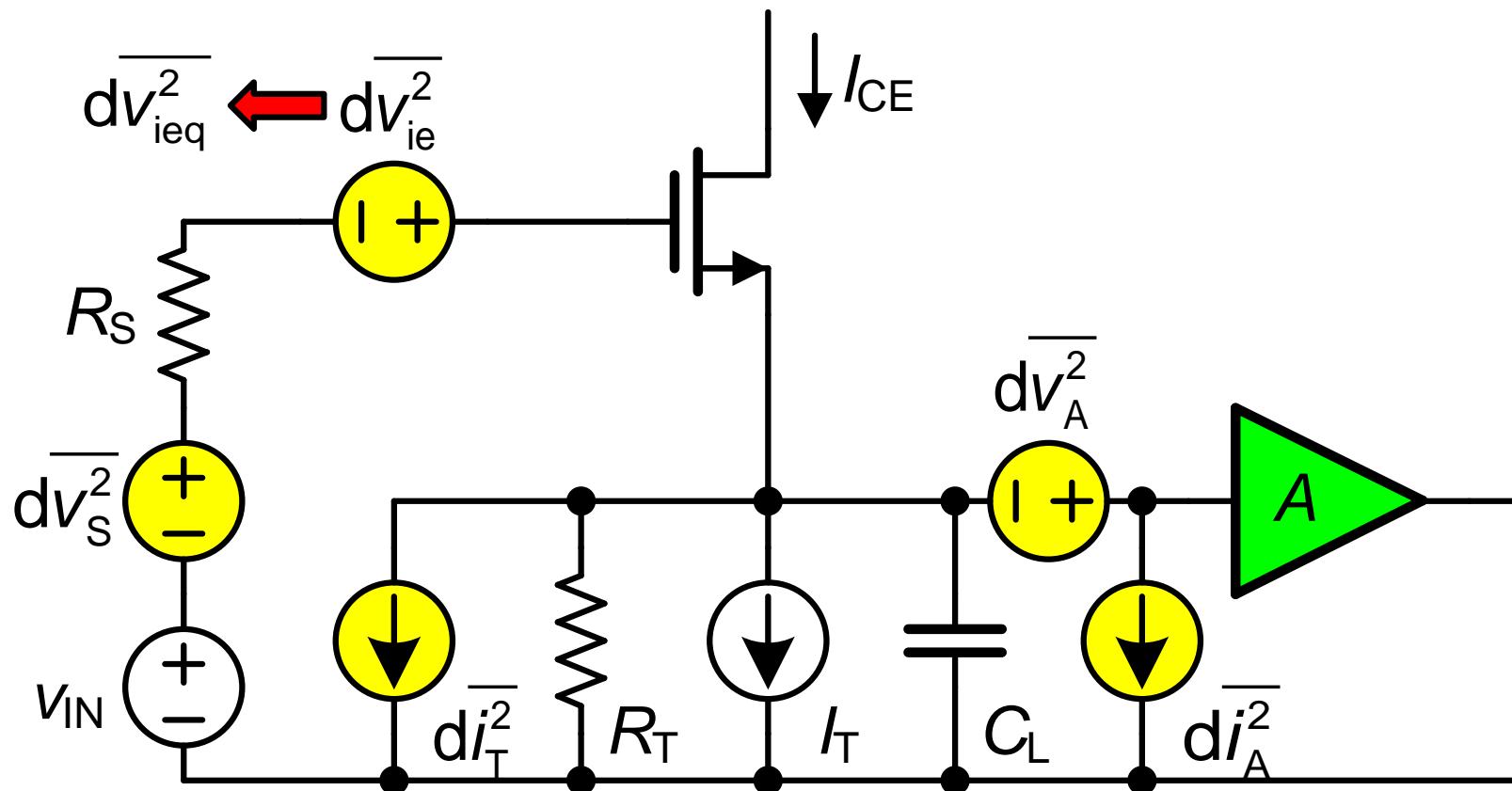

$$\overline{dV_{ieq}^2} = \overline{dV_{ie}^2} + \overline{dV_s^2} + \left(\overline{dI_T^2} + \overline{dI_A^2} \right) \left(\frac{R_T}{1 + g_m R_T} \right)^2$$

射极跟随器的噪声

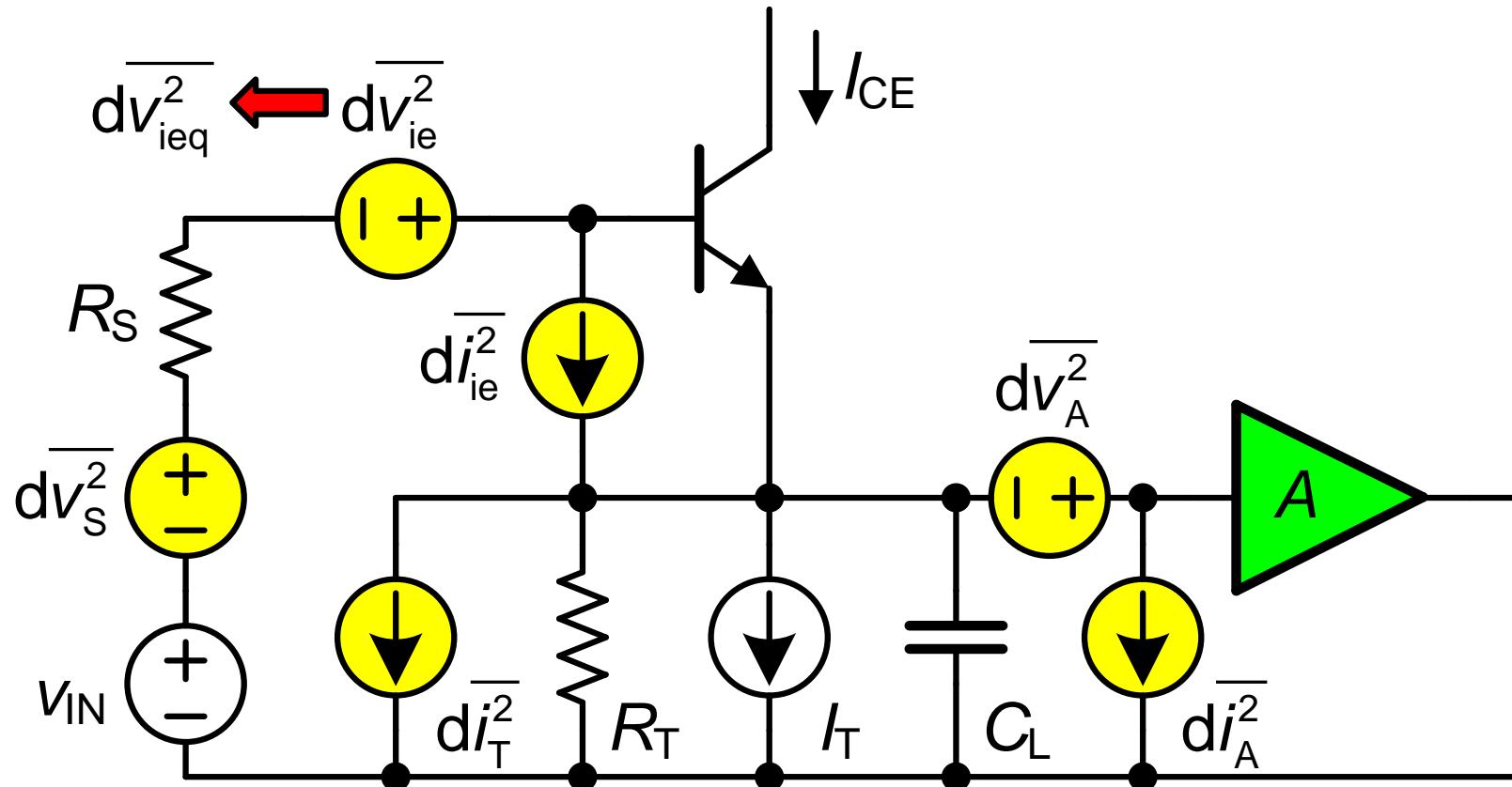


$$\overline{d v_{ieq}^2} = \overline{d v_{ie}^2} + \overline{d v_A^2} + \left(R_S - \frac{1}{g_m} \right)^2 \overline{d i_{ie}^2} + \left(\overline{d i_T^2} + \overline{d i_A^2} \right) \left(\frac{R_T}{1 + g_m R_T} \right)^2$$

目录

- 噪声定义
- 共源放大器的噪声
- 源极跟随器的噪声
- 共栅放大器的噪声
- 电流镜的噪声
- 差分对的噪声
- 密勒CMOS OTA的噪声
- 容性噪声匹配
- 电压/电流检测器的噪声对比

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

共栅放大器的噪声


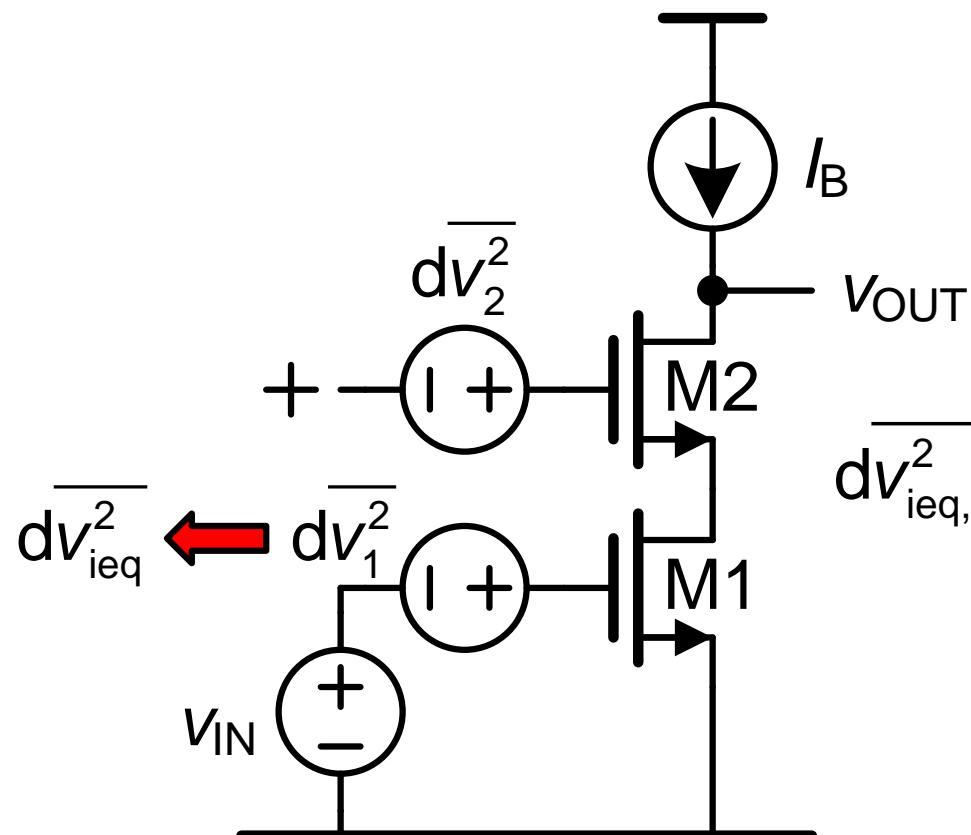


$$g_{m2} r_{DS1} \gg 1$$


$$\begin{aligned} \overline{dV_{ieq,M2}^2} &= \overline{dV_2^2} \left(\frac{g_{m2}}{1 + g_{m2} r_{DS1}} \right)^2 \frac{1}{g_{m1}^2} \\ &\approx \overline{dV_2^2} \frac{1}{(g_{m1} r_{DS1})^2} \end{aligned}$$

$$\overline{dV_{ieq}^2} = \overline{dV_1^2} + \overline{dV_2^2} \frac{1}{(g_{m1} r_{DS1})^2} \approx \overline{dV_1^2}$$

共栅放大器的输入参考噪声

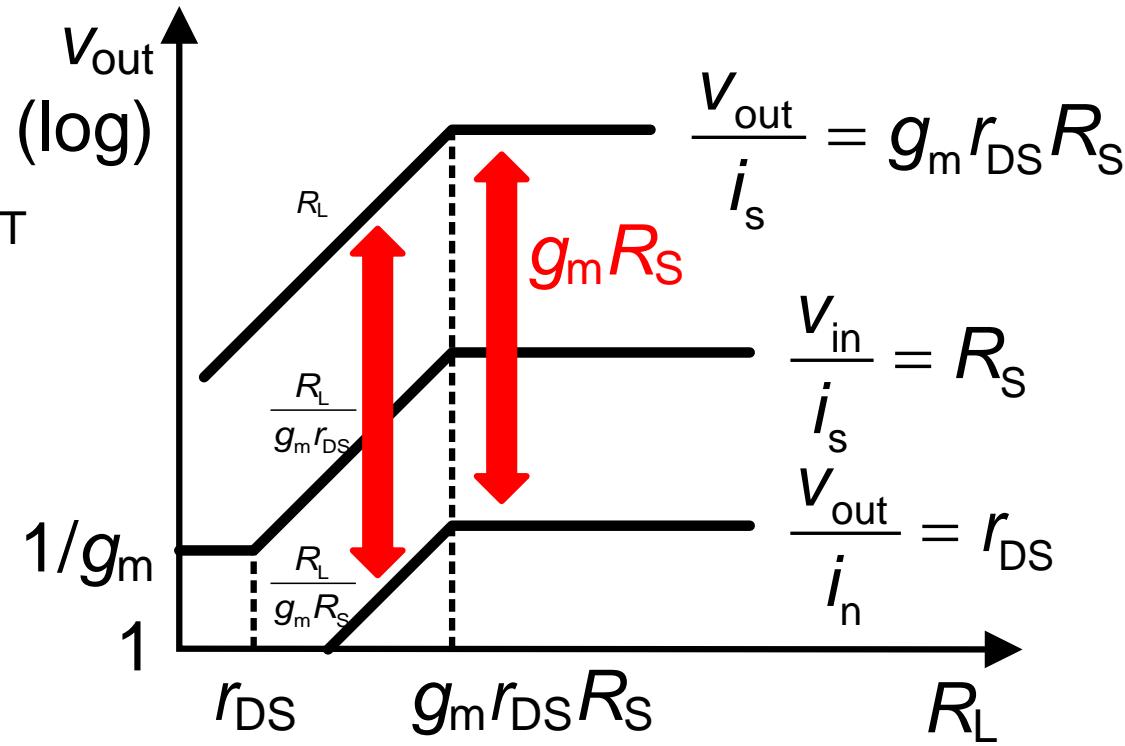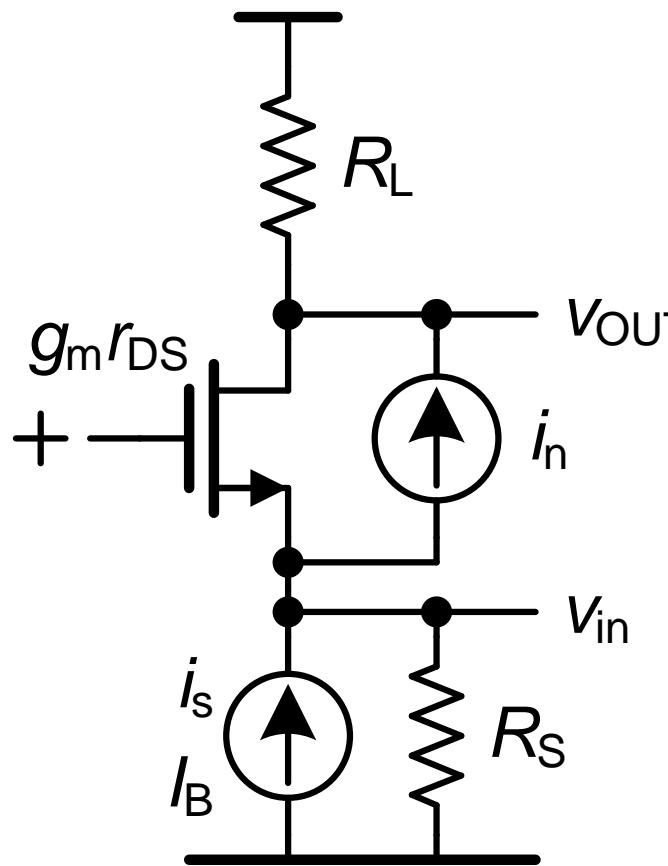


折叠共栅放大器的噪声

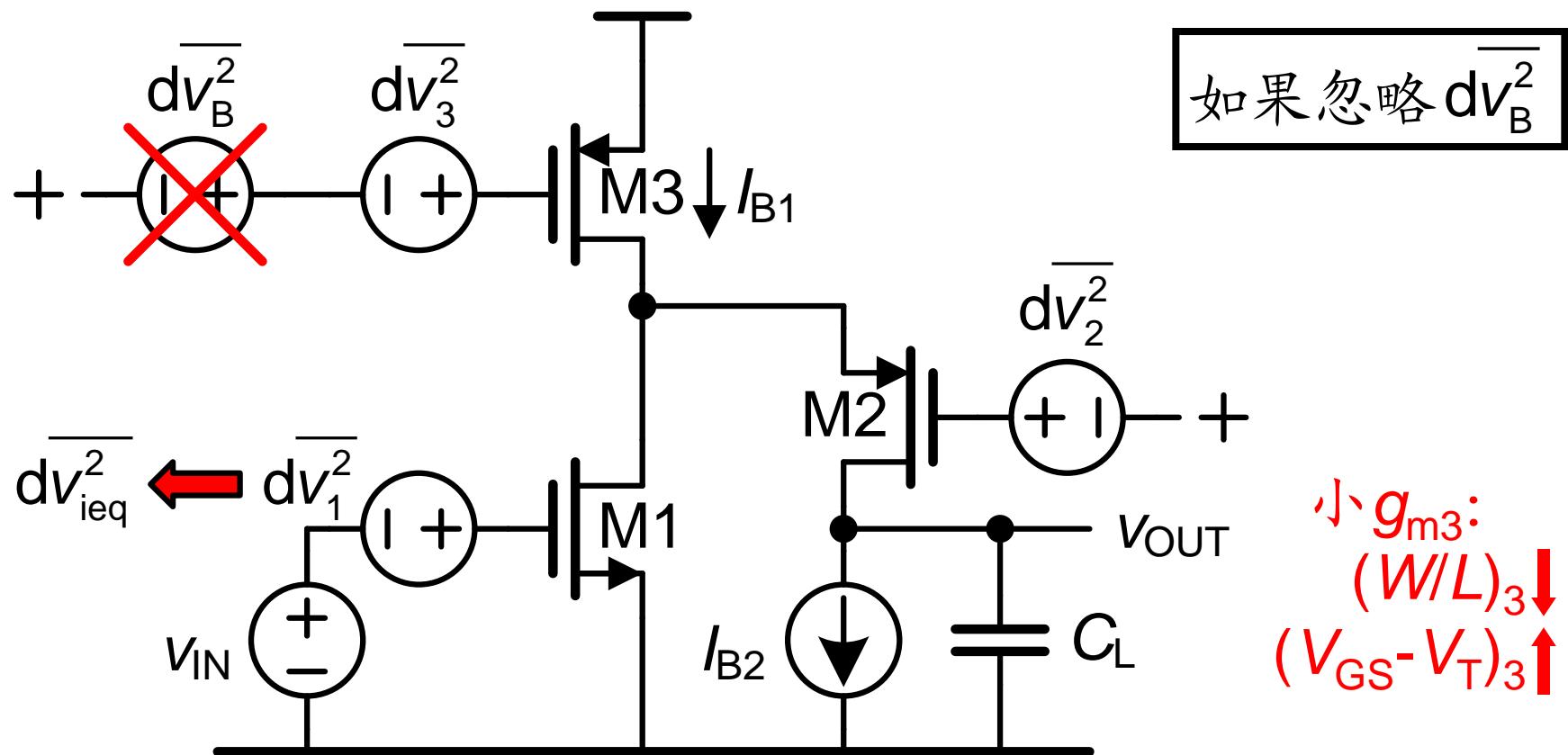

$$d\bar{v}_{ieq}^2 = d\bar{v}_1^2 + d\bar{v}_2^2 \frac{1}{[g_{m1}(r_{DS1}/r_{DS3})]^2} + d\bar{v}_3^2 \frac{g_{m3}^2}{g_{m1}^2}$$

接线性MOST的共栅放大器的噪声

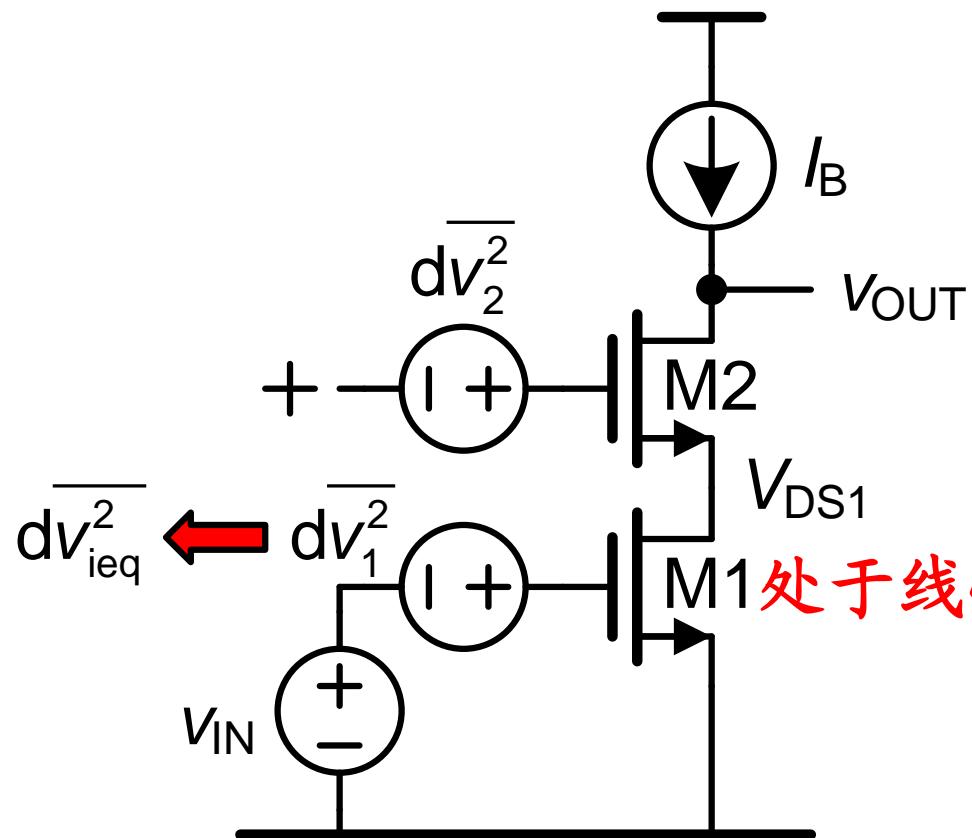

$$\alpha_1 = \frac{V_{DS1}}{V_{GS1} - V_T} \quad \alpha_1 < 0.5$$


$$I_{DS1} = \beta_1 V_{DS1} (V_{GS1} - V_T)$$

$$R_{on1} = \frac{1}{\beta_1 (V_{GS1} - V_T)}$$

$$A_V = \alpha_1 g_{m2} r_{DS2}$$

$$dV_{ieq}^2 = \frac{4kT}{\alpha_1^2} \left(R_{on1} + \frac{2/3}{g_{m2}} \right) df$$

共栅放大器的小信号模型

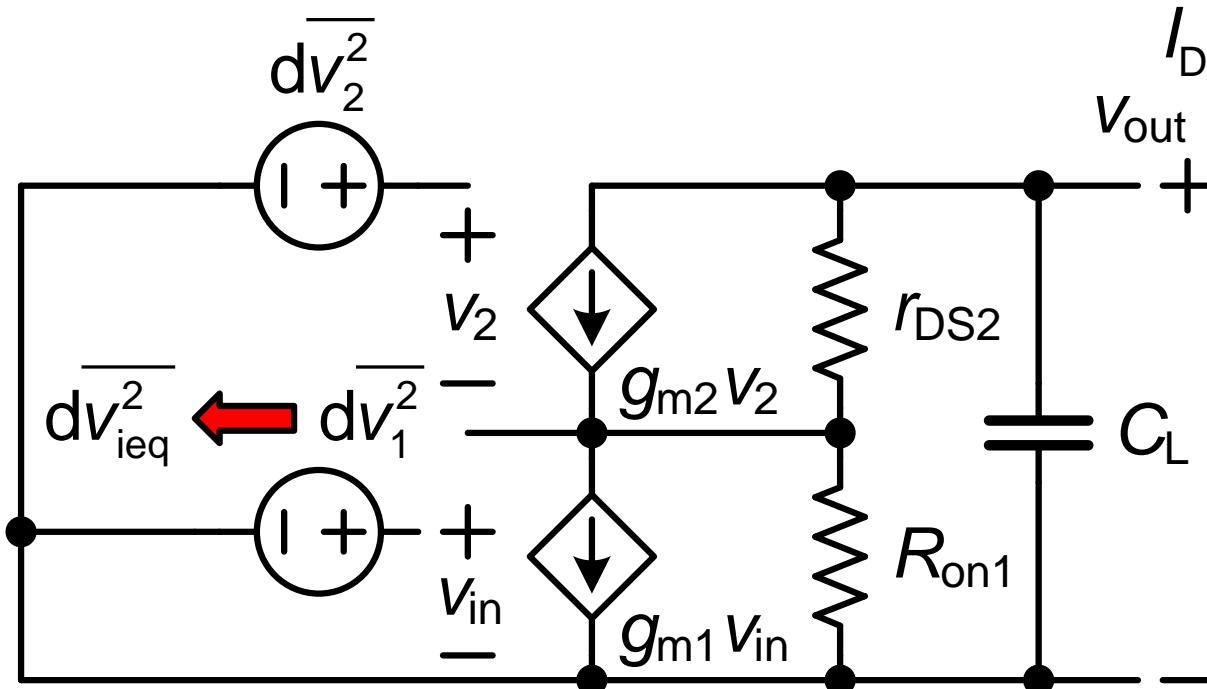

$$\frac{V_{out1}}{dV_1} = \alpha_1 g_{m2} r_{DS2}$$

$$\frac{V_{out2}}{dV_2} = g_{m2} r_{DS2}$$

$$dV_{ieq}^2 = \frac{4kT}{\alpha_1^2} \left(R_{on1} + \frac{2/3}{g_{m2}} \right) df$$

$$I_{DS1} = \beta_1 V_{DS1} (V_{GS1} - V_T)$$

$$R_{on1} = \frac{1}{\beta_1 (V_{GS1} - V_T)}$$

$$dV_1^2 = \frac{4kT R_{on1}}{\alpha_1^2} df$$


$$dV_2^2 = \frac{4kT 2/3}{g_{m2}} df$$

目录

- 噪声定义
- 共源放大器的噪声
- 源极跟随器的噪声
- 共栅放大器的噪声
- 电流镜的噪声
- 差分对的噪声
- 密勒CMOS OTA的噪声
- 容性噪声匹配
- 电压/电流检测器的噪声对比

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

电流镜的噪声

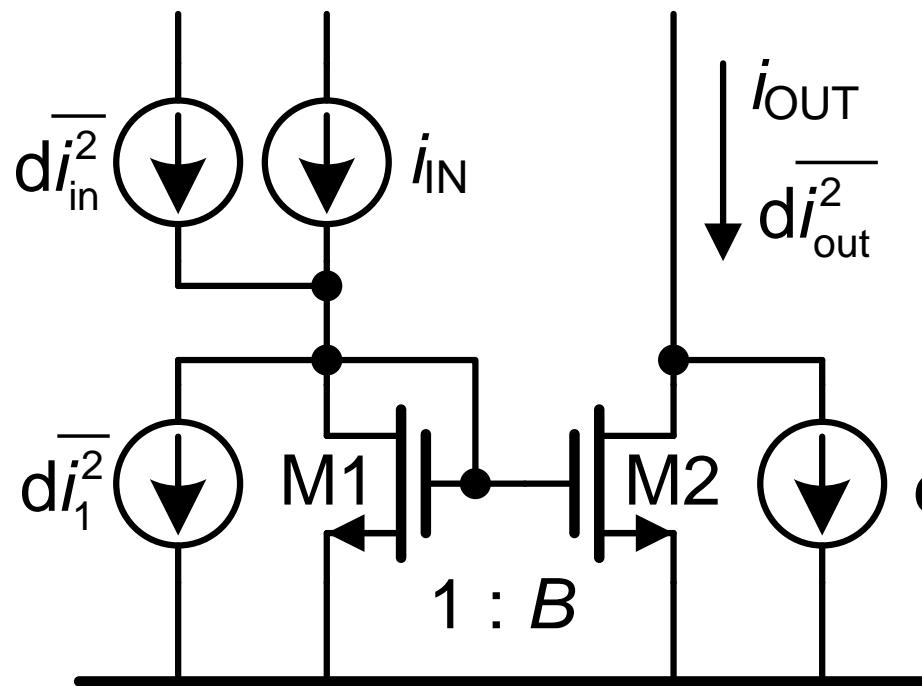


$$d\bar{i}_2^2 = 4kT \frac{2}{3} g_{m2} df$$

$$d\bar{i}_{out}^2 = d\bar{i}_2^2 + B^2(d\bar{i}_{in}^2 + d\bar{i}_1^2)$$

小 g_m :
 $(W/L) \downarrow$
 $(V_{GS} - V_T) \uparrow$

源极接串联电阻的电流镜的噪声—1

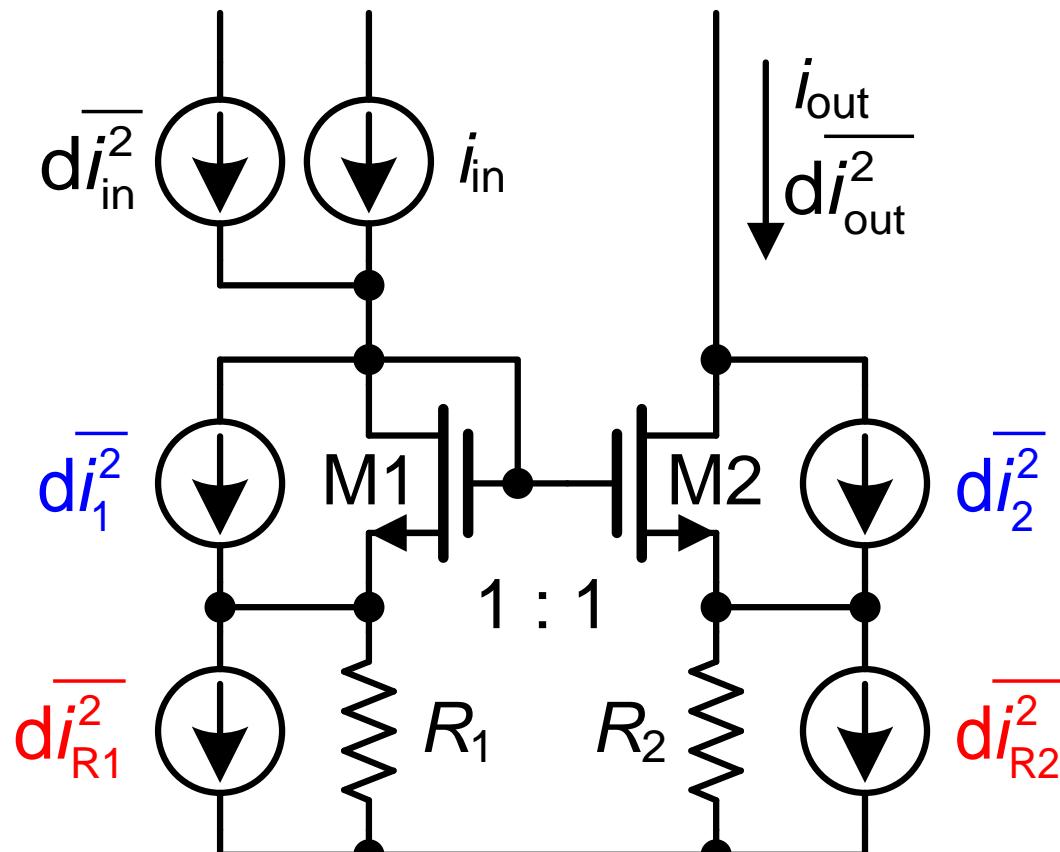


小 g_m :
 $(W/L) \downarrow$
 $(V_{GS} - V_T) \uparrow$
 $R \uparrow$

$$\overline{d i_{\text{out}}^2} = \left(\frac{1}{1 + g_{m2} R_2} \right)^2 [\overline{d i_2^2} + \left(\frac{g_{m2}}{g_{m1}} \right)^2 \overline{d i_1^2}] + \left(\frac{g_{m2} R_2}{1 + g_{m2} R_2} \right)^2 [\overline{d i_{R2}^2} + \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2 \overline{d i_{R1}^2}]$$


源极接串联电阻的电流镜的噪声—2
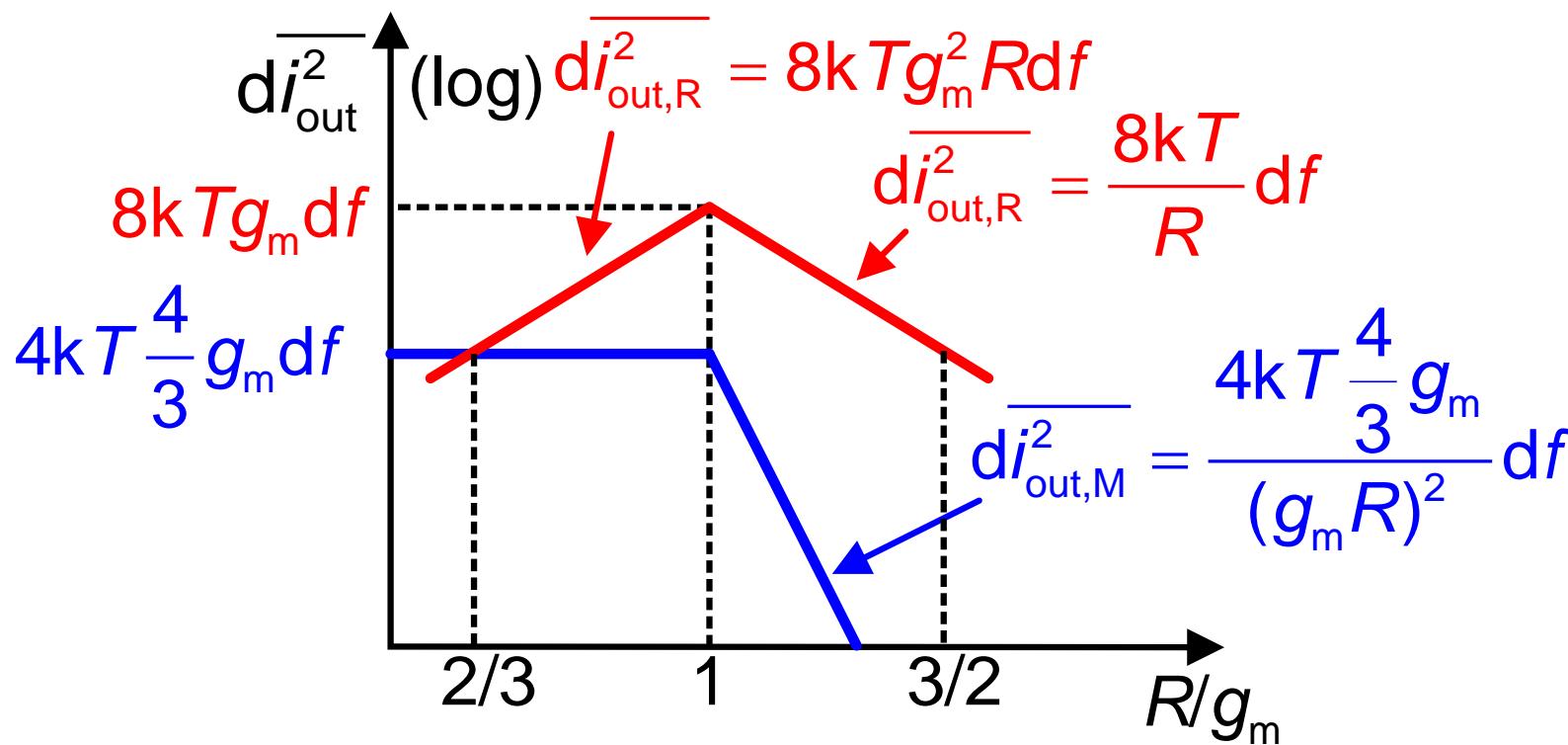
$$\left. \begin{array}{l} g_{m1} = g_{m2} = g_m \\ R_1 = R_2 = R \end{array} \right\} \Rightarrow d\bar{i}_{out}^2 = 2\left(\frac{1}{1+g_mR}\right)^2 \bar{di}^2 + 2\left(\frac{g_mR}{1+g_mR}\right)^2 \bar{di}_R^2$$



Ref.: Bilotti, JSSC Dec 75, 516-524

源极接串联电阻的电流镜

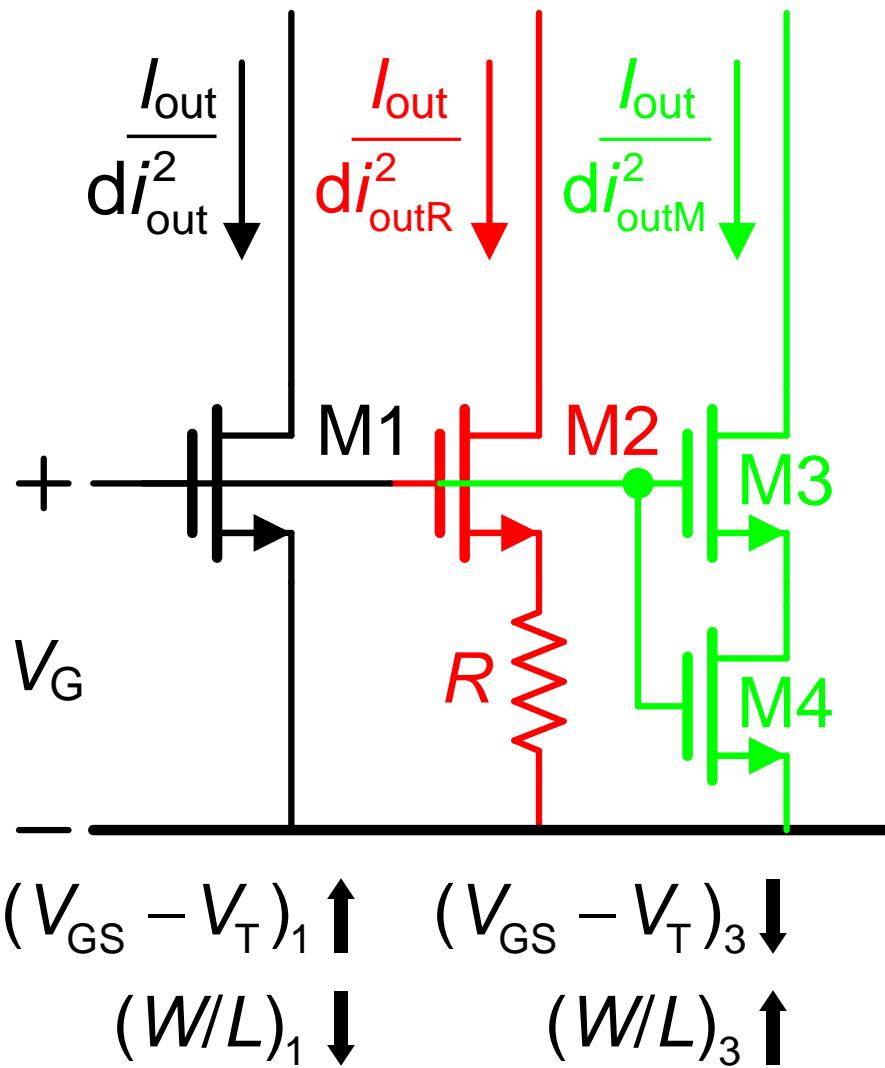

相同的 I_{out} 和相同的 V_G :

$$\overline{dI_{outR}^2} = \overline{dI_{out}^2}$$


小 g_m :

$(W/L) \downarrow$

$(V_{GS} - V_T) \uparrow$

$V_G \uparrow$

双极型晶体管电流镜的噪声

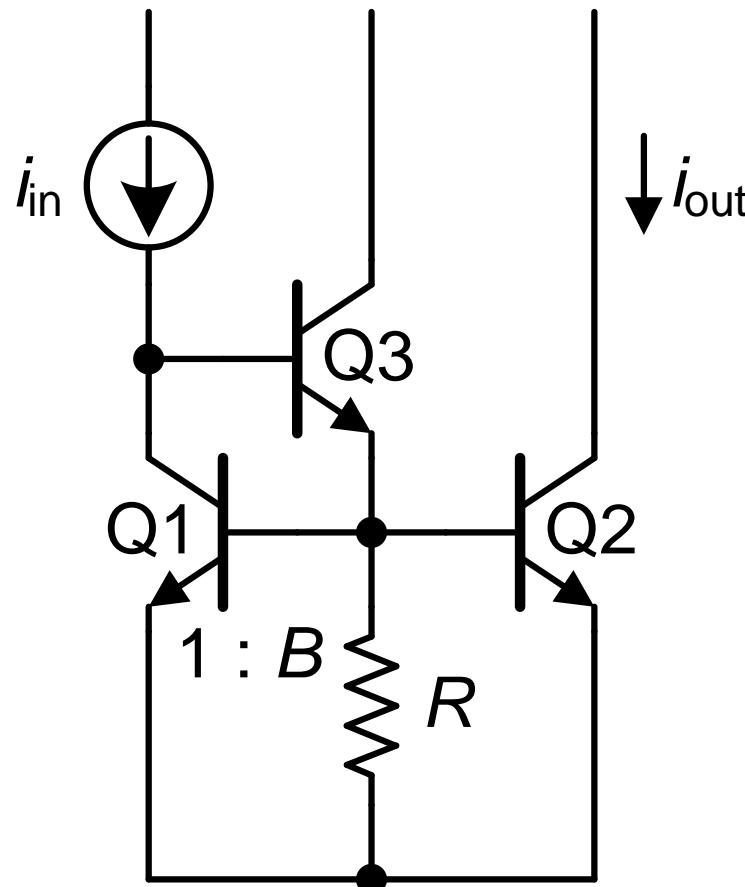

Q_3 引入的噪声:


$$\overline{di_{\text{out}Q3}^2} = 2qI_{C3}df$$

R 引入的噪声:

$$\overline{di_{\text{out}R}^2} = 4kT/Rdf$$

二者均需除以 β_3^2 后加到输出，
因此，均可或忽略！

接串联电阻的低噪声电流镜

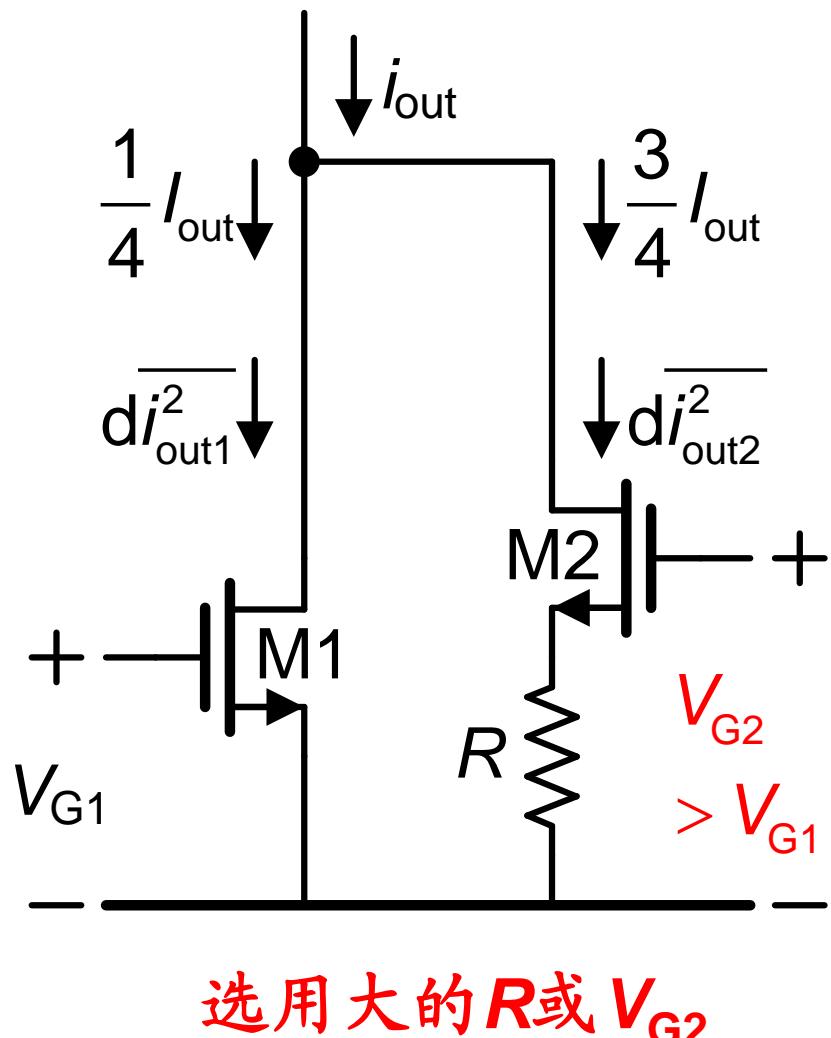

相同的 i_{out} 和不同的 V_G :

1个MOST:

$$\overline{d i_{\text{out}}^2} = \frac{8 k T}{3} \frac{2 I_{\text{out}} df}{V_{G_S} - V_T}$$

2个MOST: $V_{G2} > V_{G1}$

$$\overline{d i_{\text{out}}^2} = \overline{d i_{\text{out1}}^2} + \overline{d i_{\text{out2}}^2} =$$


$$\frac{8 k T}{3} \frac{2 I_{\text{out}} df}{V_{G1} - V_T} \left(\frac{1}{4} + \frac{9}{16} \frac{V_{G1} - V_T}{V_{G2} - V_{G1}} \right)$$

目录

- 噪声定义
- 共源放大器的噪声
- 源极跟随器的噪声
- 共栅放大器的噪声
- 电流镜的噪声
- 差分对的噪声
- 密勒CMOS OTA的噪声
- 容性噪声匹配
- 电压/电流检测器的噪声对比

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006


差分对的噪声

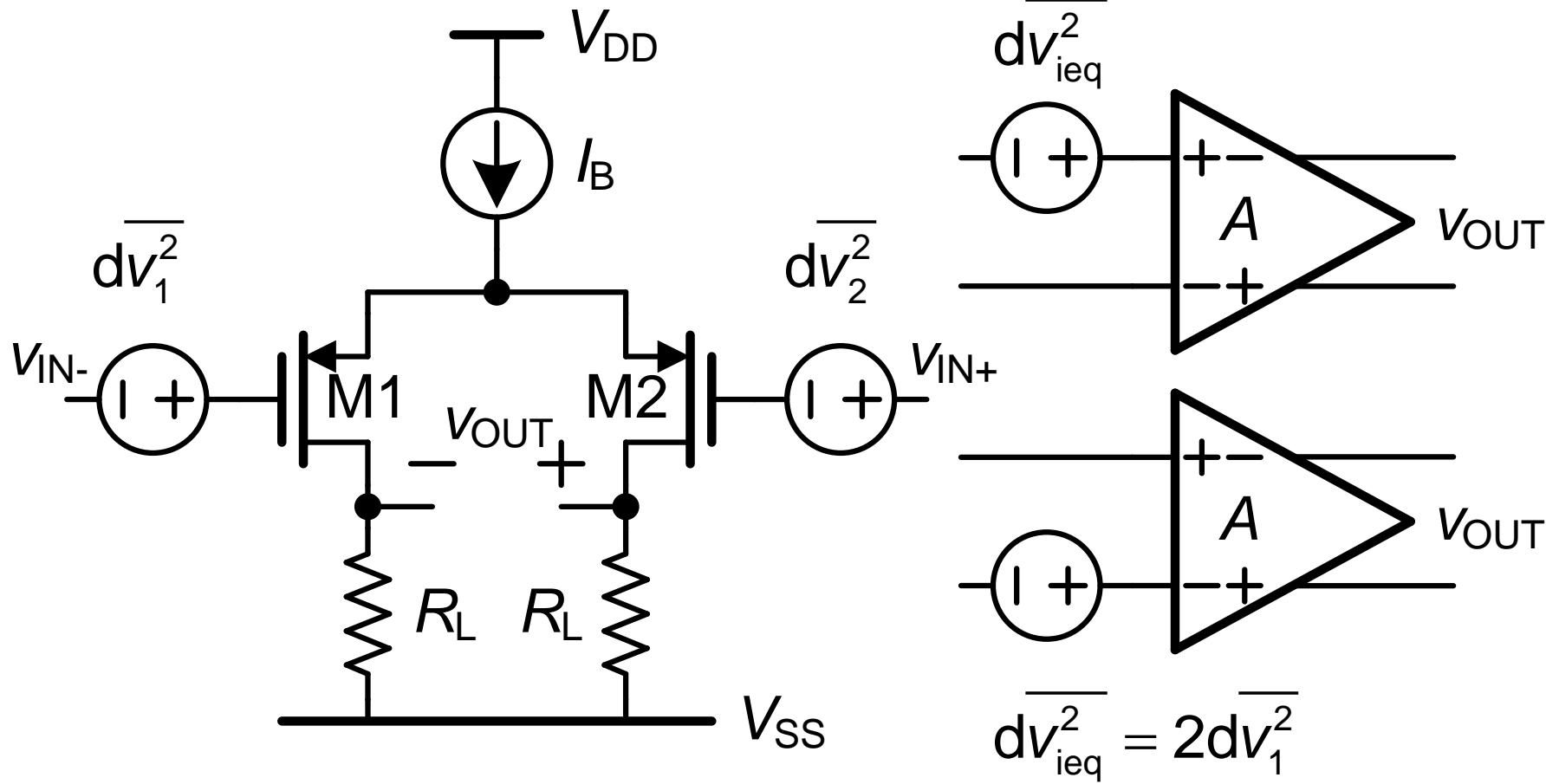

接有源负载差分对的噪声


$$\overline{dv_{\text{ieq}}^2} = \frac{\overline{di_{\text{out}}^2}}{g_{m1}^2} = \frac{2\overline{di_1^2} + 2\overline{di_3^2}}{g_{m1}^2}$$
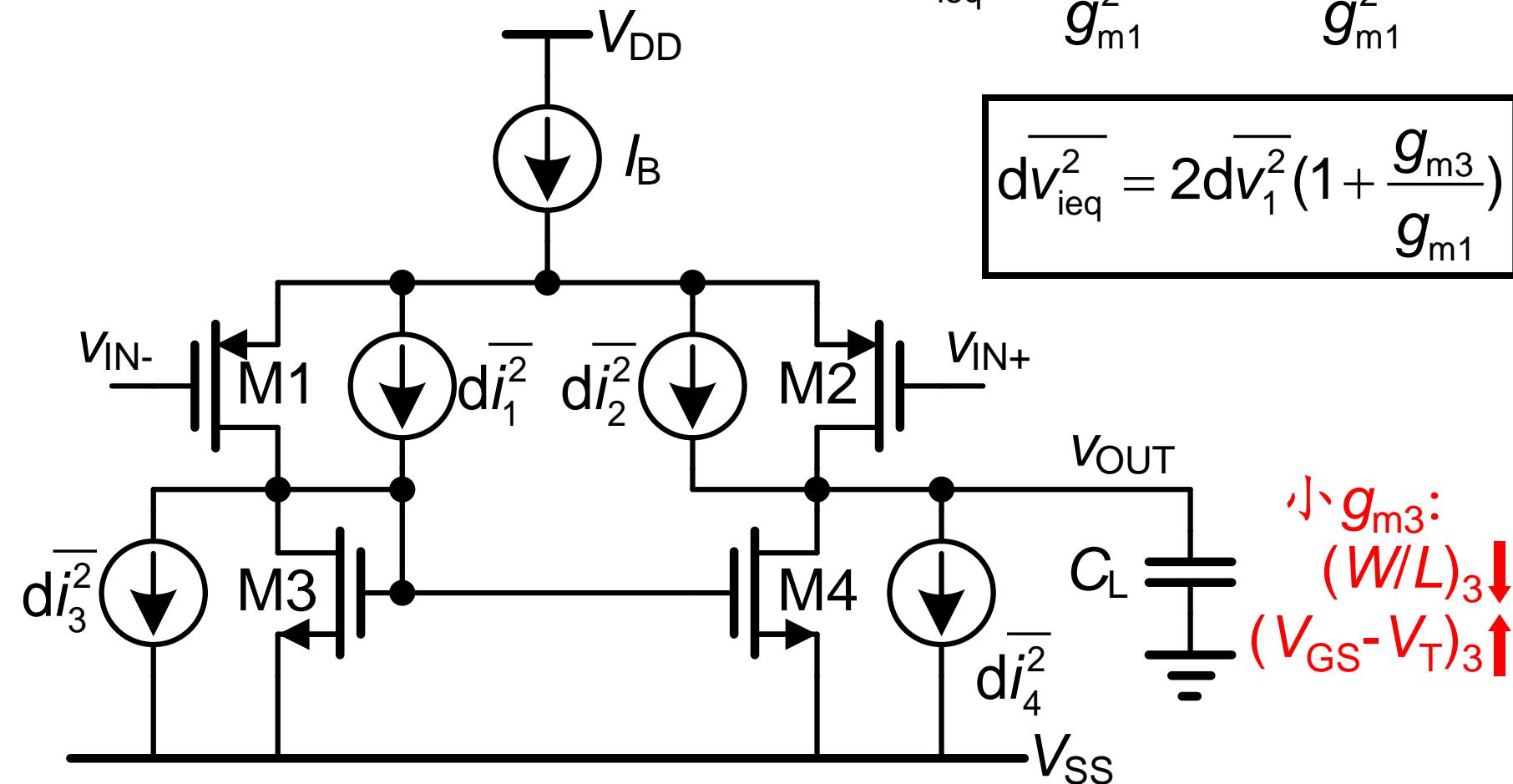
$$\overline{dv_{\text{ieq}}^2} = 2\overline{dv_1^2} \left(1 + \frac{g_{m3}}{g_{m1}}\right)$$




接源电阻的差分对

$$g_m R \gg 1$$

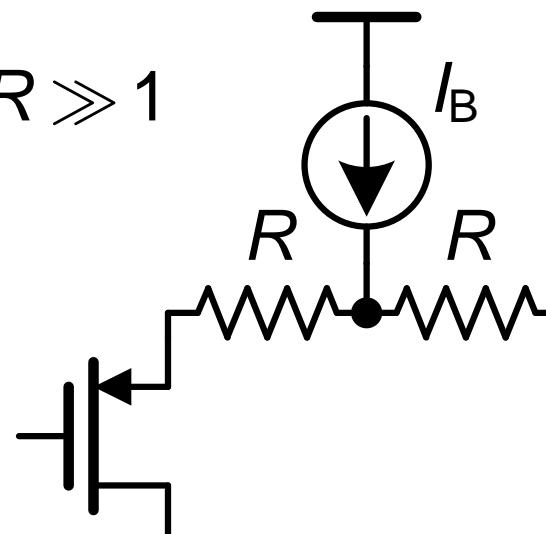
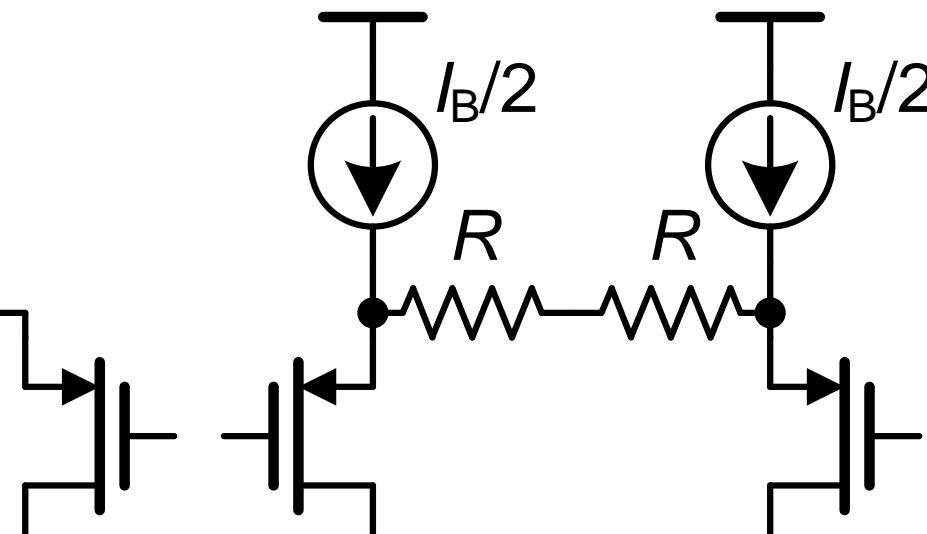
$$d\bar{i_{out}^2} = 2 \frac{4kT}{R} df$$



$$d\bar{i_{out}^2} = 2 \left(\frac{4kT}{R} df + d\bar{i_B^2} \right)$$


忽略 $d\bar{i_B^2}$

$$d\bar{i_B^2} = 4kT \frac{2}{3} g_{mB} df$$

$$d\bar{v_{in}^2} = 2(4kT R df)$$

$$d\bar{v_{in}^2} = 2(4kT R df) \left(1 + \frac{2}{3} g_{mB} R \right)$$

放大器的噪声

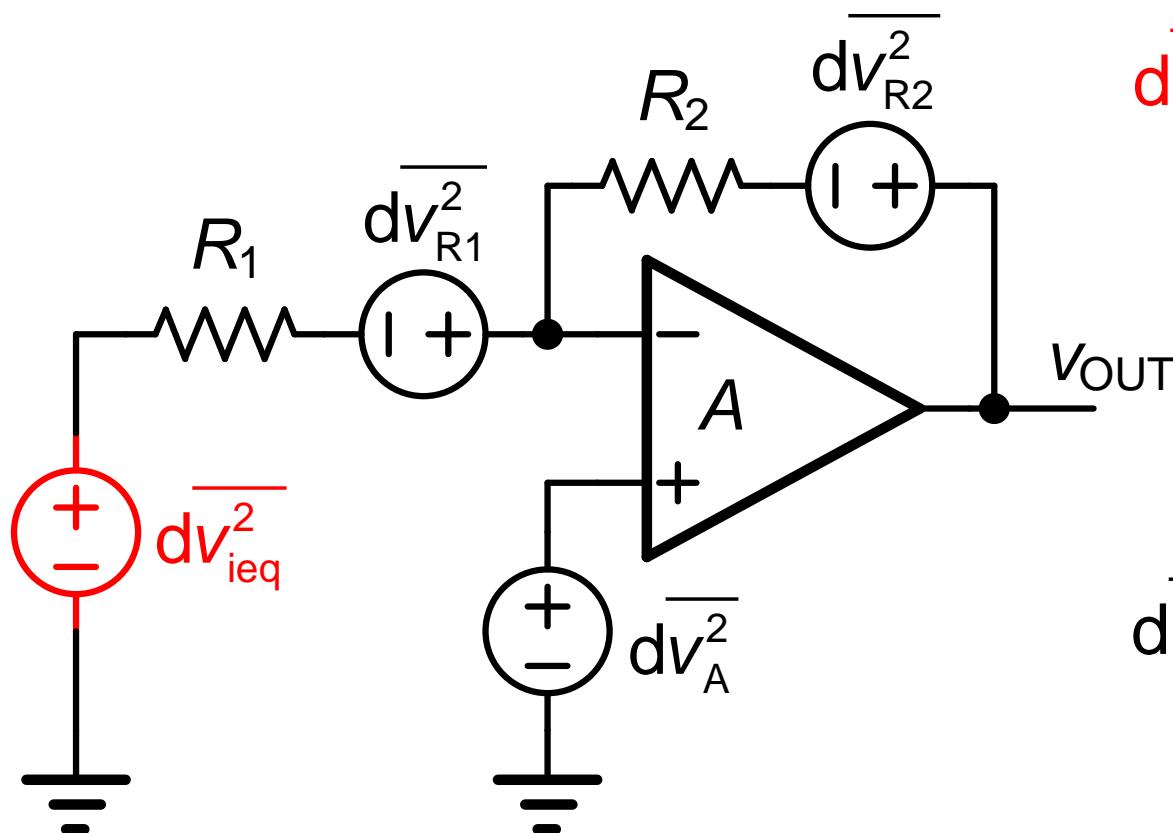

$$\overline{dV_{ieq}^2} = \sum \overline{dV_{out}^2} \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2$$

$$\overline{dV_{outR1}^2} = \overline{dV_{R1}^2} \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^2$$

$$\overline{dV_{outR2}^2} = \overline{dV_{R2}^2}$$

$$\overline{dV_{outA}^2} = \overline{dV_A^2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)^2$$


$$\overline{dV_{ieq}^2} = \overline{dV_{R1}^2} + \overline{dV_{R2}^2} \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2 + \overline{dV_A^2} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)^2 \approx \overline{dV_{R1}^2} + \overline{dV_A^2}$$

目录


- 噪声定义
- 共源放大器的噪声
- 源极跟随器的噪声
- 共栅放大器的噪声
- 电流镜的噪声
- 差分对的噪声
- 密勒CMOS OTA的噪声
- 容性噪声匹配
- 电压/电流检测器的噪声对比

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

密勒CMOS OTA

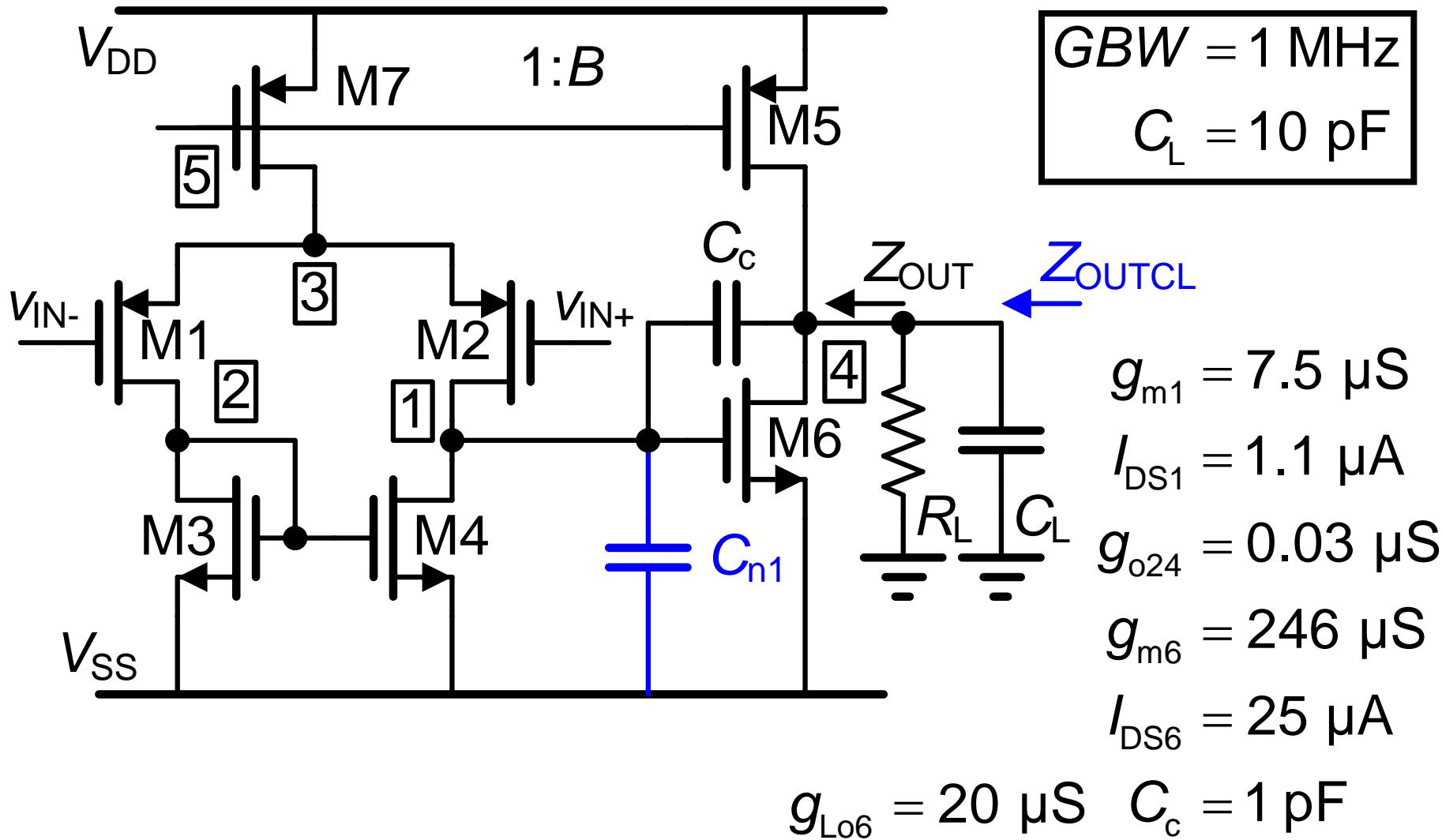


密勒CMOS OTA: 噪声密度 1

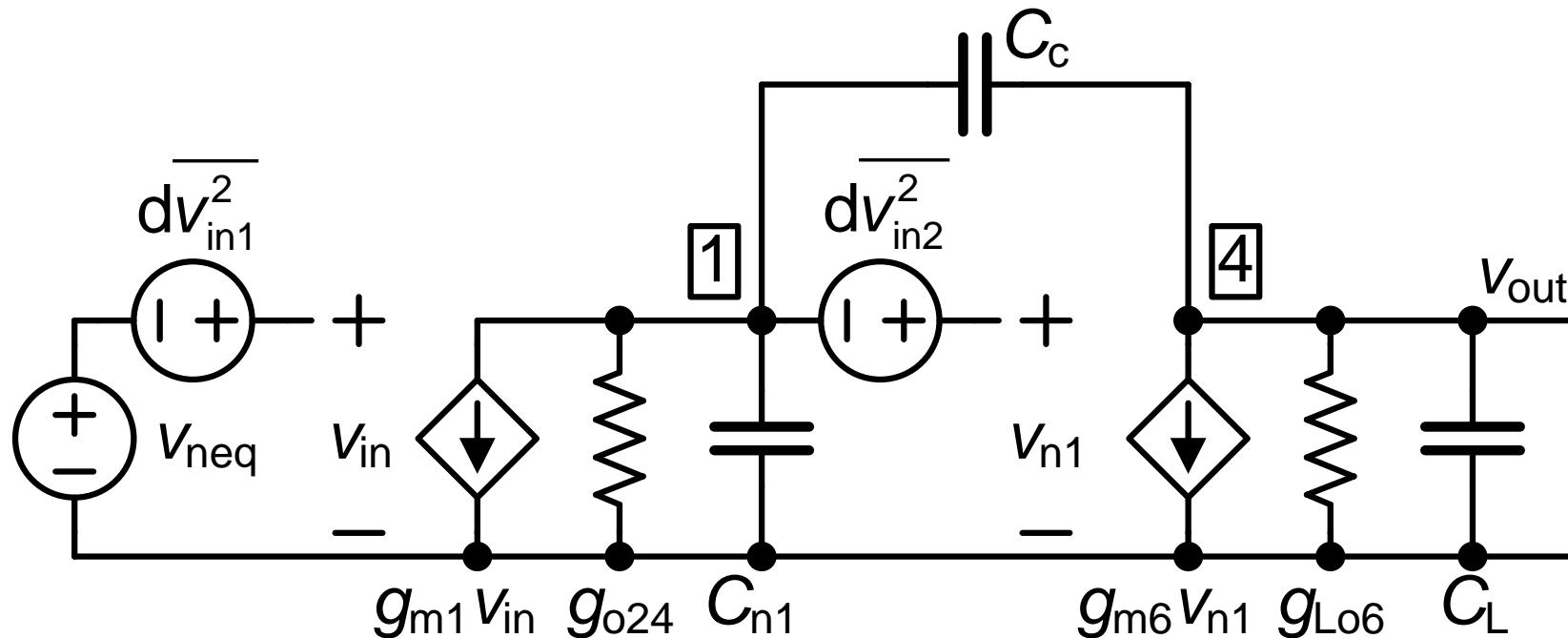

$$\overline{dV_{in1}^2} = 4kT \frac{4/3}{g_{m1}} df$$

$$\overline{dV_{in2}^2} = 4kT \frac{2/3}{g_{m6}} df$$

密勒CMOS OTA: 噪声密度 2

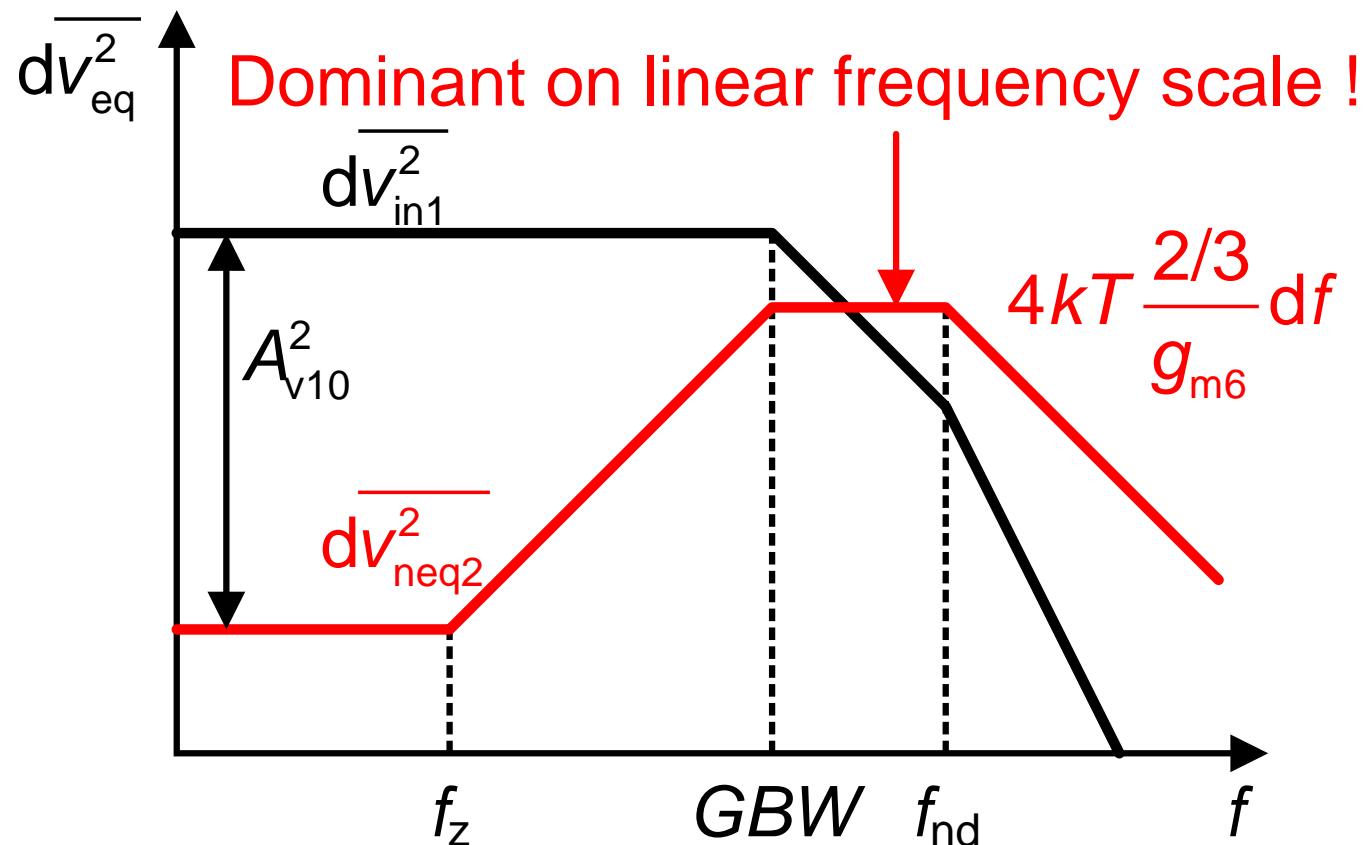


$$\overline{dV_{neq2}^2} = \frac{\overline{dV_{in2}^2}}{|A_{V1}|^2}$$

$$A_{V10} = \frac{g_{m1}}{g_{o24}}$$

$$f_z = \frac{g_{o24}}{2\pi C_c}$$

密勒CMOS OTA: 积分噪声

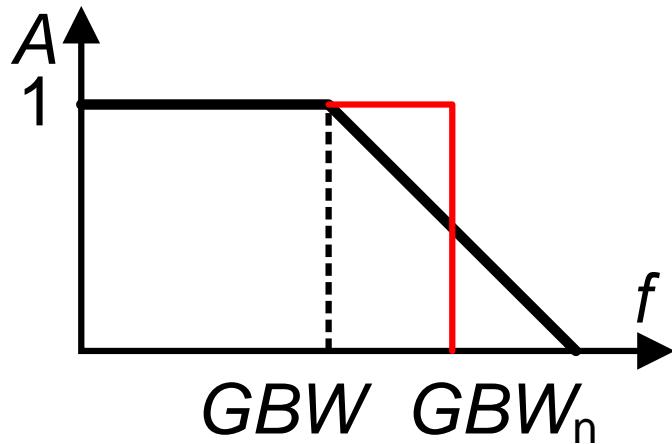

$$\overline{V_{\text{nieq}}^2} = \int_0^\infty \frac{d\overline{V_{\text{nieq}}^2}}{1 + (f/GBW)^2}$$

$$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$$


$$= \frac{\pi}{2} GBW$$

$$\overline{V_{\text{nieq}}^2} = 4kT \frac{4/3}{g_{m1}} GBW \frac{\pi}{2}$$

$$C_c = 1 \text{ pF} \quad V_{Rs} = 74.5 \mu\text{V}_{\text{RMS}}$$

$$\overline{V_{\text{nieq}}^2} = \frac{4 k T}{3 C_c}$$

噪声密度与积分噪声

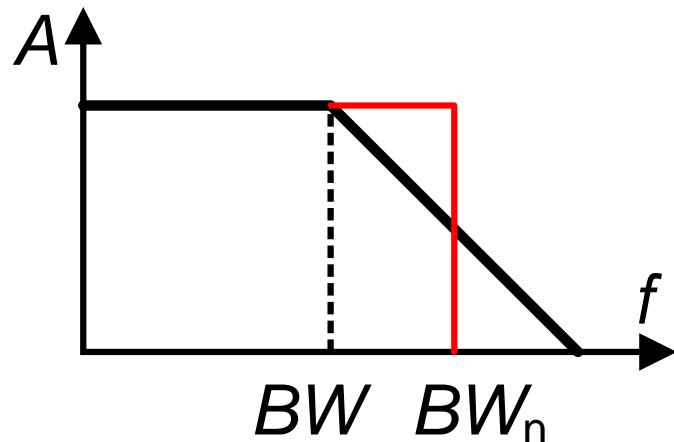

$$\overline{dv_{in}^2} = 4kT \frac{4/3}{g_{m1}} df$$

$$\overline{v_{ni}^2} = \int_0^\infty \frac{\overline{dv_{ni}^2}}{1 + (f/GBW)^2} = \frac{4kT}{3C_c}$$

噪声密度(V^2/Hz) $\sim 1/g_m$ (或 R_S)


积分噪声(V_{REM}) $\sim 1/C_c$

目录

- 噪声定义
- 共源放大器的噪声
- 源极跟随器的噪声
- 共栅放大器的噪声
- 电流镜的噪声
- 差分对的噪声
- 密勒CMOS OTA的噪声
- 容性噪声匹配
- 电压/电流检测器的噪声对比

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

容性源放大器

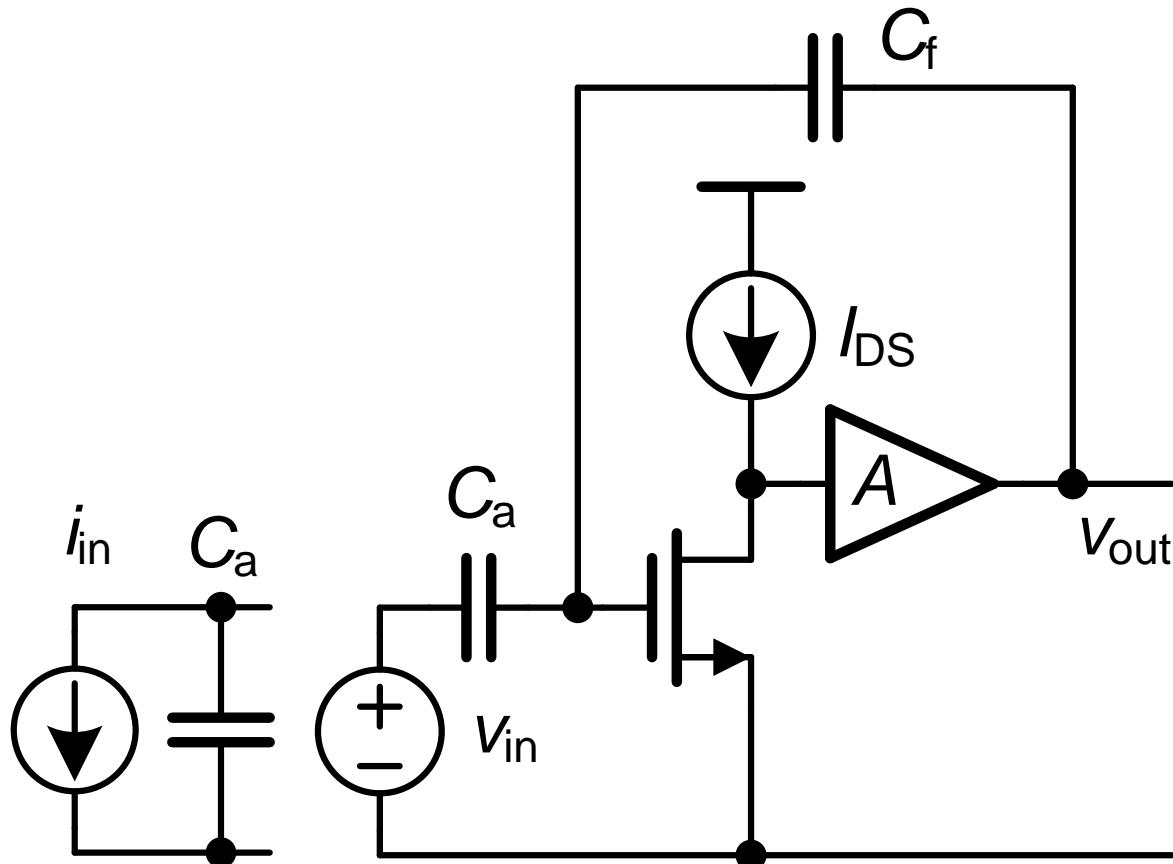

$$A_v = \frac{C_a}{C_f}$$


$$C_a = 5 \text{ pF}$$

$$C_f = 1 \text{ pF}$$


$$C_{GS} = kW \quad k \approx 2 \text{ fF}/\mu\text{m}$$

W_{opt} ? I_{DSopt} ? 如果 $V_{in}=10 \text{ mV}_{\text{RMS}}$, $(S/N)_{opt}$?

容性噪声匹配—1

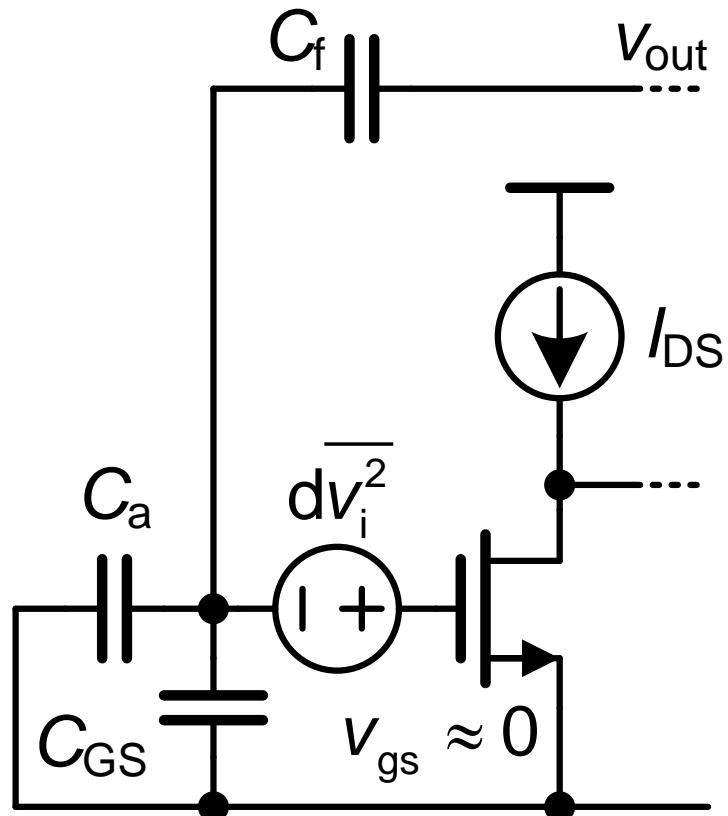

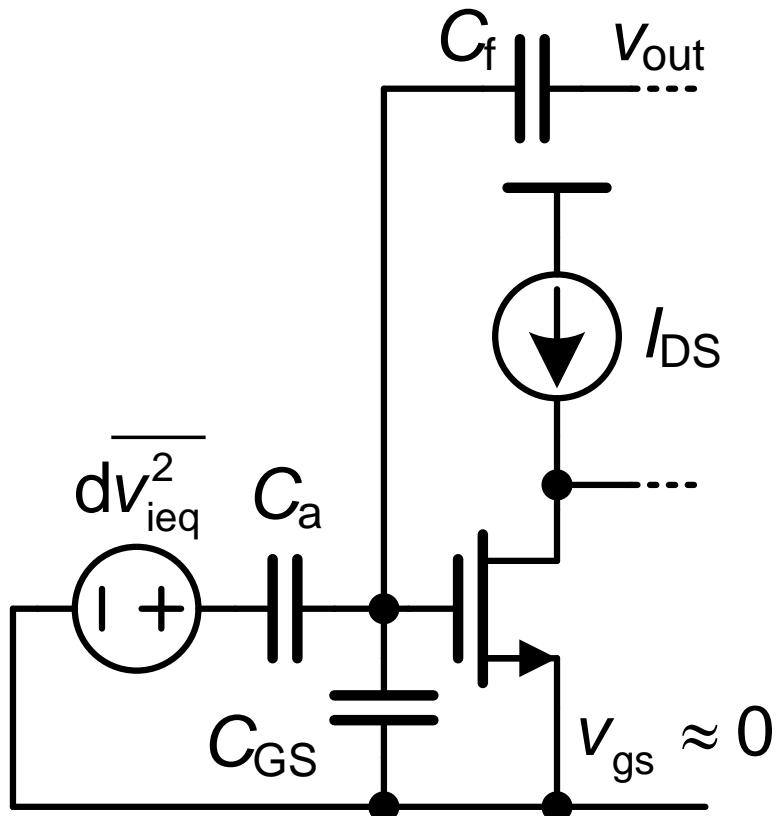
$$\frac{V_{out}}{V_i} = -\frac{C_f + C_a + C_{GS}}{C_f}$$



$$\frac{V_{out}}{V_{ieq}} = -\frac{C_a}{C_f}$$

容性噪声匹配—2

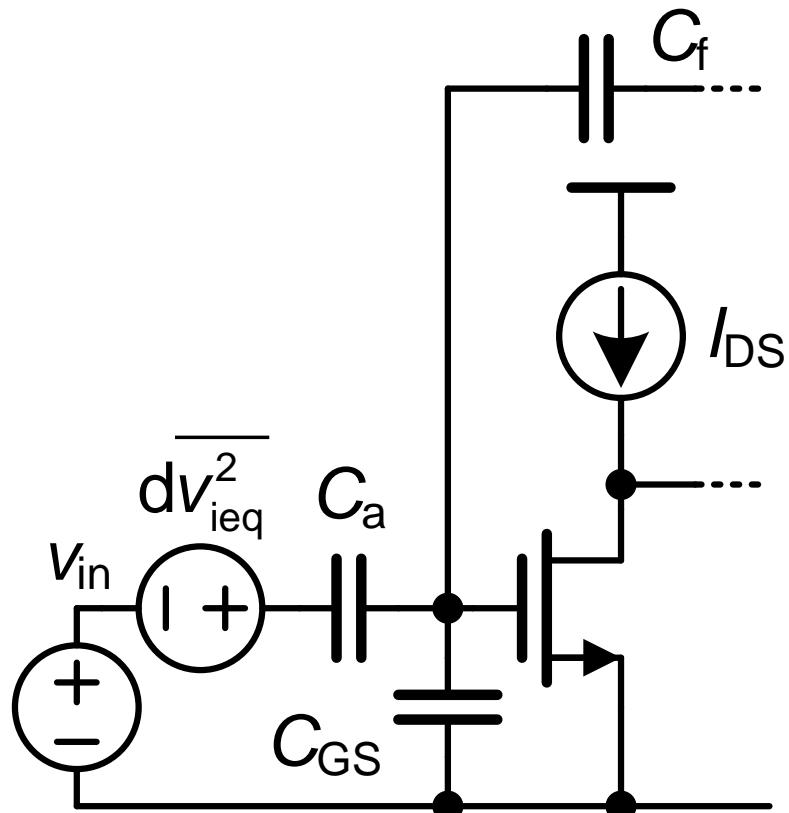


$$\overline{dv_{ieq}^2} = \frac{(C_f + C_a + C_{GS})^2}{C_a^2} \overline{dv_i^2}$$

$$\overline{dv_i^2} = \frac{8kT}{3} \frac{1}{g_m} df$$

$$g_m = 2K_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)$$


$$\overline{dv_{ieq}^2} = \frac{(C_f + C_a + kW)^2}{C_a^2} \frac{L}{W} \frac{8kT}{3} \frac{1}{2K_n(V_{GS} - V_T)}$$

容性噪声匹配—3

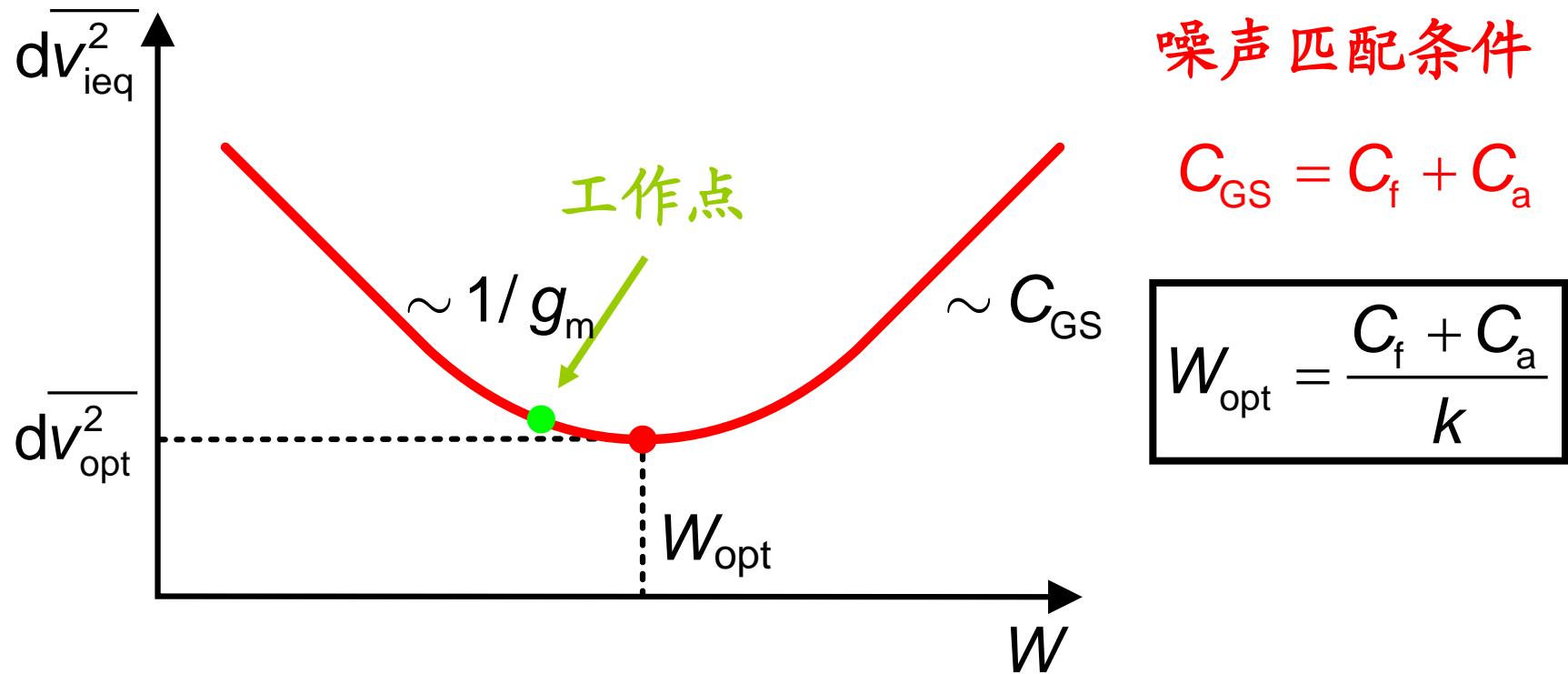

$$\overline{dv_{\text{ieq}}^2} = \frac{(C_f + C_a + kW)^2}{C_a^2} \frac{L}{W} \frac{8kT}{3} \frac{1}{2K_n(V_{GS} - V_T)}$$

容性噪声匹配—4

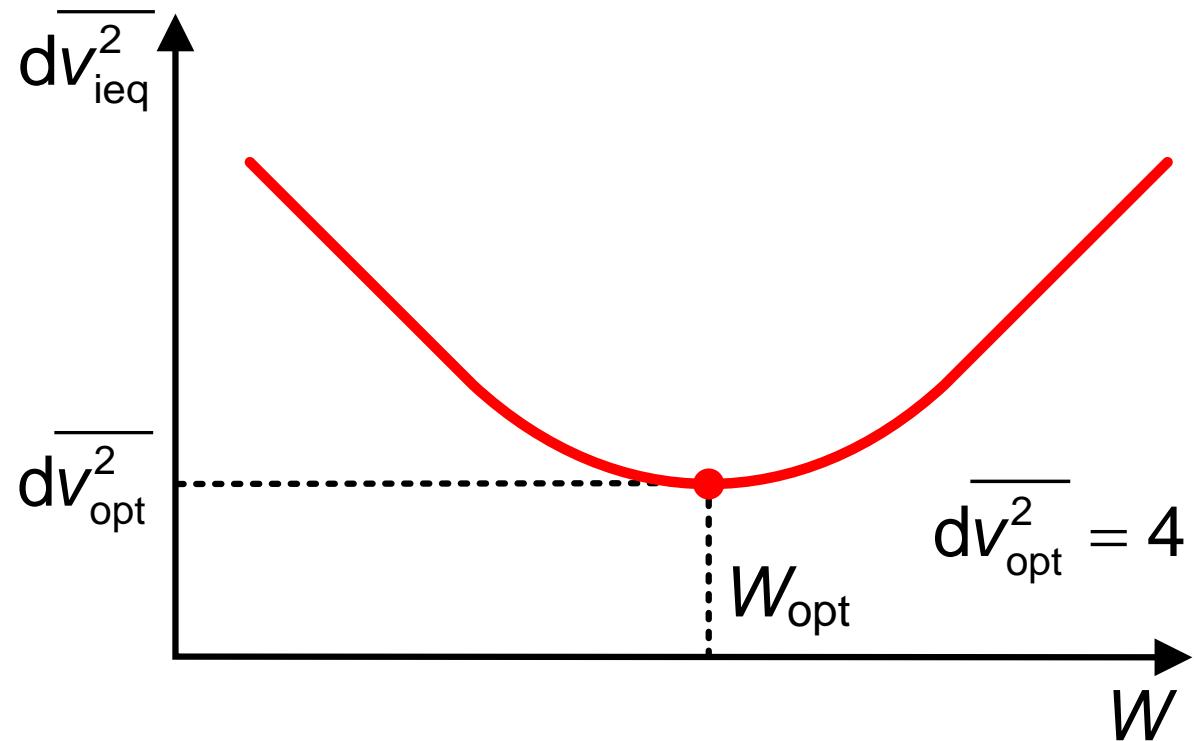

$$W_{\text{opt}} = \frac{C_f + C_a}{k}$$

C_{GSopt} , I_{DSopt} , g_{mopt}

$$\overline{dv_{\text{opt}}^2} = 4 \left(\frac{C_f + C_a}{C_a} \right)^2 \frac{8kT}{3} \frac{df}{g_{\text{mopt}}}$$

$$BW_n = \frac{\pi}{2} BW = \frac{\pi}{2} \frac{f_T}{A_V} = \frac{1}{4A_V} \frac{g_{\text{mopt}}}{C_{\text{GSopt}}}$$


$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{opt}} = \frac{10 \text{ mV}_{\text{RMS}}}{\sqrt{\overline{dv_{\text{opt}}^2}} BW_n}$$

目录

- 噪声定义
- 共源放大器的噪声
- 源极跟随器的噪声
- 共栅放大器的噪声
- 电流镜的噪声
- 差分对的噪声
- 密勒CMOS OTA的噪声
- 容性噪声匹配
- 电压/电流检测器的噪声对比


Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

电压检测放大器的噪声源

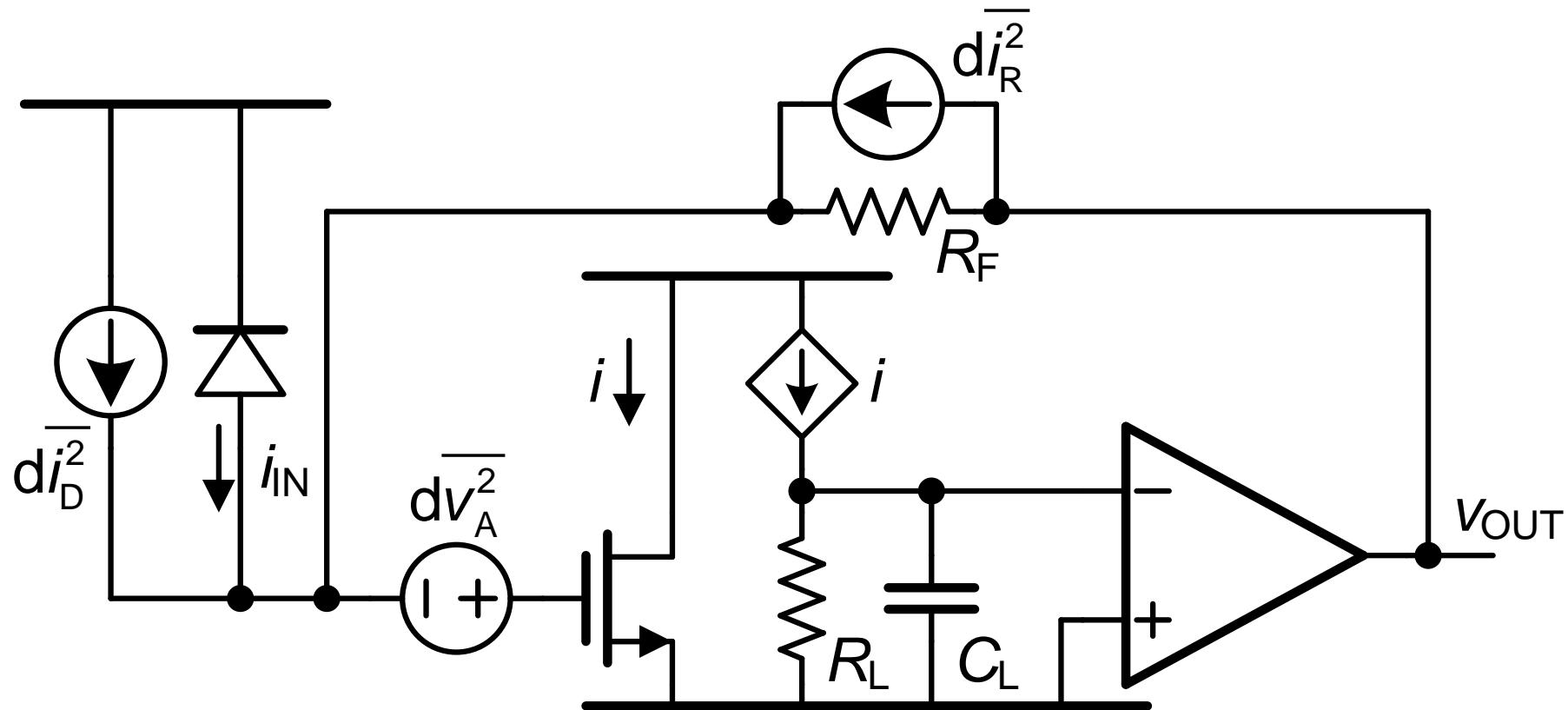

$$d\bar{i}_D^2 = 2qI_D df \quad d\bar{i}_R^2 = \frac{4kT}{R_F} df \quad d\bar{v}_A^2 = 4kT \frac{2/3}{g_m} df$$


电压检测放大器的噪声密度

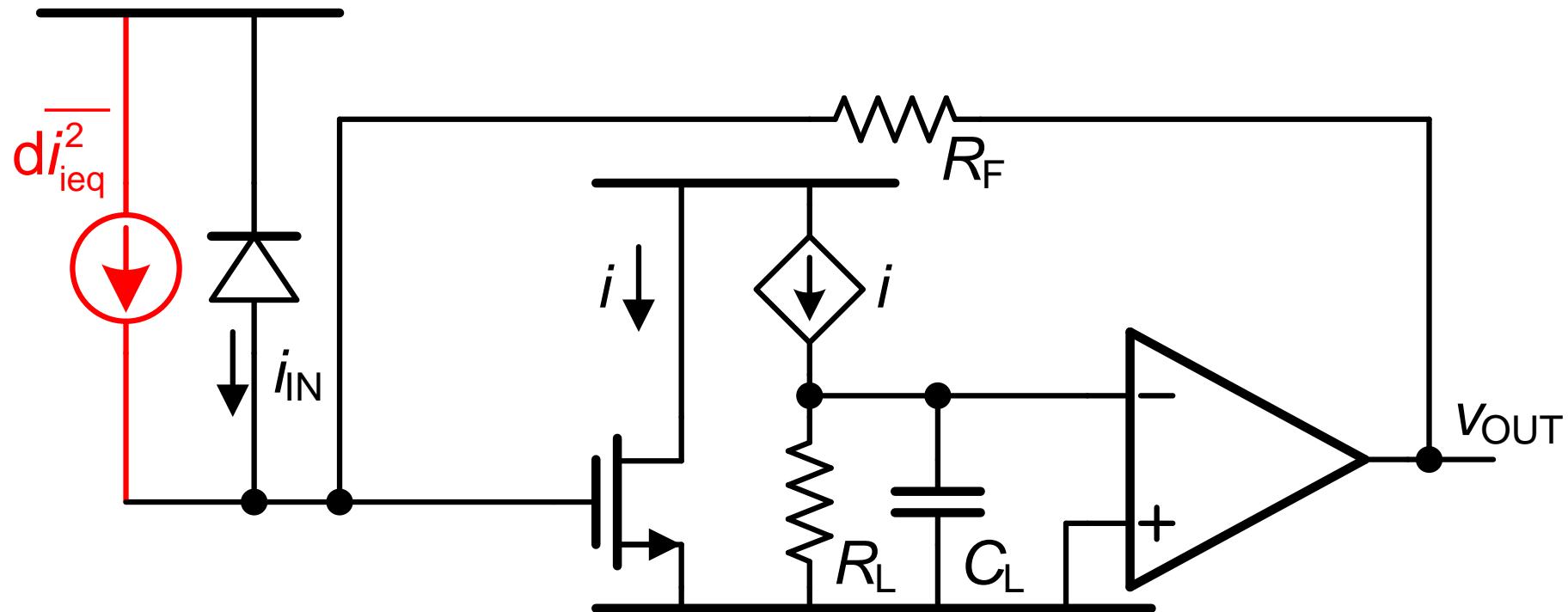

如果 $R_F > \frac{3/2}{g_m}$


$$\overline{di_{\text{eq}}^2} = \overline{di_D^2} + \overline{di_R^2} + \frac{\overline{dv_A^2}}{R_F^2} \approx \overline{di_D^2} + \overline{di_R^2}$$

电流检测放大器的噪声源

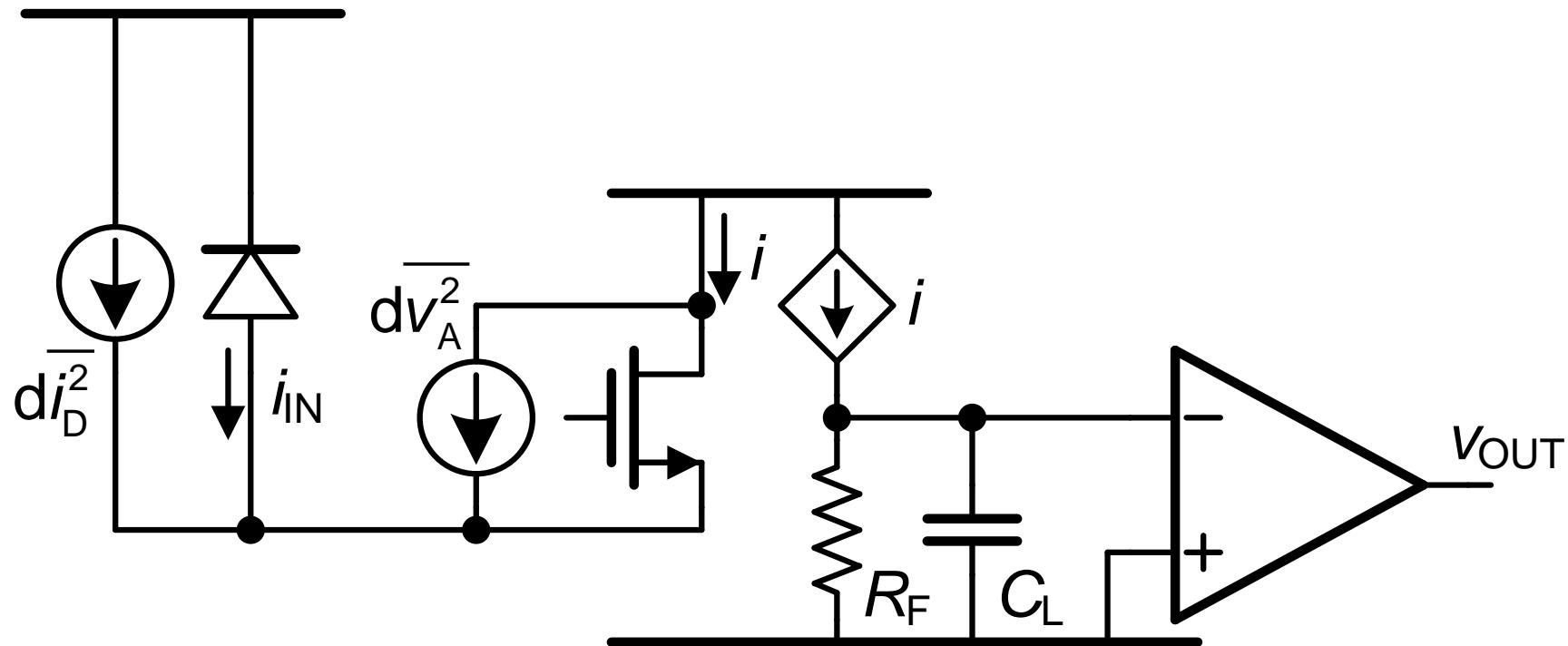

$$d\bar{i_D^2} = 2qI_D df \quad d\bar{i_A^2} = 4kT \frac{2}{3} g_m df$$

电流检测放大器的噪声密度

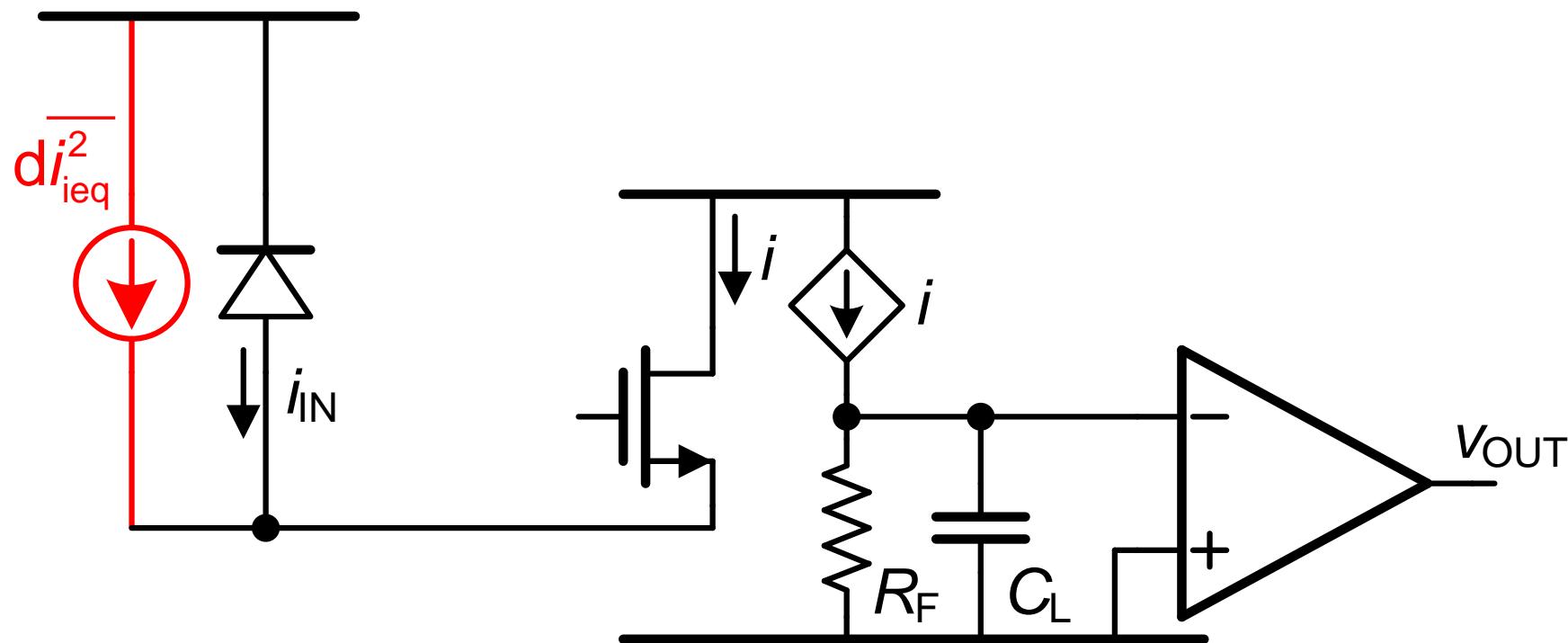

$$\overline{di_{\text{eq}}^2} = \overline{di_D^2} + 4kT \frac{2}{3} g_m df$$

为晶体管噪声！

噪声密度的比较

$$\text{电压放大器: } \overline{i_{IN}^2} = d\overline{i_R^2} = \frac{4kT}{R_F} df$$

$$\text{电流放大器: } \overline{i_{IN}^2} = d\overline{i_A^2} = 4kT \frac{2}{3} g_m df$$

当 $R_F > \frac{3/2}{g_m}$ 时, 电压放大器较好, 噪声密度较小

积分噪声的比较

大 I_D : $\overline{i_{IN}^2} = d\overline{i_D^2}(BW \frac{\pi}{2})$

电压放大器: $\overline{i_{IN}^2} = d\overline{i_R^2}(BW \frac{\pi}{2}) = \frac{kT}{R_L} (\frac{R_L}{R_F})^2 \frac{g_m}{C_P}$

电流放大器: $\overline{i_{IN}^2} = d\overline{i_A^2}(BW \frac{\pi}{2}) = \frac{2kT}{3} \frac{g_m}{R_F C_L}$

当 $R_F > \frac{3}{4} R_L$ 时, 电压放大器较好, 积分噪声较小