



高级模拟集成电路设计 (Analog Design Essentials)

2015年1月8日

唐长文 副教授

zwtang@fudan.edu.cn

<http://rfic.fudan.edu.cn/Courses.htm>


复旦大学/微电子学院/射频集成电路设计研究小组

版权©2014，版权所有，侵犯必究

基本晶体管电路的非线性

什么是失真？

失真包括线性失真和非线性失真。

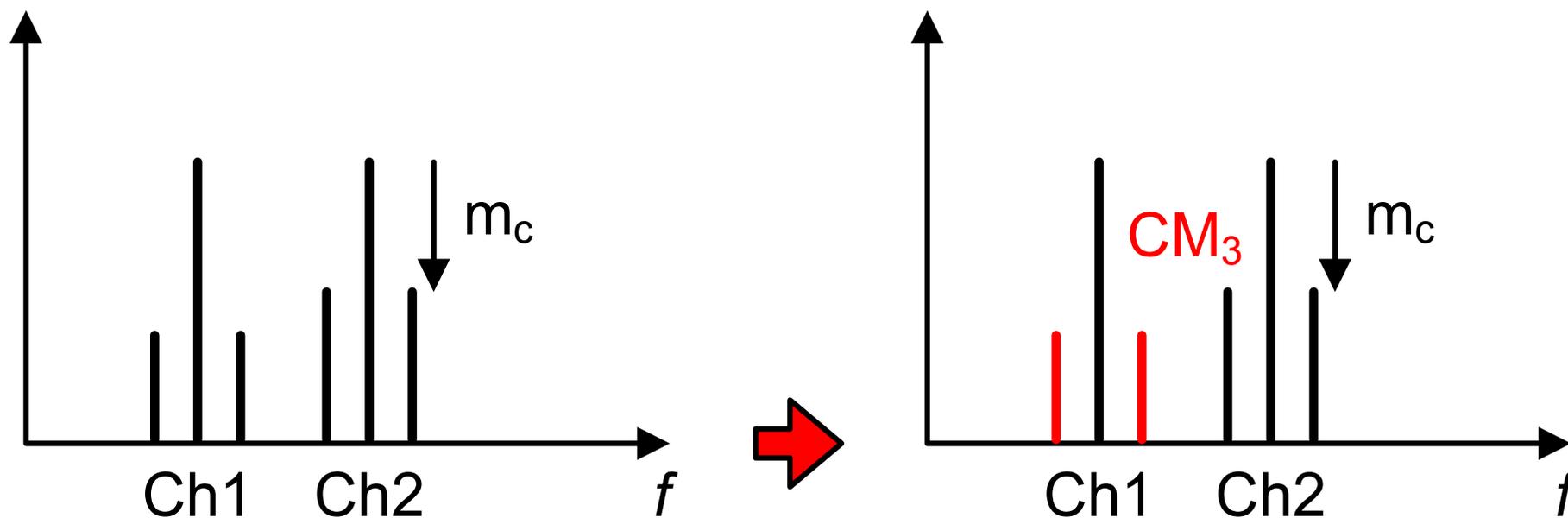


频道串扰!!!

目录


- 定义: HD , IM , 交调点
- MOS管的非线性
 - 单端放大器
 - 差分放大器
- 双极型晶体管的非线性
- 负反馈能够减小非线性
- 运算放大器的非线性
- 其他非线性和准则

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006


线性失真-1

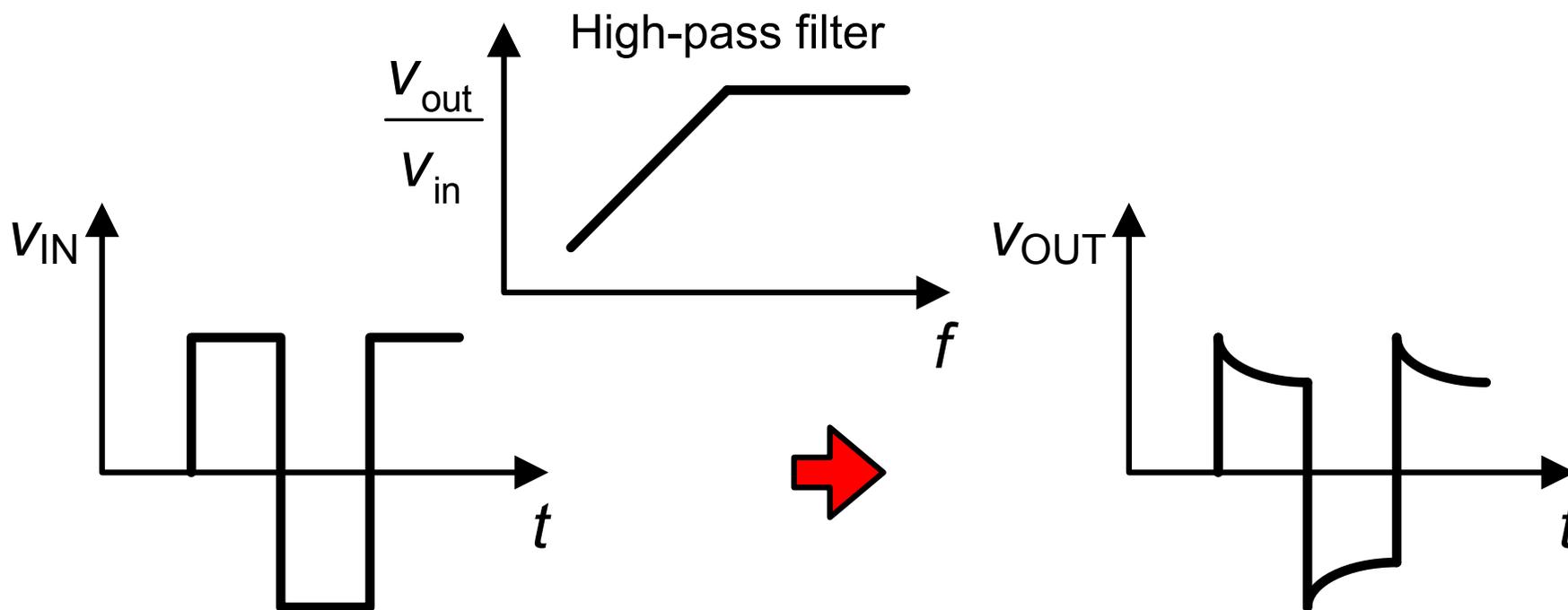

线性失真-2


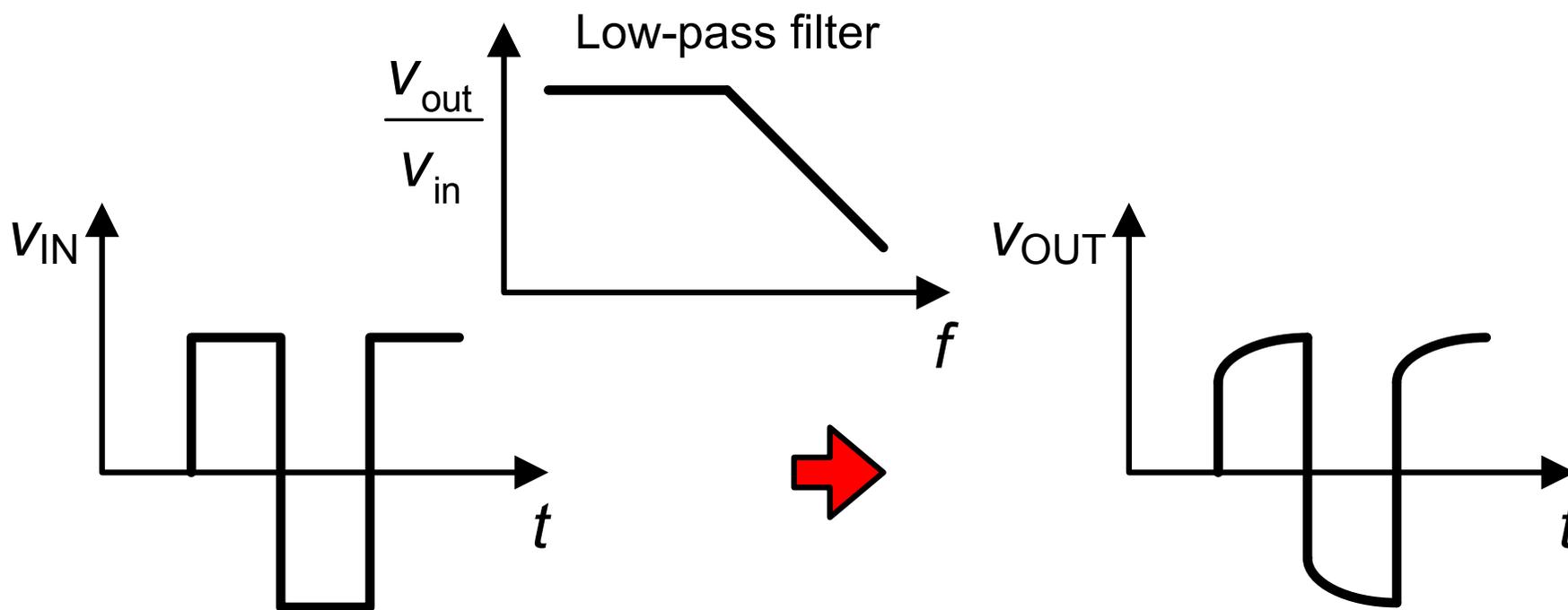


非线性失真

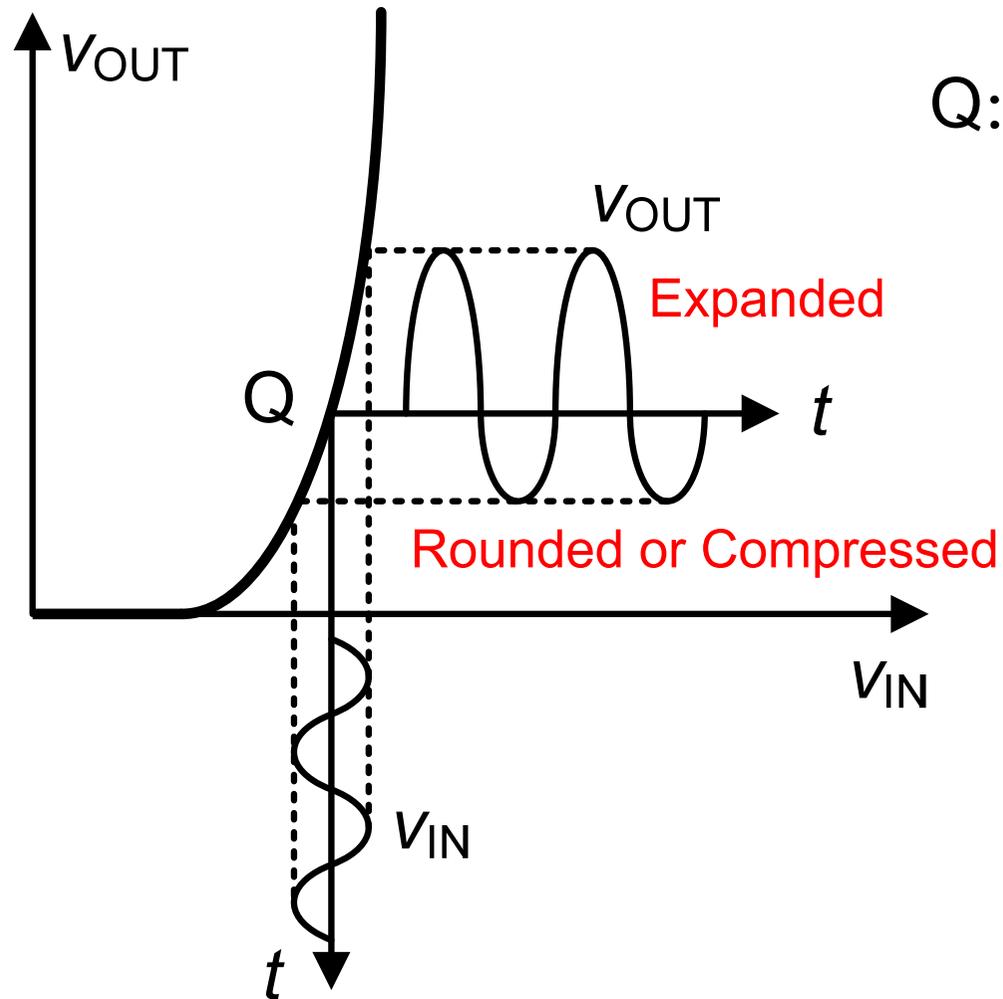


Q: 静态工作点

“软”非线性和“硬”非线性

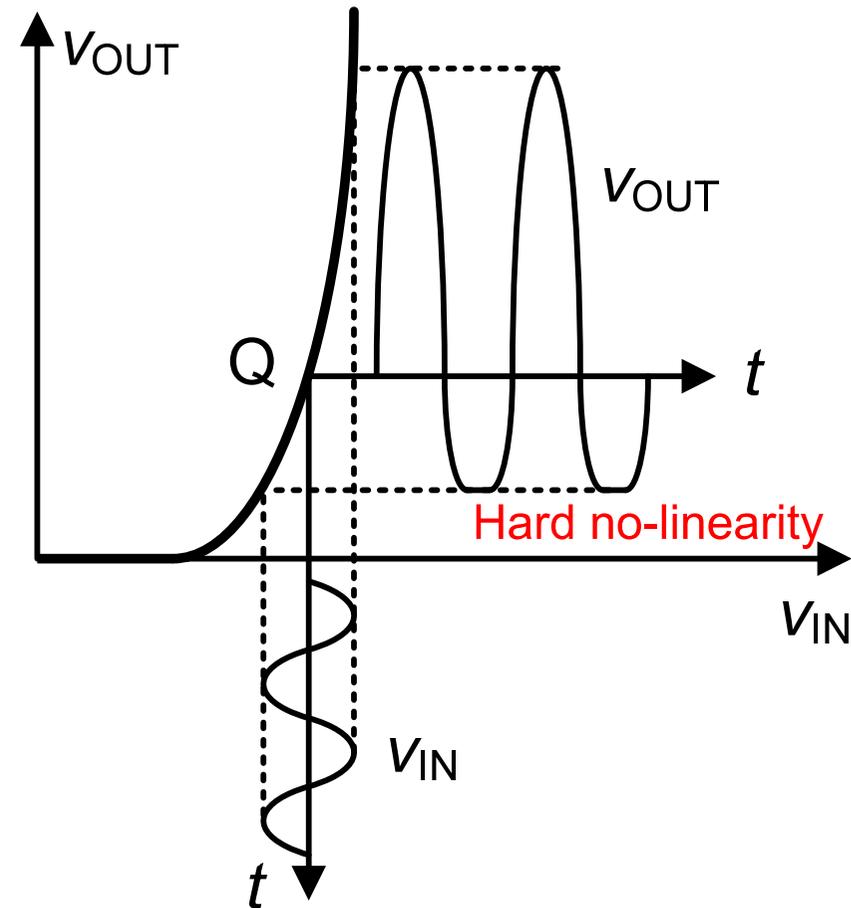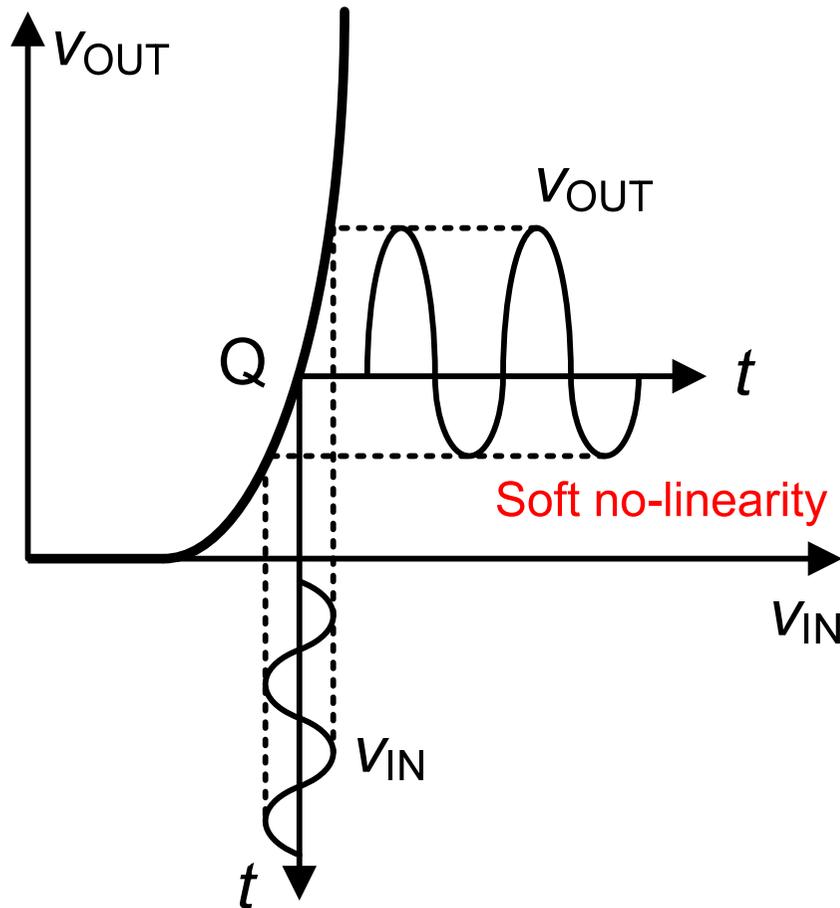

非线性：指数表达式

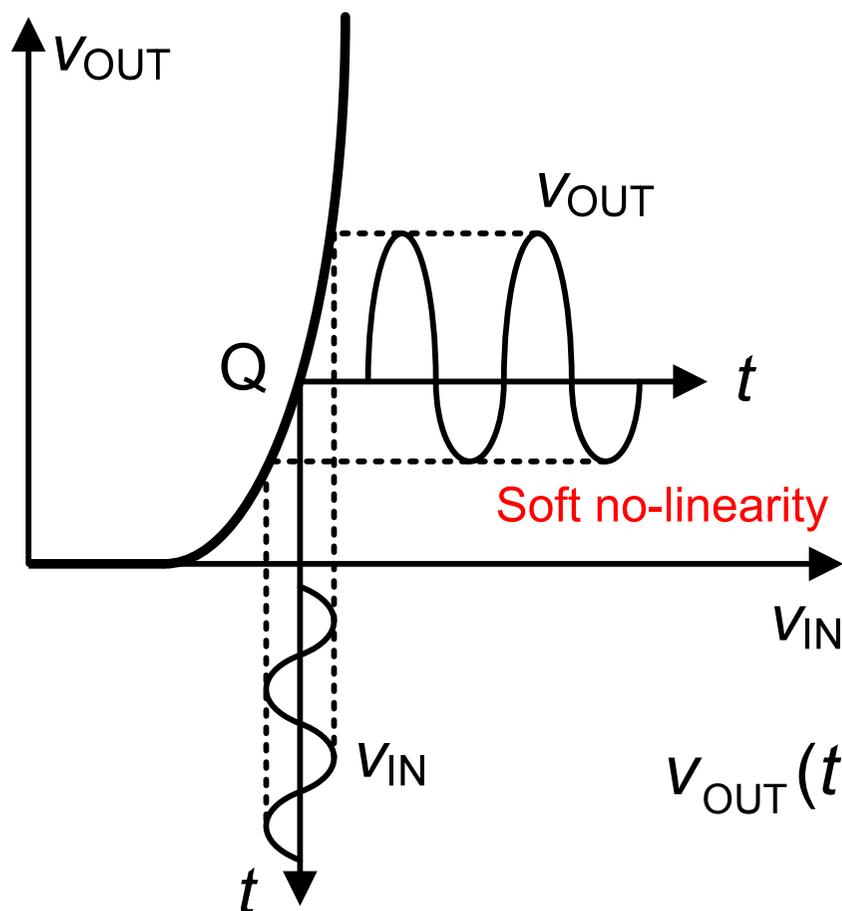

$$v_{IN}(t) \Rightarrow v_{OUT}(t)$$

$$v_{OUT}(t) = \alpha_0 + \alpha_1 v_{IN} + \alpha_2 v_{IN}^2 + \alpha_3 v_{IN}^3 + \dots$$

系数 α_0 , α_1 , α_2 , ...

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \alpha_3 u^3 + \dots$$

$$\alpha_0 = y|_{u=0}$$

$$\alpha_1 = \left. \frac{dy}{du} \right|_{u=0}$$

$$\alpha_2 = \left. \frac{1}{2} \frac{d^2 y}{du^2} \right|_{u=0}$$

$$\alpha_3 = \left. \frac{1}{6} \frac{d^3 y}{du^3} \right|_{u=0}$$

谐波失真定义： HD

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \alpha_3 u^3 + \dots$$

$$u = U \cos \omega t \quad \cos^2 x = 1/2(1 + \cos 2x)$$

$$\cos^3 x = 1/4(3 \cos x + \cos 3x)$$


$$y = \alpha_0 + \left(\alpha_1 + \frac{3}{4} \alpha_3 U^2\right) U \cos \omega t +$$

$$\frac{\alpha_2}{2} U^2 \cos 2\omega t + \frac{\alpha_3}{4} U^3 \cos 3\omega t + \dots$$


$$HD_2 = \frac{1}{2} \frac{\alpha_2}{\alpha_1} U$$

$$HD_3 = \frac{1}{4} \frac{\alpha_3}{\alpha_1} U^2$$


HD_2 , HD_3 与输入信号幅度的关系

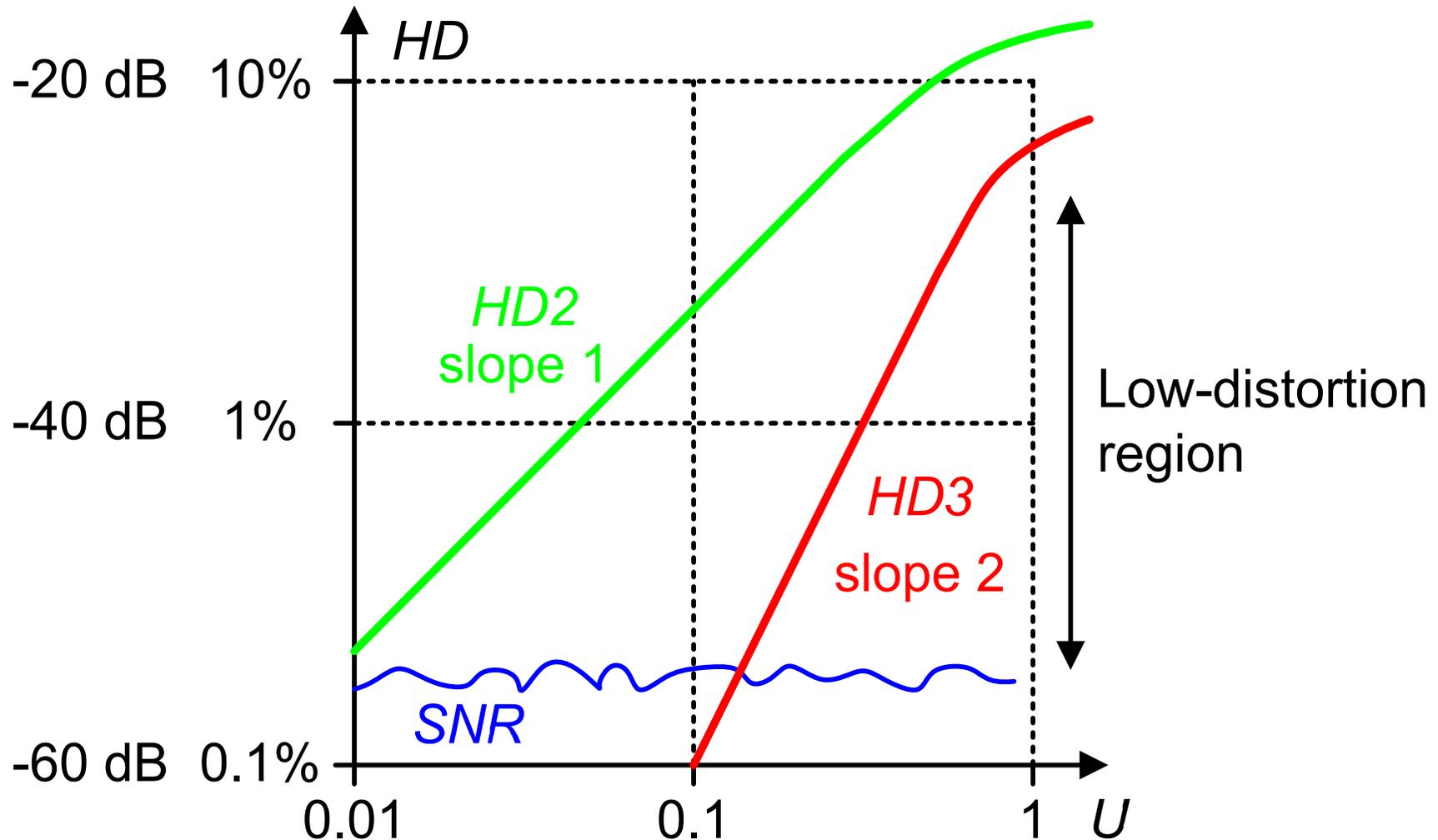

电阻的谐波失真 HD

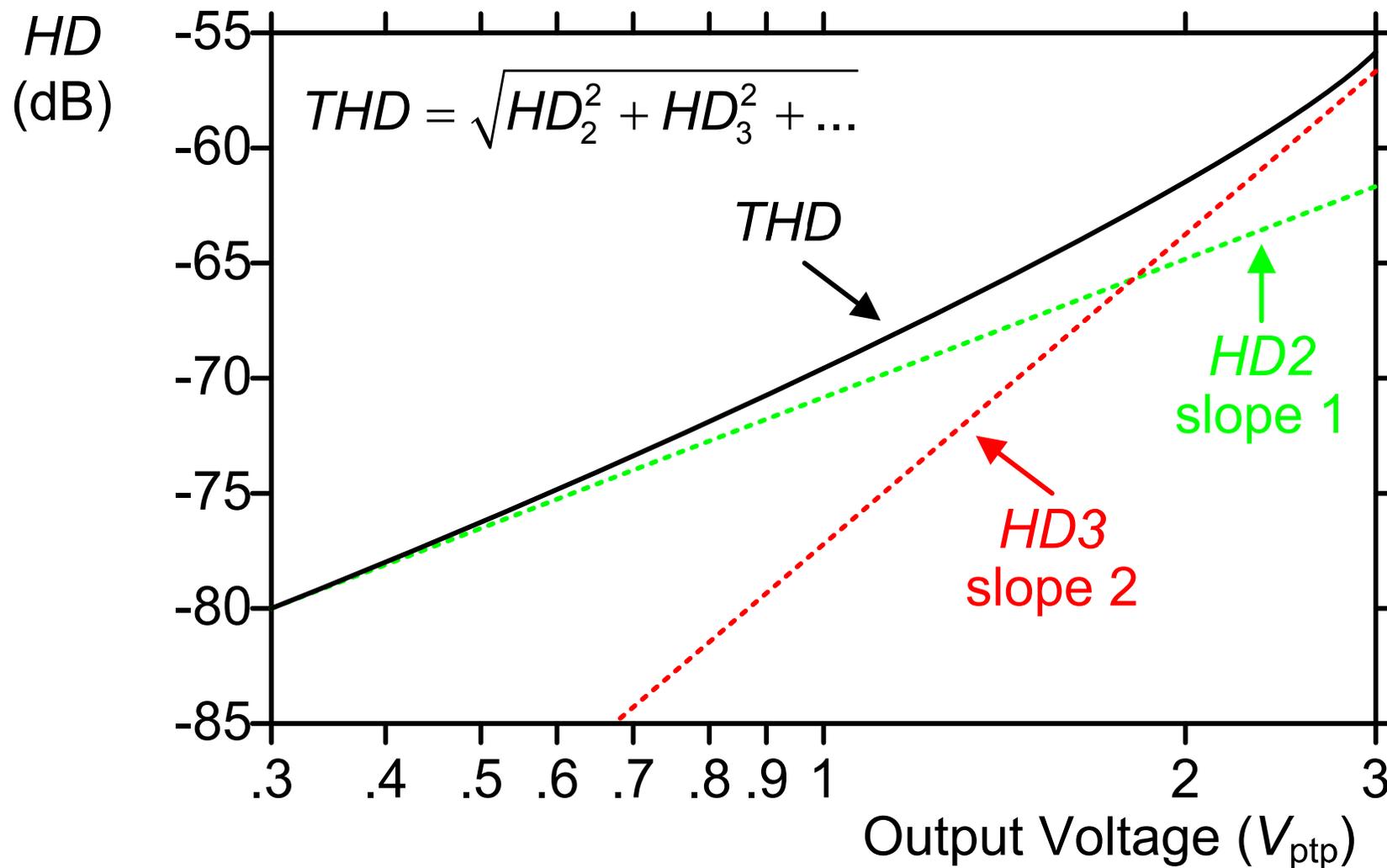

谐波失真的频谱图

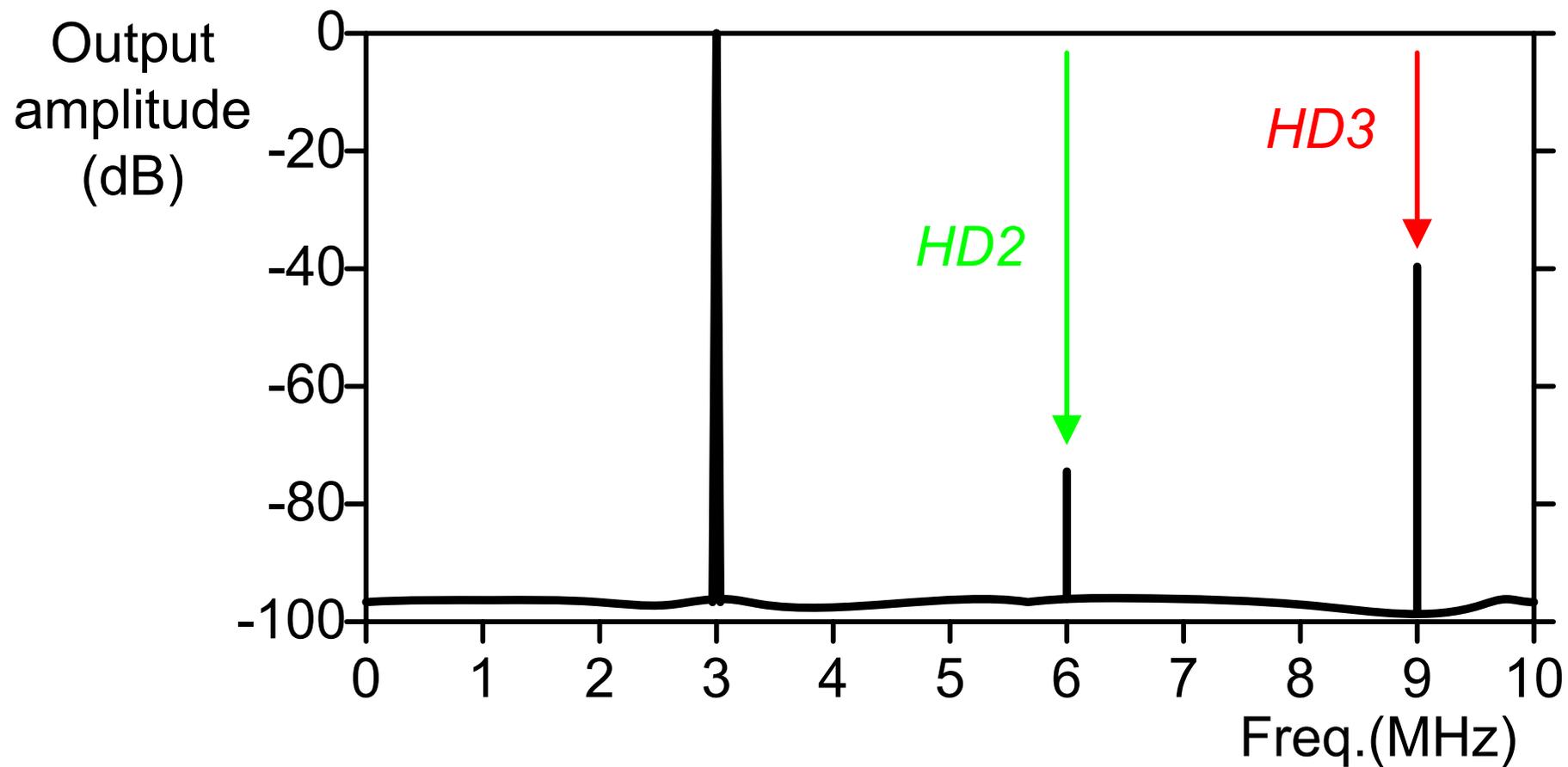

交调失真的定义：IM

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \alpha_3 u^3 + \dots$$

$$u = U(\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t)$$

$$y = \alpha_0 + \dots$$


$$IM_2 @ \omega_1 \pm \omega_2$$

$$IM_3 @ 2\omega_1 \pm \omega_2 \text{ and } \omega_1 \pm 2\omega_2$$


$$IM_2 = 2HD_2 = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} U$$

$$IM_3 = 3HD_3 = \frac{3}{4} \frac{\alpha_3}{\alpha_1} U^2$$


IM分量-1

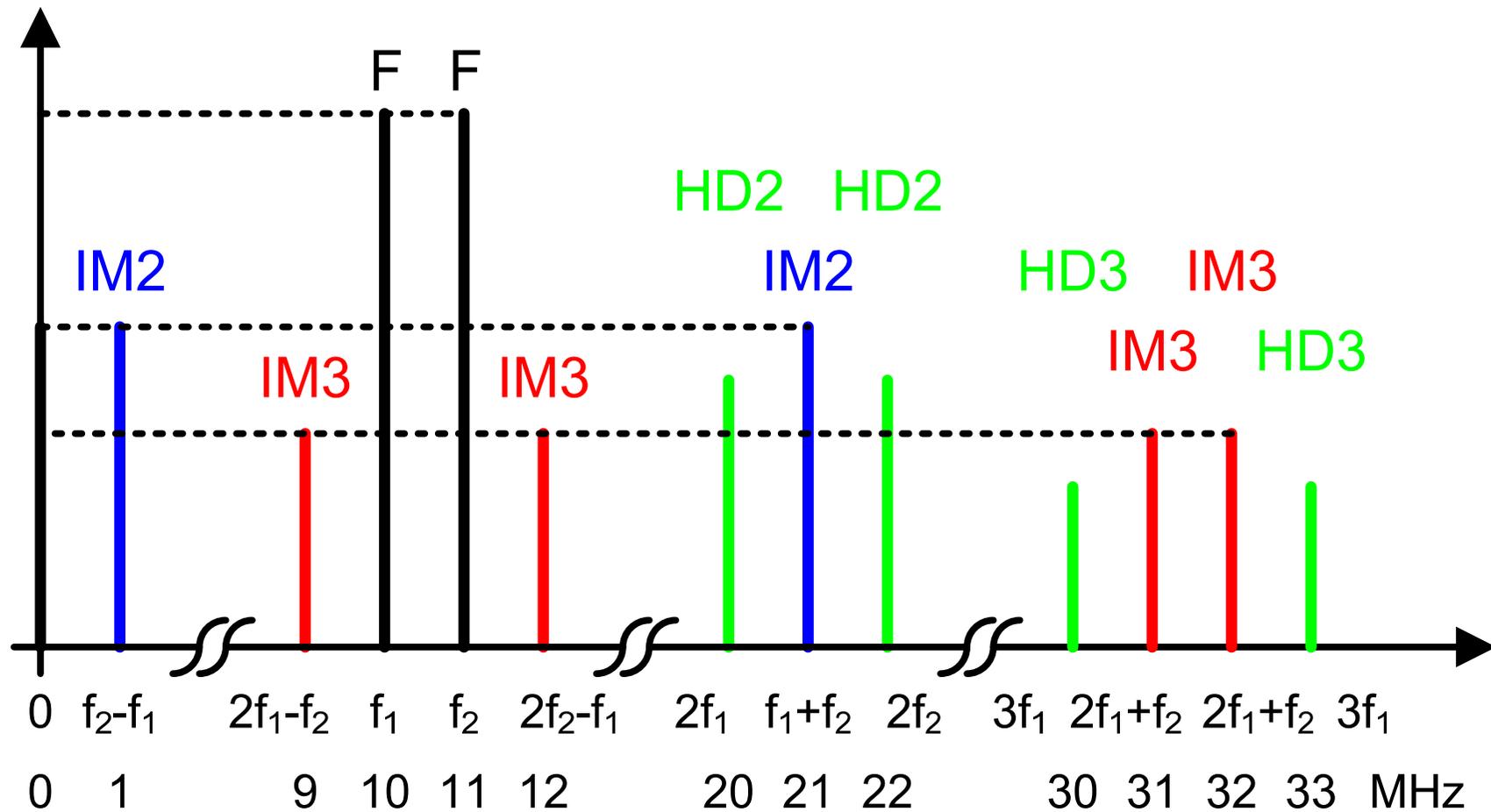


IM分量-2

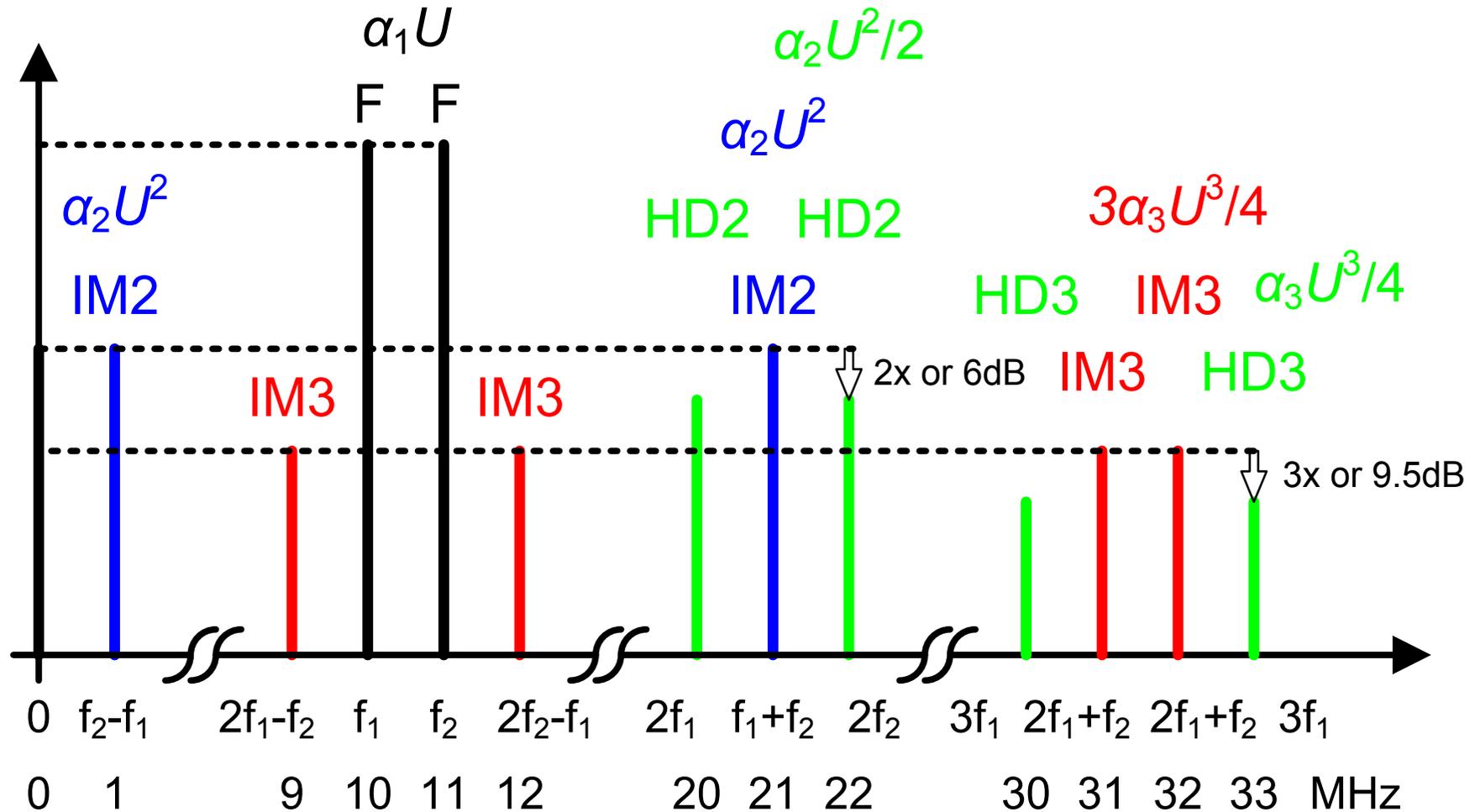


交调失真的频谱图

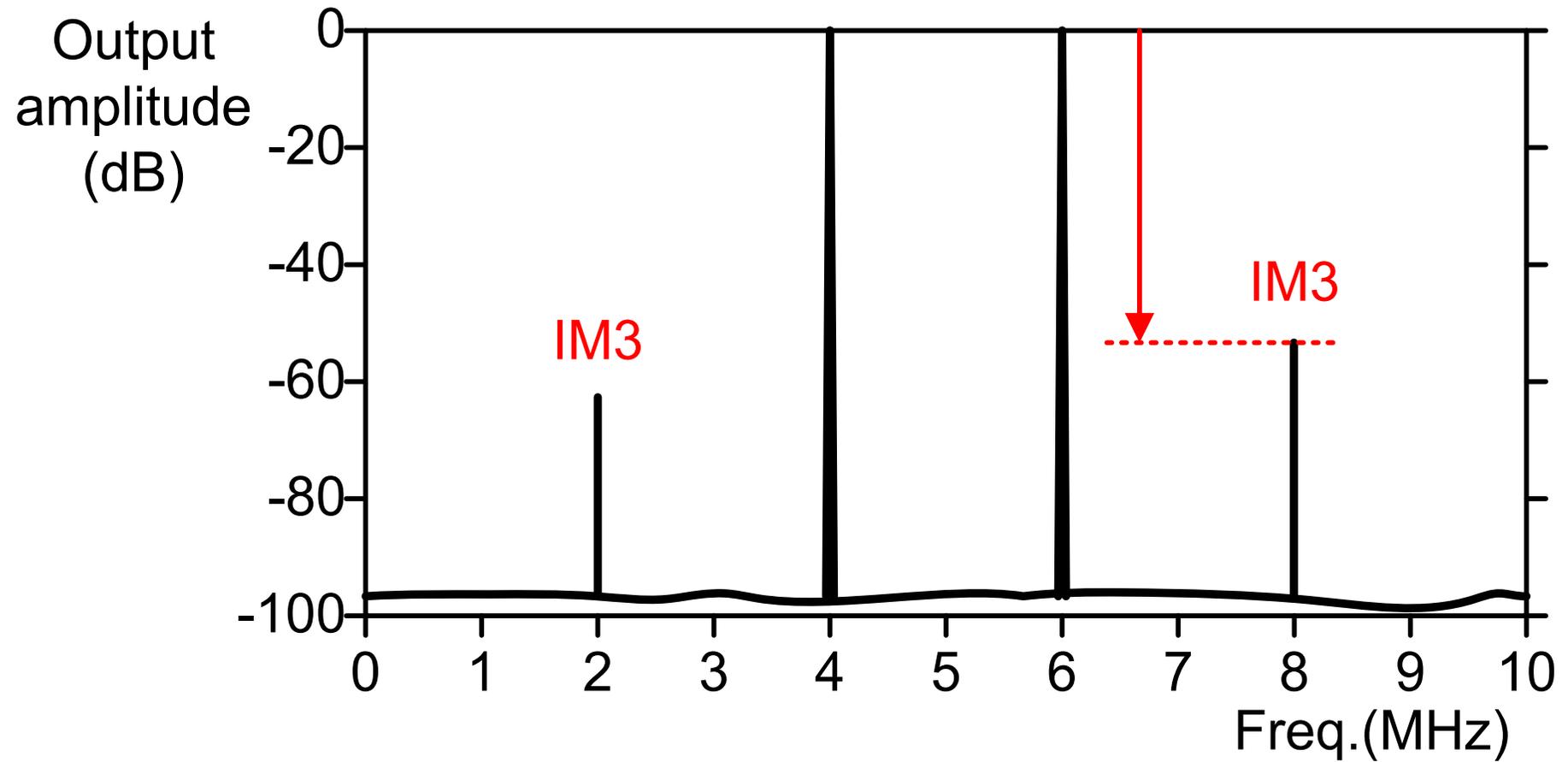

IM_3 与输入信号幅度的关系

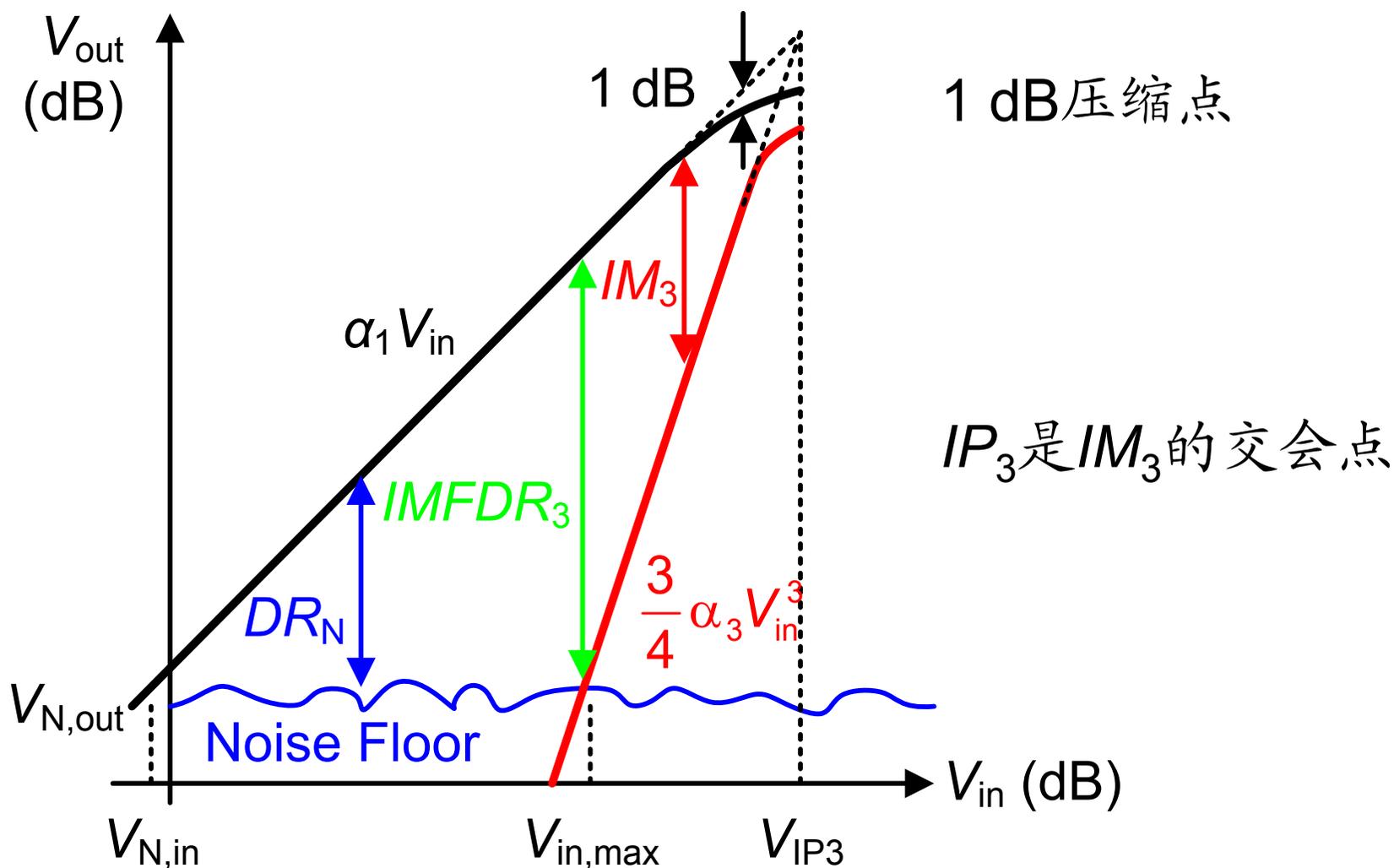


IP_3 与 IM_3 的关系

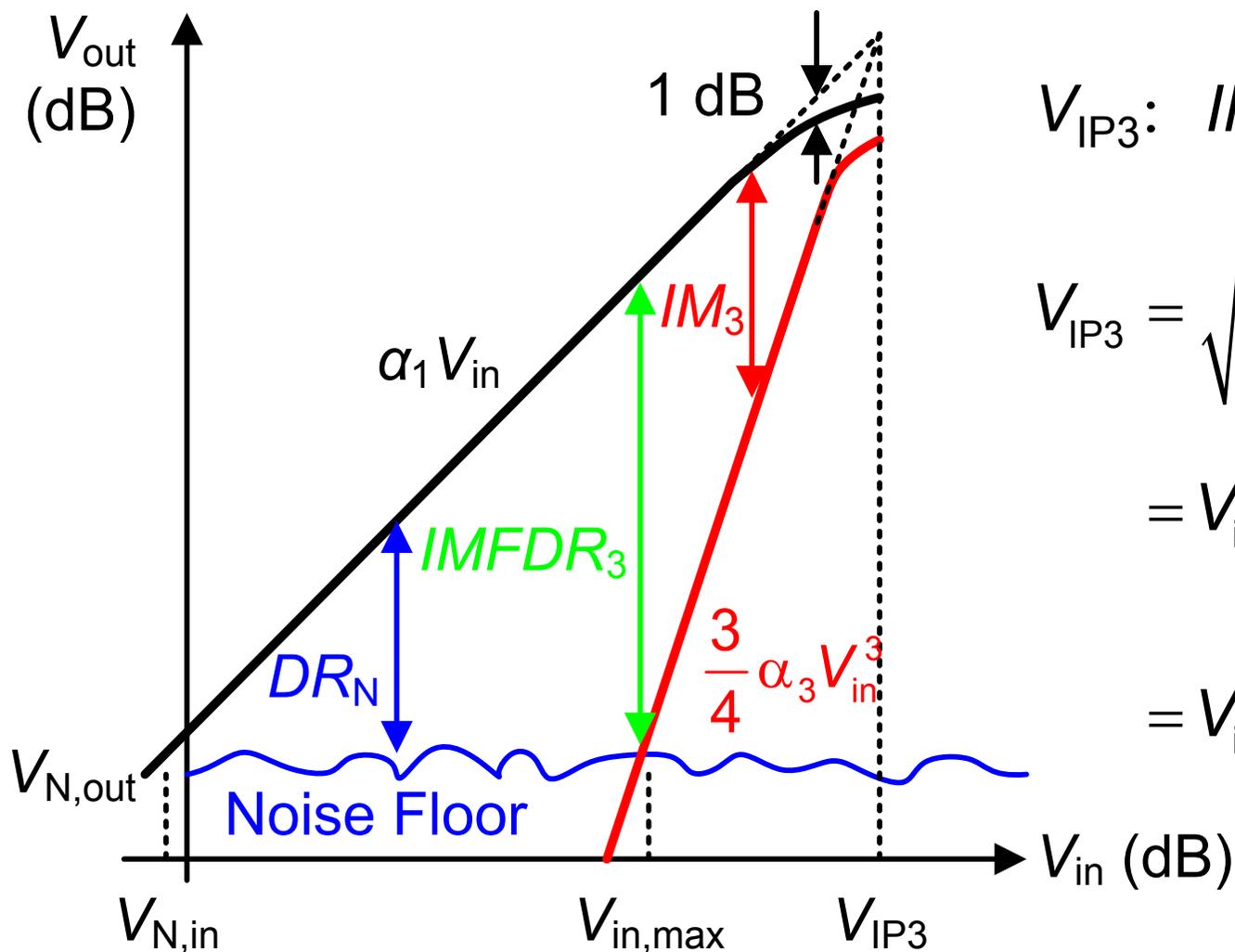

$$V_{IP3}: IM_3 = F$$

$$\begin{aligned}
 V_{IP3} &= \sqrt{\frac{4 \alpha_1}{3 \alpha_3}} \\
 &= V_{in} \frac{1}{\sqrt{IM_3}} \\
 &= V_{in,dB} - \frac{1}{2} IM_{3,dB}
 \end{aligned}$$

IMFDR₃与IM₃的关系

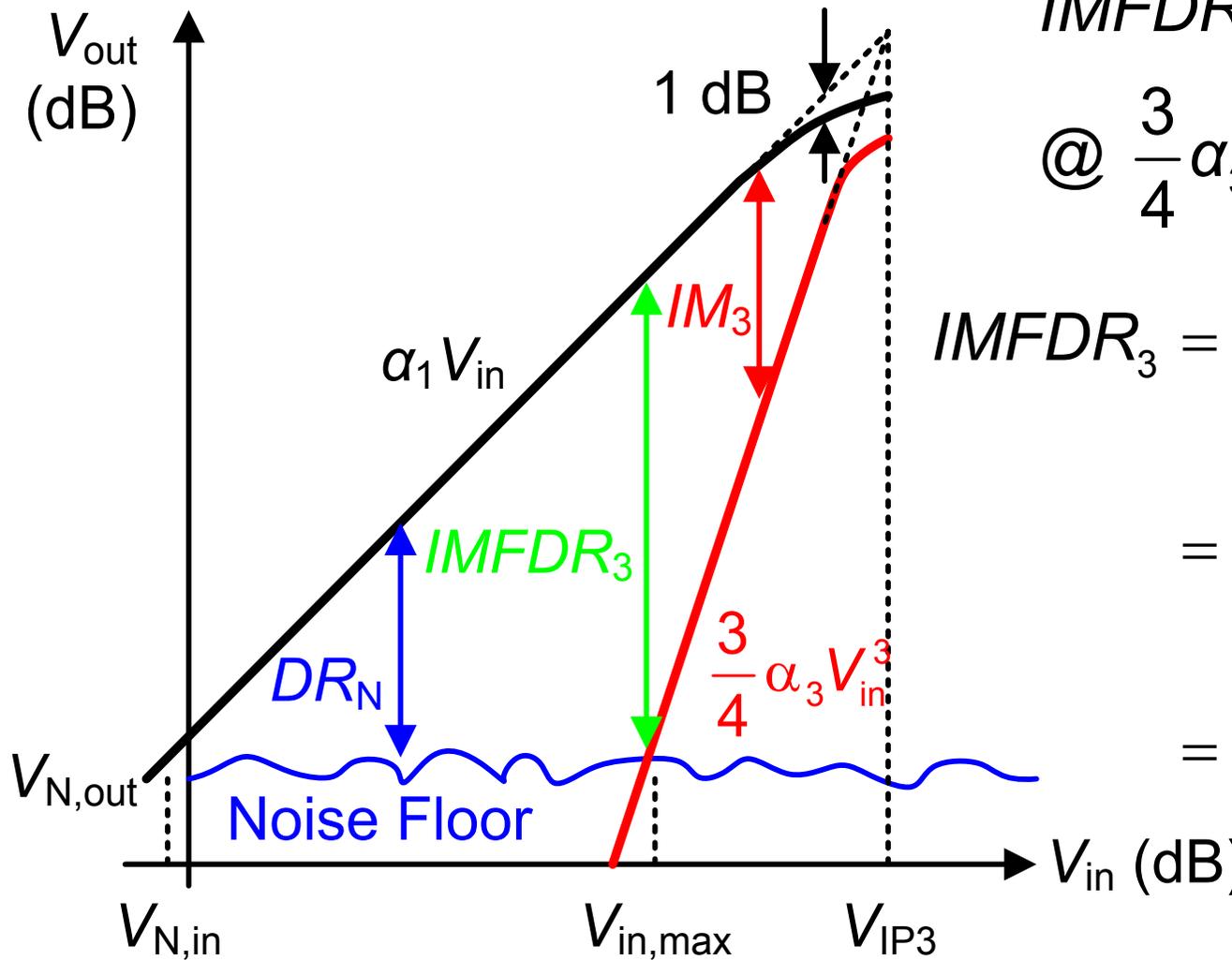

$$IMFDR_3 = \max DR$$


$$@ \frac{3}{4} \alpha_3 V_{in}^3 = V_{N,out}$$

$$IMFDR_3 = \sqrt[3]{\frac{4 \alpha_1}{3 \alpha_3} \frac{1}{V_{N,in}^2}}$$

$$= \left(\frac{V_{IP3}}{V_{N,in}} \right)^{2/3}$$

$$= \frac{2}{3} (V_{IP3,dB} - V_{N,in,dB})$$

IP_3 与1 dB压缩点的关系

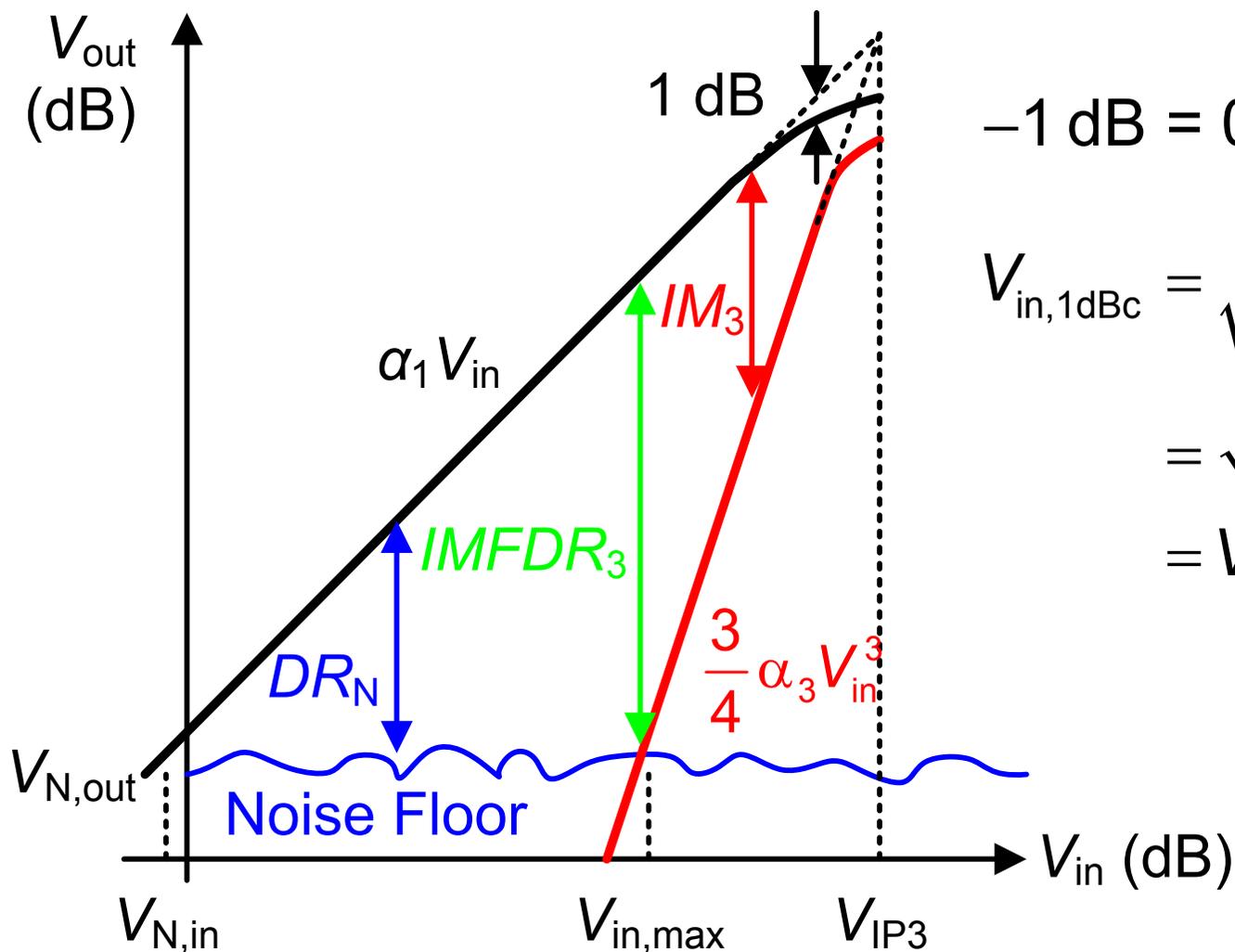


$$-1 \text{ dB} = 0.891$$

$$V_{in,1dBc} = \sqrt{0.109 \frac{4 \alpha_1}{3 \alpha_3}}$$

$$= \sqrt{0.109} V_{IP3}$$

$$= V_{IP3,dB} - 9.6 \text{ dB}$$


练习

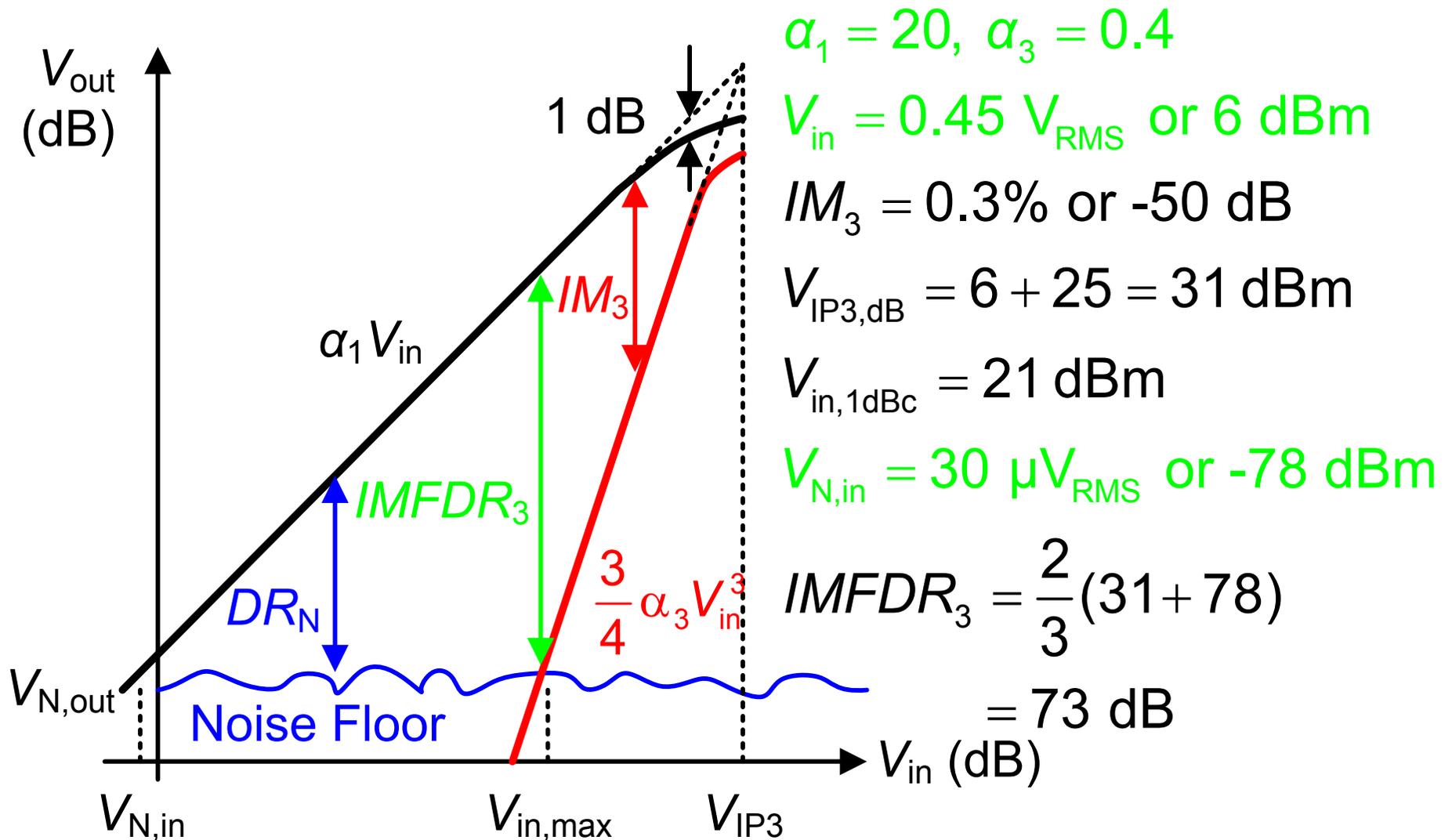

互交调失真的定义： **CM**

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \alpha_3 u^3 + \dots$$
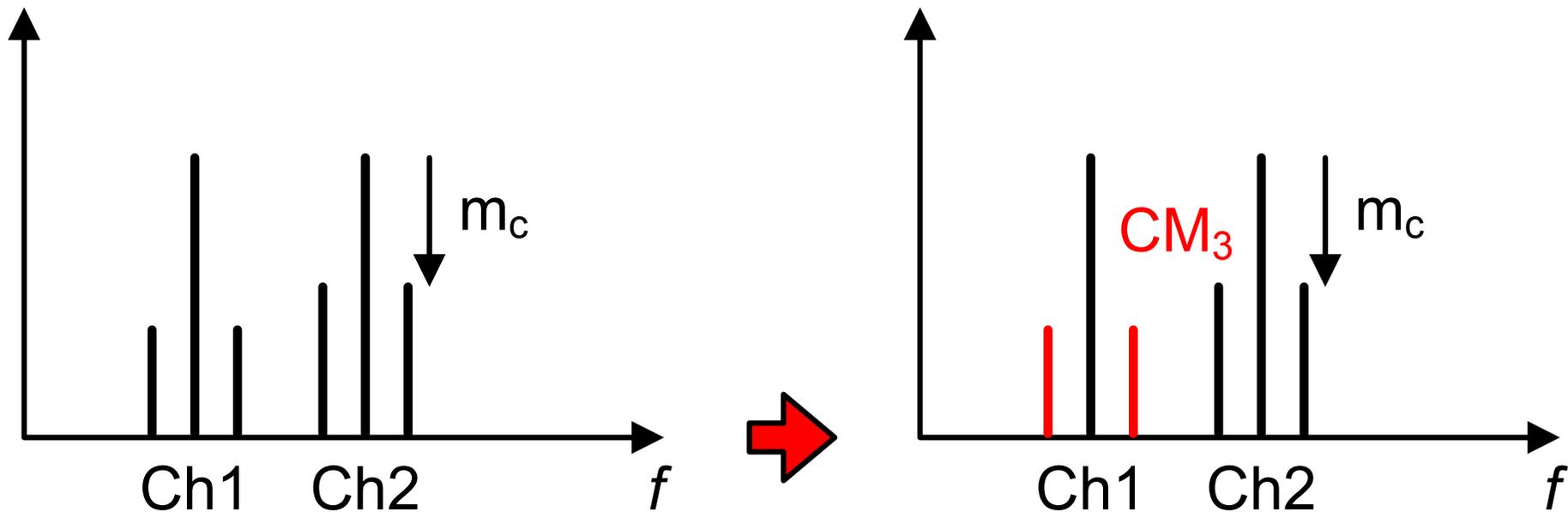
$$u = U \cos \omega_1 t + U(1 + m_c \cos \omega_c t) \cos \omega_2 t$$



$$CM_3 = \frac{3}{4} m_c \frac{\alpha_3}{\alpha_1} U^2 = m_c IM_3$$

目录

- 定义: HD , IM , 交调点
- MOS管的非线性
 - 单端放大器
 - 差分放大器
- 双极型晶体管的非线性
- 负反馈能够减小非线性
- 运算放大器的非线性
- 其他非线性和准则

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

单MOS管放大器的非线性

$$i_{DS} = K(v_{GS} - V_T)^2 \quad K = K' \frac{W}{L}$$

$$I_{DS} + i_{ds} = K(V_{GS} + v_{gs} - V_T)^2$$


I_{DS} : 直流(DC)分量

i_{DS} : 直流(DC)+交流(ac)分量

i_{ds} : 交流(ac)分量

I_{ds} : 交流(ac)分量的幅度

DC和ac分量

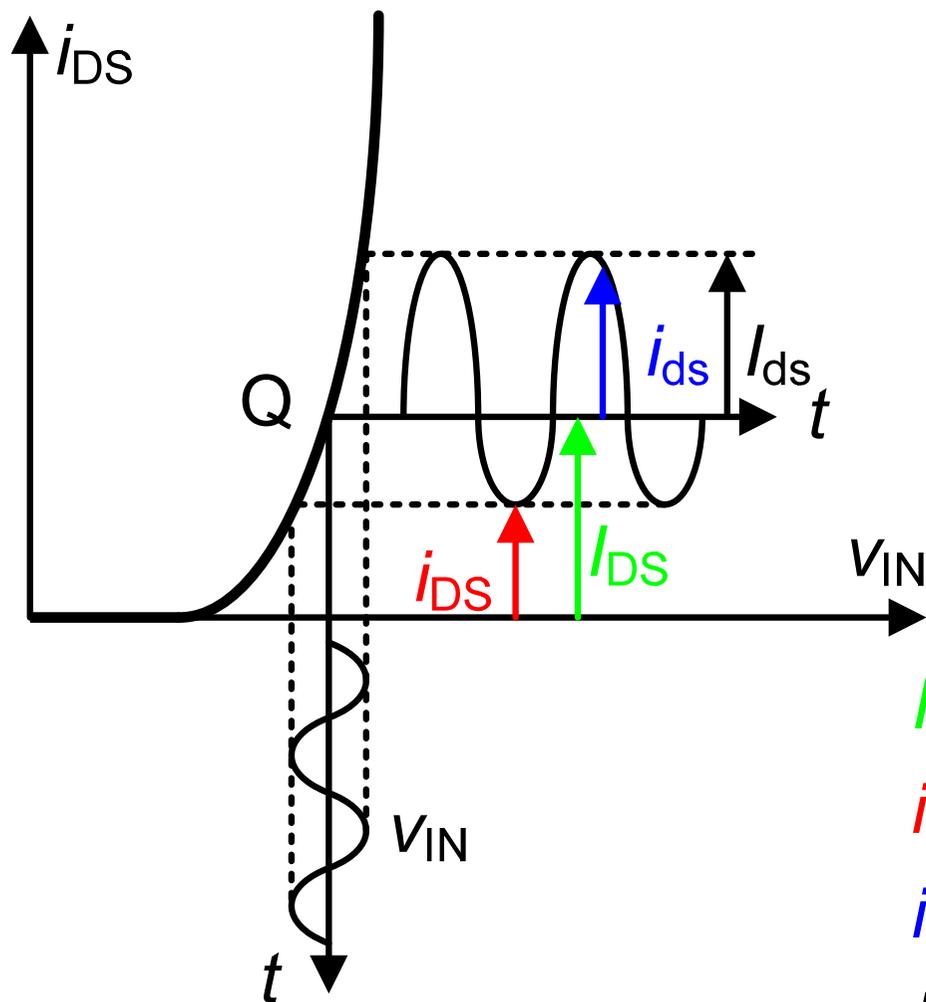

I_{DS} : 直流(DC)分量

i_{DS} : 直流(DC)+交流(ac)分量

i_{ds} : 交流(ac)分量

I_{ds} : 交流(ac)分量的幅度

单MOS管放大器的非线性

$$I_{DS} = K(V_{GS} - V_T)^2 \quad K = K' \frac{W}{L}$$

$$I_{DS} + i_{ds} = K(V_{GS} + v_{gs} - V_T)^2$$

$$i_{ds} = K(V_{GS} + v_{gs} - V_T)^2 - K(V_{GS} - V_T)^2$$

$$i_{ds} = 2K(V_{GS} - V_T)v_{gs} + Kv_{gs}^2$$

系数 α_0 , α_1 , α_2 , ...

$$i_{ds} = 2K(V_{GS} - V_T)v_{gs} + Kv_{gs}^2 \quad K = K' \frac{W}{L}$$

$$\alpha_1 = 2K(V_{GS} - V_T) = g_m$$

$$\alpha_2 = K$$

$$\alpha_3 = 0$$

$$IM_2 = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} V_{gs} = \frac{V_{gs}}{2(V_{GS} - V_T)} \quad IM_3 = 0$$

归一化电流摆幅

$$i_{ds} = 2K(V_{GS} - V_T)v_{gs} + Kv_{gs}^2 \quad I_{DS} = K(V_{GS} - V_T)^2$$

$$y = \alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \alpha_3 u^3 + \dots$$

$$y = \frac{i_{ds}}{I_{DS}} = \frac{2v_{gs}}{V_{GS} - V_T} + \frac{1}{4} \left(\frac{2v_{gs}}{V_{GS} - V_T} \right)^2$$

$$y = u + \frac{1}{4} u^2 \quad u = \frac{v_{gs}}{(V_{GS} - V_T)/2}, \quad U = \frac{V_{gs}}{(V_{GS} - V_T)/2}$$

u : 归一化输入电压摆幅

y : 归一化输出电流摆幅

例子

V_{gs} 的峰值电压(电压幅度) $V_{gsp} = 100 \text{ mV}$

则均方根电压(有效值) $V_{gsRMS} = 100/1.414 = 71 \text{ mV}$

如果 $V_{GS} - V_T = 0.5\text{V}$,

则归一化输入电压摆幅 $U = 2V_{gsp}/(V_{GS} - V_T) = 0.4$

$$IM_2 = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} U = \frac{1}{4} \times \frac{100 \text{ mV}}{0.5/2 \text{ V}} = 0.1 \quad IM_3 = 0$$

更复杂的非线性

一般而言，

$$\begin{aligned}
 i_{ds} = & g_m v_{gs} + K_{2gm} v_{gs}^2 + K_{3gm} v_{gs}^3 + \\
 & g_o v_{ds} + K_{2go} v_{ds}^2 + K_{3go} v_{ds}^3 + \\
 & g_{mb} v_{bs} + K_{2gmb} v_{bs}^2 + K_{3gmb} v_{bs}^3 + \\
 & K_{2,gm\&gmb} v_{gs} v_{bs} + K_{3,2gm\&gmb} v_{gs}^2 v_{bs} \\
 & \qquad \qquad \qquad + K_{3,gm\&2gmb} v_{gs} v_{bs}^2 + \\
 & \dots + \\
 & K_{3,gm\&gmb\&go} v_{gs} v_{ds} v_{bs}
 \end{aligned}$$

二极管连接MOST的非线性


$$i_{DS} = K(v_{DS} - V_T)^2 \quad K = K' \frac{W}{L}$$

$$y = \frac{i_{ds}}{I_{DS}} = \frac{2v_{ds}}{V_{DS} - V_T} + \frac{1}{4} \left(\frac{2v_{ds}}{V_{DS} - V_T} \right)^2$$


$$y = u + \frac{1}{4} u^2 \quad u = \frac{V_{ds}}{(V_{DS} - V_T)/2}, \quad U = \frac{V_{ds}}{(V_{DS} - V_T)/2}$$

二极管连接MOST与单管共源放大器具有相同的非线性！

小尺寸MOS管的零 HD_3 点

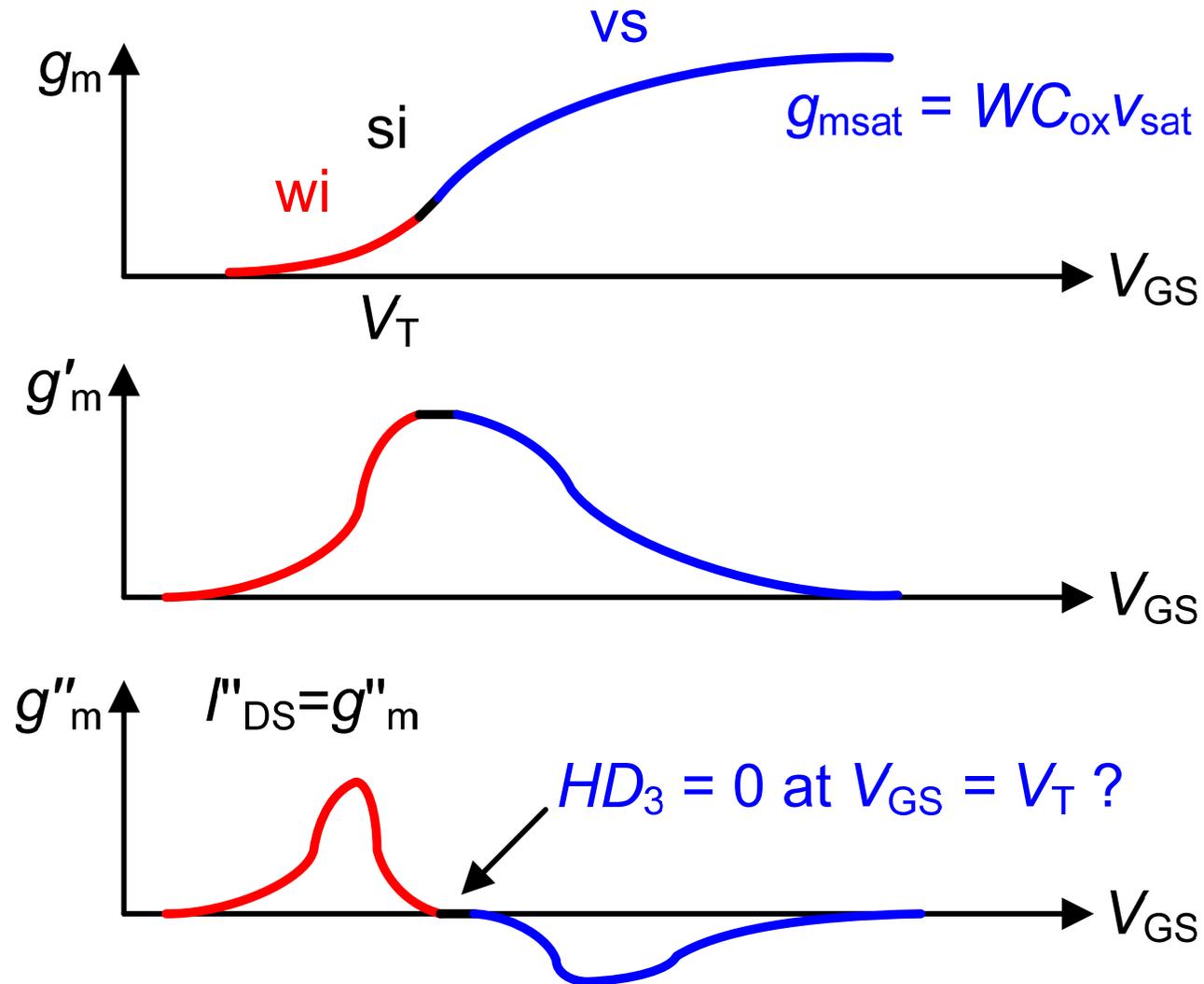

g_m 的导数

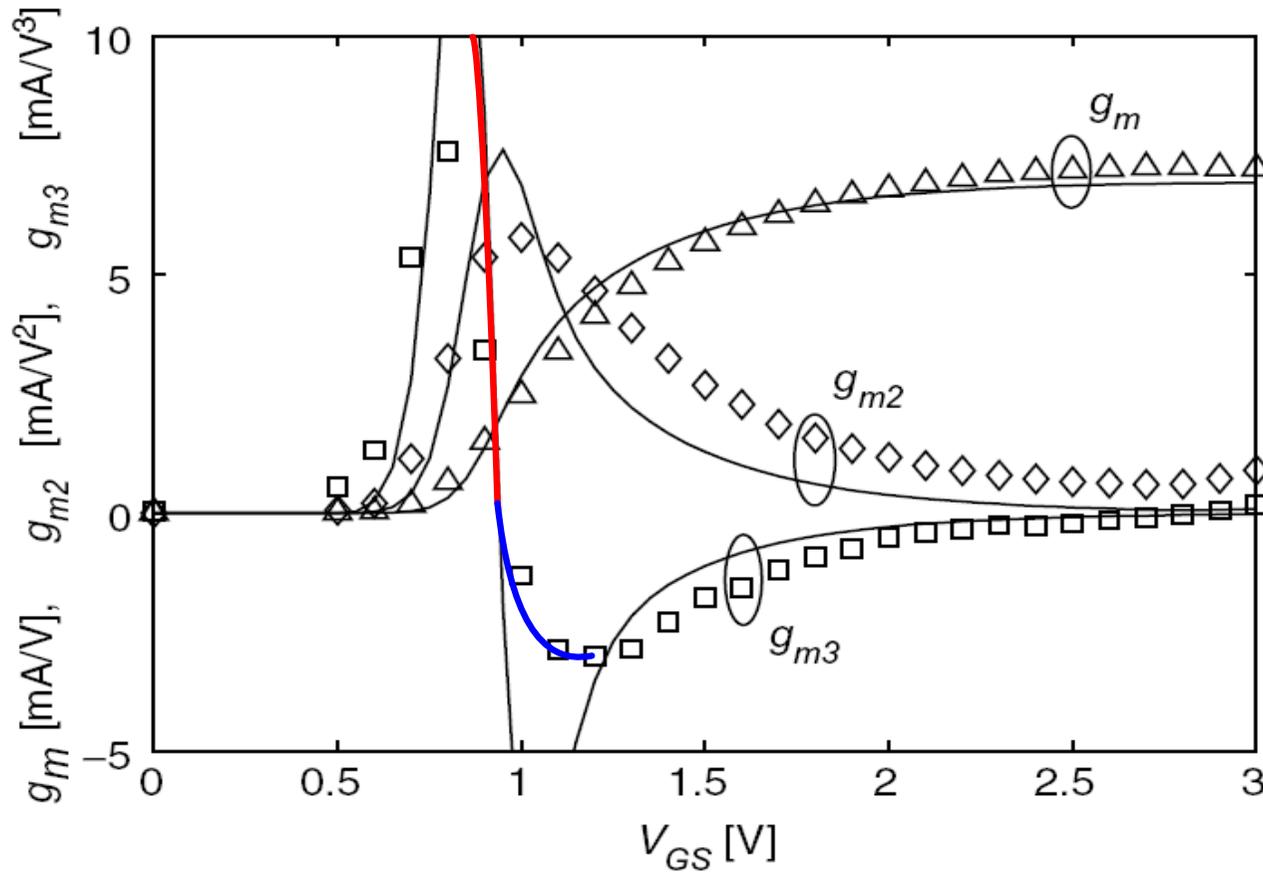


$W = 60 \mu\text{m}$

$L = 0.6 \mu\text{m}$

$V_{\text{DS}} = 2 \text{ V}$

Ref. Fager JSSC Jan. 2004, 24-33

差分对具有对称特性

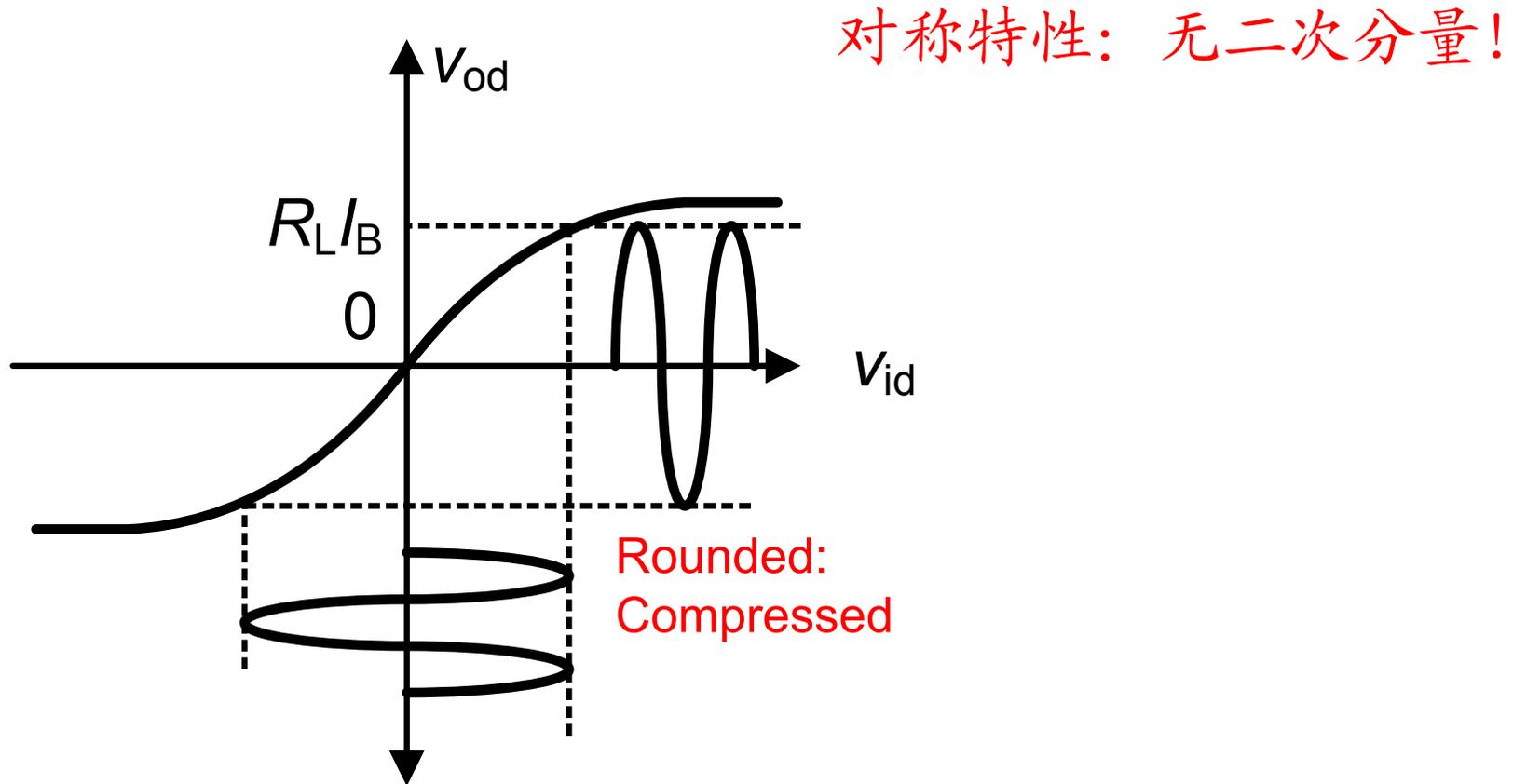

MOS管差分对的非线性-1

$$y = \frac{i_{od}}{I_B} = \frac{V_{ind}}{V_{GS} - V_T} \sqrt{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{V_{ind}}{V_{GS} - V_T} \right)^2}$$

V_{ind} 为差分输入电压

i_{od} 为差分小信号输出电流($g_m v_{ind}$)

或两倍的环路电流($g_m v_{ind}/2$)

I_B 为差分对的总的直流电流

注意：
$$g_m = \frac{I_B}{V_{GS} - V_T} = 2K' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)$$

MOS管差分对的非线性-2


$$y = \frac{i_{od}}{I_B} = \frac{V_{ind}}{V_{GS} - V_T} \sqrt{1 - \frac{1}{4} \left(\frac{V_{ind}}{V_{GS} - V_T} \right)^2} \quad \sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2}$$

$$y = \frac{i_{od}}{I_B} = u \sqrt{1 - \frac{1}{4} u^2} = u - \frac{1}{8} u^3 \quad u = \frac{V_{id}}{V_{GS} - V_T}$$

$$IM_2 = 0 \quad IM_3 = \frac{3}{32} U^2 \quad U = \frac{V_{id}}{V_{GS} - V_T}$$

$$IP_3 = 4 \sqrt{\frac{2}{3}} (V_{GS} - V_T) \approx 3.3 (V_{GS} - V_T)$$

线性区MOS管的非线性

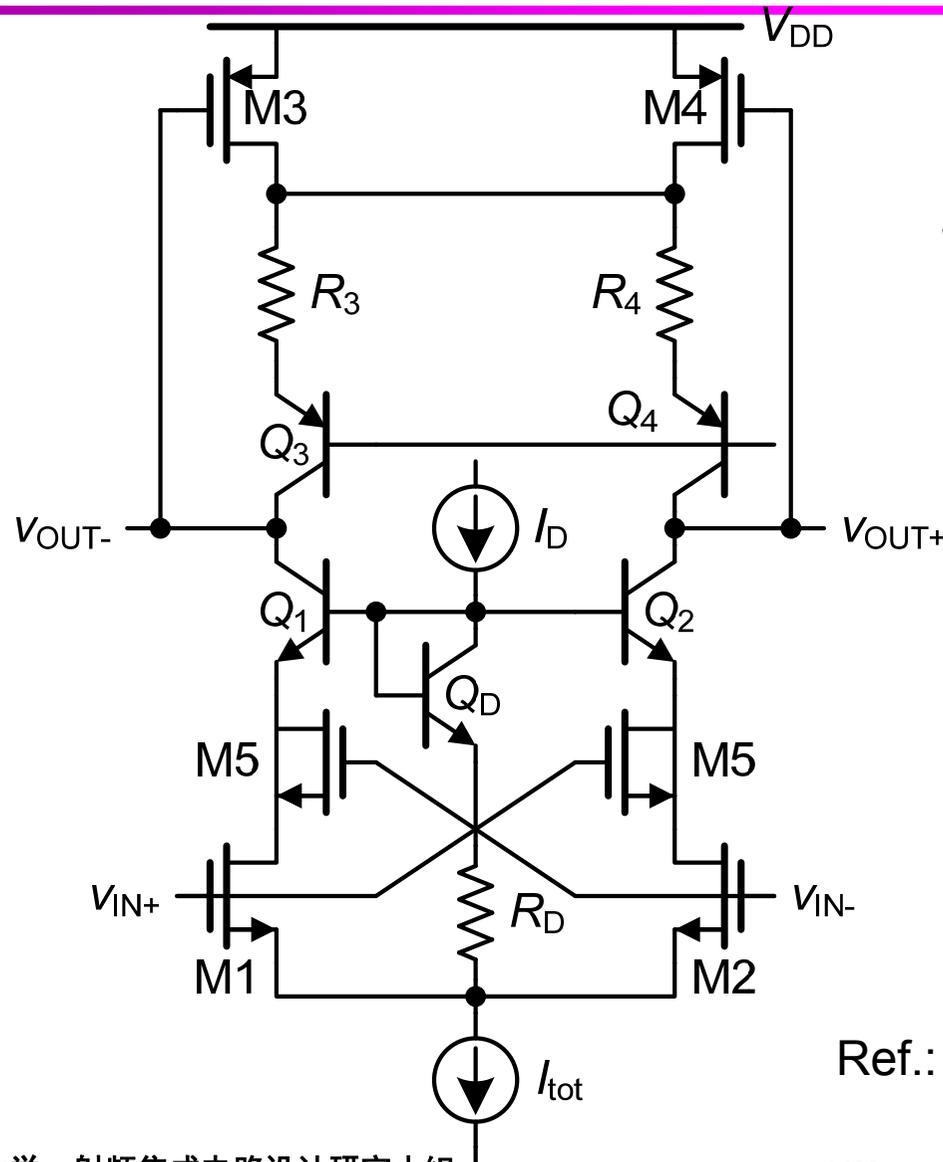

$$V_{DS1} = R_D I_D \approx 0.2 \text{ V}$$

$$I_{DS1} = \beta_1 V_{DS1} (V_{GS1} - V_T)$$

$$g_{m1} = \beta_1 V_{DS1} \text{ 为常数}$$

Ref.: Alini, JSSC, Dec.92, pp.1905-1915

目录

- 定义: HD , IM , 交调点
- MOS管的非线性
 - 单端放大器
 - 差分放大器
- 双极型晶体管的非线性
- 负反馈能够减小非线性
- 运算放大器的非线性
- 其他非线性和准则

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

单双极型管的非线性-1

$$I_{CE} = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{kT/q}\right)$$

I_{CE} : 直流(DC)分量

$$I_{CE} + i_{ce} = I_S \exp\left(\frac{V_{BE} + V_{be}}{kT/q}\right)$$

i_{CE} : 直流(DC)+交流(ac)分量

i_{ce} : 交流(ac)分量

$$1 + y = \exp\left(\frac{V_{be}}{kT/q}\right)$$

I_{ce} : 交流(ac)分量的幅度

$$\exp(u) \approx 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + \dots \quad \text{if } u \ll 1$$

单双极型管的非线性-2

$$y \approx u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + \dots \quad u = \frac{V_{be}}{kT/q}, \quad U = \frac{V_{be}}{kT/q}$$

$$\alpha_1 = 1$$

$$\alpha_2 = 1/2$$

$$\alpha_3 = 1/6$$

$$IM_2 = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} U = \frac{1}{2} \frac{V_{be}}{kT/q} \quad IM_3 = \frac{3}{4} \frac{\alpha_3}{\alpha_1} U^2 = \frac{1}{8} \left(\frac{V_{be}}{kT/q} \right)^2$$

$$IP_3 = \sqrt{\frac{4}{3} \frac{\alpha_1}{\alpha_3}} (kT/q) = \sqrt{8} (kT/q)$$

例子

1. 归一化输入电压摆幅为10%

$$U = 0.1, \quad IM_2 = 5\% \quad (HD_2 = 2.5\%)$$

$$IM_3 = 0.125\% \quad (HD_3 = 0.375\%)$$

$$V_{\text{bep}} = U(kT/q) = 2.6 \text{ mV}_p \quad (1.8 \text{ mV}_{\text{RMS}})$$

$$IP_3 = \sqrt{8}(kT/q) = 74 \text{ mV}_p \quad \text{or } 50 \text{ mV}_p \quad \text{or } -13 \text{ dBm}$$

2. $V_{\text{bep}} = 100 \text{ mV}$

$$y_p = 0.1/0.026 \approx 4 \quad (\text{不满足} \ll 1 !!)$$

$$IM_2 = ?? \quad \text{强烈非线性!!}$$

二极管的非线性

$$i_D = I_S \exp\left(\frac{V_D}{kT/q}\right) \quad y \approx u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + \dots$$

$$y = \frac{i_D}{I_D} = u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} \quad u = \frac{V_d}{kT/q}, \quad U = \frac{V_d}{kT/q}$$

二极管与单管共射放大器具有相同的非线性！

双极型差分对的非线性

$$y = \frac{i_{od}}{I_B} = \tanh \frac{V_{id}}{2kT/q}$$

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \approx x - \frac{1}{3}x^3$$

$$y = \frac{i_{od}}{I_B} = u - \frac{1}{3}u^3 \quad u = \frac{V_{id}}{2kT/q}, \quad U = \frac{V_{id}}{2kT/q}$$

$$\alpha_1 = 1$$

$$\alpha_2 = 0$$

$$\alpha_3 = 1/3$$

$$IM_2 = 0 \quad IM_3 = \frac{1}{4}U^2 \quad IP_3 = 2kT/q$$

电阻和电容的非线性


$$R = R_0(1 + \alpha_1 V + \alpha_2 V^2 + \dots) \quad [\approx \text{JFET with large } V_p]$$

For diffused resistors: $\alpha_1 \approx 5 \text{ ppm/V}$, $\alpha_2 \approx 1 \text{ ppm/V}^2$

$$C = C_0(1 + \alpha_1 V + \alpha_2 V^2 + \dots)$$

For poly-poly caps: $\alpha_1 \approx 20 \text{ ppm/V}$, $\alpha_2 \approx 2 \text{ ppm/V}^2$

耗尽区电容的非线性

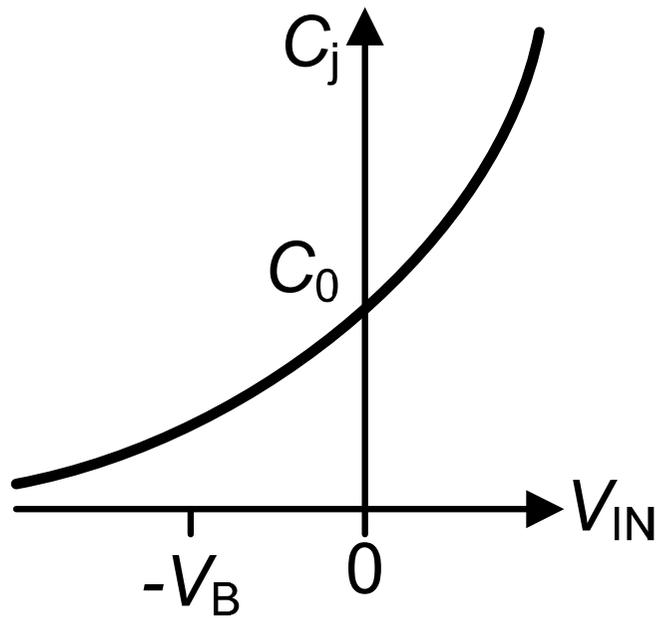

$$C_j = \frac{C_0}{\sqrt{1 - \frac{V_{IN}}{\Phi}}} \quad V_{IN} = -V_B + V_{in}$$

$$C_j = \frac{C_0}{\sqrt{1 + \frac{V_B}{\Phi}}} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{V_{in}}{\underbrace{V_B + \Phi}_x}}}$$


$$C_j = C_{0B} (1 + x)^{-1/2} = C_{0B} (1 - (1/2)x + (3/8)x^2 - (5/16)x^3 + \dots)$$

目录

- 定义: HD , IM , 交调点
- MOS管的非线性
 - 单端放大器
 - 差分放大器
- 双极型晶体管的非线性
- 负反馈能够减小非线性
- 运算放大器的非线性
- 其他非线性和准则


Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

负反馈减小非线性-1

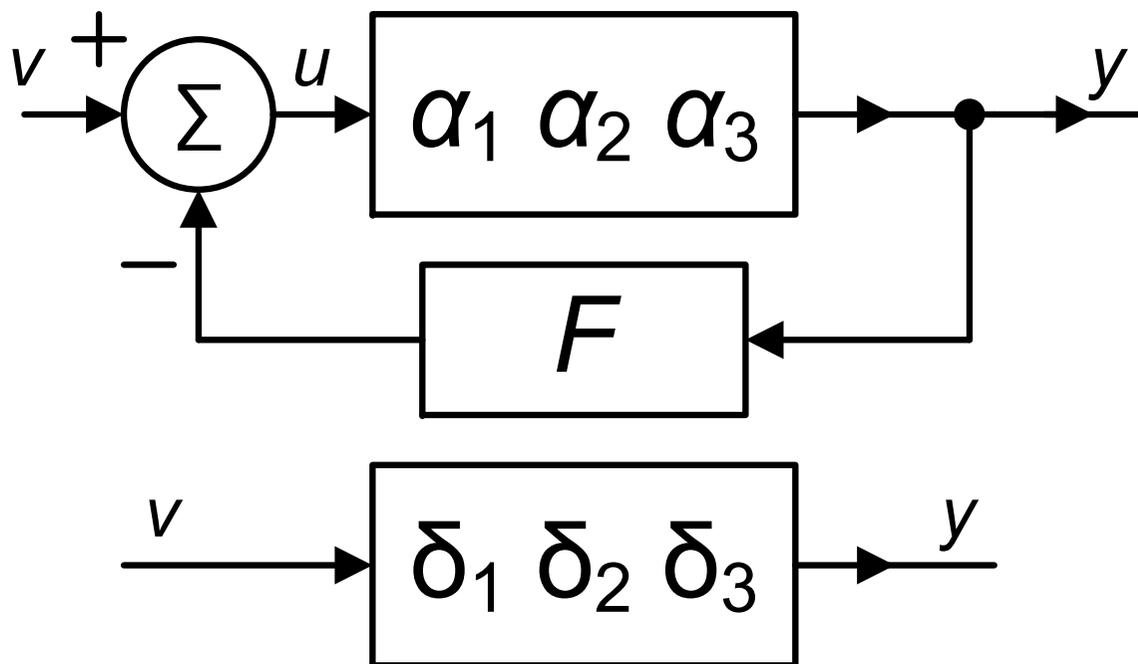

$$\left. \begin{aligned} u &= v - Fy \\ y &= \alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \alpha_3 u^3 \end{aligned} \right\} \text{elim. } u \left\{ \begin{aligned} \text{coeff. } v &: \delta_1 \\ \text{coeff. } v^2 &: \delta_2 \\ \text{coeff. } v^3 &: \delta_3 \end{aligned} \right. \\
 y &= \delta_1 v + \delta_2 v^2 + \delta_3 v^3$$

负反馈减小非线性-2

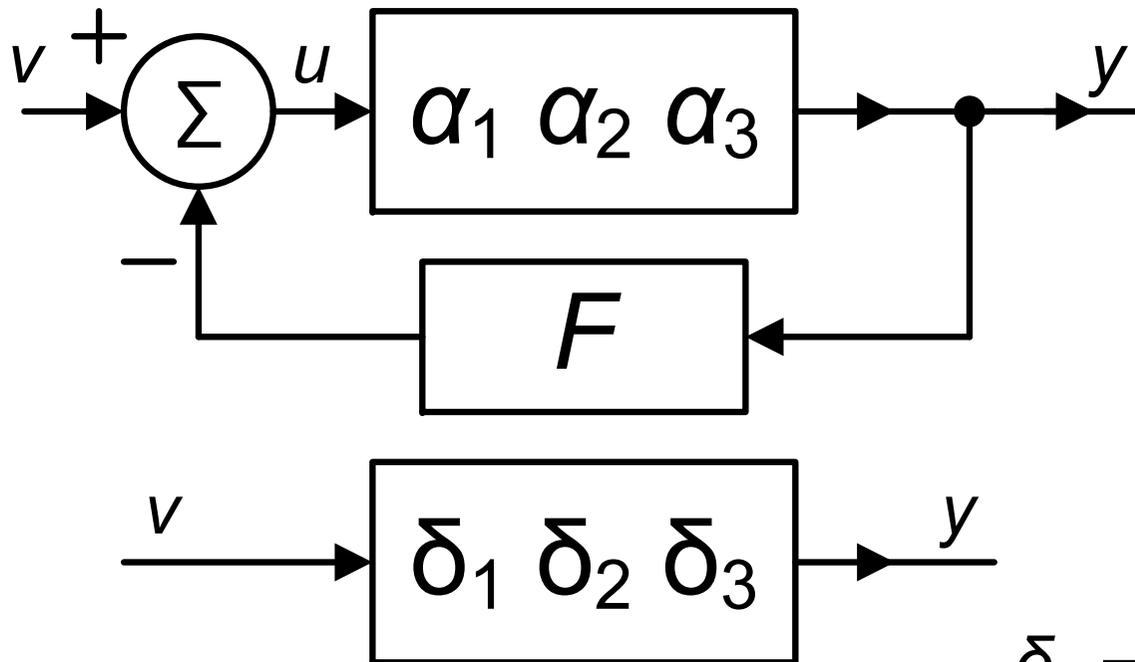

$$u = v - Fy$$

$$\delta_1 = \frac{\alpha_1}{1+T} \approx \frac{1}{F}$$

$$\delta_2 = \frac{\alpha_2}{(1+T)^3}$$

$$\delta_3 = \frac{\alpha_3(1+T) - 2F\alpha_2^2}{(1+T)^5}$$

环路增益 $1+T = 1 + \alpha_1 F$ $u \approx \frac{v}{1+T}$
 v 的幅度减小了环路增益倍

负反馈系统的非线性

$$IM_{2f} = \frac{\delta_2}{\delta_1} V = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \frac{V}{(1+T)^2} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \underbrace{\frac{1}{1+T}}_{\text{reduction by Loop Gain}} \underbrace{\frac{V}{1+T}}_{\text{reduction in voltage swing}}$$

$$IM_{3f} = \frac{3}{4} \frac{\delta_3}{\delta_1} V^2 = \frac{3}{4} \left[\underbrace{\frac{\alpha_3}{\alpha_1} \frac{1}{1+T}}_{\text{compression}} - \underbrace{\left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\right)^2 \frac{2T}{(1+T)^2}}_{\text{expansion}} \right] \underbrace{\frac{V^2}{(1+T)^2}}_{\text{reduction in voltage swing}}$$

例子: IM_{3f}

$$IM_{3f} = \frac{3}{4} \frac{\delta_3}{\delta_1} V^2 = \frac{3}{4} \left[\frac{\alpha_3}{\alpha_1} \frac{1}{1+T} - \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right)^2 \frac{2T}{(1+T)^2} \right] \frac{V^2}{(1+T)^2}$$

$$\text{For large } T: \frac{\alpha_3 \alpha_1 - 2\alpha_2^2}{\alpha_1^2} \frac{1}{T} = \frac{\alpha_3}{\alpha_1} \left(1 - \frac{2\alpha_2^2}{\alpha_1 \alpha_3} \right) \frac{1}{T}$$

MOST: $\alpha_3 = 0$, α_2 dominant

Bipolar: $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 1/2$, $\alpha_3 = 1/6$, α_2 dominant

Diff. pair: $\alpha_2 = 0$, α_3 dominant

射极电阻减小非线性 IM_{2f}

$$T = g_m R_E = \frac{V_{RE}}{kT/q}, \quad V_{RE} \approx I_{CE} R_E \quad \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{1}{2}$$

$$IM_{2f} = \frac{1}{2} \frac{1}{(1+T)^2} \frac{V_{in}}{kT/q} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+T} \left(\frac{1}{1+T} \frac{V_{in}}{kT/q} \right)$$

$$= \frac{1}{1+T} \frac{U}{2}$$

$$U = \frac{1}{1+T} \frac{V_{in}}{kT/q}$$

IM_{2f} 随着T的增大而线性减小!

射极电阻减小非线性 IM_{3f}


$$IM_{3f} = \frac{1-2T}{(1+T)^2} \frac{U^2}{8} \quad \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\alpha_3}{\alpha_1} = \frac{1}{6}$$

$$U = \frac{1}{1+T} \frac{V_{in}}{kT/q}$$

$T = 0.5$ 时， $IM_{3f} = 0!!!$

IM_{2f} 随着 T 的增大而减小!

调整 R_E 使得 $IM_3=0$ (BJT: $I_{CE} = 1mA$)

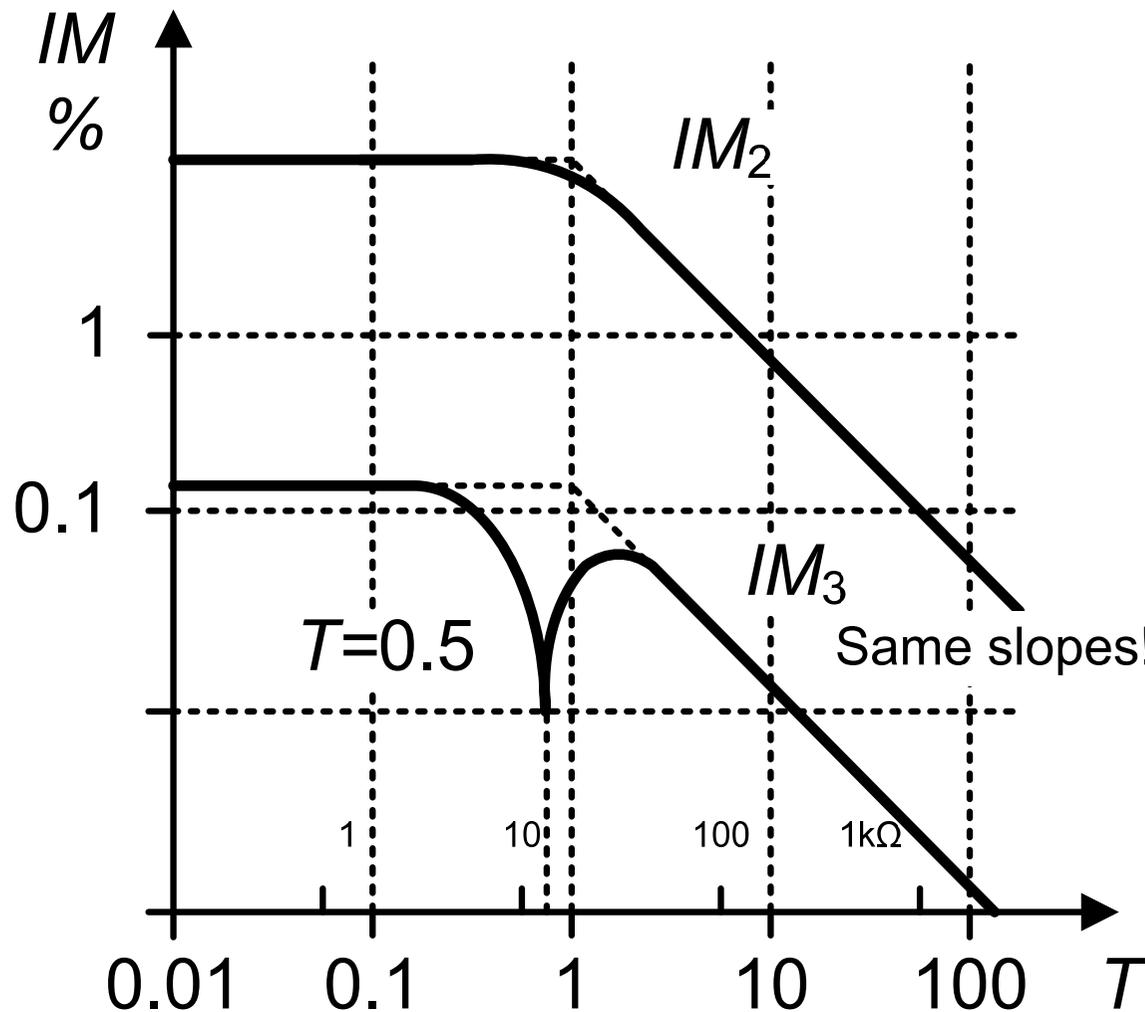

$$IM_3 = 0$$

$$\alpha_3(1+T) = 2F\alpha_2^2$$

$$\alpha_3(1+T) = 2T \frac{\alpha_2^2}{\alpha_1}$$

$$T = \frac{1}{\frac{2\alpha_2^2}{\alpha_1\alpha_3} - 1} = 0.5$$

$$U = \frac{1}{1+T} \frac{V_{in}}{kT/q}$$

$$= \text{const.}$$

射极电阻 R_E 减小非线性

$$U = \frac{1}{1+T} \frac{V_{in}}{kT/q} \approx \frac{V_{in}}{R_E I_{CE}} \quad T = g_m R_E = \frac{R_E I_{CE}}{kT/q}$$

$$IM_{2f} = \frac{U}{2} \frac{1}{1+T} = \frac{V_{in}}{kT/q} \frac{1}{2(1+T)^2} \approx \frac{V_{in} kT/q}{2(R_E I_{CE})^2}$$

$$IM_{3f} = \frac{U^2}{4} \frac{1}{1+T} = \left(\frac{V_{in}}{kT/q}\right)^2 \frac{1}{4(1+T)^3} \approx \frac{V_{in}^2 kT/q}{4(R_E I_{CE})^3}$$

源极电阻 R_S 减小非线性


$$T = g_m R_S = \frac{R_S I_{DS}}{(V_{GS} - V_T)/2} \quad \frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{1}{4}, \alpha_3 = 0$$

$$U = \frac{1}{1+T} \frac{V_{in}}{(V_{GS} - V_T)/2}$$

$$IM_{2f} = \frac{U}{4} \frac{1}{1+T} = \frac{V_{in}}{(V_{GS} - V_T)/2} \frac{1}{4(1+T)^2} \approx \frac{V_{in} (V_{GS} - V_T)/2}{4(R_S I_{DS})^2}$$

$$IM_{3f} = \frac{3U^2}{32} \frac{1}{(1+T)^2} = \frac{V_{in}^2}{(V_{GS} - V_T)^2/4} \frac{3}{32(1+T)^3} \approx \frac{3V_{in}^2 (V_{GS} - V_T)/2}{32(R_S I_{DS})^3}$$

源极接串联电阻的电流镜

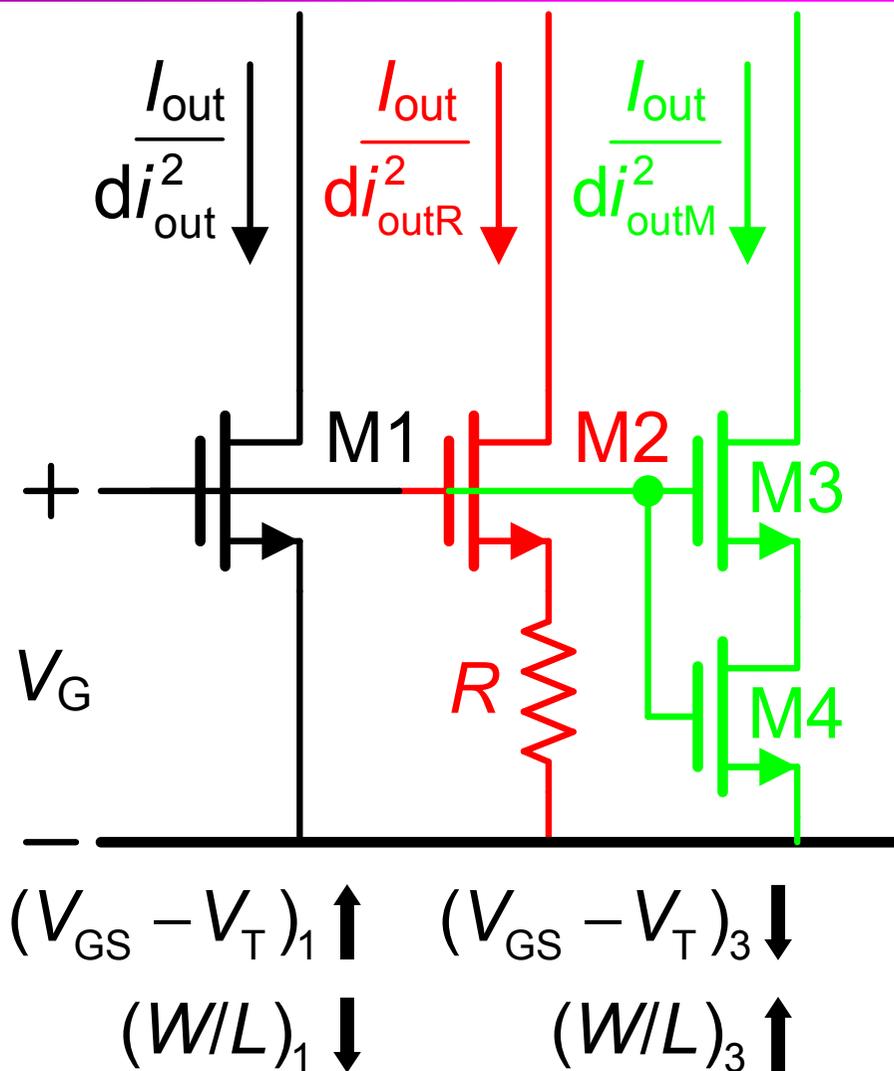

相同的 I_{out} 和相同的 V_G :



相同的增益!

相同的输出噪声!

相同的非线性?

$$\frac{IM_{2f}}{IM_2} = \frac{1 - \frac{V_R}{V_{GST1}}}{\left(1 + \frac{V_R}{V_{GST1}}\right)^2}$$

源极/射极跟随器

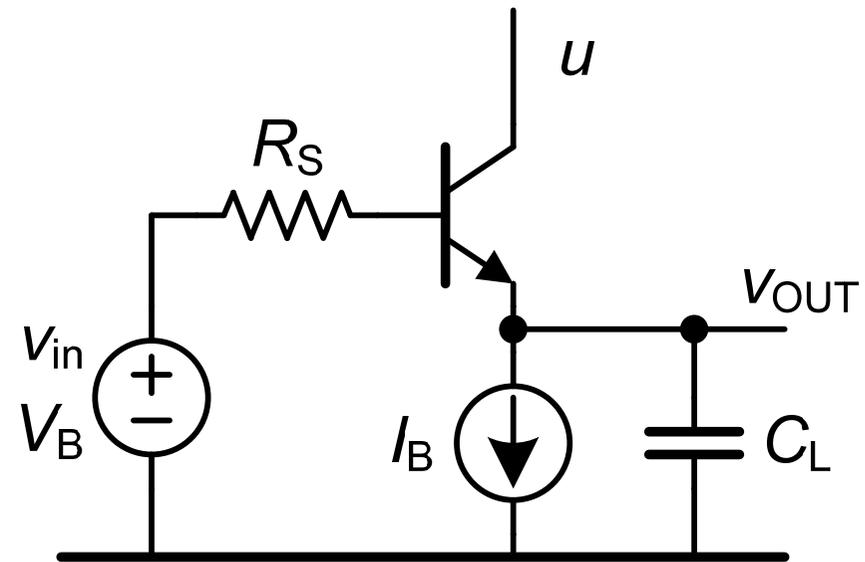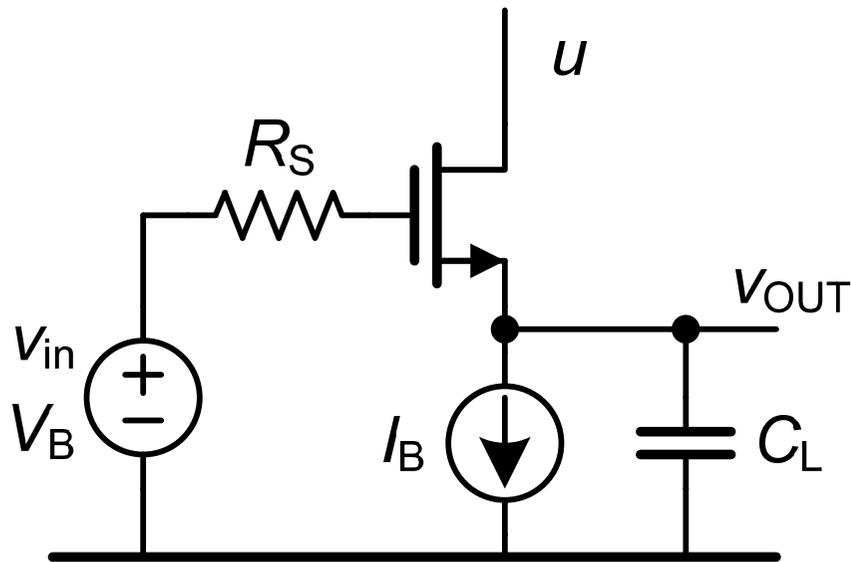


$$U = \frac{1}{g_m r_{DS}} \frac{V_{in}}{(V_{GS} - V_T)/2} = \frac{V_{in}}{V_{En} L}$$

if $V_{BS} = 0$

$$U = \frac{1}{g_m r_o} \frac{V_{in}}{kT/q} = \frac{V_{in}}{V_E}$$

衬偏效应的源极跟随器的非线性

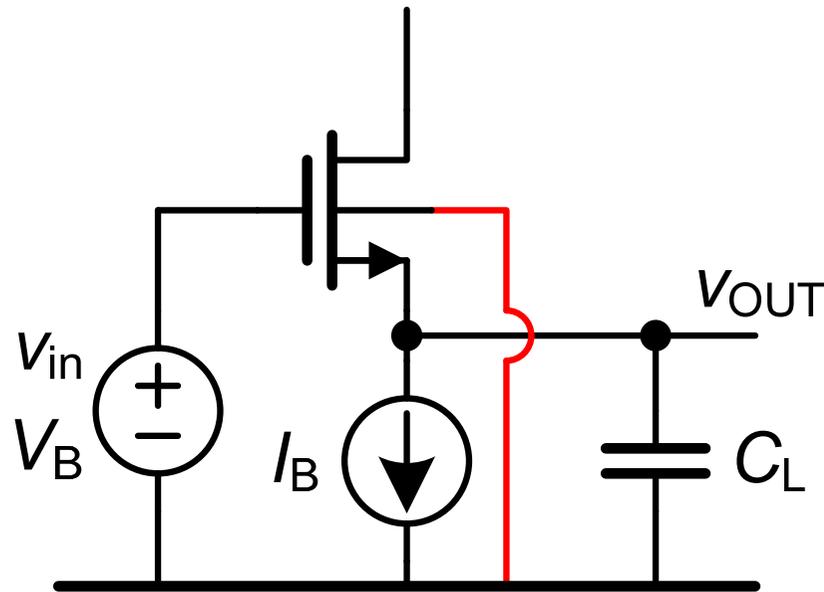

$$V_{OUT} = V_{IN} - V_{GS}$$

$$V_{GS} = V_T + \sqrt{\frac{I_B}{K' W/L}}$$

$$V_T = V_{T0} + Y \left[\sqrt{|2\Phi_F| + v_{OUT}} - \sqrt{|2\Phi_F|} \right]$$

$$V_{IN} = V_{OUT} + V_{T0} + Y \left[\sqrt{|2\Phi_F| + v_{OUT}} - \sqrt{|2\Phi_F|} \right] + \sqrt{\frac{I_B}{K' W/L}}$$


例子：源极跟随器的非线性

$$V_{IN} = u^2 + \gamma u + B$$

$$u^2 = V_{OUT} + |2\Phi_F|$$

$$B = V_{GS0} - |2\Phi_F| - \gamma \sqrt{|2\Phi_F|}$$
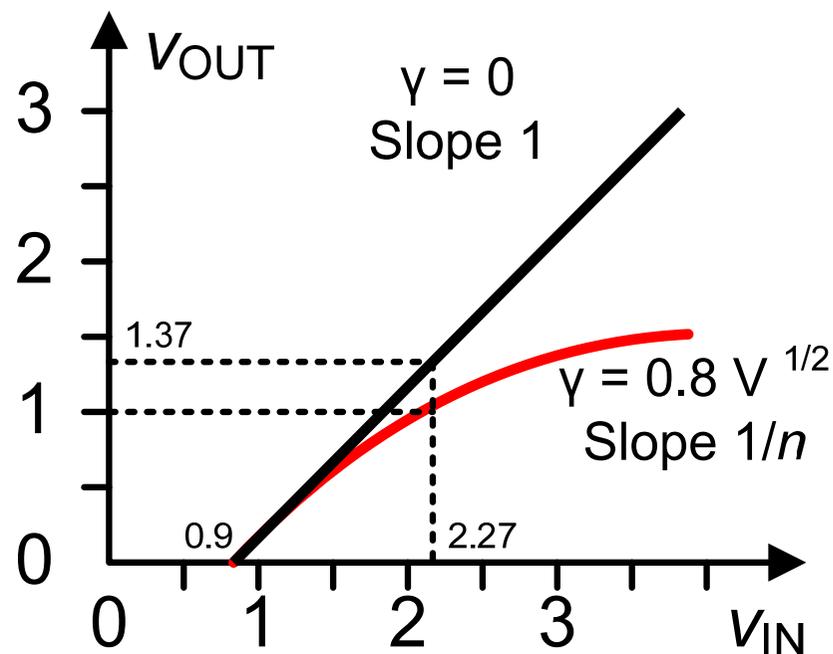
$$V_{GS0} = V_{T0} + \sqrt{\frac{I_B}{K' W/L}}$$




$$V_{T0} = 0.6 \text{ V}; V_{GS0} = 0.9 \text{ V}; 2\Phi_F = 0.7 \text{ V}; B = -0.47 \text{ V}; 1/n = 0.73$$

$$\alpha_1 = 0.765; \alpha_2 = 0.02; \alpha_3 = -0.0035$$

$$V_{inp} = 1 \text{ V}_p; HD_2 = 1.32\%; HD_3 = -0.114\%$$


通过负反馈提高 IP_3 -1

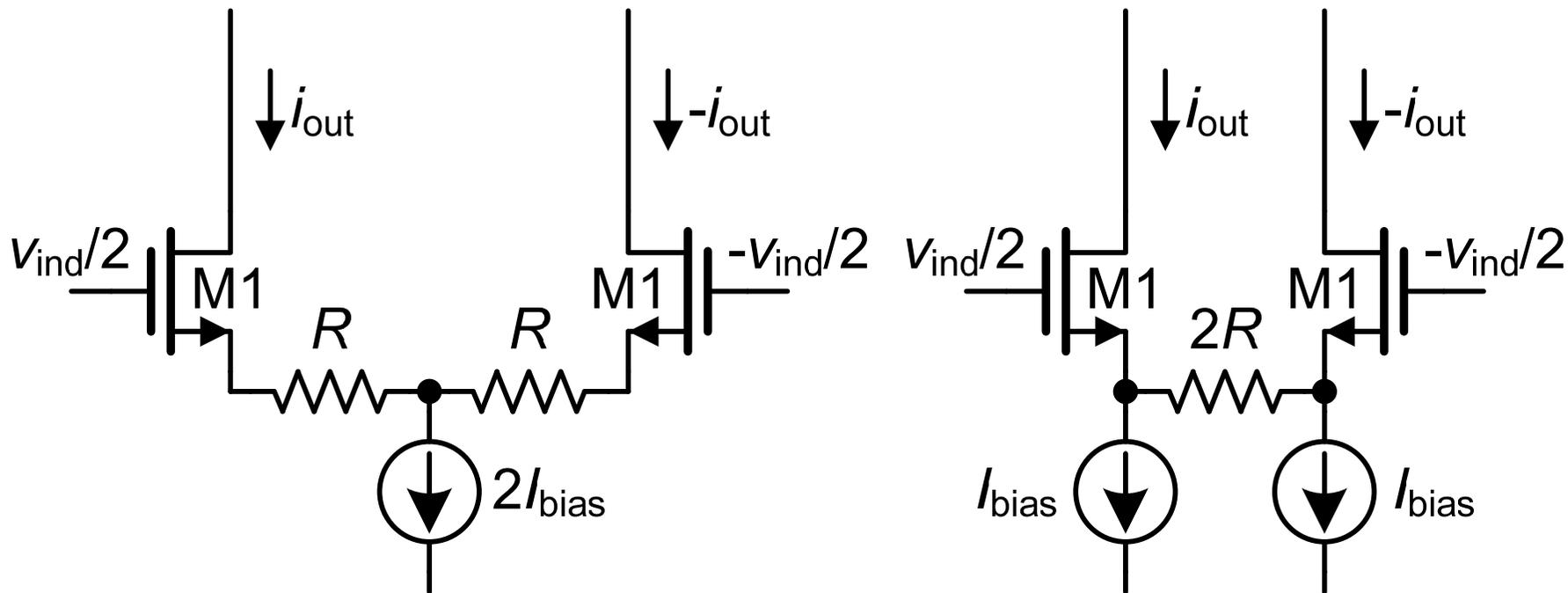


$$IP_3 \approx 3.3(V_{GS} - V_T)(1 + g_{m1}R)^{3/2} \quad HD_3 = \frac{1}{32} \frac{U^2}{(1 + g_{m1}R)^3}$$

$$HD_3 = -60 \text{ dB and } V_{id} = 1 \rightarrow V_{GS} - V_T = 0.7 \text{ V and } g_{m1}R = 3!!!$$

通过负反馈提高 IP_3 -2

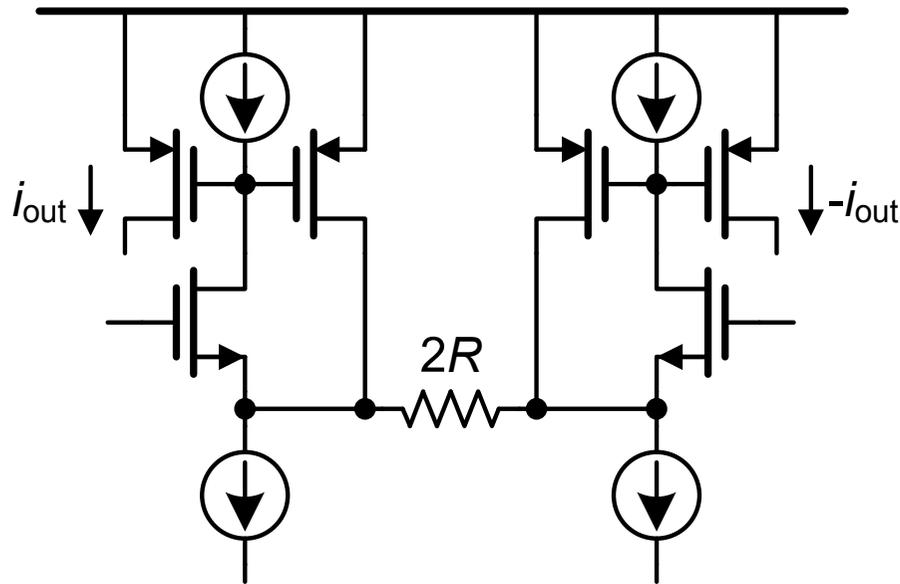


附加局部反馈

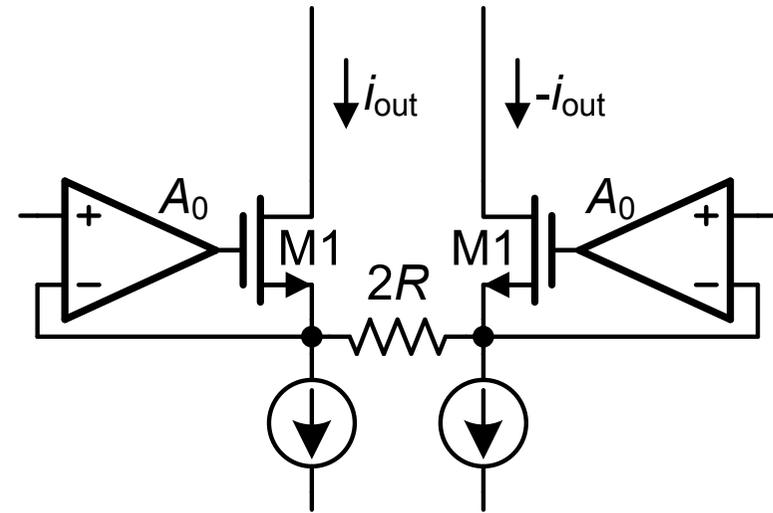

运放构建反馈

非线性抵消技术-1

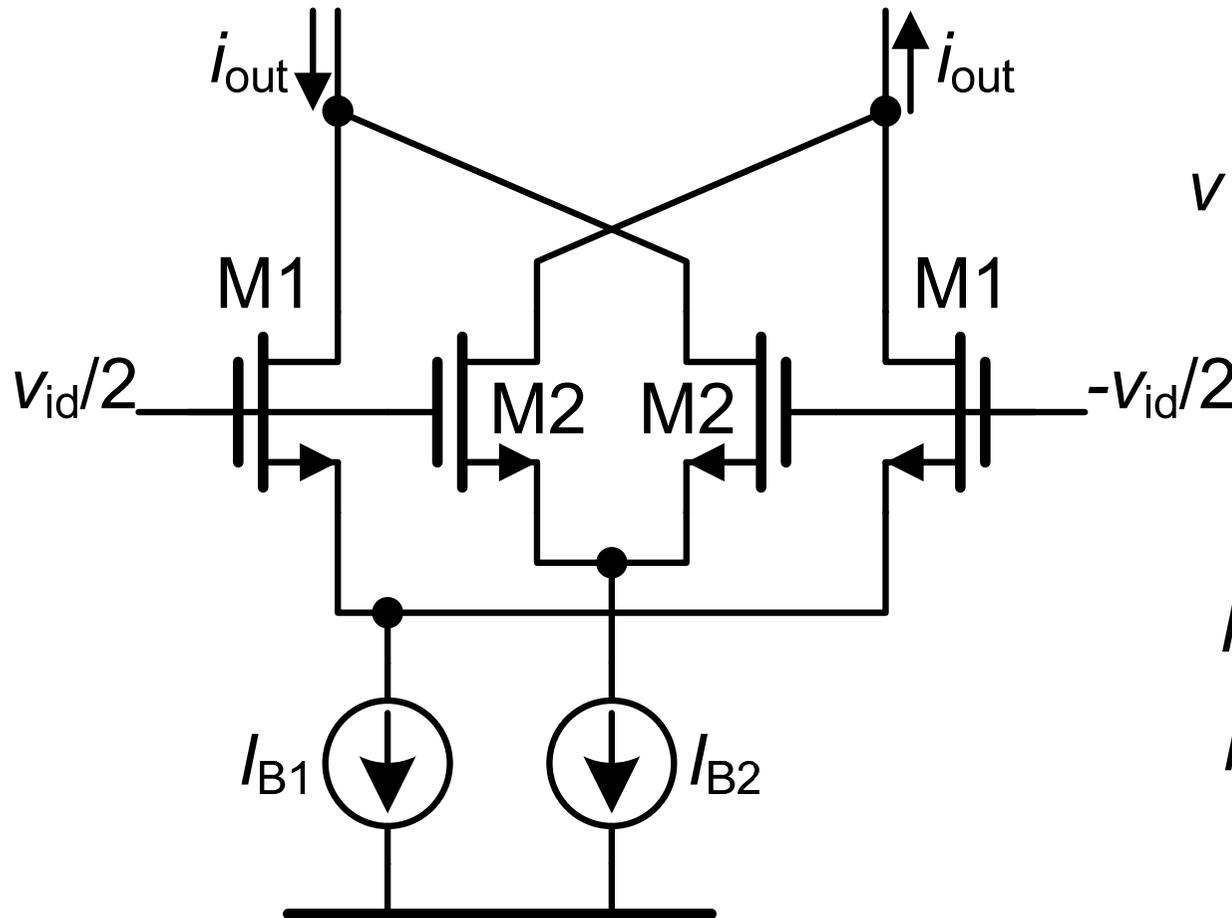

$$\alpha = I_{B2} / I_{B1} \approx 0.25$$

$$v = V_{GST1} / V_{GST2} \approx 1.6$$

$$V_{GST} = V_{GS} - V_T$$

$$IM_3 = 0 \rightarrow v = \alpha^{-1/3},$$

$$i_{out} = g_{m1} v_{id} (1 - \alpha^{2/3})$$

非线性抵消技术-2

$$i_{\text{out}} = i_{\text{od1}} - i_{\text{od2}}$$


$$\frac{i_{\text{od}}}{I_{\text{B}}} = u - \frac{1}{8}u^2 \quad u = \frac{V_{\text{id}}}{V_{\text{GS}} - V_{\text{T}}}, \quad U = \frac{V_{\text{id}}}{V_{\text{GS}} - V_{\text{T}}} \quad IM_3 = \frac{3}{32}U^2$$

$$IM_{3,\text{dc}} = \frac{3}{32} \left(\frac{V_{\text{id}}}{V_{\text{GS}} - V_{\text{T}}} \right)^2 \frac{1 - \alpha v^3}{1 - \alpha v}$$


$$IM_{3,\text{dc}} = 0 \quad \rightarrow$$

$$v_{00} = \alpha^{-1/3} \quad \& \quad i_{\text{out}} = g_{\text{m1}} v_{\text{id}} (1 - \alpha^{2/3})$$

IM_3 的抵消系数

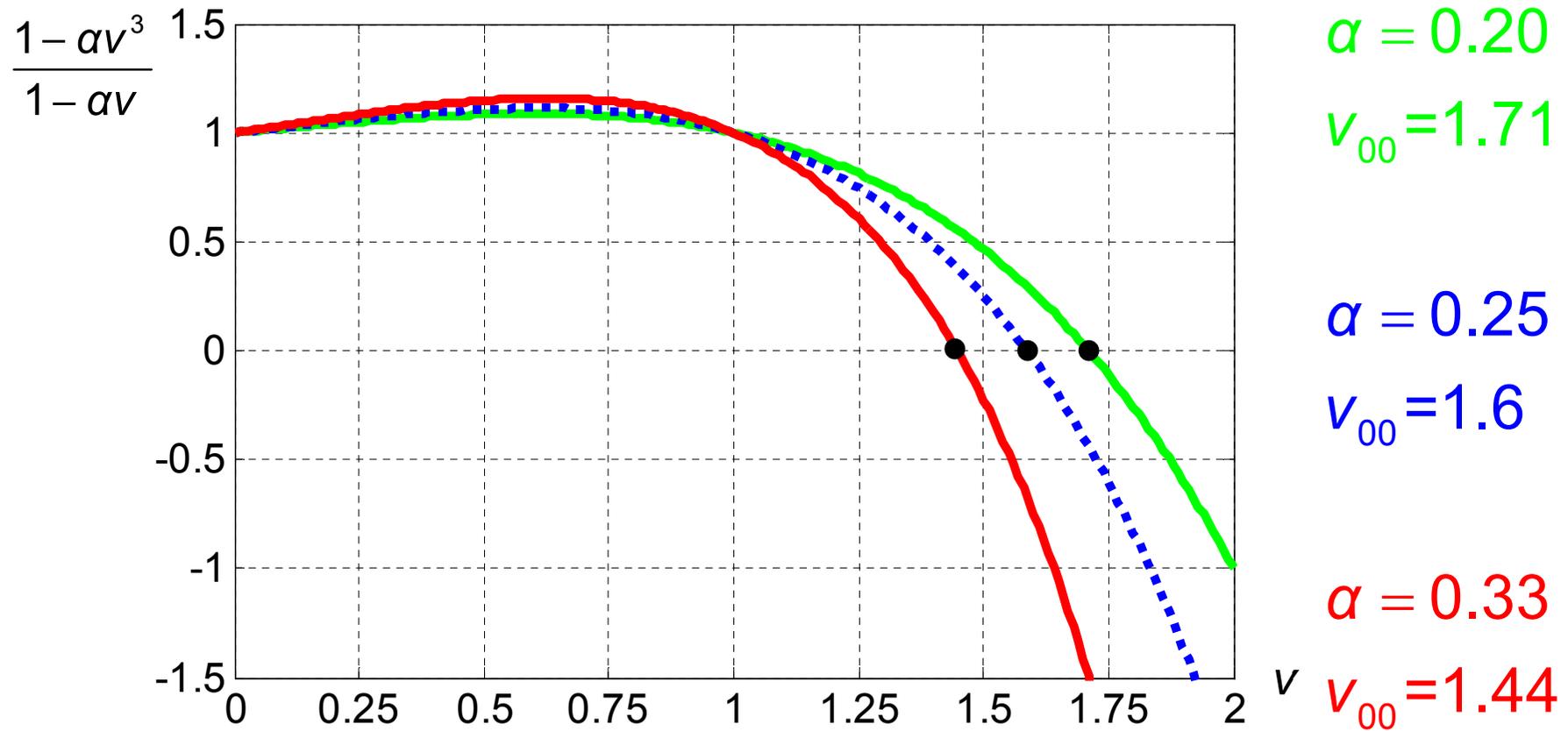

有效跨导减小

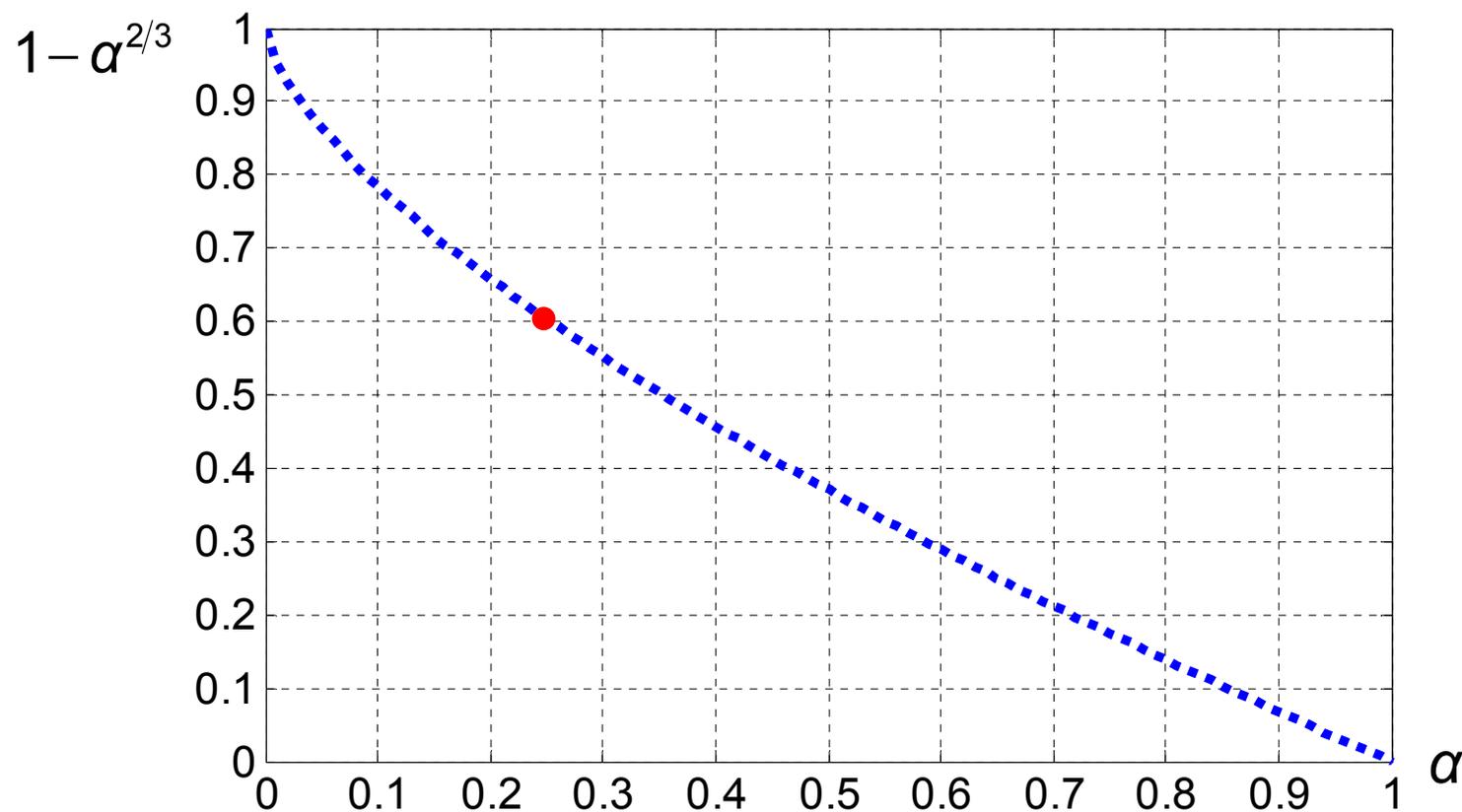

$$\alpha = 0.25$$

$$v_{00} = 1.6$$



$$\times 0.6$$

目录

- 定义: HD , IM , 交调点
- MOS管的非线性
 - 单端放大器
 - 差分放大器
- 双极型晶体管的非线性
- 负反馈能够减小非线性
- 运算放大器的非线性
- 其他非线性和准则

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006


带负反馈的密勒CMOS运算放大器

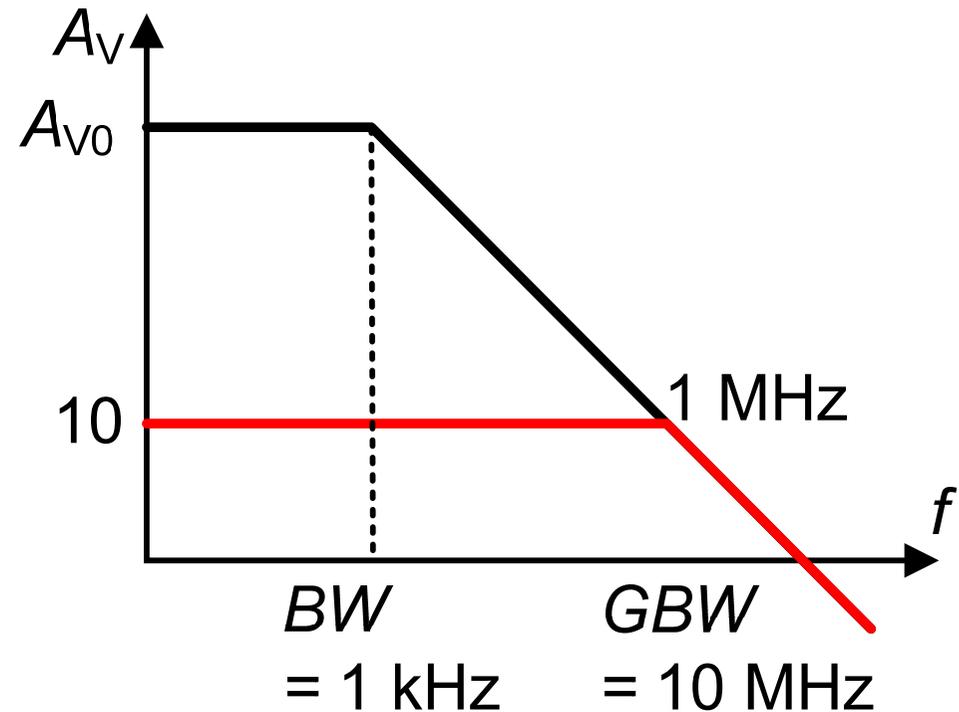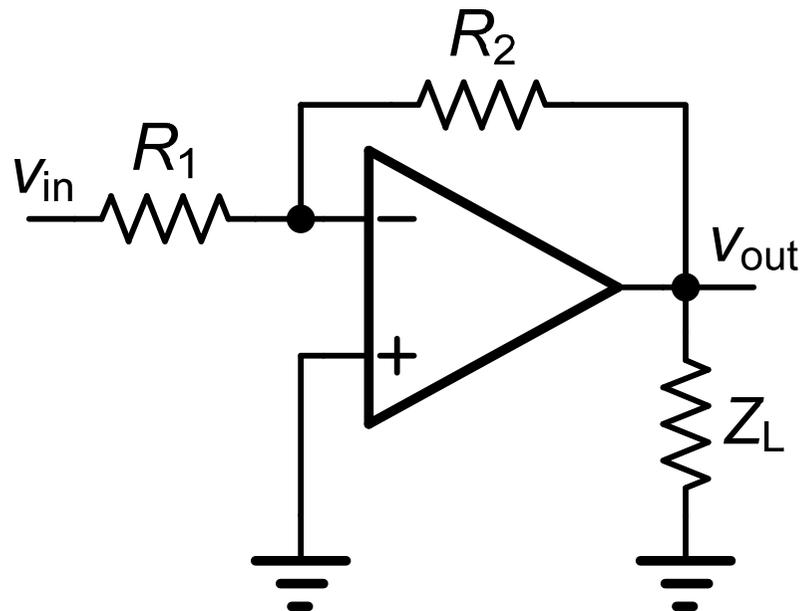

$$GBW = 10 \text{ MHz} \quad \& \quad A_{vC} = 10$$

$$Z_L = 100 \text{ k}\Omega \parallel 5 \text{ pF}$$

输入级的非线性-1

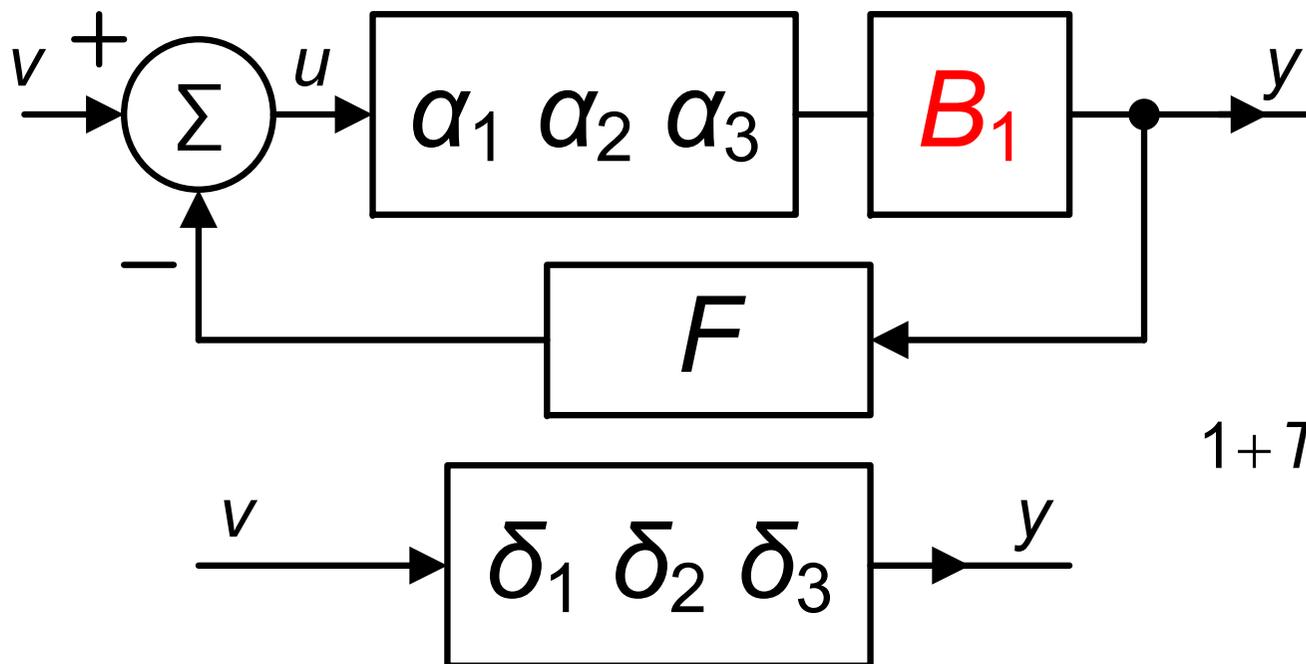

$$1 + T = 1 + B_1 \alpha_1 F$$

$$\left. \begin{aligned} u &= v - Fy \\ y &= B_1(\alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \alpha_3 u^3) \end{aligned} \right\} \text{elim. } u \left. \begin{aligned} y &= \delta_1 v + \delta_2 v^2 + \delta_3 v^3 \end{aligned} \right\} \text{elim. } y \left\{ \begin{array}{l} \text{coeff. } v : \delta_1 \\ \text{coeff. } v^2 : \delta_2 \\ \text{coeff. } v^3 : \delta_3 \end{array} \right.$$

输入级的非线性-2


$$IM_{2f} = \frac{\delta_2}{\delta_1} V = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \frac{V}{(1+T)^2} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \frac{1}{1+T} \frac{V}{1+T}$$

$$IM_{3f} = \frac{3}{4} \frac{\delta_3}{\delta_1} V^2 = \frac{3}{4} \left[\frac{\alpha_3}{\alpha_1} \frac{1}{1+T} - \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right)^2 \frac{2T}{(1+T)^2} \right] \frac{V^2}{(1+T)^2}$$

只是环路增益不同，其他未发生变化！

$$1+T = 1 + B_1 \alpha_1 F$$

具有低通滤波输入级的非线性-1

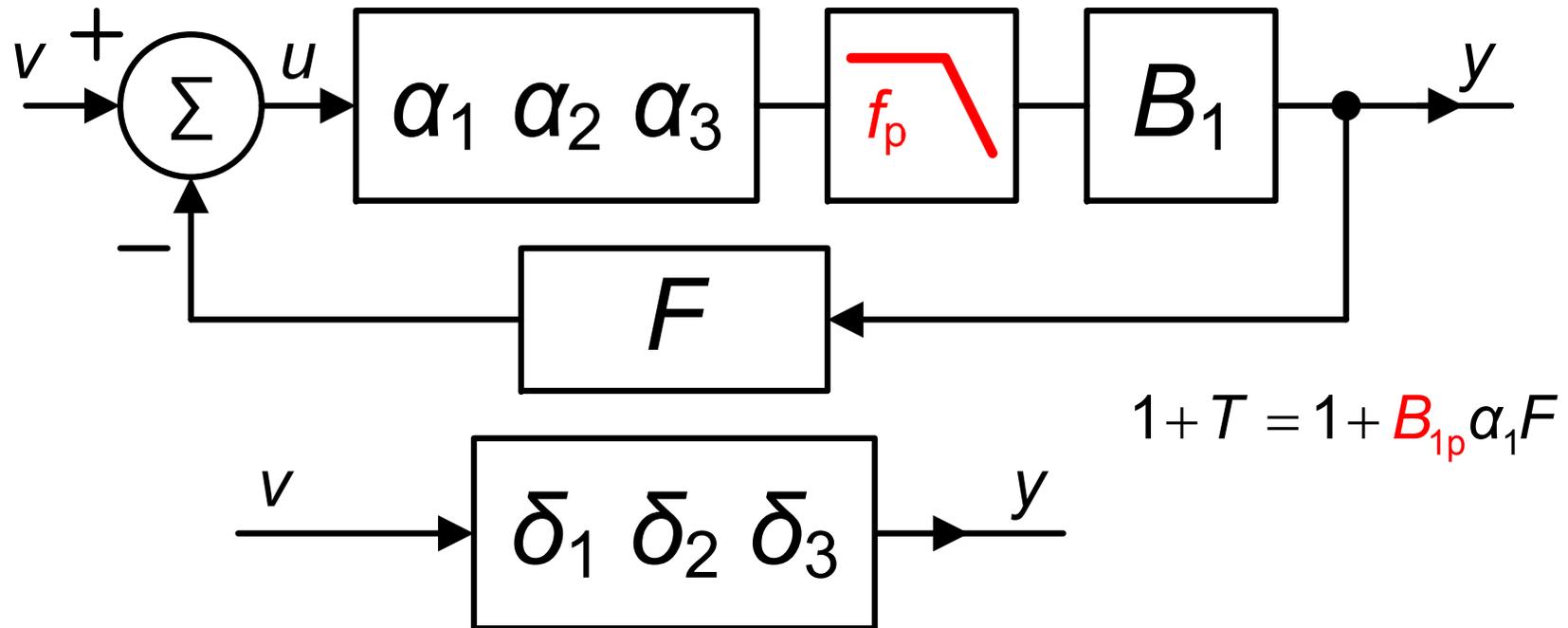


$$\left. \begin{aligned}
 u &= v - Fy \\
 y &= B_{1p} (\alpha_1 u + \alpha_2 u^2 + \alpha_3 u^3)
 \end{aligned} \right\} \text{elim. } u \left. \begin{aligned}
 & \\
 & \\
 &
 \end{aligned} \right\} \text{elim. } y \left\{ \begin{array}{l}
 \text{coeff. } v : \delta_1 \\
 \text{coeff. } v^2 : \delta_2 \\
 \text{coeff. } v^3 : \delta_3
 \end{array} \right.$$

$$y = \delta_1 v + \delta_2 v^2 + \delta_3 v^3$$


具有低通滤波输入级的非线性-2
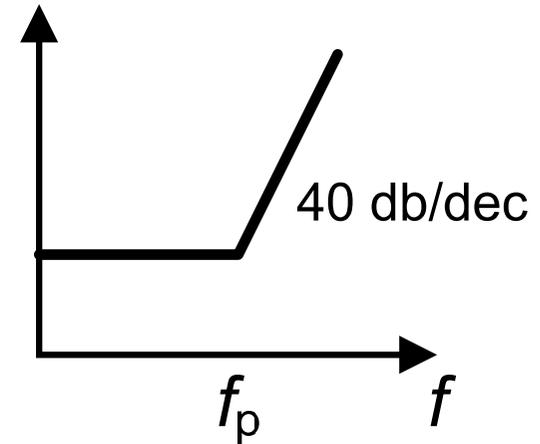
$$IM_{2f} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \frac{V}{(1+T)^2} \approx \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \frac{V}{(B_{1p} \alpha_1 F)^2}$$




$$IM_{3f} \Big|_{\text{diff. pair}} = \frac{3 \alpha_3}{4 \alpha_1} \frac{V^2}{(1+T)^3} \approx \frac{3 \alpha_3}{4 \alpha_1} \frac{V^2}{(B_{1p} \alpha_1 F)^3}$$

$$IM_{3f} \Big|_{\text{single trans.}} \approx \frac{3 \alpha_2^2}{4 \alpha_1^2} \frac{2V^2}{(B_{1p} \alpha_1 F)^3}$$

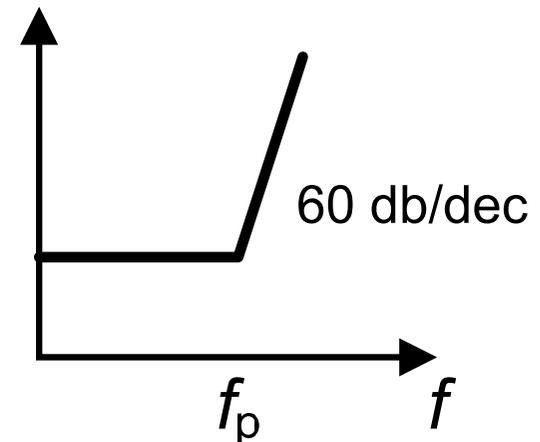

输出级的非线性-1

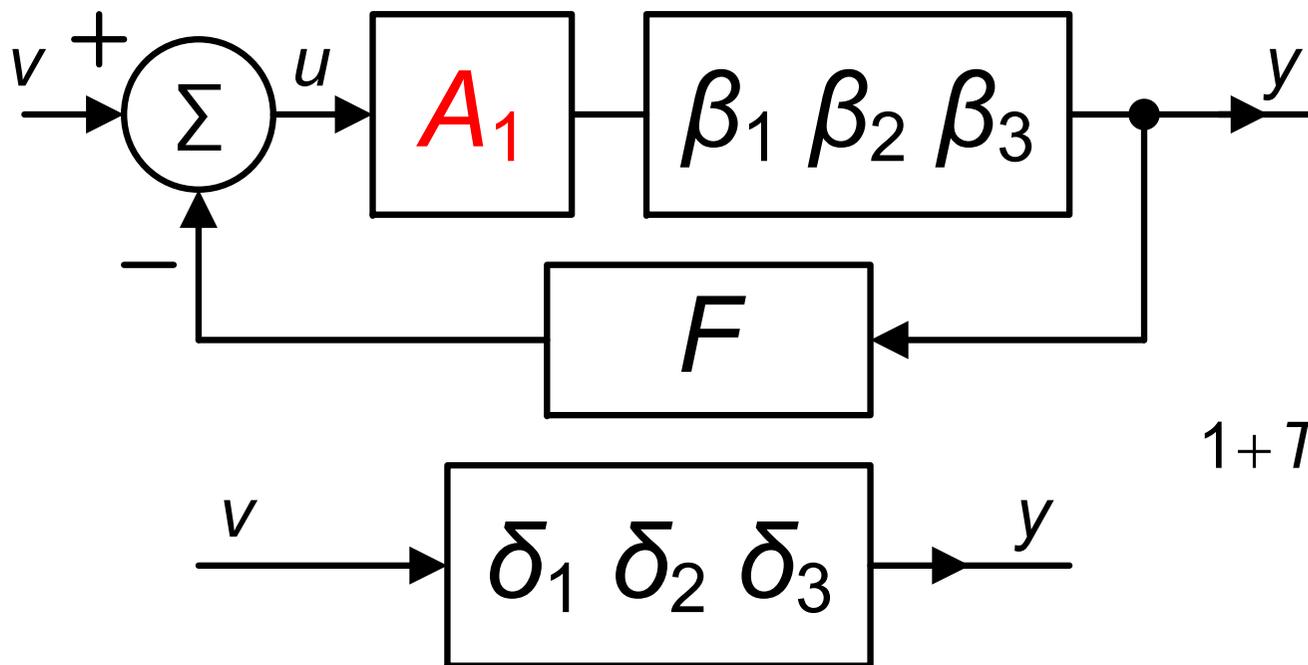


$$1 + T = 1 + A_1 \beta_1 F$$

$$\left. \begin{aligned} u &= v - Fy \\ y &= A_1 \beta_1 u + A_1^2 \beta_2 u^2 + A_1^3 \beta_3 u^3 \end{aligned} \right\} \text{elim. } u \left. \begin{aligned} & \\ & \end{aligned} \right\} \text{elim. } y \left\{ \begin{array}{l} \text{coeff. } v : \delta_1 \\ \text{coeff. } v^2 : \delta_2 \\ \text{coeff. } v^3 : \delta_3 \end{array} \right.$$


$$y = \delta_1 v + \delta_2 v^2 + \delta_3 v^3$$

输出级的非线性-2
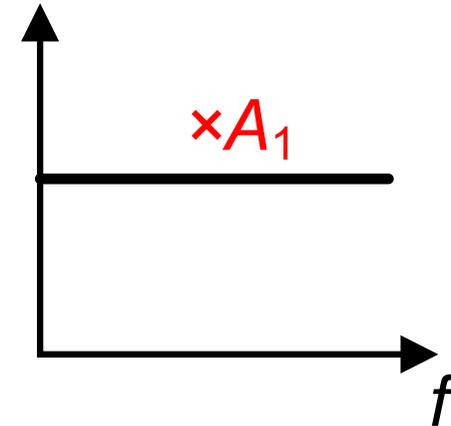
$$IM_{2f} = \frac{\beta_2}{\beta_1} \frac{A_1 V}{(1+T)^2} \approx \frac{\beta_2}{\beta_1} \frac{A_1}{(A_1 \beta_1 F)^2} V$$





$$IM_{3f} \Big|_{\text{diff. pair}} = \frac{3}{4} \frac{\beta_3}{\beta_1} \frac{(A_1 V)^2}{(1+T)^3} \approx \frac{3}{4} \frac{\beta_3}{\beta_1} \frac{A_1^2}{(A_1 \beta_1 F)^3} V^2$$


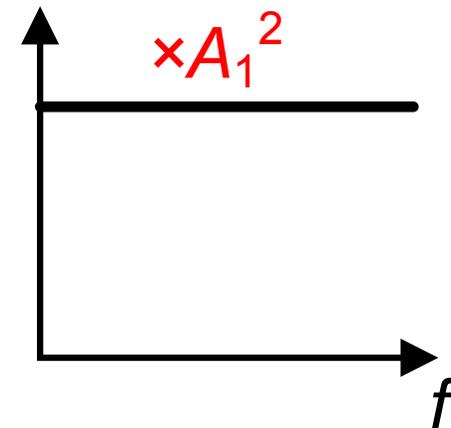


$$IM_{3f} \Big|_{\text{single trans.}} \approx \frac{3}{4} \frac{\beta_2^2}{\beta_1^2} \frac{2A_1^2}{(A_1 \beta_1 F)^3} V^2$$


两级运算放大器: α & β

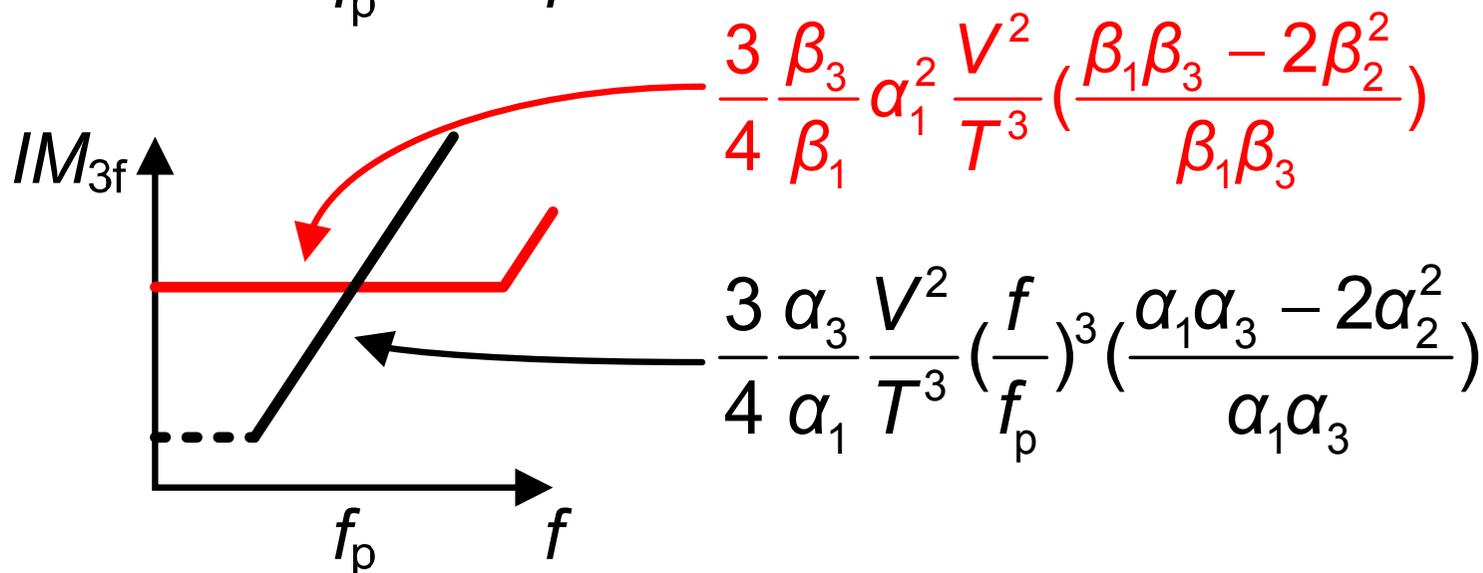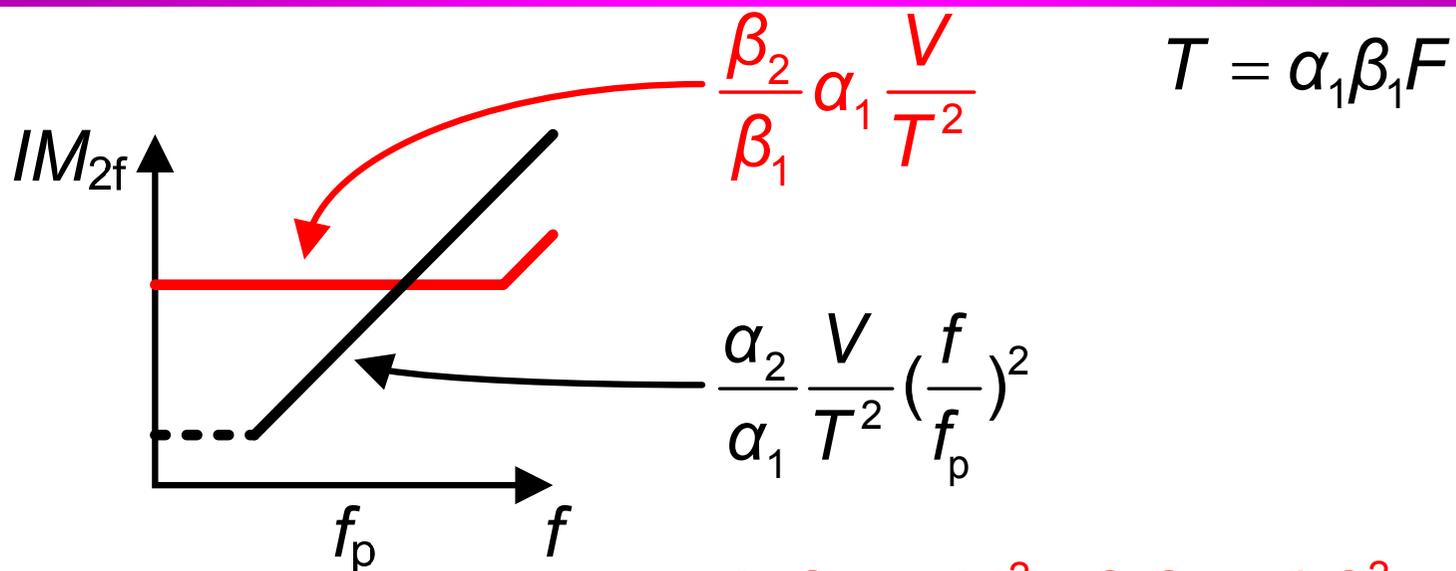

三级运算放大器: α & β & γ

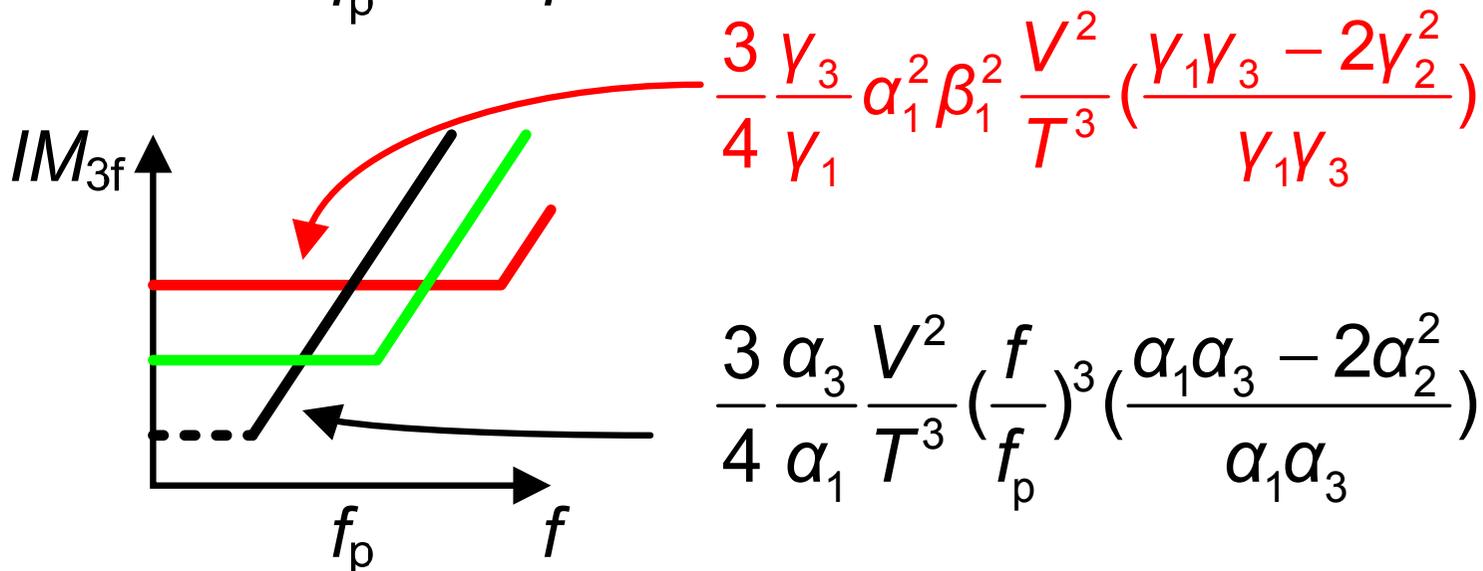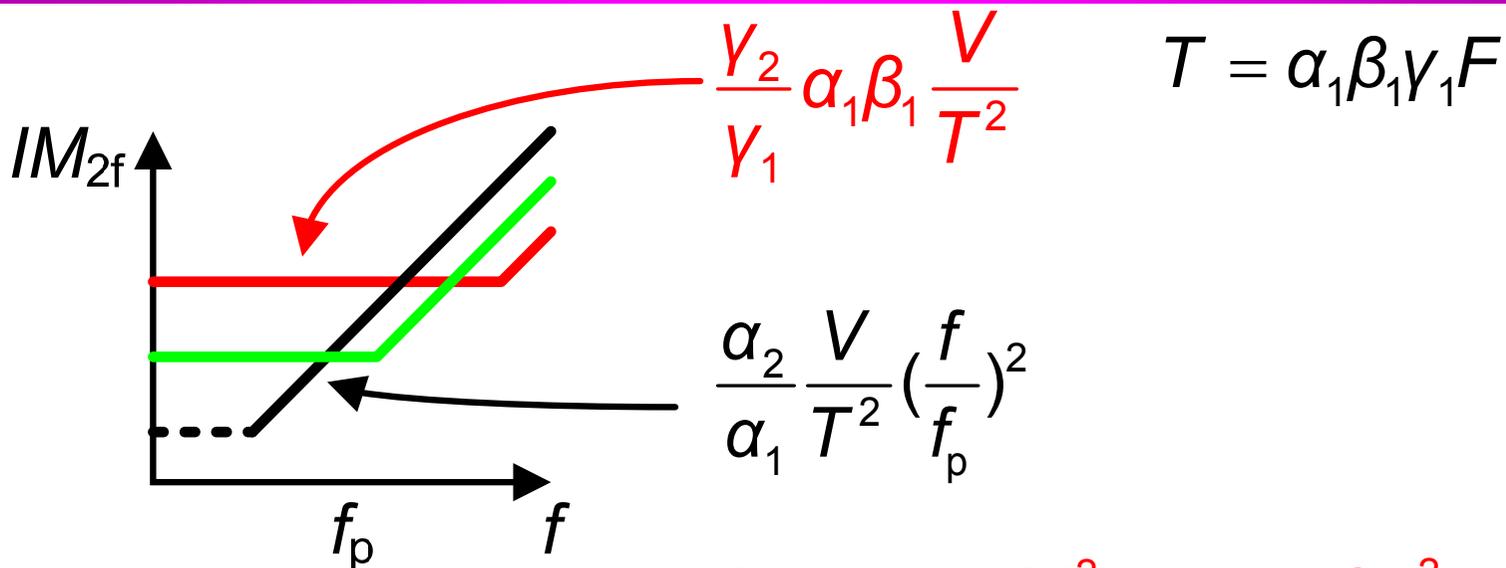

两级运放的非线性

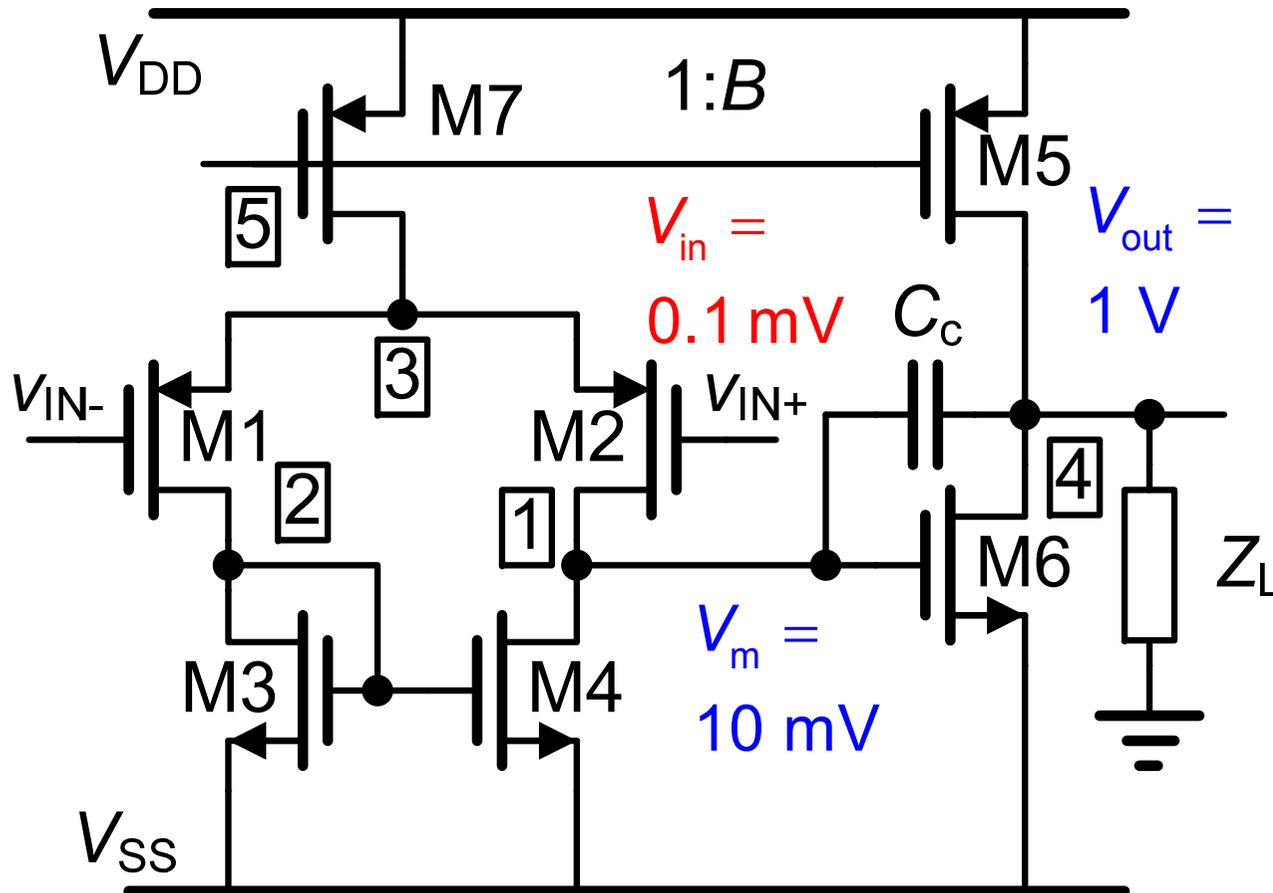

$$GBW = 10 \text{ MHz}$$

$$A_{v0} = 10,000$$

$$BW = 1 \text{ kHz}$$

$$A_{v0} = 10$$

$$I_{DS1} = 6 \mu\text{A}$$

$$g_{m1} = 60 \mu\text{S}$$

$$I_{DS6} = 120 \mu\text{A}$$

$$g_{m6} = 1.2 \text{ mS}$$


$$R_L = 100 \text{ k}\Omega$$

$$C_L = 5 \text{ pF}$$


$$C_c = 1 \text{ pF}$$

唐长文

两级运放的频响特性

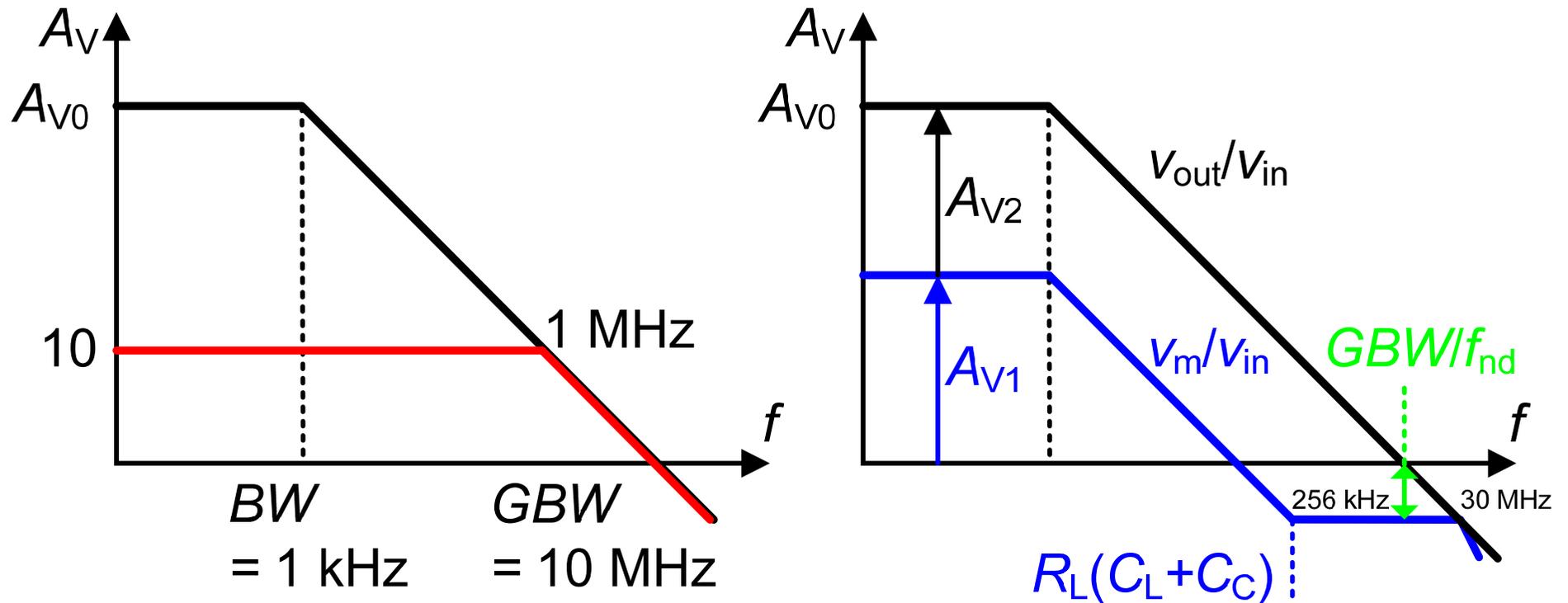

两级运放的低频非线性-1

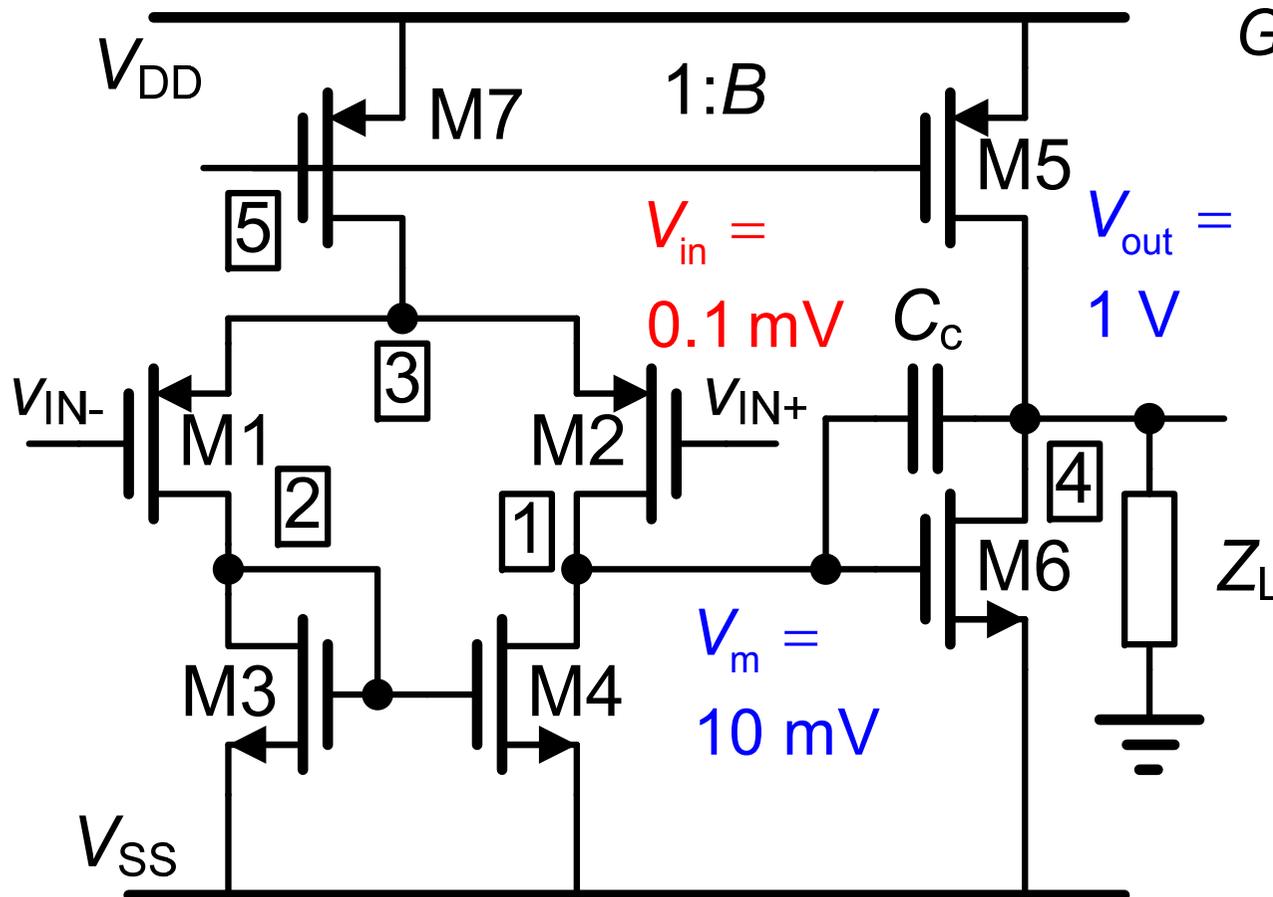

$$GBW = 10 \text{ MHz}$$

$$A_{V0} = 10$$

$$I_{DS1} = 6 \mu\text{A}$$

$$I_{DS6} = 120 \mu\text{A}$$

$$g_{m1} = 60 \mu\text{S}$$

$$g_{m6} = 1.2 \text{ mS}$$

$$f = 100 \text{ Hz}$$

$$U_1 = \frac{g_{m1} V_{in}}{2I_{DS1}} = 5 \cdot 10^{-4}$$

$$U_6 = \frac{g_{m6} V_m}{I_{DS6}} = 0.1$$

两级运放的低频非线性-2

输出级产生的非线性

$$U_6 = \frac{V_m}{(V_{GS} - V_T)/2} = \frac{g_{m6} V_m}{I_{DS6}} = 0.1$$


$$IM_2 = U_6/4 = 0.25 \times 0.1 = 2.5\%$$

负反馈减小非线性

$$T = A_V/A_{VC} = 1000$$

$$IM_{2f} = IM_2 \frac{A_{V1}}{(T)^2} = 2.5\% \frac{100}{1000^2} = 0.00025\%$$

两级运放的高频非线性-1

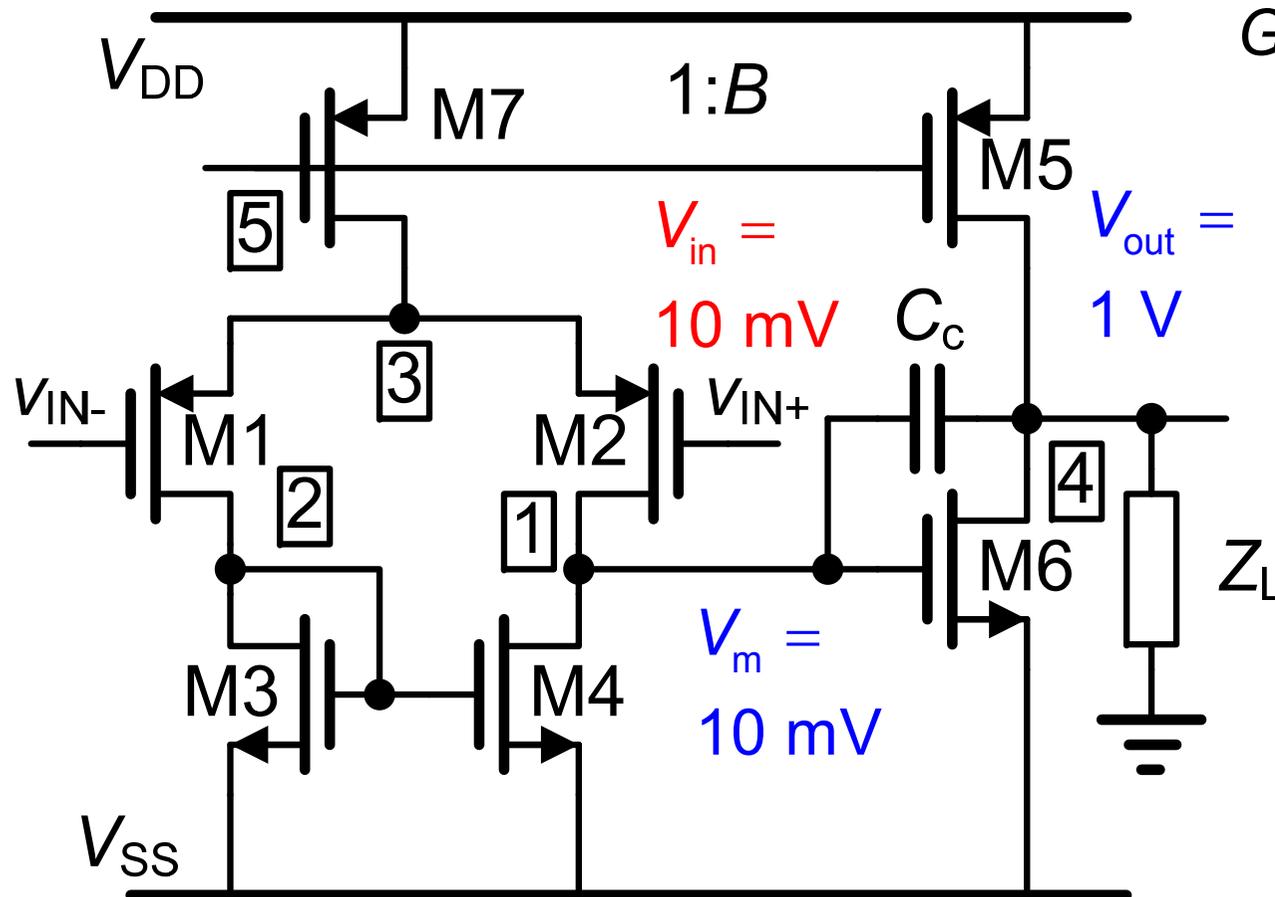

$$GBW = 10 \text{ MHz}$$

$$A_{V0} = 10$$

$$I_{DS1} = 6 \mu\text{A}$$

$$I_{DS6} = 120 \mu\text{A}$$

$$g_{m1} = 60 \mu\text{S}$$

$$g_{m6} = 1.2 \text{ mS}$$

$$f = 100 \text{ kHz}$$

$$U_1 = \frac{g_{m1} V_{in}}{2I_{DS1}} = 5 \cdot 10^{-2}$$

$$U_6 = \frac{g_{m6} V_m}{I_{DS6}} = 0.1$$

两级运放的高频非线性-2

- 输出级产生的非线性

$$U_6 = g_{m6} V_m / I_{DS6} = 0.1 \quad IM_2 = U_6 / 4 = 0.25 \times 0.1 = 2.5\%$$

- 输入级产生的非线性


$$U_1 = \frac{V_{in}}{V_{GS} - V_T} = \frac{g_{m1} V_m}{2I_{DS6}} = 0.05 \quad IM_3 = 3U_1^2 / 32 = 0.023\%$$

- 负反馈减小非线性


$$T = A_V / A_{VC} = 10$$

$$IM_{2f} = IM_2 \frac{A_{V1}}{(T)^2} = 2.5\% \frac{1}{10^2} = 0.025\%$$

密勒CMOS运放的非线性测量结果

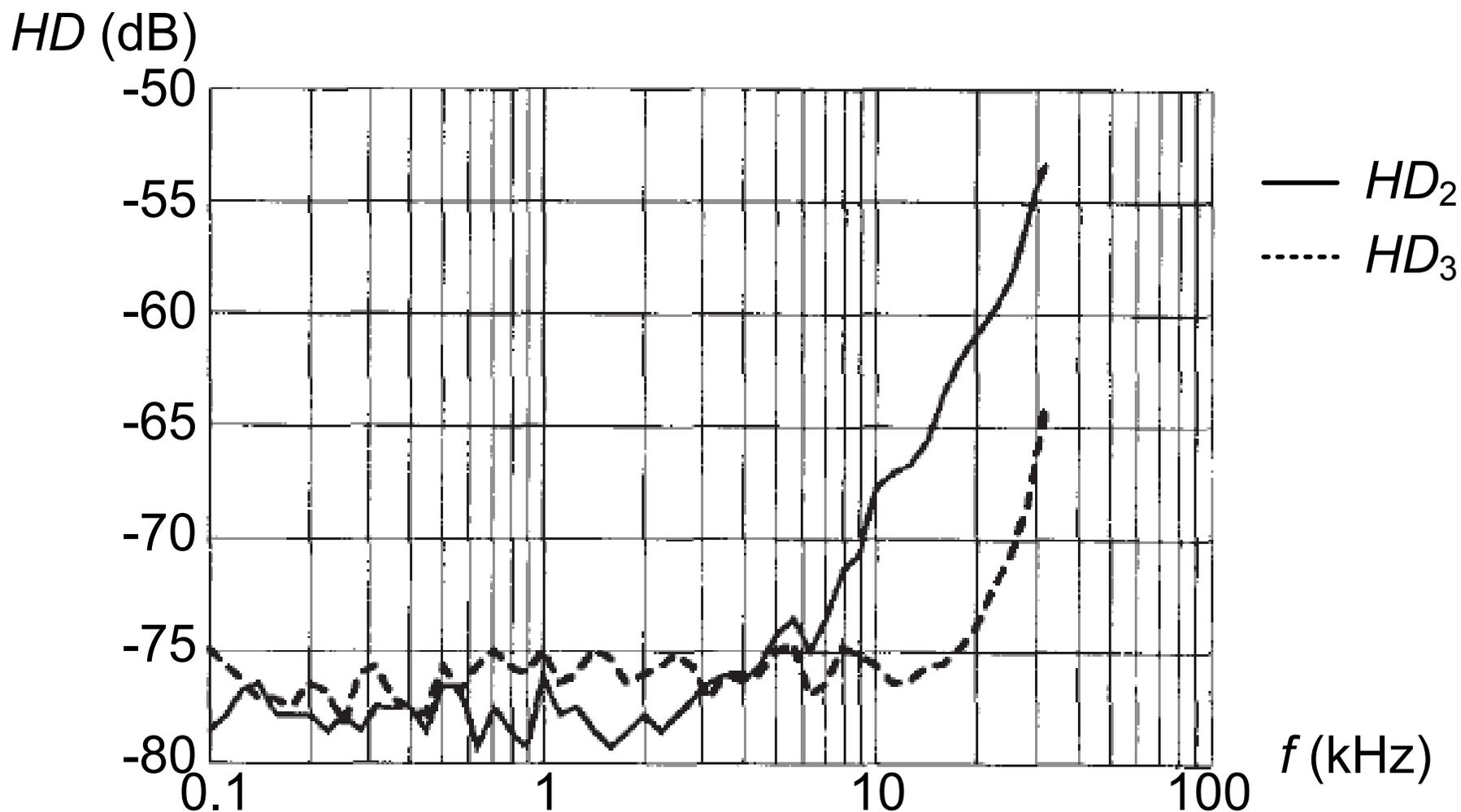

1.8 V 低非线性CMOS运放

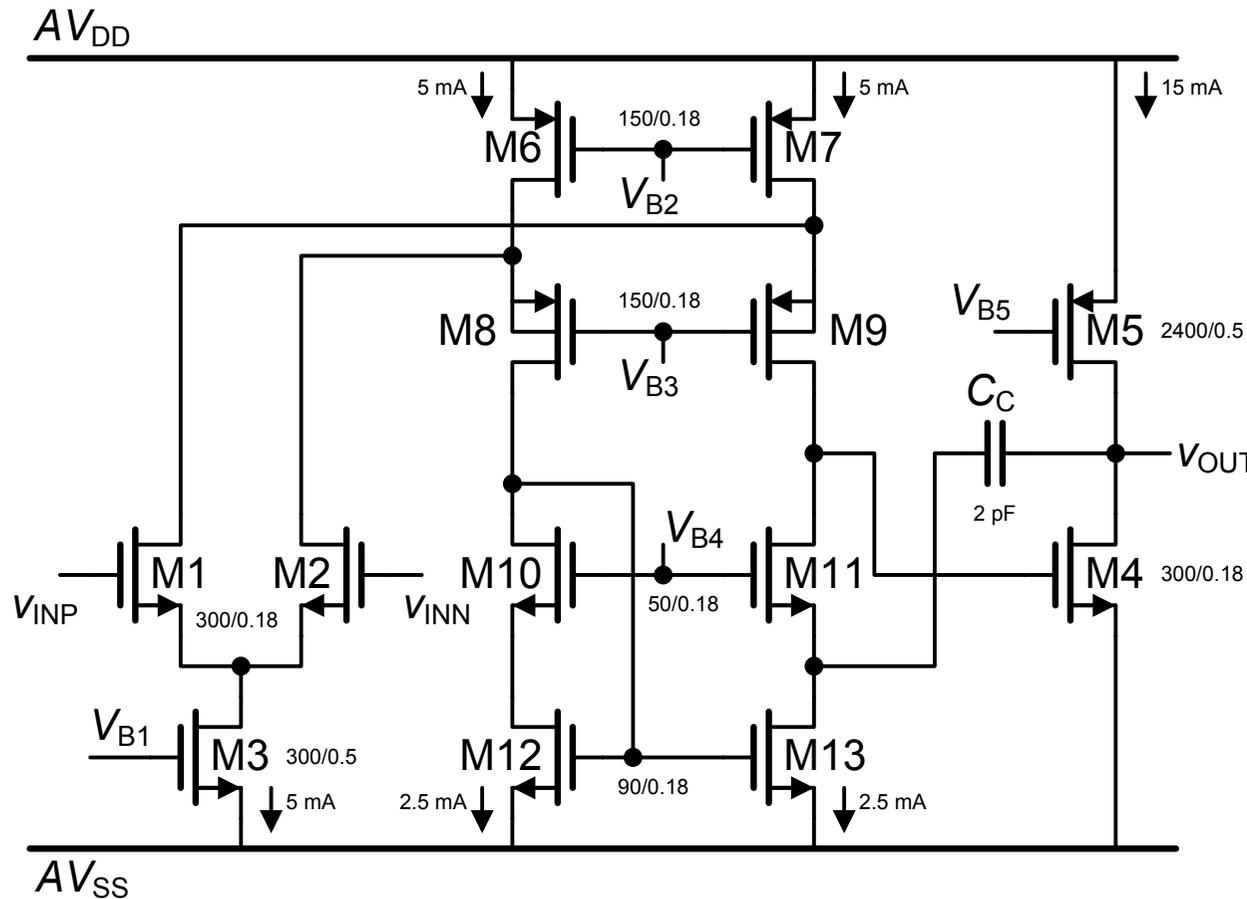

$$GBW = 3 \text{ GHz}$$

$$C_L = 8 \text{ pF}$$

$$SR = 900 \text{ V}/\mu\text{s}$$


$$f_p = \frac{SR}{2\pi V_{\text{peak}}}$$

$$f_p = 300 \text{ MHz}$$


$$\text{at } 0.38 \text{ V}_{\text{peak}}$$

Ref.: Hemes Kluwer2003

HD_2 和 HD_3 随幅度的变化

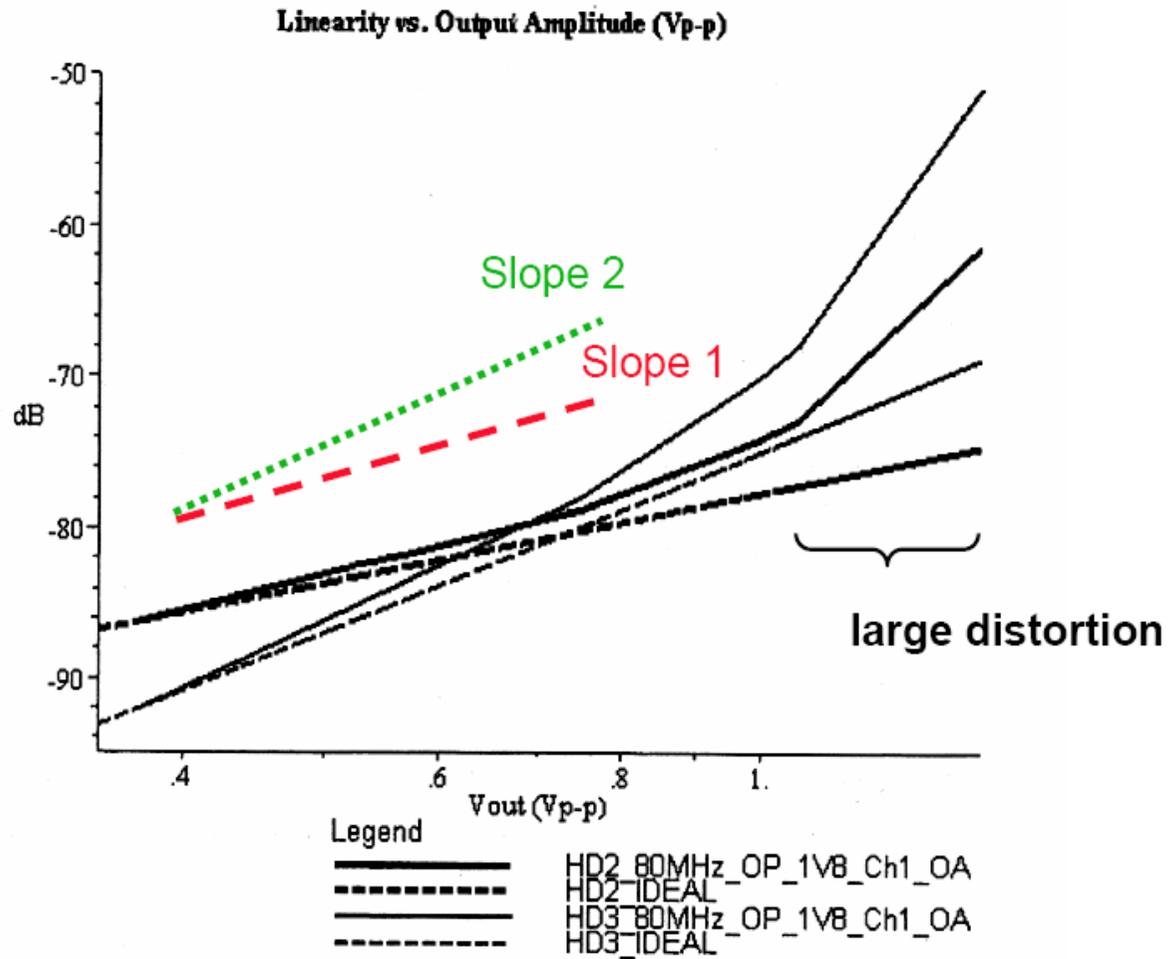

HD_2 和 HD_3 随频率的变化

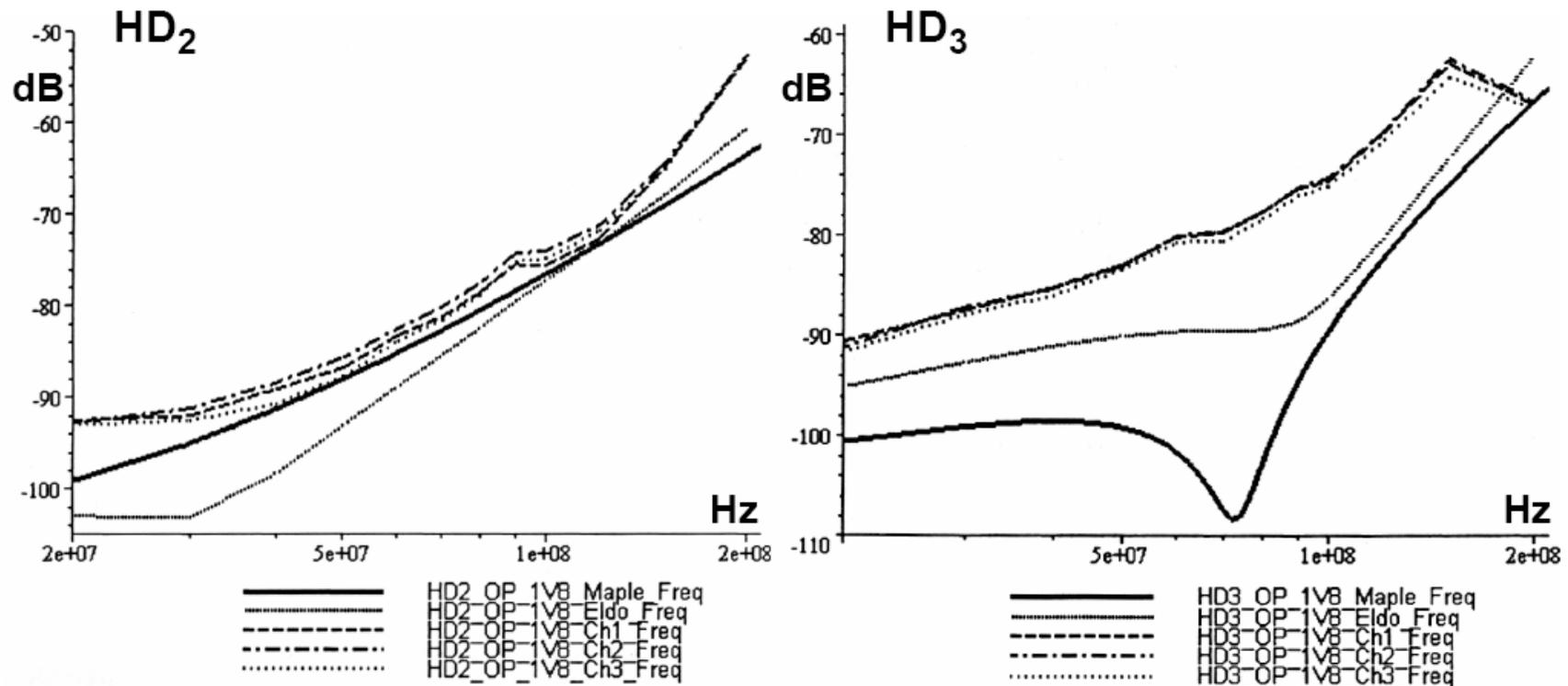

目录

- 定义: HD , IM , 交调点
- MOS管的非线性
 - 单端放大器
 - 差分放大器
- 双极型晶体管的非线性
- 负反馈能够减小非线性
- 运算放大器的非线性
- 其他非线性和准则

Ref.: W. Sansen : Analog Design Essentials, Springer 2006

其他非线性

- 有限的压摆率造成的失真
- 开关的非线性
- 高频非线性：
 - 指数级数不使用，采用伏尔特拉级数
- 连续时间滤波器的非线性

准则

- 减小输入归一化电压幅度
- 减小输出归一化电流幅度
- 采用负反馈结构
- 使用全差分结构

非线性分量

非线性分量 ($U_p = V_{ip}/V_{ref}$)	IM_2 $\times U_p$	IM_3 $\times U_p^2$	V_{ref}
双极型	1/2	1/8	kT/q
MOS	1/4	0	$(V_{GS}-V_T)/2$
双极型差分对	0	1/4	$2kT/q$
MOS差分对	0	3/32	$(V_{GS}-V_T)$

采用负反馈的非线性分量 ($T > 5$)

非线性分量 ($U_p = V_{ip}/V_{ref}$)	IM_2 $\times U_p$	IM_3 $\times U_p^2$	V_{ref}
双极型	$1/(2T)$	$1/(4T)$	$kT/q \times T$
MOS	$1/(4T)$	0	$(V_{GS} - V_T)/2 \times T$
双极型差分对	0	$1/(4T)$	$2kT/q \times T$
MOS差分对	0	$3/(32T)$	$(V_{GS} - V_T) \times T$