

## 第四章

1. Razavi 书上的题: 4.5

4.11

4.12

4.14

4.16 (c) (d) (e), 4.17 (b), 并计算每个电路的小信号增益

(假定晶体管均处于饱和,  $\lambda \neq 0$ )

4.19

4.22